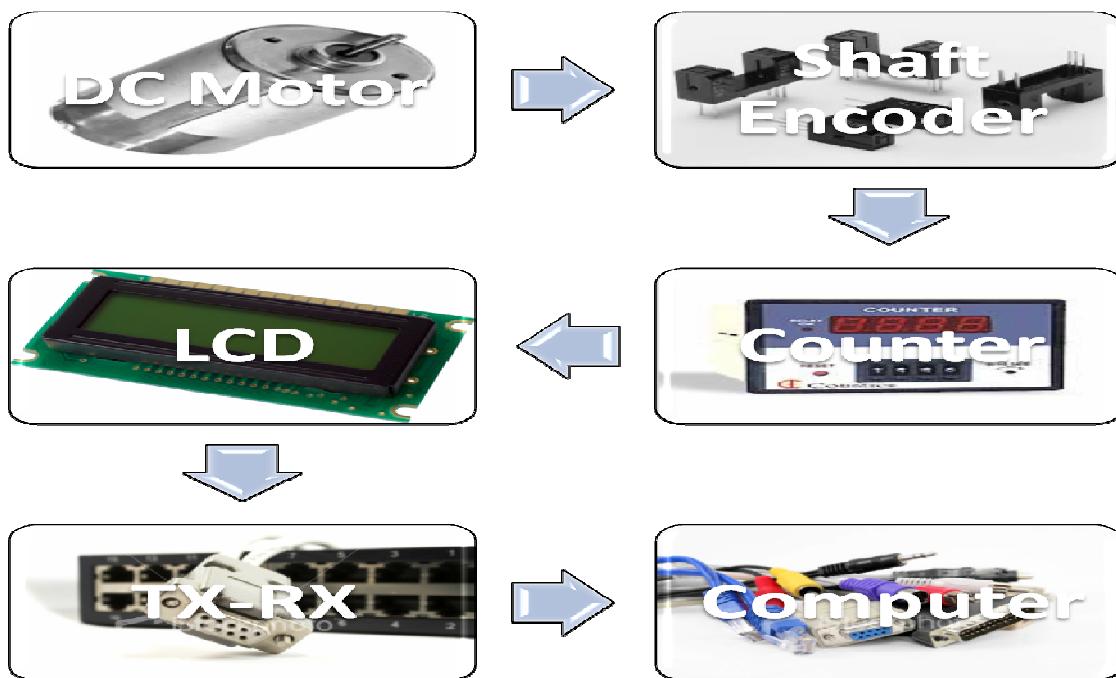


به نام خدا

# کنترل دور موتور با استفاده از نرم افزار MATLAB

نگارش : ۱.۰

تهیه و تنظیم:  
امیرعلی بلورچیان



# فهرست

## صفحه

## عنوان

۲	مقدمه
۳	انواع کنترل گرها
۵	ATMEGA 16
۹	بلوک دیاگرام مدار
۱۰	موتور
۱۶	Shaft Encoder
۲۱	Counter
۲۶	نمایش بر روی LCD
۳۰	مدار واسط
۴۰	نحوه پروگرم کردن
۴۲	Computer
۴۴	سورس برنامه
۵۱	شمایتیک مدار

## مقدمه:

امروزه در صنعت و در بسیاری از وسایل خانگی کنترل دور موتور مورد استفاده می‌گرد. از جمله می‌توان به کاربردهای کنترل گرهای دور موتور، به موارد زیر اشاره کرد:

### ۱) وسایل خانگی:

کنترل گرهای دور موتور در وسایل شخصی خانگی، در کاربردهای کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، پنکه های دیواری یا پنکه تهویه حمام که توسط کلیدی کنترل می‌شوند.

### ۲) در وسایل اداری و درمانی:

در این دسته دستگاه‌های بسیاری را می‌توان مثال زد. مداد تراش‌های برقی در ادارات، دستگاه هایفکس، کامپیوترها یا دستگاه‌های کپی و... سیستم کاری این کنترل گرها بسیار پیچیده بوده و حتی در مورد وسایل درمانی پیچیده تر نیز می‌شود. مثلاً کنترل دور موتور داخل هارد دیسک کامپیوتر را در نظر بگیرید.

### ۳) در کاربردهای تجاری:

ساختمان‌های تجاری دارای سیستم تهویه بزرگتر و مجهز تری نسبت به موارد مشابه در منازل شخصی دارند. همچنین می‌توان در این دسته موتورها برای آسانسورها، پله‌های برقی و موارد مشابه را نام برد.

### ۴) کاربردهای صنعتی:

بسیاری از صنایع وابسته به موتورها و کنترل دور موتور آنها می‌باشند. موتورهای کوچک DC تا موتور ای بزرگ صنعتی، یا موتورهای استفاده شده در خطوط مترو، همچنین در صنعت ممکن است یک کنترل گر عمل کنترل بیش از یک موتور را به طور همزمان بر عهده داشته باشد.

### ۵) در وسایل نقلیه:

تمام وسایل نقلیه از جمله، خودروها، هواپیماها، دستگاه آلات کشاورزی، همه و همه ممکن است دارای موتور برای انجام کارهای گوناگونی باشند.

### ۶) ابزار قدرت:

وسایل قدرتی همانند دریل‌ها، اره‌ها، چرخ سمباده‌ها که توسط کاربر خانگی استفاده می‌شوند. تمام وسایل قدرتی قابل حمل یا ثابت دارای معمولاً همراه با کنترل گرهای سرعت این موتورها نیز می‌باشند.


## انواع کنترل گرها :

کنترل گرهای موجود را می‌توان بر اساس موتوری که باید کنترل کنند، دسته بندی کرد.  
MOTOR MOTORS موتورها، مغناطیسی ثابت، سری، تحریک مجزا و جریان متناوب و مستقیم.

توضیح برخی از کنترل گرهای شناخته شده:
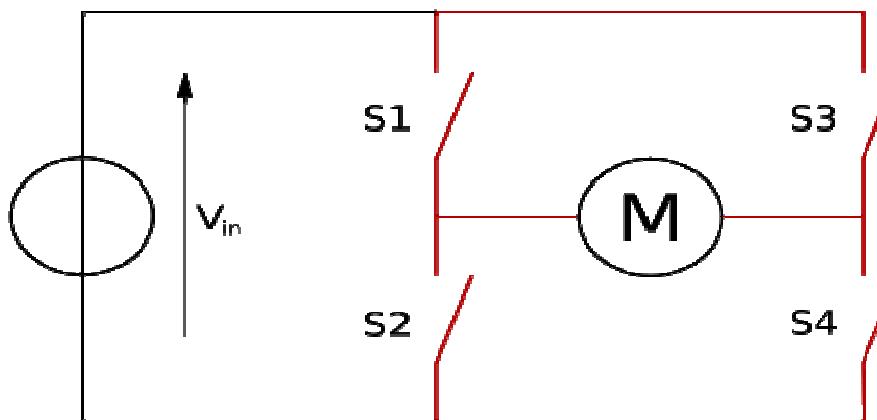
### ۱) H-Bridge

MOTOR MOTORS DC معمولاً توسط ترانزیستورها با مداری مشهور به مدار H-Bridge کنترل می‌شوند.  
این روش شامل حداقل ۴ سویچ مکانیکی یا الکترونیکی (ساخته شده از نیمه هادی‌ها) می‌باشد.



در مدار فوق که نمونه‌ای از مدار H-Bridge است، با بستن کلید‌های S2 و S3 ولتاژ  $V_{in}$  بطور معکوس بر روی موتور قرار می‌گیرید که موجب گردش موتور در خلاف جهت اولیه (زمانی که کلید‌های S1 و S4 وصل بودند) می‌شود. این مدار توسط نیمه هادی با استفاده از دو عنصر با پلاریته‌های متفاوت ساخته می‌شوند. برای مثال: با ترانزیستورهای MOSFET PNP، BJT یا MOSFET NPN یا BJT کanal متصل به سطح ولتاژ بالا و ترانزیستورهای MOSFET NPN یا BJT کanal.

### ۲) کنترل گرهای Servo

BESTIAL از موتورهای SERVO توسط روشی مشهور به PWM کنترل می‌شوند که در ادامه در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.

### ۳) کنترل گرهای STEP


این موتورهای توسط مدارات زمان بندی شده کنترل می‌شوند. این امر موجب می‌شود تا کنترل سرعت و چرخش موتور با دقیقیت زیادی صورت گیرد. از این کنترل گرهای در چاپگرهای استفاده می‌شوند.

از میان روش های گفته شده، در این مقاله کنترل دور موتور با استفاده از PWM توضیح داده خواهد شد.
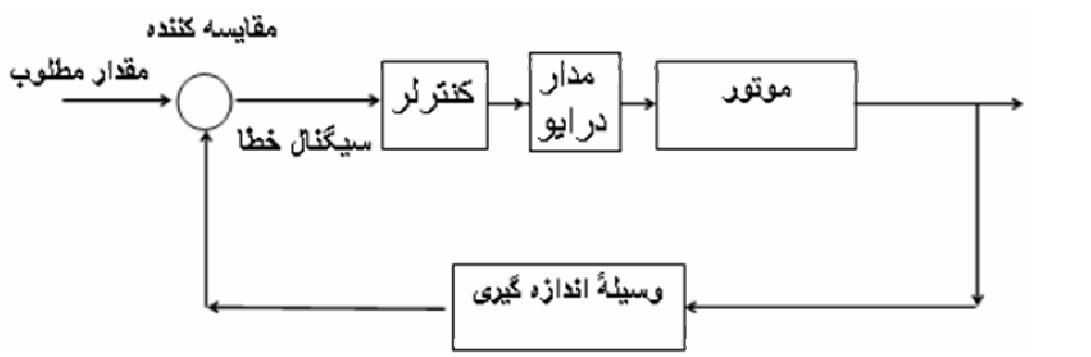
## استفاده از PWM برای کنترل دور موتور:

ایده کلی استفاده از PWM برای کنترل دور موتور DC بسیار ساده است. اما ابتدا توضیحی در مورد PWM و روش های گوناگون تولید آن خواهیم داد.


در حالت کلی برای بسیاری از موارد گفته شده و یا راه کار های مشابه می توان بلوك دیاگرام کنترلی زیر را در نظر گرفت:



در این مقاله از میکروپروسسورها به عنوان کنترلر و از IC هایی که در ادامه تشریح خواهد بزای مدار درایور استفاده خواهد شد. قبل از اینکه وارد بحث کنترل دور موتور شویم، باید دور موتور را در ولتاژ های معین شده ای در معین کرده باشیم. در این پروژه یک موتور DC ۱۲ ولت را برری و کنترل خواهیم کرد. برای بدست آوردن دور موتور در ولتاژ های مختلف یکی از روش های ساده استفاده از یک Shaft Encoder دیجیتال و شمردن تعداد پالس های این Shaft Encoder در مدت یک ثانیه یا یک دقیقه است. برای اینکه زمان و دقت بیشتری داشته باشیم، در مدت زمان یک ثانیه تعداد پالس های ورودی را خواهیم شمرد. از آنجایی که در ادامه پروژه نیز از میکروکنترلر AVR ATMEGA 16 استفاده خواهیم، پس در این قسمت از شمارنده داخلی همین IC برای شمارش تعداد پالس های Shaft Encoder استفاده خواهیم کرد.

پس تا کنون اشاره شد که باید با شمارش تعداد پالس های حاصل از Shaft Encoder، دور موتور را در ولتاژ های معینی بدست آوریم. اصولاً به چنین سیستم دور سنج نیز گفته می شود.

## خصوصیات ATMEGA 16L و ATMEGA 16

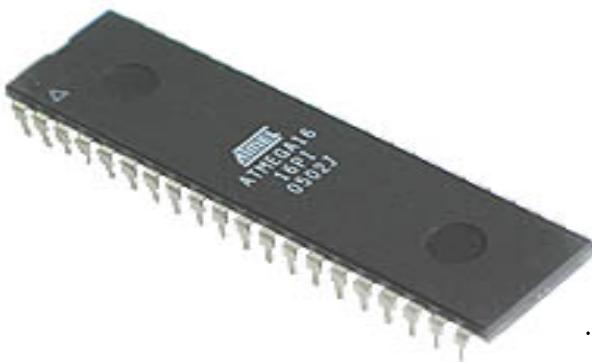

- از معماری AVR RISC استفاده می کند .
- کارایی بالا و توان مصرفی کم .
- دارای ۱۳۱ دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها در یک کلاک سیکل اجرا می شوند .
- ۳۲\*۸ رجیستر کاربردی .
- سرعتی تا ۱۶ MIPS در فرکانس ۱۶ MHz .
- حافظه برنامه و داده غیرفرار
- ۱۶k بایت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریزی .
- پایداری حافظه FLASH : قابلیت ۱۰۰۰۰ بار نوشتن و پاک کردن .
- ۱۰۲۴ بایت حافظه داخلی SRAM .
- ۵۱۲ بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی .
- پایداری حافظه EEPROM : قابلیت ۱۰۰۰۰ بار نوشتن و پاک کردن .
- قفل برنامه و FLASH

## خصوصیات جانبی

- دو تایмер/کانتر ۸ بیتی با Prescaler مجزا و مود Capture .
- یک تایмер/کانتر ۱۶ بیتی با Prescaler مجزا و دارای مودهای Capture و Compare .
- ۴ کانال PWM .

- ۸ کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی .
- یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی .
- قابل برنامه ریزی با اسیلاتور WATCHDOG .
- قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دوسیمه (TWI و I2C) .
- قابلیت ارتباط سریال SPI (Serial Peripheral Interface) به صورت Slave یا Master .
- USART سریال قابل برنامه ریزی .


### خصوصیات ویژه میکرو کنترلر

- ◆ دارای اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده .
- ◆ منابع وقفه (Interrupt) داخلی و خارجی .
- ◆ توان مصرفی پایین و سرعت بالا توسط تکنولوژی CMOS .
- ◆ ولتاژ کاری ۴.۵ تا ۵.۵ ولت برای Atmega16L و ۵.۵ تا ۲.۷ ولت برای Atmega16 .

فرکانس های کاری ۰ تا 8MHz برای Atmega16L و ۰ تا 16MHz برای Atmega16

### Atmega16

- ◆ ۳۲ خط ورودی خروجی قابل برنامه ریزی .

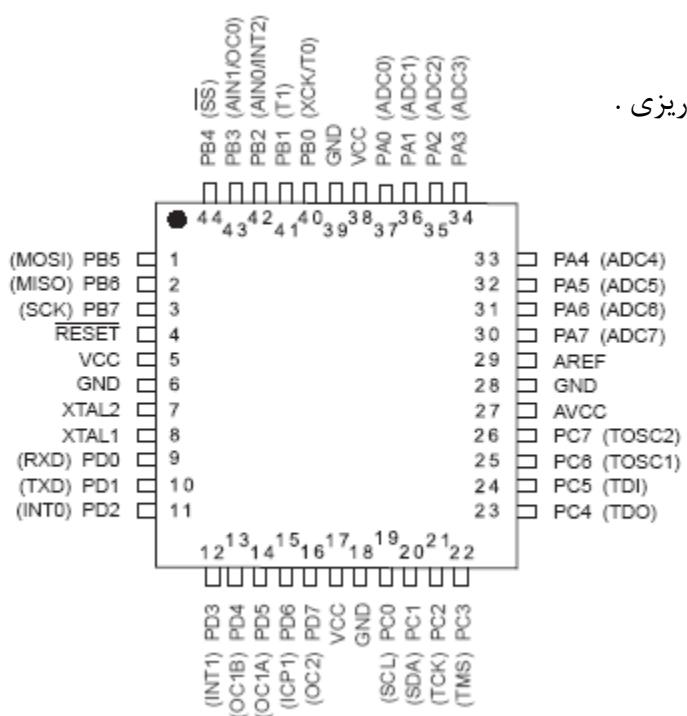

(XCK/T0)	PB0	1	40	PA0 (ADC0)	
(T1)	PB1	2	39	PA1 (ADC1)	
(INT2/AIN0)	PB2	3	38	PA2 (ADC2)	
(OC0/AIN1)	PB3	4	37	PA3 (ADC3)	
(SS)	PB4	5	36	PA4 (ADC4)	
(MOSI)	PB5	6	35	PA5 (ADC5)	
(MISO)	PB6	7	34	PA6 (ADC6)	
(SCK)	PB7	8	33	PA7 (ADC7)	
	RESET	9	32	AREF	
	VCC	10	31	GND	
	GND	11	30	AVCC	
	XTAL2	12	29	PC7 (TOSC2)	
	XTAL1	13	28	PC6 (TOSC1)	
	(RXD)	PD0	14	27	PC5 (TDI)
	(TXD)	PD1	15	26	PC4 (TDO)
	(INT0)	PD2	16	25	PC3 (TMS)
	(INT1)	PD3	17	24	PC2 (TCK)
	(OC1B)	PD4	18	23	PC1 (SDA)
	(OC1A)	PD5	19	22	PC0 (SCL)
	(ICP1)	PD6	20	21	PD7 (OC2)

همانطور که در شکل دیده می شود ATMEGA 16 دارای ۴ پورت D,C,B,A می باشد که علاوه بر اینکه به عنوان ورودی-خروجی مورد استفاده قرار می گیرند ، کاربردهای جانبی دیگری نیز دارند . در این بخش به شرح این پورت ها می پردازیم :

### A پورت

پورت A I/O یک دو طرفه ۸ بیتی است . سه آدرس از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTA دارد ؛ یک آدرس برای رجیستر داده PORTA ، دومی برای رجیستر جهت داده DDRA و سومی برای رجیستر ورودی PINA .

پورت A به عنوان ADC هم استفاده می شود . اگر تعدادی از پایه های پورت A خروجی تعریف شوند ، این نکته بسیار مهم است که در زمان نمونه برداری از سیگنال آنالوگ توسط ADC ، سوئیچ نشوند . این کار ممکن است عملیات تبدیل ADC را نامعتبر کند .

### B پورت

پورت B I/O یک دو طرفه ۸ بیتی است . سه آدرس از مکان حافظه I/O اختصاص به پورت B دارد ؛ یک آدرس برای رجیستر داده PORTB ، دومی برای رجیستر جهت داده DDRB و سومی برای رجیستر ورودی PINB .

## **B** دیگر کاربردهای پورت

▪ کلاک خروجی MASTER و کلاک ورودی PORTB.7 (SCK) برای SLAVE :

ارتباط SPI است . زمانی که به عنوان SLAVE شکل دهی می شود این پایه با توجه به تنظیم DDRB.7 ورودی و در حالت MASTER خروجی تعریف می شود .

▪ ورودی داده MASTER و خروجی داده PORTB.6 (MISO) که برای SLAVE :

ارتباط SPI استفاده می شود .

▪ ورودی داده MASTER و خروجی داده PORTB.5 (MOSI) که برای SLAVE :

ارتباط SPI استفاده می شود .

▪ زمانی که به عنوان SLAVE شکل دهی می شود :

PORTB.4 (SS) : LOW SLAVE با توجه به DDRB.4 ورودی تعریف می شود و در PORTB.4 شدن این پایه SPI فعال می شود .


## **C** پورت

پورت C یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است . سه آدرس از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTC دارد ؛ یک آدرس برای رجیستر داده PORTC ، دومی برای رجیستر جهت داده DDRC و سومی برای رجیستر ورودی PINC .

## **D** پورت

پورت D یک I/O دو طرفه ۸ بیتی است . سه آدرس از مکان حافظه I/O اختصاص به PORTD دارد ؛ یک آدرس برای رجیستر داده PORTD ، دومی برای رجیستر جهت داده DDRD و سومی برای رجیستر ورودی PIND .


بلوک دیاگرام مدار:

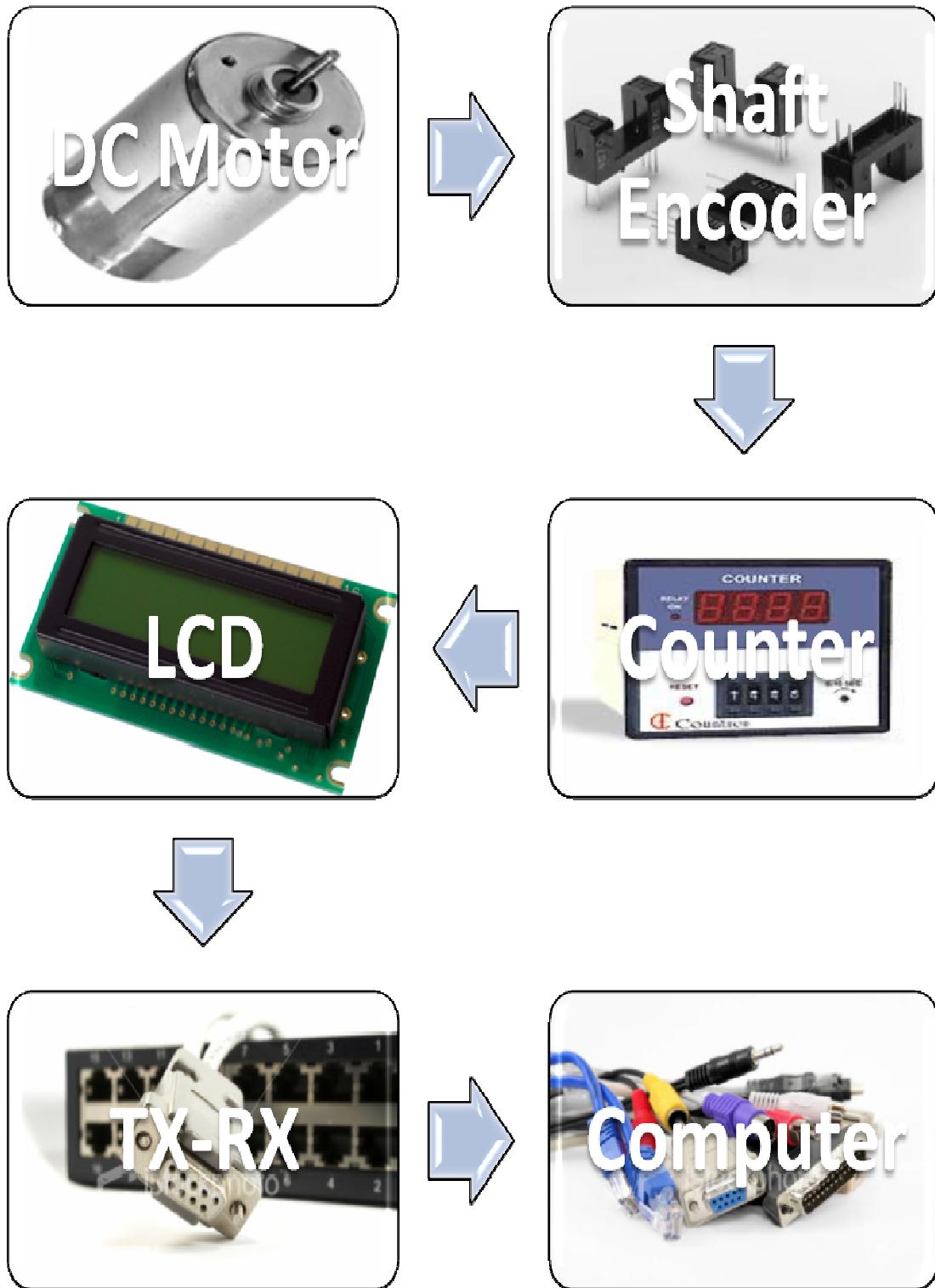

اکنون هر یک از قسمتهای مدار به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم
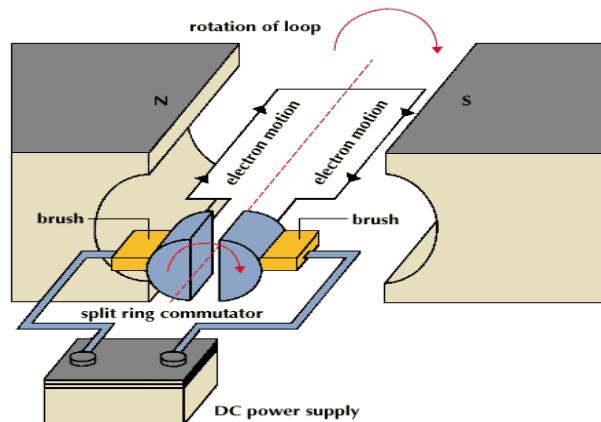
## ● موتور:

یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می شود. در یک موتور استوانه ای ، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله ای معین از محور روتور به روتور اعمال می شود، می گردد.





موتور کلاسیک DC دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کمotaتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچهای موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی ، بستگی دارد.

سرعت موتور DC وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپها (نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم پیچ) در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر ، کنترل می شود. بدلیل اینکه این نوع از موتور می تواند در سرعتهای پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاً از آن در کاربردهای ترکش (کششی) نظیر لکوموتیوها استفاده می کنند .

اما به هر حال در طراحی کلاسیک محدودیتهای متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیتها ناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کمotaتور است. سایش جاروبکها و کمotaتور ، ایجاد اصطکاک می کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبکها می بایست محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می کند و به این معنی است که جاروبکها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می کنند . اتصال ناقص الکتریکی

نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهرباهای دائم در داخل و سیم پیچها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.

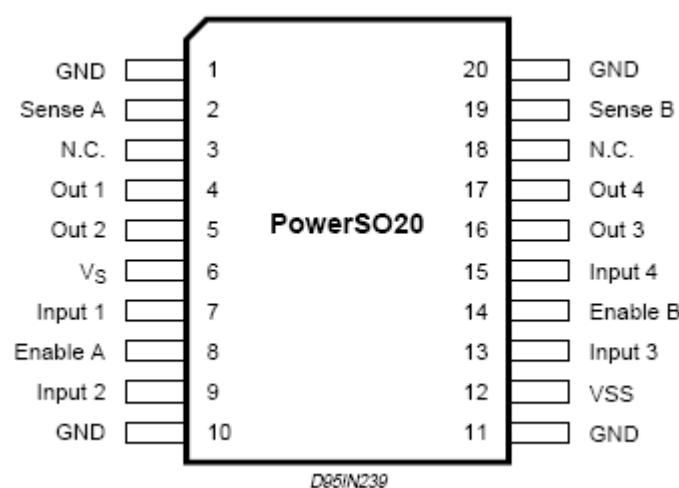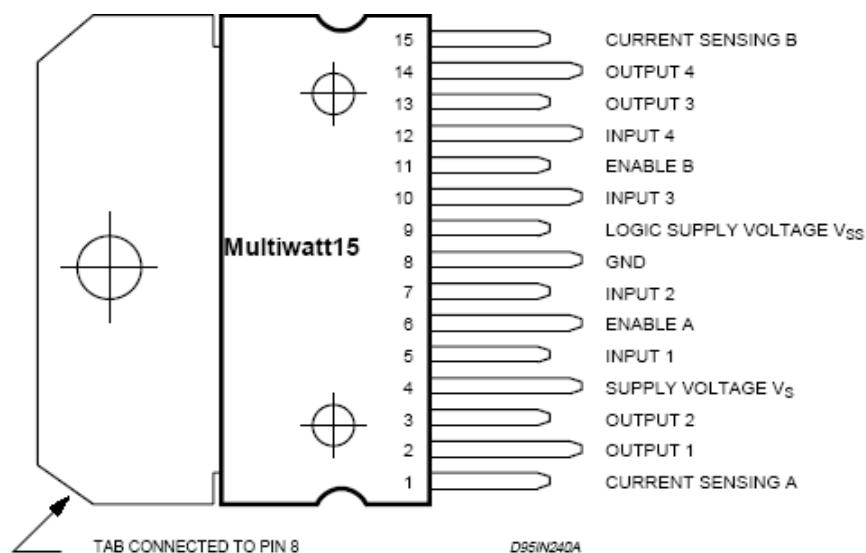
یک موتور ۱۲ ولت ساده را مدل خواهیم کرد. پس حداکثر ولتاژی که بر روی موتور می‌توان قرار داد، برابر ۱۲ ولت در نظر میگیریم.



#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_S$	Power Supply	50	V
$V_{SS}$	Logic Supply Voltage	7	V
$V_I, V_{EN}$	Input and Enable Voltage	-0.3 to 7	V
$I_O$	Peak Output Current (each Channel)		
	- Non Repetitive ( $t = 100\mu s$ )	3	A
	- Repetitive (80% on -20% off; $t_{on} = 10ms$ )	2.5	A
	- DC Operation	2	A
$V_{SENS}$	Sensing Voltage	-1 to 2.3	V
$P_{TOT}$	Total Power Dissipation ( $T_{case} = 75^\circ C$ )	25	W
$T_{OP}$	Junction Operating Temperature	-25 to 130	°C
$T_{STG}, T_j$	Storage and Junction Temperature	-40 to 150	°C

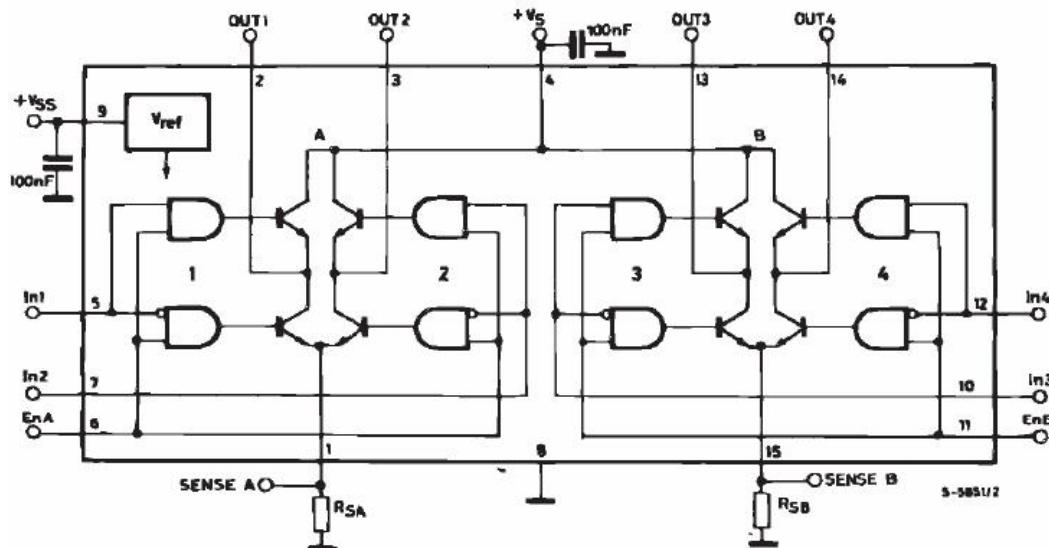این IC از دو پل H ساخته شده است. در نتیجه می توان با استفاده از این IC دو موتور را بطور همزمان کنترل نمود که ما تنها از یک خروجی آن جهت کنترل موتور خود استفاده خواهیم کرد. شماره پایه های ورودی و خروجی متناظر را از شکل زیر برای یک پل H بدست آورده و اتصالات مربوطه را برقرار خواهیم کرد. در ادامه مدار کامل مورد نظر ارائه شده است.




سیگнал PWM خروجی از میکرو را به پایه ENABLE این IC (L298) می دهیم. به این ترتیب این IC متناسب با پهنهای پالس مدوله شده، فعال و غیر فعال شده و ولتاژ موتور قطع و وصل می شود و در نتیجه دور موتور بسته به سیگنال Duty Cycle PWM، کاهش یا افزایش می یابد.
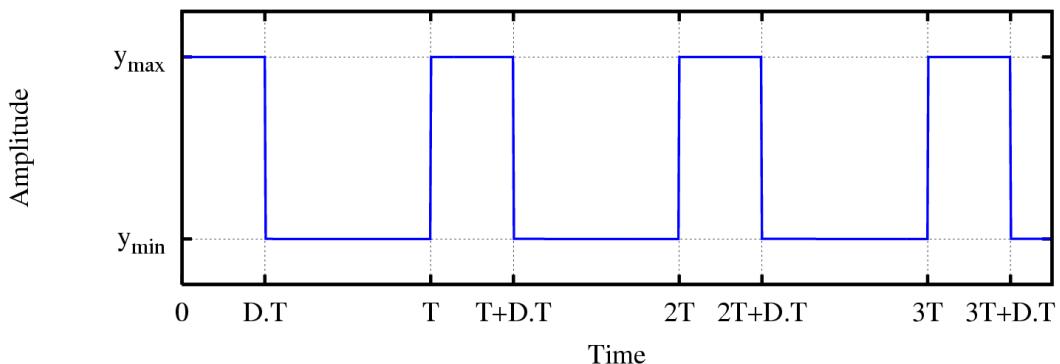
## :PWM

این کلمه مخفف Pulse Width Modulation به معنای مدولاسیون پهنه‌ای پالس می‌باشد. یا به عبارتی دیگر یعنی با تغییراتی در پهنه‌ای پالس، توان (قدرت) الکتریکی انتقالی به موتور را کاهش یا افزایش می‌دهیم. وقتی می‌گوییم موتور DC با ولتاژ DC دارای دور نامی مشخصی می‌باشد، یعنی اگر ولتاژی با مقدار معین را در سر موتور قرار دهیم، در این صورت قدرت انتقالی به موتور ثابت بوده و در نتیجه موتور با دور نامی خود، کار خواهد کرد. ولتاژ DC یعنی ولتاژ ثابت. میدانیم که یک ولتاژ ثابت همان پالس با پهنا پالس دلخواه است. یعنی به ازای این مقادیر زمانی ولتاژ دو سر بر مقداری مستقیم است. حال اگر ما به هر نحوی این ولتاژ مستقیم روی دو سر موتور را کاهش دهیم، نتیجتاً قدرت انتقالی به موتور و در نتیجه دور موتور کمتر خواهد بود. با ادامه بحث هر چه بیشتر متوجه منظورم خواهید شد.

اصل و مبنای PWM تغییر (مدوله کردن) پهنه‌ای پالس و در نتیجه تغییر مقدار متوسط ولتاژ موج است. در صورتی که یک موج مربعی را در نظر بگیریم، در این صورت خواهیم داشت:



می‌دانیم:

$$\bar{y} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$


در شکل موج فوق،

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{T} \left( \int_0^{DT} y_{max} dt + \int_{DT}^T y_{min} dt \right) \\ &= \frac{D \cdot T \cdot y_{max} + T(1-D)y_{min}}{T} \\ &= D \cdot y_{max} + (1 - D) y_{min}\end{aligned}$$

که در آن  $y$  مقدار ولتاژ یکسو شده می‌باشد.


## روش های تولید PWM:

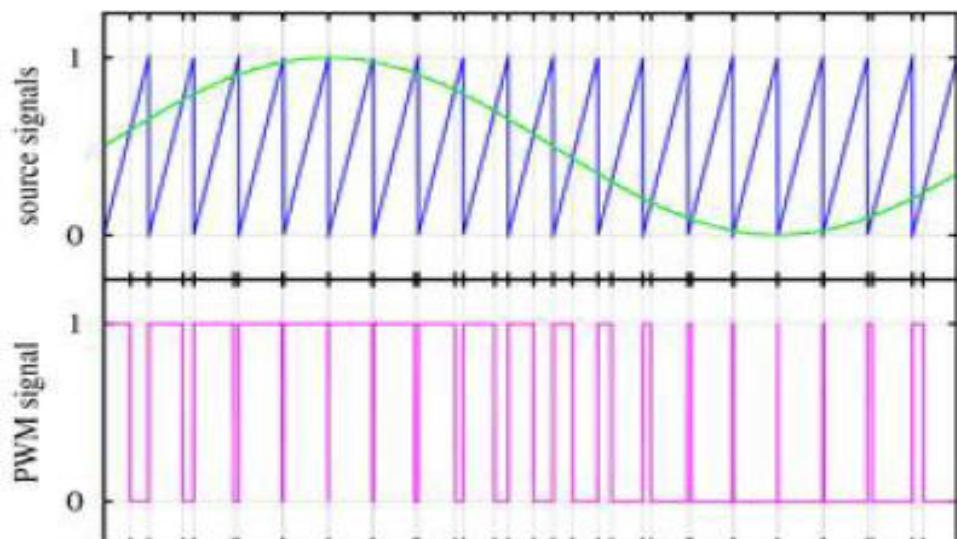۱) ساده ترین راه ایجاد PWM استفاده از یک موج اره ای و یک موج سینوسی ایجاد ده توسط اسیلاتور می باشد. حال کافی است تا با استفاده از یک OpAmp این دو ولتاژ را با یکدیگر مقایسه شوند. در صورتی که ولتاژ سبز رنگ در شکل زیر بیشتر از ولتاژ آبی رنگ باشد، سطح ولتاژ بالا و در صورتی که منحنی سبز رنگ از منحنی آبی رنگ پائین تر باشد، سطح ولتاژ پائین خواهد بود.



### ۲) روش DELTA

در این روش ولتاژ خروجی با دو سطح ولتاژ معین که یکی از آنها همان مقدار ولتاژ اول با مقداری Offset می باشد، مقایسه میشود. در صورتی که ولتاژ خروجی از یکی از این دو محدودیت افزایش یا کاهش یابد، در این صورت سطح ولتاژ پالس نیز تغییر خواهد کرد. شکل زیر بیان گر این موضوع می باشد.

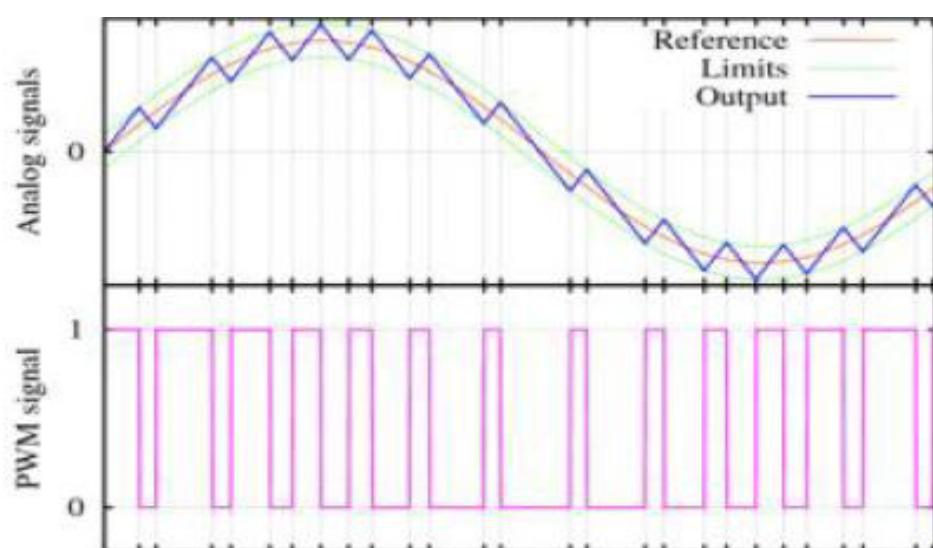

روش ۳) در این روش ولتاژ خروجی از یک ولتاژ مرجع کمتر می‌شود، در صورتی که مجموع این ولتاژ خطا (تفاضل ولتاژ خروجی از ولتاژ مرجع) از مقدار معینی بیشتر شود، سطح ولتاژ خروجی عوض می‌شود.

روش ۴) بسیاری از مدارات دیجیتال می‌توانند PWM تولید کنند. برای مثال بسیاری از میکروپروسسورها دارای خروجی PWM می‌باشند. معمولاً این میکروپروسسورها درای شمارنده‌ای می‌باشند که پس از زمان معینی سطح ولتاژ خروجی را تغییر می‌دهند.

علاوه بر روش‌های گفته شده برای تولید PWM، سه حالت کلی برای PWM موجود می‌باشد:

(۱) مرکز پالس در روی محور زمانی ثابت باشد و با افزایش یا کاهش کناره‌های (لبه‌های کناری) مدولاسیون پالس را تغییر دهیم.

(۲) لبه بالایی را ثابت نگه داریم و لبه پایینی را تغییر دهیم

(۳) لبه پایینی را ثابت نگه داریم و لبه بالایی را تغییر دهیم.

از سایر موارد کار برد PWM علاوه بر کنترل دور موتور، می‌توان کار برد آن در مخابرات و تنظیم ولتاژ و پخش توان اشاره کرد.

در این پروژه از Timer2 برای ایجاد PWM، در مد Fast PWM استفاده شده است.

/Timer /Counter 2 initialization

/Clock source: System Clock

/Clock value : 11.719 kHz

/Mode: Fast PWM top=FFh

/OC 2 output: Non-Inverted PWM

ASSR=0x00;

TCCR2=0x6F;


TCNT2=0x00

OCR2=0x00

## Shaft Encoder ●


می توان این انکودر را بطور حاضری خریداری کرد و یا با هزینه ای کمتر، آن را ساخت. در آین قسمت به توضیح نحوه ساخت انکودر مکانیکی خواهیم پرداخت یعنی سیستم داخلی انکودر الکترومکانیکی است.

سیستم داخلی این نوع انکورد متشکل از یک سنسور نوری می باشد که موج ( سیگنال نور با فرکانس معین) از فرستنده این سنسور صادر شده و در طرف گیرنده دریافت می شود. این سنسور انواع گوناگونی دارد. چند نمونه از انواع آن در شکل های زیر نشان داده شده اند.

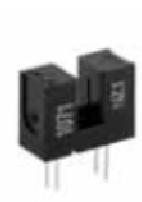
EE-SX1109	EE-SX199	EE-SX398/498	EE-SV3	EE-SX1071	EE-SX1096
Transmissive slot width 3mm - < 5mm					
					
6 x 4 x 5	12.2 x 5 x 10	12.2 x 5 x 10	19 x 15.1 x 10.2	13.6 x 6.2 x 10.2	25 x 6 x 10
Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive
3mm	3mm	3mm	3.4mm	3.4mm	3.4mm
0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.2/0.5/1.0mm	0.5mm	0.5mm
940nm	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
Surface Mount	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Lead Wires

EE-SX1088	EE-SH3	EE-SX3098/4098	EE-SG3/SG3B	EE-SX1057	EE-SX1128	EE-SX1041	EE-SX1042	EE-SX1081	EE-SX1215A-P2	EE-SX3009-P1 /4009-P1	EE-SX4019-P2
Transmissive slot width 3mm - < 5mm						Transmissive slot width 5mm					
											
25 x 6 x 10	25.4 x 6.2 x 10.2	25 x 6 x 10	25.4 x 6.3 x 11.5	13 x 6.3 x 8.6	13.5 x 5.2 x 9.3	14 x 6 x 10	14 x 5 x 14.5	13.7 x 5 x 10	27 x 8 x 15.9	34 x 11 x 21	38 x 11 x 21
Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive								
3.4mm	3.4mm	3.4mm	3.6mm	3.6mm	4.2mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
0.5mm	0.2/0.5/1.0mm	0.5mm	2.0mm	2.0mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm
940nm	940nm	940nm	940nm								
Through-hole	Snap-In	Screw Mounting	Screw Mounting								

EE-SX3081 /4081	EE-SX4235A-P2	EE-SX1070	EE-SX3070 /4070	EE-SX1140	EE-SX461-P11
Transmissive slot width up to 8mm				Transmissive slot width over 12mm	
					
13.7 x 5 x 10	27 x 8 x 15.9	17.7 x 6 x 10	17.7 x 6 x 10	23 x 5 x 16.3	32.5 x 12 x 23.6
Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive
5mm	5mm	8mm	8mm	14mm	15mm
0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	1.5mm	2.0mm
940nm	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
Through-hole	Snap-In	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Snap-In

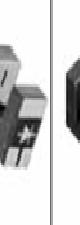EE-SK1107	EE-SX1018	EE-SX1103	EE-SX1105	EE-SX1108	EE-SX1131	EE-SX4134	EE-SX493	EE-SX1055	EE-SX1046	EE-SX1082	EE-SX1106
Transmissive slot width up to 3mm											
											
3.4 x 3 x 3	8 x 4 x 6	5 x 4.2 x 5.2	4.9 x 2.6 x 3.3	5 x 4 x 4	5 x 4 x 4	5 x 4 x 4	11 x 8 x 9.5	8.9 x 4 x 5.4	10 x 6.5 x 5	10 x 6.5 x 5.2	6.4 x 4.2 x 5.4
Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive	Transmissive							
1mm	2mm	2.8mm	3mm	3mm	3mm						
0.15mm	0.5mm	0.4mm	0.4mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm	0.2mm	0.5mm	0.5mm	0.2mm	0.4mm
940nm	940nm	950nm	950nm	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm	920nm	920nm	950nm
Surface Mount	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Surface Mount	Surface Mount	Surface Mount	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Through-hole	Through-hole

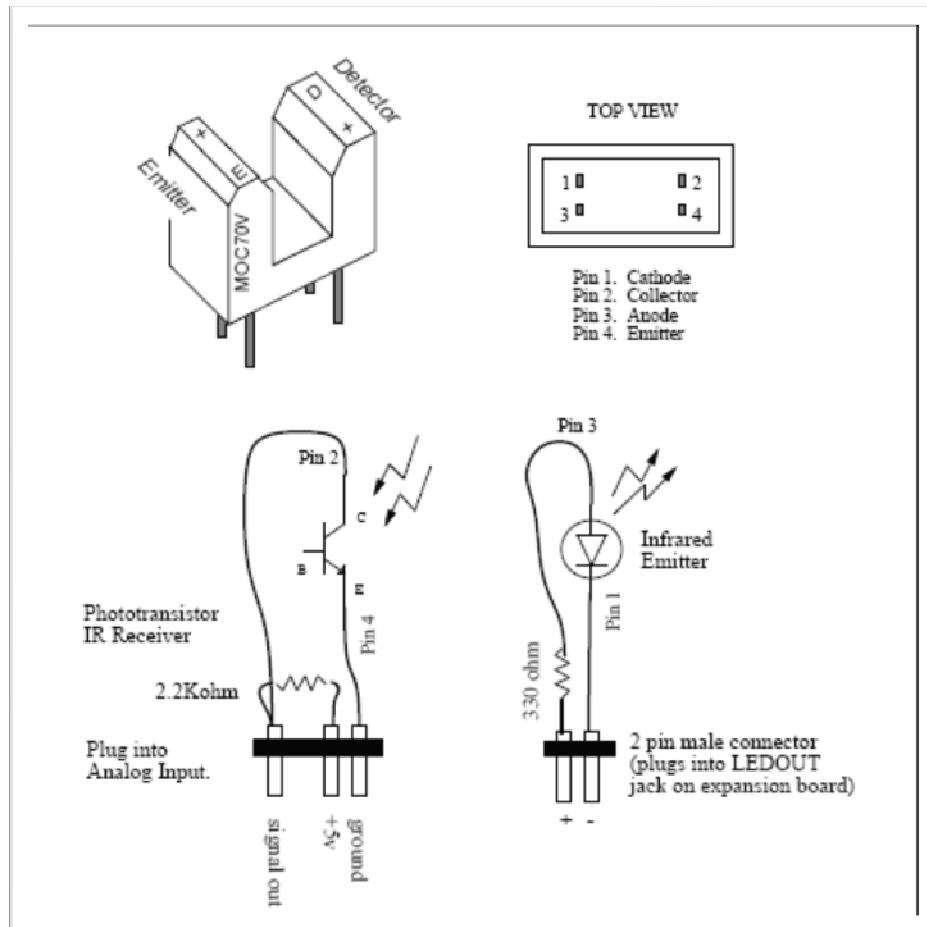مدار داخلی این سنسورها تقریباً یکسان و بفرم زیر است:



همان طور که مشاهده می شود، سنسور ها متشکل از دو قسمت فرستنده و گیرنده هستند. در صورتی که مانعی در بین فرستنده و گیرنده موجود نباشد، سیگنال فرستاده شده توسط گیرنده دریافت شده و فتو ترانزیستور مربوطه شروع به هدایت می کند. در این صورت ولتاژ ۵ ولت ورودی که به پایه این سنسور وصل شده است، در خروجی ظاهر خواهد شد. سنسوری که در این پروژه استفاده خواهیم کرد، H2A1 Opto Counter شناخته شده هستند ، در واقع شمارنده نوری.



در صورتی که به برگه اطلاعاتی این سنسور مراجعه کنید، اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات این IC خواهید یافت. در اینجا به بخشی از این جزئیات شاره می شود:

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  Unless Otherwise Specified)


PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
<b>INPUT DIODE</b>						
Forward Voltage	$V_F$	—	—	1.7	V	$I_F = 60 \text{ mA}$
Reverse Breakdown Voltage	$V_R$	6.0	—	—	V	$I_R = 10 \mu\text{A}$
Reverse Leakage Current	$I_R$	—	—	1.0	$\mu\text{A}$	$V_R = 3 \text{ V}$
<b>OUTPUT TRANSISTOR</b>						
Emitter-Collector Breakdown	$BV_{ECD}$	6.0	—	—	V	$I_E = 100 \mu\text{A}, E_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown	$BV_{CED}$	30	—	—	V	$I_C = 1 \text{ mA}, E_E = 0$
Collector-Emitter Leakage	$I_{CEO}$	—	—	100	nA	$V_{CE} = 25 \text{ V}, E_E = 0$
<b>COUPLED</b>						
On-State Collector Current	$I_{C(ON)}$	—	See page 3.	—	mA	
Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	—	See page 3.	—	V	
Turn-On Time	$t_{on}$	—	See page 3.	—	$\mu\text{s}$	
Turn-Off Time	$t_{off}$	—	See page 3.	—	$\mu\text{s}$	

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  Unless Otherwise Specified)

Storage Temperature . . . . .	—55°C to +100°C
Operating Temperature . . . . .	—55°C to +100°C
Soldering:	
Lead Temperature (Iron) . . . . .	240°C for 5 sec. <sup>(3,4,5)</sup>
Lead Temperature (Flow) . . . . .	260°C for 10 sec. <sup>(3,4)</sup>
<b>INPUT DIODE</b>	
Continuous Forward Current . . . . .	60 mA
Reverse Voltage . . . . .	6.0 Volts
Power Dissipation . . . . .	100 mW <sup>(1)</sup>
<b>OUTPUT TRANSISTOR</b>	
Collector-Emitter Voltage . . . . .	30 Volts
Emitter-Collector Voltage . . . . .	6 Volts
Power Dissipation . . . . .	150 mW <sup>(2)</sup>

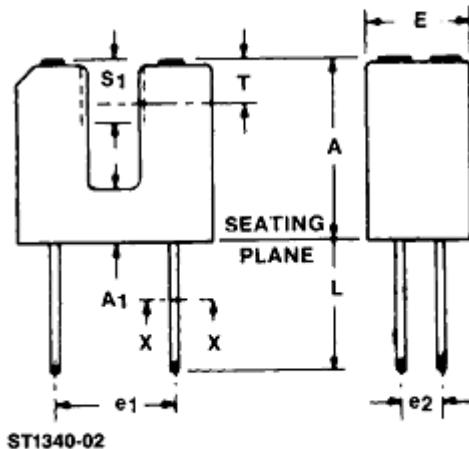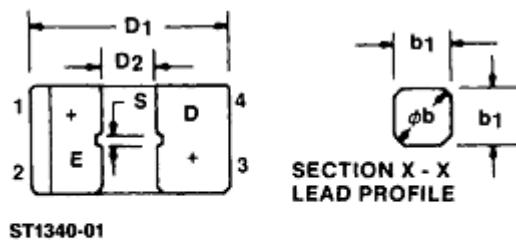


## PACKAGE OUTLINE

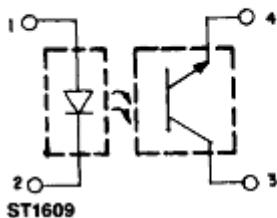

آنچه که باید توجه کنید، مقادیر ماکریزم این IC در دو طرف فرستنده (Emitter) و گیرنده (Detector) می باشد.

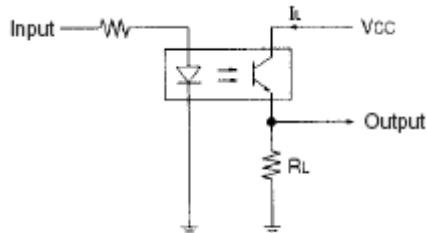مدار معادلی که می توان برای IC در نظر گرفت طبق شکل زیر است:



با توجه به اطلاعات داده شده در قسمت های بالا، مقدار جریان حداکثر در سمت فرستنده (Emitter) 20mA می باشد. در نتیجه باید جریان گذرنده از فرستنده محدود گردد که برای این کار مطابق مدار معادل، مقاومتی در مسیر فرستنده باید قرار گیرد (330 اهم).

حال در صورتی که مانع بین فرستندهو گیرنده قرار گیرد ولتاژ خروجی برابر ۵ ولت (سطح منطق ۱) و در صورتی که مانع بین فرستنده و گیرنده موجود نباشد، ولتاژ خروجی برابر صفر ولت (منطق صفر) خواهد بود. حال کافی است تا با اتصال یک چرخ دندنه یا شیئ مشابه که با چرخش موتور در ارتباط بین گیرنده و فرستنده؛ قطع و وصل ایجاد کند، سیگنال Digital مورد نظر را بدست آورد.

متناسب با خروجی این Opto Counter میتوان از پایه های interrupt میکرو و یا با استفاده از Timer هاس داخلی میکرو مقدار دور موتور در ثانیه (RPS) یا دور موتور در دقیقه (RPM) را محاسبه کرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

## Counter ●

میکرو کنترلر ATmega16 سه تایمر/کانتر دارد که به طور مختصر آنها را معرفی می کنیم :

- تایمر/کانتر صفر و رجیستر های مربوطه

تایمر/کانتر هشت بیتی صفر می تواند کلاک خود را از سیستم ، تقسیمی از کلاک سیستم و یا از پایه خروجی T0 تامین نماید . تایمر/کانتر صفر توسط رجیستر کنترلی TCCR0 می تواند Timer/Counter Interrupt Mask ( TIMSK ) متوقف شود . وقفه های آن توسط رجیستر Enable ( TIFR ) می توانند فعال/غیرفعال شوند . پرچم سرریز در رجیستر TIFR موجود است .

تایمر/کانتر صفر ، دو رجیستر بسیار مهم دارد :

TCNT0 : این رجیستر 8 بیتی محتوای تایمر/کانتر را در خود جای می دهد .

TCCR0 : این رجیستر 8 بیتی ، رجیستر کنترلی تایمر/کانتر است

- تایمر/کانتر یک و رجیستر های مربوطه

تایمر/کانتر 16 بیتی صفر می تواند کلاک خود را از سیستم ، تقسیمی از کلاک سیستم و یا از پایه خروجی T1 تامین نماید . تایمر/کانتر یک توسط رجیستر کنترلی TCCR1A و TCCR1B Timer/Counter ( TIMSK ) می تواند متوقف شود . وقفه های آن توسط رجیستر Enable ( Interrupt Mask ) می توانند فعال/غیرفعال شوند .

تایمر/کانتر یک ، سه رجیستر بسیار مهم دارد :

TCNT1L : این رجیستر 8 بیتی محتوای کم ارزش تایمر/کانتر را در خود جای می دهد .

TCNT1H : این رجیستر 8 بیتی محتوای با ارزش تایمر/کانتر را در خود جای می دهد .

TCCR1B : این رجیستر 8 بیتی ، رجیستر کنترلی تایمر/کانتر است

- تایمر/کانتر دو و رجیستر های مربوطه

تایمر/کانتر ۸ بیتی دو قابلیت انتخاب کلک از کلک سیستم ، تقسیمی از کلک سیستم یا از پایه های خروجی به صورت آسنکرون را داراست . تایمر/کانتر دو با توجه به تنظیمات رجیستر کنترلی TCCR2 می تواند متوقف شود . پرچم های سرریز در رجیستر TIMSK قابل تنظیم می باشند .

فعال/غیرفعال کردن وقفه های تایمر/کانتر دو در رجیستر TIMSK قابل تنظیم می باشند .

از تایمر/کانتر دو بیشتر برای سرعت های پایین و ایجاد زمان های دقیق با دقت و وضوح بالا استفاده می شود .

تایمر/کانتر دو ، دو رجیستر بسیار مهم دارد :

TCNT2: این رجیستر ۸ بیتی محتوای تایمر/کانتر را در خود جای می دهد .

TCCR2: این رجیستر ۸ بیتی ، رجیستر کنترلی تایمر/کانتر است .

## وقفه و منابع آن:

AVR از چندین منبع وقفه پشتیبانی می کند . این وقفه ها و reset، بردار وقفه و reset جدا گانه در فضای برنامه نویسی حافظه دارند . هر کدام از این وقفه ها بیت فعال کننده مخصوص به خود را دارند که به همراه بیت I باید فعال شوند . پایین ترین آدرس حافظه برنامه نویسی به بردار های وقفه و reset اختصاص دارد . بردار وقفه ای که دارای پایین ترین آدرس است دارای بالا ترین اولویت بین وقفه ها است .

هنگام وقوع وقفه بیت I پاک شده و وقفه های دیگر غیر فعال می شوند . برنامه نویس می تواند با یک کردن بیت I وقفه بعدی را بپذیرد . ایرین صورت تمامی وقفه های فعال می توانند در هنگام اجرا شدن برنامه سرویس یک وقفه ، فعال شوند . در صورتی که بیت I با برنامه نویسی یک نشود در انتهای برنامه سرویس وقفه و با اجرا شدن دستور RETI یک می شود .

وقفه ها به طور کلی دارای دو نوع Non Maskable و Maskable هستند . وقفه هایی هستند که با استفاده از یک بیت دیگر می توان از وقوع آن جلوگیری نمود . اکثر وقفه های میکرو کنترلر از این نوع می باشد . وقفه های Non Maskable هایی هستند که با استفاده از یک بیت دیگر نمی توان از وقوع آن جلوگیری نمود .

وقفه ها از لحاظ تریگر شدن به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول وقفه هایی هستند که توسط یک رخداد تریگر شده و پرچم مربوط به وقفه خود را فعال می کنند . دومین نوع وقفه ها ، وقفه هایی هستند که تا مدت زمان برقرار بودن شرایط وقفه مربوط فعال هستند . این نوع وقفه به پرچمی احتیاج ندارد و با برطرف شدن شرایط وقفه ، برنامه سرویس وقفه اجرا نمی شود .

با توجه به اینکه میکرو های AVR دارای تعداد زیادی رجستر می باشد لذا در ابتدای برنامه فایلی .include را که رجستر ها و نام بیتها را متناظر با موقعیت بیتها مشخص کرده است با دستور `asm` ضمیمه نموده و از آن بعد به جای استفاده از شماره بیت از نام بیت و رجستر استفاده می شود . پاسخ به وقفه حداقل جهار پالس ساعت طول می کشد . به عبارت دیگر در طی چهار پالس ساعت آدرس برنامه وقفه مشخص و مقدار PC در پشتہ نوشته شده است . وقفه های خارجی توسط پایه های INT2,INT1,INT0 تریگر می شوند وقفه های INT1,INT0 با لبه بالا رونده، پایین رونده یا با سطح پایین تریگر می شوند ولی وقفه INT2 فقط به لبه حساس است . می توان از این وقفه ها برای خارج شدن از مدهای sleep استفاده کرد چرا که در تمامی مدهای sleep به غیر ازIdle موقوف می شود .

تعدادی از بردار های وقفه خارجی، در جدول صفحه بعد اشاره شده است :

Name	Int Vector Address			triggered by ...
	2313	2323	8515	
RESET	0000	0000	0000	Hardware Reset, Power-On Reset, Watchdog Reset
INT0	0001	0001	0001	Level change on the external INT0-Pin
INT1	0002	-	0002	Level change on the external INT1-Pin
TIMER1 CAPT	0003	-	0003	Capture event on Timer 1
TIMER1 COMPA	-	-	0004	Timer1 = Compare A
TIMER1 COMPB	-	-	005	Timer1 = Compare B
TIMER1 COMP1	0004	-	-	Timer1 = Compare 1
TIMER1 OVF	0005	-	0006	Timer1 Overflow
TIMER0 OVF	0006	0002	0007	Timer0 Overflow
SPI STC	-	-	0008	Serial transmit complete
UART RX	0007	-	0009	UART char in receive buffer available
UART UDRE	0008	-	000A	UART transmitter ran empty
UART TX	0009	-	000B	UART All sent
ANA_COMP	-	-	000C	Analog Comparator

## رجستر کنترل وقفه عمومی (GICR)

بیت INT1-۷

برای فعال سازی وقفه خارجی یک بکار می رود.

بیت INT0-۶

برای فعال سازی وقفه خارجی صفر بکار می رود.

بیت INT2-۵

برای فعال سازی وقفه خارجی دو بکار می رود.

## رجستر (General interrupt flag register) GIFR

بیت INTF1-۷

زمانی که یک متغیر منطقی در سطح یا لبه، در پایه INT1 وقفه مربوط به آن را تریگر کند این

بیت یک می شود.

بیت INTF0-۶

زمانی که یک تغییر منطقی در سطح یا لبه، در پایه INT0 وقفه مربوط به آن را تریگر کند این بیت

یک می شود.

بیت INTF2-۵

زمانی که یک متغیر منطقی در سطح یا لبه، در پایه INT2 وقفه مربوط به آن را تریگر کند این

بیت یک می شود.

در این پروژه از ۲ تایمرو ۱ اینترپات استفاده شده است.

Timer 1 برای شمارش زمان ۱ ثانیه.

PWM برای ایجاد موج Timer2

INT0 برای شمارش تعداد پالس های حاصل از تعداد دور موتور در مدت زمان مشخص.

هدف اصلی شمارش تعداد دور موتور در مدت ۱ ثانیه و سپس ارسال آن به کامپیوتر میباشد. از این

رو ابتدا باید تعداد پالس ها در مدت ۱ ثانیه شمرده شوند. برای این منظور خروجی انکودر را به پایه


Timer 1 overflow interrupt service routine INT0 میکرو وصل کردیم و با استفاده از

زمان ۱ ثانیه محاسبه شده و در نهایت RPS محاسبه میشود.


قسمتی از برنامه که مرتبط با بحث فوق میباشد در اینجا نمایش داده میشود :

```
//////////  
// External Interrupt 0 service routine      //  
//////////  
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isf void()  
{  
    speed_ctr++;  
}  
  
//*****  
//*****  
  
//////////  
// Timer 1 overflow interrupt service routine  //  
//////////  
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isf void()  
{  
    Ctr++;  
    if(ctr==4)  
    {  
        ctr=0 ;  
        printf("%d\r",speed_ctr) ;  
        speed_ctr=0 ;  
    }  
    TCNT1=28036 ;  
}  
//*****  
//*****  
// External Interrupt(s) initialization  
// INT0: On  
// INT0 Mode: Falling Edge  
// INT1: Off  
// INT2: Off  
GICR|=0x40;  
MCUCR=0x02;  
MCUCSR=0x00;  
GIFR=0x40;  
  
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization  
TIMSK=0x04;
```

## ● نمایش بر روی LCD :

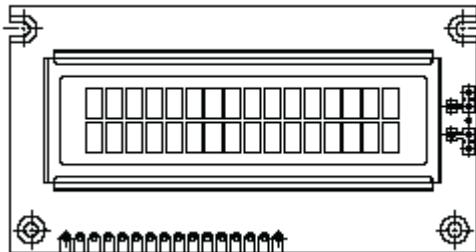

نحوه اتصال LCD به میکروکنترلر:

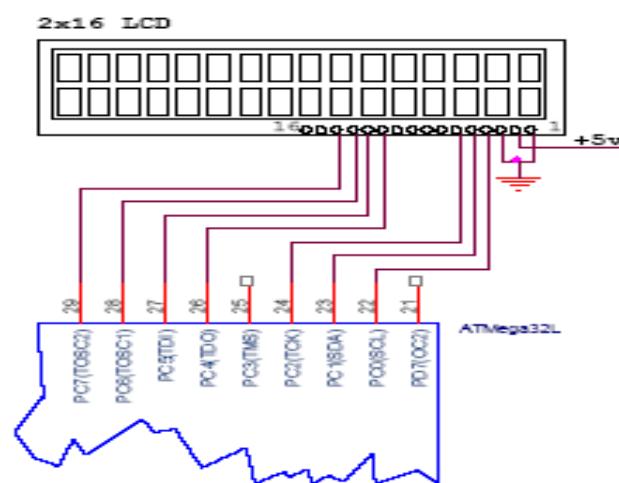

پایه های ۱ و ۲ به ترتیب به زمین و ولتاژ ۵ ولت متصل می شوند. پایه ۳ میزان شدت نمایش کاراکترها بر روی LCD را مشخص می کند (contrast). پایه های ۴، ۵، ۶، ۷ نیز به کنترل LCD مربوط می شود که باید توسط میکرو کنترلر تنظیم شود. از اینهای ۷ تا ۱۴ نیز به عنوان یک باس ۸ بیتی برای انتقال اطلاعات مابین LCD و میکرو کنترلر استفاده می شود. برای تبادل اطلاعات بین LCD و میکرو کنترلر از روش ارتباط باس چهار سیمه استفاده می شود.

پایه های ۸، ۹، ۱۰ در محیطهای پر نویز استفاده می شود که با مقاومتهای ۱ کیلو اهم به زمین متصل می کنند (pull down).

پایه های ۱۵، ۱۶ به ترتیب پلاریته مثبت و منفی برای روشن کردن نور زمینه LCD استفاده می شود.

PIN NUMBER	SYMBOL	FUNCTION
1	Vss	GND
2	Vdd	+3V or +5V
3	Vo	Contrast Adjustment
4	RS	H/L Register Select Signal
5	R/W	H/L Read/Write Signal
6	E	H → L Enable Signal
7	DB0	H/L Data Bus Line
8	DB1	H/L Data Bus Line
9	DB2	H/L Data Bus Line
10	DB3	H/L Data Bus Line
11	DB4	H/L Data Bus Line
12	DB5	H/L Data Bus Line
13	DB6	H/L Data Bus Line
14	DB7	H/L Data Bus Line
15	A/Vee	4.2V for LED/Negative Voltage Output
16	K	Power Supply for B/L (OV)

MECHANICAL DATA		
ITEM	STANDARD VALUE	UNIT
Module Dimension	84.0 x 44.0	mm
Viewing Area	66.0 x 16.0	mm
Dot Size	0.55 x 0.65	mm
Character Size	2.95 x 5.55	mm

ITEM	SYMBOL	STANDARD VALUE			UNIT
		MIN.	TYP.	MAX.	
Power Supply for Logic	VDD-VSS	-0.3	-	7.0	V
Input Voltage	VI	-0.3	-	VDD	V

NOTE: VSS = 0 Volt, VDD = 5.0 Volt

## توابع کتابخانه LCD.h

قبل از هر چیز لازم است مشخص شود که ماژول lcd به کدامیک از پورتهای میکرو کنترلر وصل شده است البته با استفاده از Code Wizard نیز می توان پورت را مشخص کرد.

### Unsigned char lcd\_init(unsigned char lcd-columns)

این تابع ماژول LCD را مقدار دهی اولیه می کند. با فراخوانی این تابع، صفحه نمایش LCD پاک شده، مکان نما نیز حذف می گردد و LCD برای نوشتگار کاراکتر در محل سطر و ستون صفر آماده می شود.

### Void lcd\_clear(void)

این تابع، صفحه نمایش LCD را پاک می کند و برای چاپ کاراکتر در محل سطر و ستون صفر آماده می شود.

### Void lcd\_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y)

این تابع موقعیت فعلی برای چاپ کاراکتر را به محل ستون X و سطر Y منتقل می کند. به طور کلی مبدأ مختصات (0,0) در lcd های کاراکتری، بالا و سمت چپ صفحه نمایش است.

### **Void lcd\_putchar(char c)**


این تابع کاراکتر c را بر روی موقعیت فعلی انتخاب شده بر روی lcd نویسد.

### **void lcd\_putsf(char flash\*str)**


این تابع رشته‌ی واقع در حافظه flash را با شروع از موقعیت فعلی انتخاب شده، بر روی lcd نویسد.
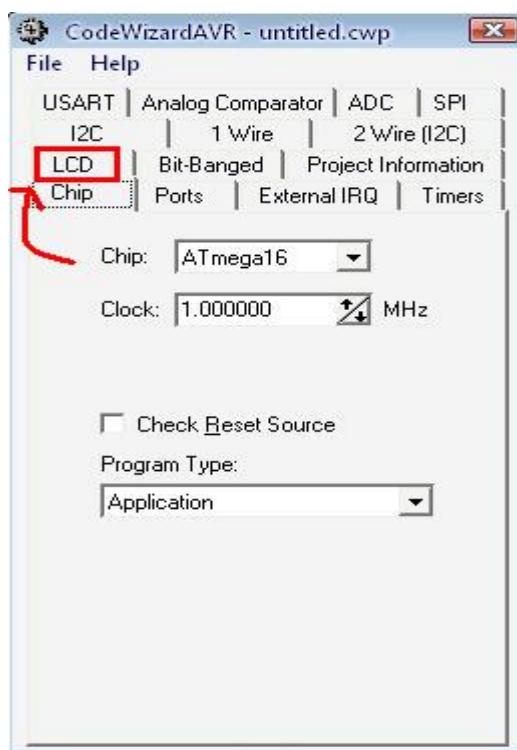
### **:Code Wizard در LCD**


برای این کا کافی است تا پس از ایجاد یک پروژه جدید و استفاده از Wizard (که در ادامه نحوه انجام این کار در قسمت تولید PWM با جزئیات بیشتر بحث شده است) ایجاد کنید. حال در پنجره Wizard به قسمت LCD بروید.



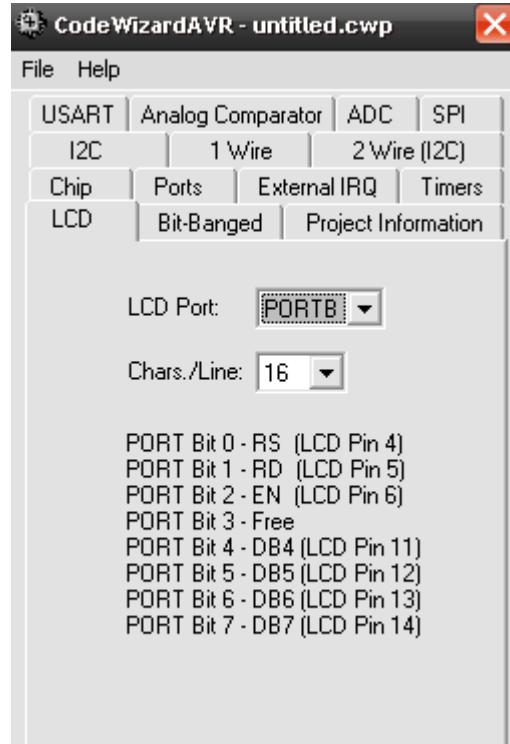حال در این قسمت تنها کافی است پورت مورد نظر را که قصد دارید LCD به آن را وصل کنید، معین کنید.



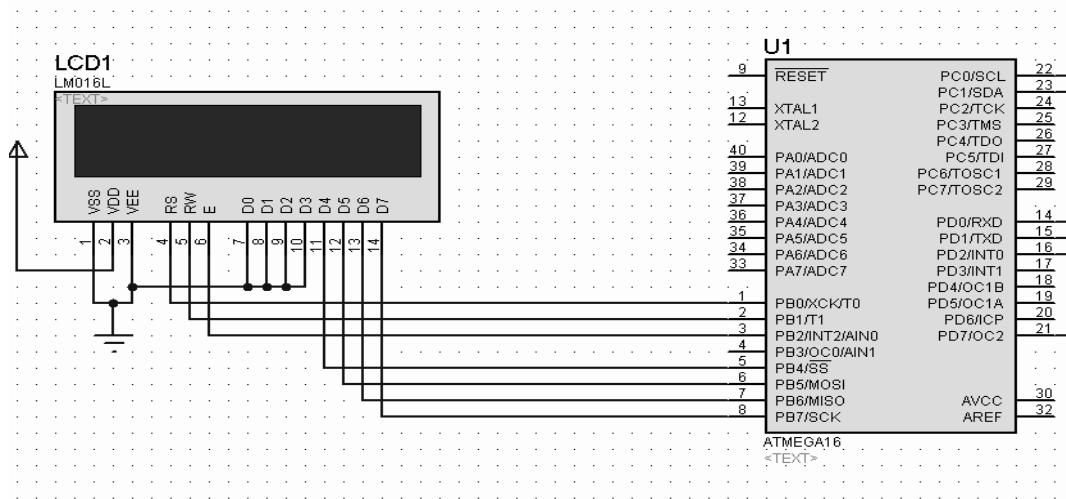با توجه به شکل بالا با انتخاب پورت B نحوه اتصال پایه های lcd به میکرو مشخص شده است.  
که در زیر مدار آن رسم شده است.



## ● مدار واسط

در طرح ارائه شده مدار بعد از شمارش RPS موتور این عدد را به کامپیوتر خواهد فرستاد و منتظر تنظیم شدن سرعت و ارسال عدد دلخواه کاربر و یا عدد تنظیم شده توسط کنترل کننده خواهد بود. برای این منظور از ارتباط سریال UART مابین میکروکنترلر و کامپیوتر استفاده شده است. از این رو ابتدا توضیحاتی کلی در رابطه با ارتباط سریال خواهیم داد و سپس در مورد نحوه اتصال میکروکنترلر به پورت کامپیوتربحث خواهیم کرد و در نهایت تنظیمات برنامه Codevision در این باره بررسی خواهد شد.

## ارتباط سریال USART

بخش ارتباط سریال USART در میکروکنترلرهای AVR قابلیتهای متنوعی دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- عملکرد Full Duplex
- عملکرد سنکرون و آسنکرون
- عمل به صورت Master و Slave در حالت سنکرون
- تولید کننده نرخ ارسال (Baudrate) دقیق
- حمایت از فریم‌های سریال ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ بیت داده و ۱ یا ۲ بیت توقف
- تولید Parity به صورت زوج یا فرد و امکان چک کردن سخت افزاری آن
- تشخیص خطاهای سرریز و نوع فریم
- فیلتر پایین گذر دیجیتال
- تولید سه وقفه مجزا برای اتمام TX، خالی شدن رجیستر TX و اتمام RX
- کار در حالت ارتباط چند پردازنده
- امکان دوباره کردن سرعت در حالت آسنکرون

## سازگاری AVR USART با USART

بعضی از انواع AVR تنها از ارتباط سریال UART حمایت میکنند ، به این معنی که ارتباط سریال تنها به صورت آسنکرون قابل انجام میباشد و انواع پیشرفته تر میکروکنترلرهای AVR می توانند به صورت سنکرون و آسنکرون ارتباط برقرار کنند. این دو نوع ارتباط سریال از نظر محل بیت ها در داخل رجیسترها ، نحوه تولید نرخ ارسال ، نحوه ارسال و دریافت اطلاعات و عملکرد بافر مربوط به ارسال اطلاعات کاملاً مطابقت دارند و تنها عملکرد بافر مربوط به دریافت اطلاعات در ارتباط سریال USART بهبود یافته است.


### نکاتی در مورد تولید نرخ ارسال

واحد تولید نرخ ارسال با استفاده از کلک میکرو ، نرخ های مختلف را تولید میکند. نکته مهم در ارتباط سریال این است که تولید نرخ های ارسال مختلف به کمک نوسانگرها و کریستالهایی با فرکانس استاندارد میتواند خطایی به همراه داشته باشد و از آنجاییکه در بعضی موارد این خطایی بیش از حد بزرگ است باید در هنگام طراحی به این نکته توجه نمود.

بنابر این اگر قصد استفاده از ارتباط سریال با کامپیوتر را داریم باید از کریستال هایی با فرکانس بالا استفاده کنیم که در این پروژه از کریستال 12.0 MHz استفاده شده است تا نرخ ارسال 960bps بدون خطای ایجاد شود.
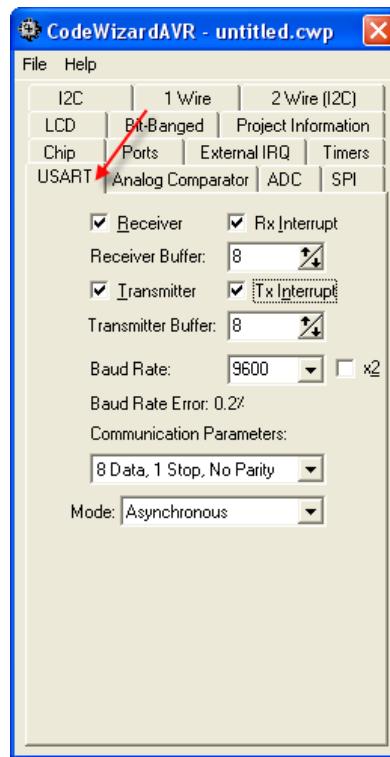
## انجام تنظیمات اولیه ارتباط سریال در code wizard

در صورتی که در برنامه code wizard انتخاب کنیم با کلیک بر روی نوع تراشه را Atmega16 انتخاب کنیم با کلیک بر روی قسمت usart شکل زیر مشاهده می شود:



در این صفحه می توانیم در قسمت mode USART را به صورت آسنکرون یا سنکرون انتخاب کنیم.


برای فعال سازی ارتباط سریال به صورت گیرنده و یا فرستنده باید به ترتیب گزینه های receiver transmitter را انتخاب کنیم. با فعال کردن هریک از آنها این امکان فراهم می شود تا بتوانیم وقفه مربوط به آن را نیز فعال کنیم. در صورتی که وقفه ارتباط سریال برای دریافت داده ها فعال گردد، code vision یک بافر نرم افزاری به نام عمومی rx\_buffer را تولید می کند که در آن متغیر عمومی rx\_wr\_index همواره

شماره بایتی را که برای آخرین بار داده در آن قرار گرفته است، در خود نگه می دارد. به همین ترتیب، برای وقفه سریال مربوط به ارسال داده نیز یک بافر به نام عمومی tx\_buffer، متغیر عمومی tx\_wr\_index برای تغییر اندیس آن تولید می شوند. برای کار با ارتباط سریال می توان به سادگی از توابع ورودی خروجی استاندارد printf, gets, getchar, scanf, puts استفاده نمود.

در صورتی که وقفه های مربوط به ارتباط سریال فعال شوند، به صورت خودکار code wizard توابع `getchar`, `putchar` را دوباره تعریف می کند به طوری که برای کار با وقفه ها مناسب باشد.
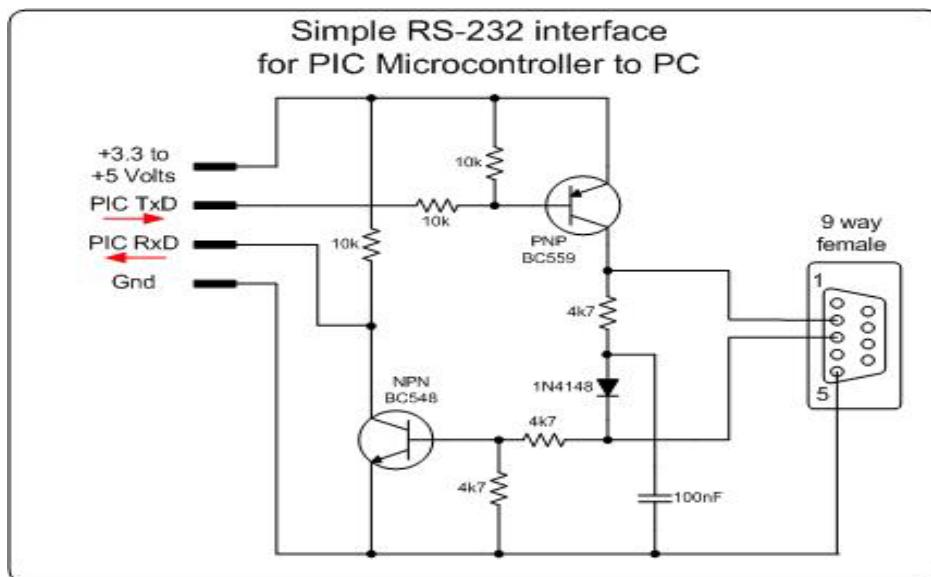
### اتصال AVR به RS232


ازنجایی که برای برقراری ارتباط سریال با کامپیوتر ناچاریم از استفاده کنیم، لازم است تا به نحوی سطوح TTL ایجاد شده توسط میکرووو RS232 را به یکدیگر تبدیل کنیم. عموماً برای تبدیل این سطوح ولتاژ به یکدیگر از از تراشه MAX232 یا MAX233 استفاده می شود. در میکرو کنترل های AVR دو پایه به نام های TXD, RXD وجود دارند که از پایه TXD برای ارسال داده و از پایه RXD برای دریافت آنها استفاده می شود.



در پروژه فوق از تراشه MAX232 استفاده شده است ولی در زیر مختصرا در مورد هر دو تراشه پر کاربرد MAX232 , MAX233 اشاره میشود .

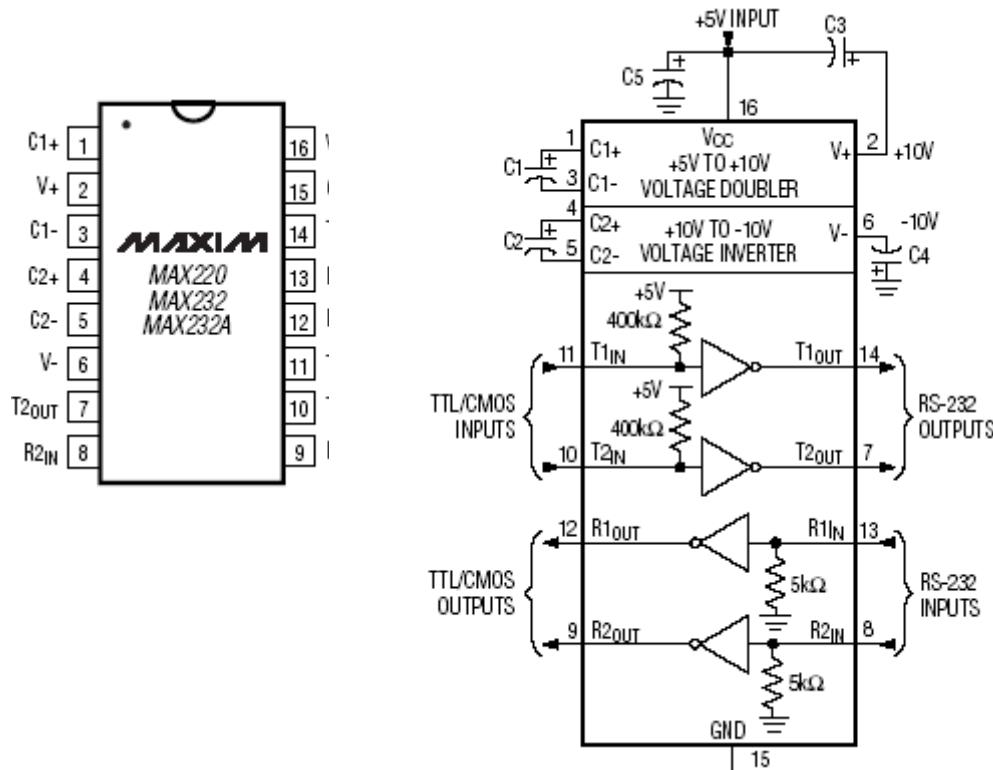
## تراشهه MAX232

برای تبدیل سطوح ولتاژ TTL و RS232 به یکدیگر، می‌توان از MAX232 استفاده نمود، این تراشه به چهار خازن ۱تا۲۲ میکرو فاراد، نیاز دارد که عموماً از خازن ۲۲ میکرو استفاده می‌شود



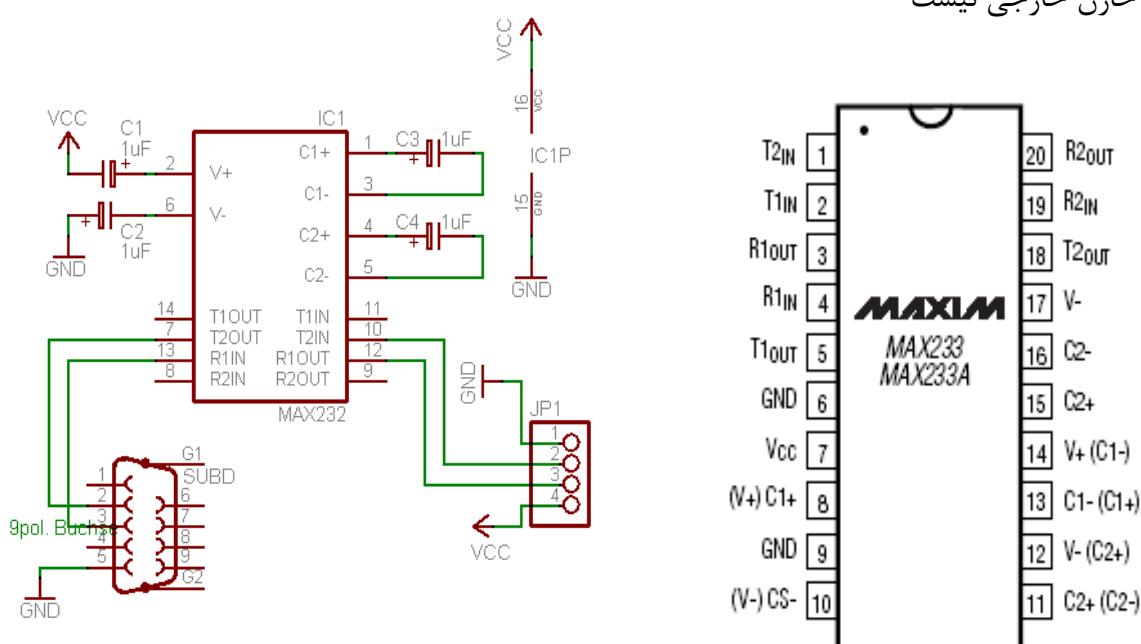
## تراشهه MAX23

عملکرد این تراشه دقیقاً مشابه MAX232 می‌باشد با این تفاوت که در اینجا دیگر نیازی به خازن خارجی نیست


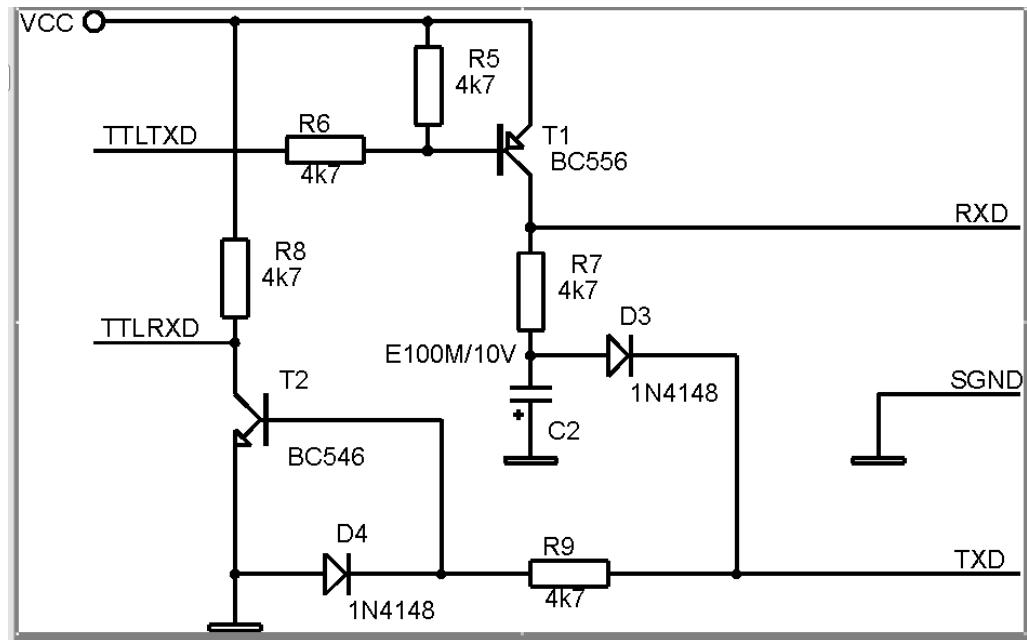
## مبدل ترانزیستوری منطق RS232 و TTL به یکدیگر:





از این مدار می‌توان برای دریافت و ارسال اطلاعات استفاده کرد.

### برنامه های وابسته:

در برقراری ارتباط سریال با کامپیوتر لازم است تا برای ارسال و دریافت داده‌ها از نحوه عملکرد برنامه اطمینان حاصل شود لذا می‌توان از برنامه‌هایی استفاده نمود که داده‌های ارسالی از میکرو رانشان دهد و داده‌های مورد نیاز را برای آن ارسال کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به محیط ترمینال در داخل نر افزار اشاره کرد.
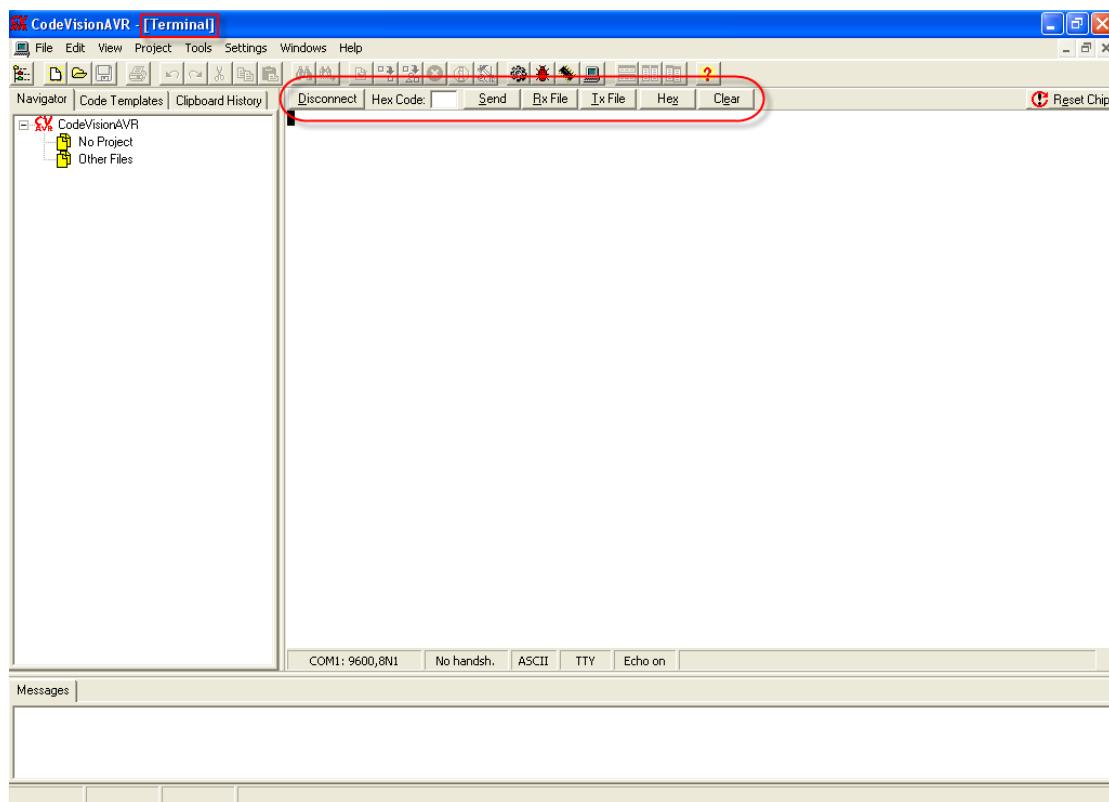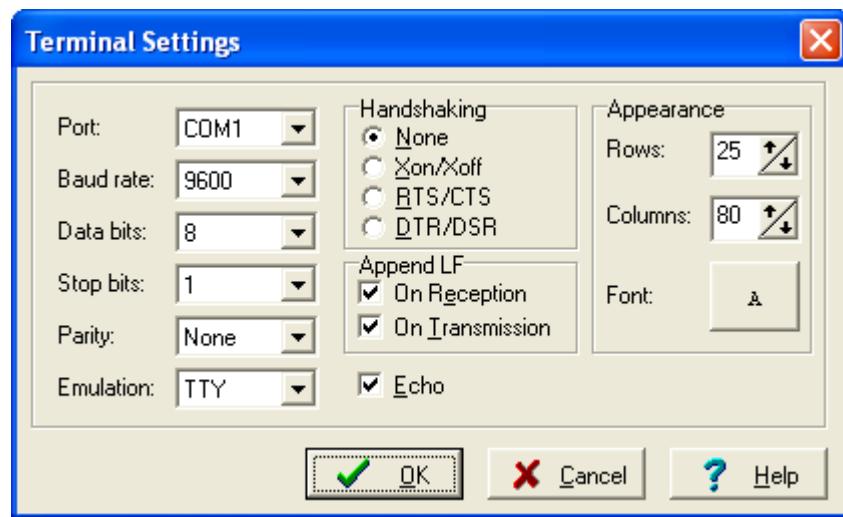
### محیط ترمینال:

قبل از باز کردن این محیط لازم است تا تنظیمات مربوط به آن را انجام دهیم، برای این منظور باید در نرم افزار codevision از منوی setting گزینه terminal را انتخاب کنیم. در این صورت پنجره‌ای باز می‌شود که میتوان در آن پورت متصل به میکرو مقدار نرخ ارسال و فرمت فریم‌های تعریف شده در میکرو کنترلر را تنظیم کرد. پس از انجام تنظیمات می‌توان این برنامه را از طریق منوی tools و یا نوار ابزار اجرا کرد. در این صورت صفحه‌ای باز می‌شود که اطلاعات رسیده از میکرو قابل مشاهده است. در صورتی که در این صفحه تایپ کنیم اطلاعات تایپ شده به میکرو فرستاده می‌شود. همچنین می‌توان اطلاعات دریافت شده از میکرو را در یک فایل متنی ذخیره کرد و یا محتویات یک فایل متنی را باز کردن آن فایل در این برنامه، برای میکرو ارسال کرد.



همانطور که توضیح داده شد RPS موتور از طریق پایه TX میکروکنترلر به کامپیوتر ارسال میشود و RPS اصلاح شده یا دلخواه کاربر از طریق پایه RX وارد میکروکنترلر شده و در داخل OCR2 قرار میگیرد و PWM جدید از طریق Timer2 ایجاد میشود و به مدار درایور موتور داده میشود و در واقع کار کنترلر تکمیل میشود.  
و اما توابعی و روشی که در ارتباط این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است :

در این پروژه میکرو به طور متناوب بعد از ارسال عبارت START شروع به ارسال RPS موتور به پورت COM1 میکند. گفتنی است که نرخ ارسال 960bps در نظر گفته شده است. مدت زمان نمونه گیری از دور موتور ۱ ثانیه است در واقع هر ۱ ثانیه یک عدد که همان تعداد دور موتور در مدت ۱ ثانیه میباشد به موتور ارسال میشود و در جواب منتظر دریافت کاراکتر "#" می‌ماند تا در صورت دریافت این کاراکتر میکرو آماده دریافت RPS جدید میشود.

پس بعد از ارتباط با کامپیوتر برای مثال در صورتی که در برنامه Codevision در قسمت عبارت #0040 وارد شود دور موتور در Terminal 40(HEX) تنظیم خواهد شد. در اینجا قسمتی از برنامه را که مناسب با بحث می‌باشد قرار داده میشود:

```
//////////  
//////////  
#define RXB8 1  
#define TXB8 0  
#define UPE 2  
#define OVR 3  
#define FE 4  
#define UDRE 5  
#define RXC 7  
  
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)  
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)  
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)  
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)  
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)  
  
// USART Receiver buffer  
#define RX_BUFFER_SIZE 8  
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];  
  
#if RX_BUFFER_SIZE<256  
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;  
#else  
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;  
#endif  
  
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow  
bit rx_buffer_overflow;
```

```

///////////
// USART Receiver interrupt service routine      //
///////////

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
{
    if (data=='#')
    {
        rx_buffer[0]=data;
        rx_wr_index=1;
    }
    else if (rx_wr_index==1 && data=='!')
    {
        /////////////
    }
    else if (rx_wr_index>=1 && rx_wr_index<=5)
    {
        rx_buffer[rx_wr_index]=data;
        rx_wr_index++;
        if (rx_wr_index==5)
        {
            strcpy(rx_buffer1,rx_buffer);
            for (i=0;i<4;i++)
            {
                #pragma warn-
                stfi ]=rx_buffer1[i+1];
                #pragma warn+
            }
            pwm=atoi(str);
            OCR2=abs(pwm);
        }
    }
    else
        rx_wr_index=0;
}

if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
{
    rx_counter=0;
    rx_buffer_overflow=1;
};

}
}

```

```
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  
  
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_  
// Get a character from the USART Receiver buffer  
#define _ALTERNATE_GETCHAR_  
#pragma used+  
char getchar(void)  
{  
    char data;  
    while (rx_counter==0);  
    data=rx_buffer[rx_rd_index];  
    if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;  
    #asm("cli")  
    --rx_counter;  
    #asm("sei")  
    return data;  
}  
#pragma used-  
#endif
```


## نحوه پروگرم کردن میکروکنترلر:

بعد از اتمام مراحل برنامه نویسی در برنامه Codevision نوبت به پروگرم کردن میکروکنترلر میرسد.


در انجام این پروژه از یک پروگرم STK 200/300 استفاده شده است و برای انجام عمل پروگرم از نرم افزار Codevision استفاده شده است.

نکته قابل توجه در این پروژه استفاده از کریستال خارجی میباشد که نیاز به تنظیم نمودن Fusebit های میکرو میباشد.

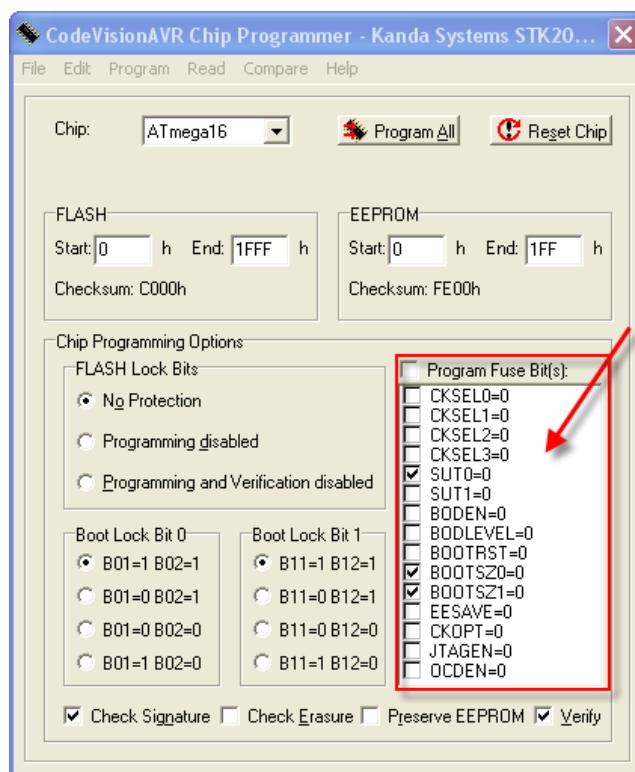
متنااسب با دیتاشیت میکرو کنترلر ATMega16 فیوز بیت های میکرو میباشد مطابق شکل زیر برنامه ریزی شوند.



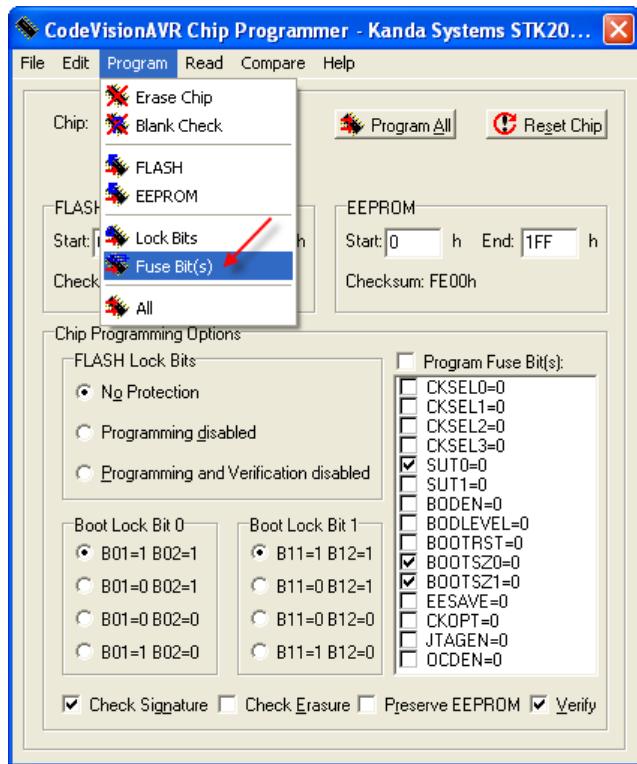بعد از تنظیم Fuse Bit ها مطابق شکل از منوی Program گزینه (Program Fuse Bit(s)) را انتخاب میکنیم تا فیوز بیت های میکرو به طور دلخواه برنامه ریزی شوند.



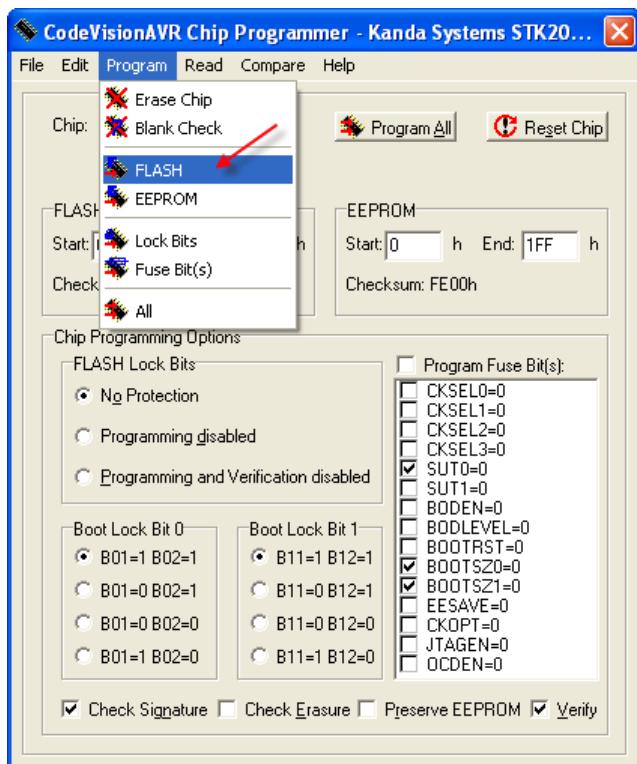سپس نوبت به پروگرم کردن Flash میکرو میرسد.  
از منوی گزینه File Load Flash را انتخاب کرده و فایل HEX. ایجاد شده را انتخاب میکنیم .  
سپس از منوی Program گزینه Flash را انتخاب کرده و منتظر پروگرم شدن میکرو میشویم .



کار پروگرم کردن میکرو در اینجا به پایان میرسد و میکروکنترلر قابلیت اجرای برنامه فوق را دارا می باشد.

## طراحی برنامه در نرم افزار MATLAB :

در نسخه ۷ و بعد از آن DAQ Toolbox (Data Acquisition) بیش از پیش توسعه یافته است که به کمک آن میتوان به راحتی با بسیاری از مدارات جانبی ارتباط برقرار کرد که نتیجه آن ارائه مجموعه دستورات شیء‌گرا (Objective) می‌باشد و لذا کار با آنها در مقایسه با زبان‌های برنامه نویسی C, Basic و ... ساده‌تر است.

در نرم افزار MATLAB برای ارتباط با پورت سریال باید یک شیء تعریف گردد که وظیفه آن برقراری ارتباط است. پس از تعریف شیء و تنظیم مشخصات آن با باز کردن شیء میتوان عمل رد و بدل کردن اطلاعات را آغاز نمود. در پایان لازم است تا شیء مربوطه بسته شد و در صورت نیاز از محیط حذف شود.

با توجه به توضیحات فوق برای کنترل موتور می‌توان از برنامه زیر استفاده کرد :

```
clear;
new=input('RPS= ');
s=serial('COM1');
set(s,'baudrate',9600,'Terminator',13,'Timeout',1,'InputBufferSize',16,OutputBufferSize',8);
fopen(s);
while (1)
    a=fgets(s);
    speed=st2 num(a)
    pwm= new;
    fprintf(s,#0%03 d',pwm);
end
clear;
fclose(s);
delete(s);
```

در برنامه فوق s=serial('COM1') یک شیء را برای برقراری ارتباط سریال با COM1 تعریف میکند و آن را در داخل متغیر S قرار میدهد و سپس به کمک تابع set ، مشخصات آن را تنظیم می‌کند که در آن baudrate نرخ ارسال، terminator آخرین کarakتر از هر رشته است که پایان رشته را انتخاب میکند که Enter است. پارامتر Timeout نیز حداقل زمانی را نشان می‌دهد که برنامه MATLAB برای دریافت اطلاعات از پورت سریال منتظر می‌ماند و در صورت عدم دریافت کarakتر NULL را برمی‌گرداند. پارامتر های InputBuffer و OutputBuffer نیز

اندازه دو بافر نرم افزاری موجود در برنامه MATLAB را مشخص می کنند که اندازه آنها باید از ماکریم طول رشته ها بزرگتر باشد.

تابع fopen(s) شیء سریال را باز می کند که در این صورت امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق ارتباط سریال فراهم می شود.

تابع fprintf() یک رشته کاراکتری را از طریق ارتباط سریال ارسال میکند.

تابع fget(s) یک رشته کاراکتری را از طریق ارتباط سریال دریافت میکند.

تابع st2num() یک رشته کاراکتری را به عنوان ورودی می گیرد و آن را به یک عدد تبدیل می کند.

تابع fclose(s) شیء سریال را می بندد.

تابع delete(s) شیء سریال را حذف میکند.

## سورس برنامه جهت کنترل دور موتور در AVR چنین خواهد بود:

```
*****
```

This program was produced by the  
CodeWizardAVR V1.25.5 Professional  
Automatic Program Generator  
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.  
<http://www.hpinfotech.com>

Project : DC MOTOR

Version : 1.0

Date : 7/10/2007

Author : AMIR

Company : [www.ECA.ir](http://www.ECA.ir)

Comments:

Chip type : ATmega16

Program type : Application

Clock frequency : 12.000000 MHz

Memory model : Small

External SRAM size : 0

Data Stack size : 256

```
*****
```

```
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <delay.h>

// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
    .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>

///////////////////////////////
//      defines      //
////////////////////////////

#define motor_dir_pin0 PORTC.0
#define motor_dir_pin1 PORTC.1

#define motor_dir_ddr0 DDRC.0
#define motor_dir_ddr1 DDRC.1

#define right 0

#define left 1
/////////////////////////////
//                      //
////////////////////////////
```

```

char rx_buffer1[8];
int speed_ctr=0;

char i,str[4];
int pwm;

char lcd_stf[20];
unsigned int ctr=0;
///////////////////////////////
//      functions          //
///////////////////////////////

void motor_dir(unsigned char dir);
void micro_init(void);

///////////////////////////////
//      External Interrupt 0 service routine    //
///////////////////////////////

interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    speed_ctr++;

}

///////////////////////////////
///////////////////////////////

#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7

#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;

```

```

#endif

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;

///////////////////////////////
// USART Receiver interrupt service routine      //
///////////////////////////////

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
{
    if (data=='#')
    {
        rx_buffer[0]=data;
        rx_wr_index=1;
    }
    else if (rx_wr_index==1 && data=='!')
    {
        ///////////////////////
    }
    else if (rx_wr_index>=1 && rx_wr_index<=5)
    {
        rx_buffer[rx_wr_index]=data;
        rx_wr_index++;
        if (rx_wr_index==5)
        {

            strcpy(rx_buffer1,rx_buffer);
            for (i=0;i<4;i++)
            {
                #pragma warn-
                stfi ]=rx_buffer1[i+1];
                #pragma warn+
            }
            pwm=atoi(str);
            OCR2=abs(pwm);
        }
    }
    else
        rx_wr_index=0;
}

if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
{
    rx_counter=0;
    rx_buffer_overflow=1;
};

};

}

```

```

///////////
///////////

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
    char data;
    while (rx_counter==0);
    data=rx_buffer[rx_rd_index];
    if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
    #asm("cli")
    --rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
}
#pragma used-
#endif

///////////
//      Timer 1 overflow interrupt service routine      //
///////////
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{
    ctr++;
    if(ctr==4)
    {
        ctr=0;
        printf("%d\r",speed_ctr);
        speed_ctr=0;
    }
    TCNT1=28036;
}

///////////
//          main           //
///////////


void main(void)
{
    micro_init();
    motor_dir_ddr0=1;
    motor_dir_ddr1=1;
    motor_dir(right);

    PORTC=0b00000101;

    printf("\r\n START \r");

```

```

while (1)
{
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf(lcd_str,"SPEED=%d RPS",speed_ctr);
    lcd_puts(lcd_str);
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("DC MOTOR**");
}
//motor_dir
//micro_init
void motor_dir(unsigned char dir)
{
    if(dir==0)
    {
        motor_dir_pin0=0;
        motor_dir_pin1=1;
    }
    else if(dir==1)
    {
        motor_dir_pin0=1;
        motor_dir_pin1=0;
    }
}
//Input/Output Ports initialization
//Port A initialization
//Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
//State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;

//Port B initialization
//Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
//State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;

//Port C initialization
//Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

```

```

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;

// Port D initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 Stat6= T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x80;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 187.500 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 11.719 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6F;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization

```

```

// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;

// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x4D;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// LCD module initialization
lcd_init(16);

// Global enable interrupts
#asm("sei")

}

```

شماتیک کلی مدار:

