


## به نام خدا

آی سی فرستنده PT2262 و گیرنده XY-PT2272 از رایج ترین ریموت کنترلرهای شرکت PTC می باشند. آی سی PT2262 فرستنده انحصاری آی سی PT2272 است ، بدین معنی که برای دیگر آی سی های گیرنده از همین شرکت نمی توان از PT2262 استفاده کرد و عکس این موضوع نیز صادق است.

در ادامه سعی شده است تا خلاصه ای از دیتاشیت این دو آی سی بیان شود .

این آی سی ها از تکنولوژی CMOS می باشند. و محدوده ولتاژ کاری آنها از 3 تا 15 ولت می باشد. هر دو 18 پایه می باشند و می توانند تا حداقل 12 پایه و حد اقل 6 پایه برای آدرس داشته باشند. ( در PT2262 ، 6 پایه بصورت مشترک بین آدرس و دیتا می باشد. پایه های آدرس سه حالته می باشند . (زمین PT2272 ، مثبت و هوا). برای برقراری ارتباط بین PT2262 و PT2272 لازم است پایه های آدرس وضعیت پایه های آدرس PT2262 را داشته باشد. در آی سی PT2272-XY ، X می تواند گیرنده ارتباط برقرار است ، وجود دارد . اما در نوع L (LATCH) یا (MOMENTARY) M نشان دهنده ای پایه های اختصاص یافته برای خواهد ماند. Y نیز می تواند بین 2 تا 6 باشد که ارسال دیتا می باشد.

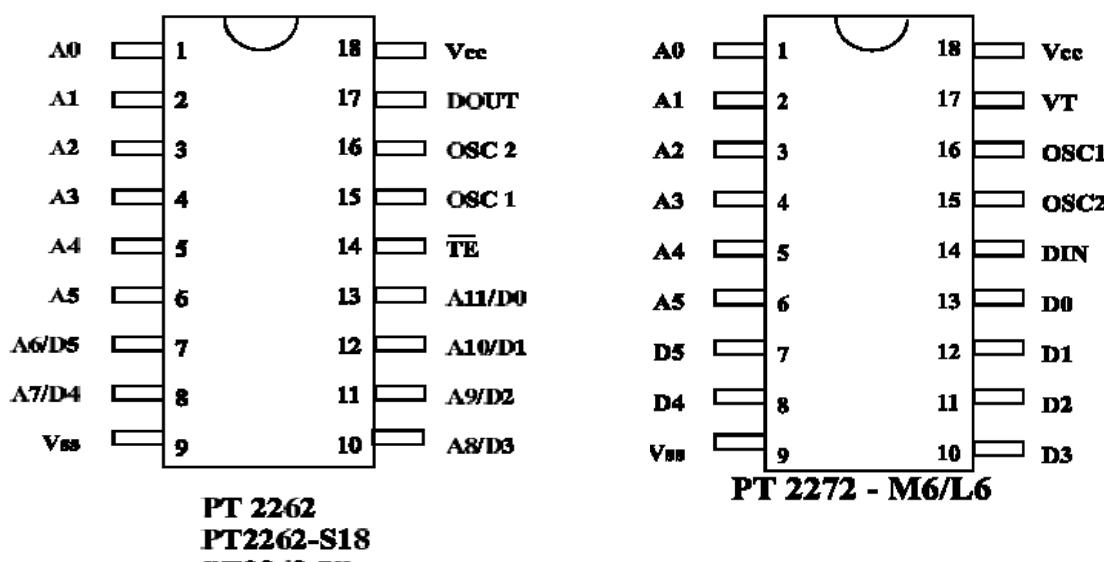برای مثال آی سی PT2272-L3 دارای سه کanal برای ارسال دیتا و نه پایه برای آدرس می باشد که در واقع ما می توانیم به سه پایه از PT2262 دیتا بدهیم .




این دو آی سی دارای اسیلاتور داخلی هستند و بین دو پایه  $\text{OSC}2$  و  $\text{OCS}1$  باید مقاومت مناسب قرار داد (در ادامه در جدول ذکر شده است). دیتا و آدرس بصورت سریال واژ پایه  $\text{DOUT}$  به مدار تانک فرستاده می شود. این کار با زمین کردن پایه  $\text{TE}$  انجام می شود . یعنی با زمین کردن پایه  $\text{TE}$  ،  $\text{DOUT}$  اطلاعات مربوط به پایه های آدرس و دیتا را می خواند و بصورت سریال به پایه  $\text{PT2262}$  می فرستد و این پایه نیز به مدار تانک وصل است که در آنجا سوار بر موج کریشده و تقویت شده و بصورت امواج رادیویی و یا اشعه مادون قرمز منتشر می شود. امواج ارسالی ، از طرق مدار گیرنده دریافت و تقویت شده و به پایه  $\text{PT2272}$  داده می شود. آی سی  $\text{PT2272}$  بعد از مقایسه کردن آدرس دریافتی با پایه های آدرس خود در صورت درست بودن، دیتای دریافتی را در پایه های مربوط به دیتا می اندازد و پایه  $\text{VT}$  را  $\text{VCC}$  می کند.

لازم بذکر است که حداکثر رسانی امواج رادیویی فرستنده های بازاری 100 متر می باشد(در بهترین وضعیت رزنانسی و با استفاده از ترانزیستور  $\text{MPSH10}$ ). و در حالت معمولی حدود 40 متر می باشد . در نوع مادون قرمز مطمئناً این مقدار کمتر خواهد بود.


جدول زیر مربوط به مقادیر مقاومت برای اسیلاتور داخلی دو آی سی است :

### Suggested oscillator resistor values


<b>PT2262</b>	<b>PT2272</b>
4.7 M $\Omega$	820 K $\Omega$ *
3.3 M $\Omega$	680 K $\Omega$ *
1.2 M $\Omega$	200 K $\Omega$ **

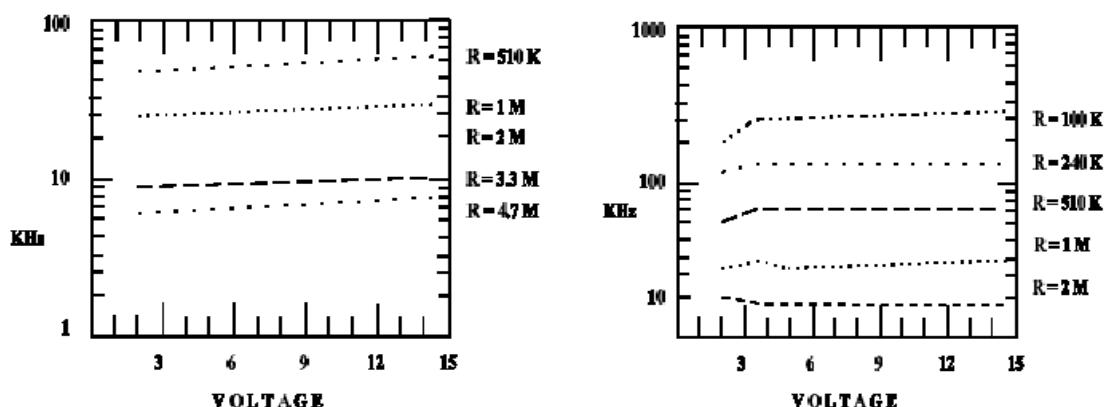

هر CODE FRAME بصورت زیر است :

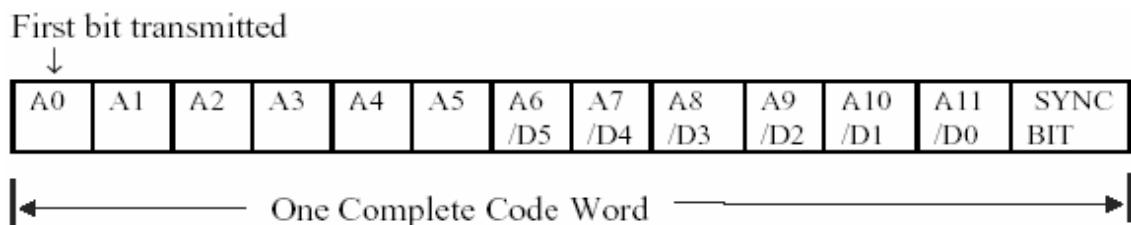

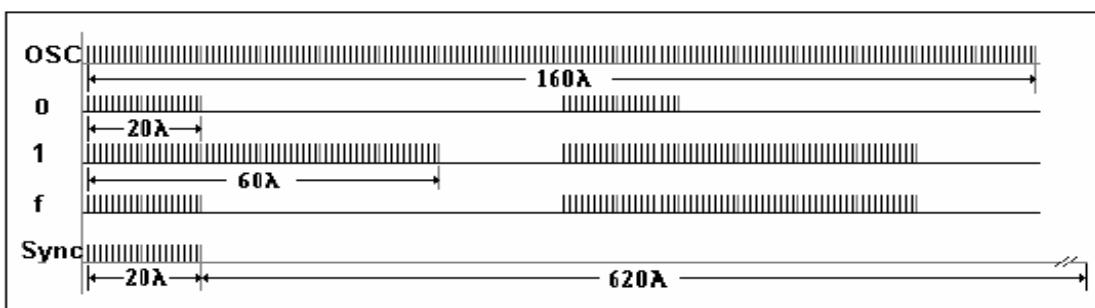
در فرستنده شکل پالس به ازای ۰ و ۱ و حالت هوا - هوا در آدرس - بصورت زیر می باشد:



در مدار گیرنده امواج دریافتی از آنتن وارد تقویت کننده CB شده و تقویت ولتاژ می شود سپس وارد تقویت کننده ی CE شده و ولتاژ و جریان آن تقویت می شود. سپس از فیلتر پایین گذر عبور کرده و کریر آن حذف می شود و سپس وارد OPAMP طبقه اول شده که خروجی آن تقویت جریان می شود و در ادامه به PT2272.DIN OPAMP طبقه ی دوم می رود و در آنجا تقویت ولتاژ می شود. و در نهایت وارد پایه ی 9015 PT2272 بیس ترانزیستورهای را تحریک می کند و می توان آن را توسط میکروکنترلر خواند. وقتی که VT مثبت شود میکرو در لبه ی بالارونده وقفه می گیرد و پورت را می خواند.

ZRL\_SCH8@YAHOO.COM

یعقوب جان محمدی

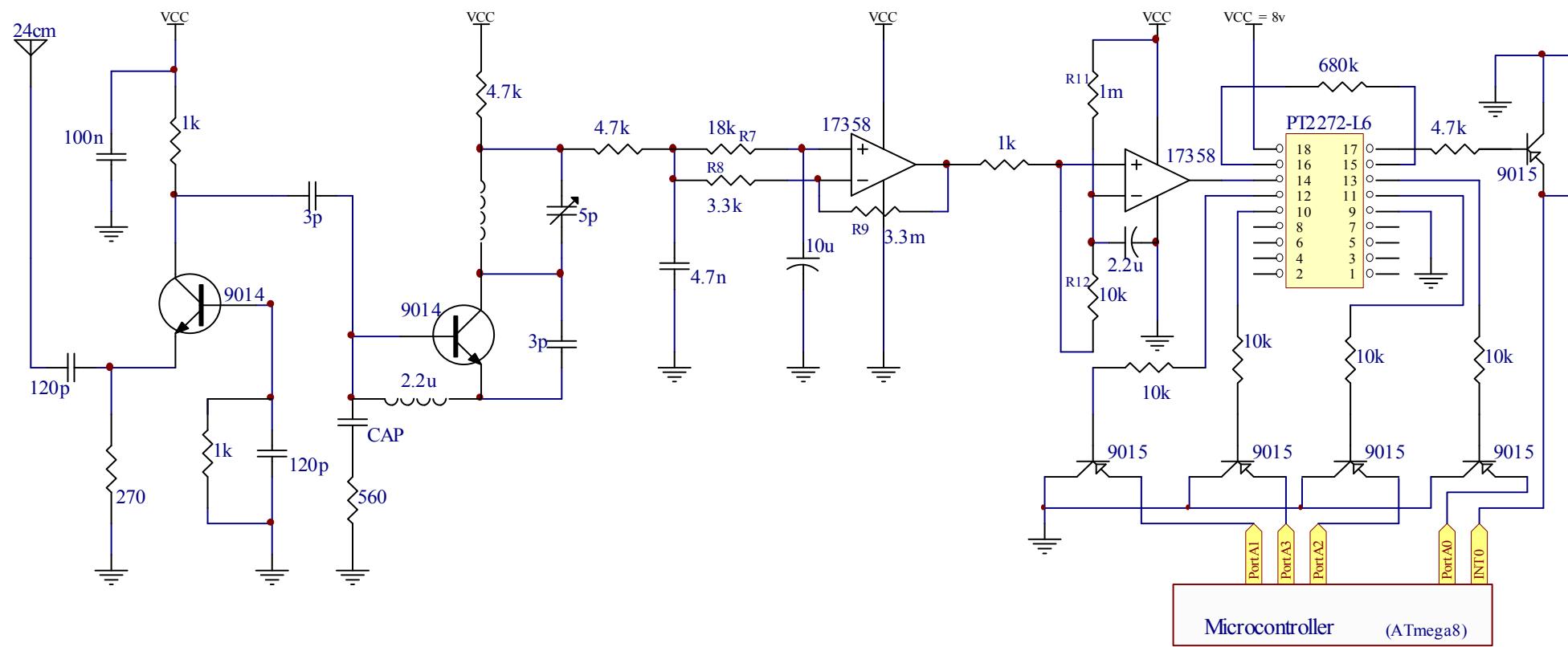

لازم بذکر است که در جاهایی که نیاز به یک میکروکنترلر علاوه بر ریموت کنترلر است (مانند سیستم های اعلام سرفت شماره گیر)، میکروکنترلر وضیفه‌ی PT2272 را انجام می‌دهد و دیگر نیازی به این آی سی نیست که در این حالت علاوه بر حذف یک آی سی از مدار، می‌توان آدرس را بصورت نرم افزاری تغییر داد.

در مدار فرستنده از یک میکروکنترلر PT2262 برای دادن دیتا به 89S51 استفاده کرده ایم . لازم بذکر است که مدار فرستنده را باید از نوع بازاری تهیه کنید(قیمت ۸۰۰۰ ریال) زیرا بستن مدار بر روی بردبورد بخارطه فرکانس بالای کار بهیچ وجه جواب نخواهد داد. توصیه می شود LED مدار خریداری شده را اتصال کوتاه کنید و بجای ترانزیستور BF199 از MPSH10 استفاده کنید تا برد فرستنده بیشتر شود. مقاومت متغیر 0K در سر راه تغذیه ی PT2262 جهت تنظیم بهترین ولتاژ کار فرستنده است .

تذکرہ:

برای تهیه ی PCB مدار گیر نده می توانید به اینجا نسب مراجعه کنید.

