

نکته های انتیای :

سر فصل مطالب :

تألیف 2 نفره - طاک علی دست خست  
کوشش 1 نفره  
بیان ترم 5 نفره  
بیان ترم 12 نفره

فاندرک  
مناظره ترم و مدارک ترم  
گرافیک و فیزیکی نظارت  
تجزیه و تحلیل گره و روش  
تجزیه و تحلیل حلقه و گانت  
مدارات حالت  
تبدیل لایه  
فرکانسهای طبیعی شبکه  
توان شبکه - توانهای شبکه  
دو قطبی حاکم

مراجع :

۱. نظریه اساسی مدارک و شبکه - جلد اول و دوم - ارشد گره

۲. تجزیه و تحلیل نظریه اساسی مدارک و شبکه - جلد دوم - رضا کرمی  
۳. رهیافت حل مسائلی مدارک ۲ - جلد اول و دوم - محمود ربیانی

حل المسائل

مدرس : شاهران

Subject:

Year: 1389 Month: 6 Day: 29 ( ) Re: Real Im: Imaginary

مجموعی بر اعداد مختلط :

اگر  $z$  یک عدد مختلط باشد و  $x$  و  $y$  به ترتیب جزء حقیقی و جزء مجعوی آن باشد. برای  $z$  می توانیمرسم دهیم: یکی فایس مختصات دکارتی  $z = x + jy$  می باشد که در آن  $x$  جزء حقیقی وصاف  $Re(z)$  می باشد و  $y$  جزء مجعوی و صاف  $Im(z)$  می باشد.و دیگری فایس مختصات قطبی  $z = |z| e^{j\theta}$  می باشد که در آن  $|z|$  دامنه و  $\theta$  فازمی باشد. ( فایس قطبی به فرم  $z = r \angle \theta$  نیز فایس میدهی شود )دامنه و فاز بر حسب  $x$  و  $y$  :

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \angle \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

قسمت حقیقی و مجعوی بر حسب  $|z|$  و  $\theta$  :

$$z = |z| (\cos \theta + j \sin \theta) \Rightarrow x = |z| \cos \theta \quad y = |z| \sin \theta$$



مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

عملیات با اعداد مختلط :

$$Z_1 = x_1 + jy_1 = |Z_1| e^{j\theta_1} \quad \text{و} \quad Z_2 = x_2 + jy_2 = |Z_2| e^{j\theta_2}$$

$$Z_1 + Z_2 = x_1 + jy_1 + x_2 + jy_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

• برای جمع دو عدد مختلط بهتر است از مختصات قطاری استفاده شود.

$$Z_1 \cdot Z_2 = \underbrace{|Z_1| e^{j\theta_1} \cdot |Z_2| e^{j\theta_2}}_{\text{تقطبی}} = |Z_1| |Z_2| e^{j(\theta_1 + \theta_2)} \cdot \underbrace{(x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2)}_{\text{قطاری}}$$

• برای ضرب دو عدد مختلط بهتر است از مختصات قطبی استفاده شود.

$$j \times j = -1 \quad \text{نکته}$$

منعرج اعداد مختلط :

$$Z = x + jy = |Z| e^{j\theta} \Rightarrow \bar{Z} = x - jy = |Z| e^{-j\theta}$$

$$Z \cdot \bar{Z} = (x + jy)(x - jy) = x^2 + y^2$$

فاز بین یک عبارت سینوسی بر حسب عدد مختلط :

$$A \cos(\omega t + \theta) \quad \text{عدد مختلط} \quad A e^{j\theta} \quad \text{در سینوسی} \quad A \cos(\omega t + \theta) \quad \text{را نشان می دهد.}$$

$$A e^{j\theta} \rightarrow \text{نرم فازی}$$

فاصله فاز بین سینوسی خوانده می شود.



مدرس: شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )

**گفت:** بنابراین داشتن فایس فاندی یک سینی تنها متادیر دامن و فاد آنرا شخص می کند و اهدای

از فکانش دست نمی دهد. ( برای تبدیل فاندی به سینی متاد فکانش را می خواهیم )

**تغییر:** بهیچ چیزی هر قدر که از سینی که با فکانش ده و هر قدر که از سینی که با فکانش ده و هر قدر که از سینی که با فکانش ده

یک سینی با سینی فکانش ده است.

**• برای حل مسائل مدار بردن اعداد مختلف:** با سینی مدار دارای فکانش واحدی باشد. بنابراین برای

حل مداری که دارای چند منبع با فکانشهای مختلف می باشد. علاوه بر بردن اعداد مختلف با سینی که در سینی جمع است

نیز استفاده کرد.

**حل مداری دیگر است:**

$$a_0 \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = Ag \sin(\omega t + \theta) \quad \text{برای تبدیل}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dt} \Rightarrow j\omega \\ x \Rightarrow X \end{array} \right. \Rightarrow a_0 (j\omega)^n X + a_1 (j\omega)^{n-1} X + \dots + a_{n-1} (j\omega) X + a_n X = A e^{j\theta} \quad \text{فاندی } Ag \sin(\omega t + \theta)$$

$$X = \frac{A e^{j\theta}}{a_0 (j\omega)^n + \dots + a_{n-1} (j\omega) + a_n}$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

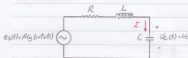

$$I = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$\text{KVL: } A \cos(\omega t + \theta) = R \left( C \frac{dv_C}{dt} \right) + L \frac{d}{dt} \left( C \frac{dv_C}{dt} \right) + v_C(t)$$

$$\Rightarrow A \cos(\omega t + \theta) = RC \frac{dv_C}{dt} + LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + v_C(t)$$

گذاشتیم فرق مانند بگیریم و خاصیت داریم:

$$A e^{j\theta} = RC j\omega v_C + LC (j\omega)^2 v_C + v_C$$

$$\Rightarrow v_C = \frac{A e^{j\theta}}{RC j\omega + LC(j\omega)^2 + 1}$$

از رابطه فوق دانستیم که بدست خواهیم آورد، در نتیجه:


$$v_C = \text{تأخر} (\omega t + \theta) \text{ و این است } v_C$$

مدرس : شاهوان

Subject:

Year :      Month :      Day : ( )

فرم فانتزی مدار

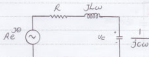

برای بدست آمدن  $U_c$  بر حسب حد مشخص از راجدی زیر استفاده می کنیم:

$$U_c = \frac{Ae \cdot \frac{1}{jCw}}{R + jLw + \frac{1}{jCw}}$$

مدرس : شاهرمان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

تکلیف :



$$\begin{cases} KCL1: -2 + \frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - V_2}{\frac{1}{2j}} = 0 \\ KCL2: \frac{V_2 - V_1}{\frac{1}{2j}} + \frac{V_2}{2} + \frac{V_2}{2j} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 + 2j)V_1 - 2jV_2 = 2 \\ -2jV_1 + (2j + \frac{1}{2} + \frac{1}{2j})V_2 = 0 \end{cases}$$

$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1+2j & 2 \\ -2j & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1+2j & -2j \\ -2j & 2j+\frac{1}{2}+\frac{1}{2j} \end{vmatrix}} = 1.371 \angle 30.96^\circ$$

$$I_L = \frac{V_2}{2j} = \frac{1.371 \angle 30.96^\circ}{2j} = 0.68 \angle -59.04^\circ$$

$$i_L(t) = 0.68 \cos(2t - 59.04^\circ)$$

مدرس : شاهران  
Subject:

Year : 1589 Month : 7 Day : 5 ( )

قسم فائده سلف و خازن :



$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$I_C = C (j\omega_0) V_C$$

$$\text{مقدار سلف } \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{C (j\omega_0)}$$



$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$V_L = L (j\omega_0) I_L$$

$$\text{مقدار خازن } \frac{V_L}{I_L} = L (j\omega_0)$$



$$\frac{1}{j\omega_0} = \frac{1}{j\omega_0 \cdot 2} = \frac{1}{2j}$$



$$L j\omega_0 = 2 \cdot 2 = 4j$$

45.28  
مقدار سلف و خازن

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل تئوری الکترونیک:

۱. سلف های تئوری الکترونیک

۲. ترانسفورماتور الکترونیک

۳. منابع وابسته

۴. سلف های تئوری الکترونیک



$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$V = L \cdot i$$

تفاوت ولتاژ سلف

۱. اگر در مدار سلفی باشد، ولتاژ سلفی در مدار می تواند باشد.

۲. سلف در مدار می تواند ولتاژ سلفی را تغییر دهد.


مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

نادر فزیکس سلف کی ترویج ہے:


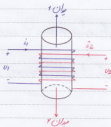
$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$



$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

تین جفت بیرونی تانکوں سے درست

تین جفت بیرونی : " جفت بیرونی " جفت بیرونی

مدرس : شهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

فاز الکتریکی سلف های متزویج شده:



تعیین جهت جریان: ۱) وضعیت جهت جریان ۲) نسبت به سر نقطه دار

۱) اگر ورود جریان به سر نقطه دار وارد شوند، یا اگر ورود جریان از سر نقطه دار خارج شوند.


۲) اگر نمی از جریان وارد سر نقطه دار شود و دیگری از سر نقطه دار خارج شود.



مدرس : شاهران  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

سوی کردن دو سلف ترویج:

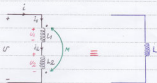

معادله با بر حسب  $M$  و  $L_1$  و  $L_2$ :

$$U = U_1 + U_2 \Rightarrow U = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

$$i_1 = i_2 = i \Rightarrow U = L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt}$$

$$U = (L_1 - 2M + L_2) \frac{di}{dt}$$

سلف

حد اگر جهت یکی در جهت دیگری بود:

$$L = L_1 + 2M + L_2$$



مدرس: شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

فرم ماتریسی مدلف ترانزیستور:

$$\begin{cases} v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

مداد ساده برای مدلف ترانزیستور:

$$\varphi = L i \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \\ \varphi_2 = M i_1 + L_2 i_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

• مداد سلف با تغییر دهن تغییر می کند و دلت می ماند.

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

حاصل مولاری دو طرف تفریق



برای جهت آسودن مغزی خود لایه‌های کل به سنج رابط

مربوط به جابجی مغزی اندرون جهت آید.

$$i = i_1 + i_2 + \dots$$

بصورت جهت آسودن روابط اندرون در فرم ماتریسی مربوط به

بر اساس استفاده می‌کنیم:

$$\begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix} \quad \det = L_1 L_2 - M^2 \text{ در مینان.}$$

مدرس: شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

$$\begin{bmatrix} \dot{L}_1 \\ \dot{L}_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{L}_1 = \frac{1}{\det} (L_2 \varphi_1 - M \varphi_2) \\ \dot{L}_2 = \frac{1}{\det} (-M \varphi_1 + L_1 \varphi_2) \end{cases}$$

چون دو سلف موازی هستند، پس ولتاژها برابر است:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi \Rightarrow \dot{L}_1 = \frac{1}{\det} (L_2 \varphi - M \varphi - M \varphi + L_1 \varphi)$$

بنابراین رابطه کلی:

$$\dot{L}_1 = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2 - 2M + L_1}$$

سلف های متوالی با چند سیم هم

ملاحظه آن سلف متوالی نوشته می شود، با این تفاوت که برای هر سلف جدار نوشتن ولتاژهای  $\varphi$  در هر یک آن باقی می ماند ولی به جبهه سلف های که با این سلف متوالی دارند، تیر و تکرار می شود.

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

کمال :  $V_o(t) = ?$



$$10 \sin 2t = 10i_1 + 2(2t - 3t) + 10(2t - 3t) = 10t^2 - 10t \quad (10 \sin 2t - 10t^2 + 10t) = -10t$$

گفت: برای حل معادلاتی که برای مدار است و معادلاتی که برای خود الکتریسیته است

سف به نظر می آید.   
 برای حل معادلاتی که برای مدار است و معادلاتی که برای خود الکتریسیته است

$$KVL 1: -10 \sin 2t + 10i_1 + 2(i_1 - i_2) + 5(i_1 - i_2) = 0$$

$$KVL 2: 0 = 2(i_2 - i_1) + 4i_2 + 2i_2$$

$$\begin{cases} (10 + 7)i_1 - 7i_2 = 10 \sin 2t \\ -i_1 + 8i_2 = 0 \end{cases}$$

مدرس : شاهران

Subject:


Year :      Month :      Day :      (   )

$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} (1+6j) & -60j \\ -(6+4j) & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (1+6j) & -(6+4j) \\ -(6+4j) & (8+3j) \end{vmatrix}} = 1.6 \angle -89^\circ$$

$$i_0 = 5j \times i_2 = 6.02 \angle -179^\circ$$

$$V_{oc} = 6.02 \angle (20 - 179^\circ)$$

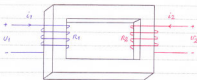۱. ترانسفورماتور ایده‌آل: ترانسفورماتور ایده‌آل شامل دو سیم پیچ می‌باشد که بر روی یک هسته مغناطیس خود نواری پیچیده شده است. سیم پیچ‌ها به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که سیم‌های هر دو سیم پیچ در یک حلقه مغناطیسی مشترک قرار دارند و هر دو در یک حلقه مغناطیسی قرار دارند.



یک سیم پیچ با  $N_1$  دور اولیه و سیم پیچ دیگر با  $N_2$  دور ثانویه است. هر دو حلقه مغناطیسی که در یک حلقه مغناطیسی قرار دارند و سیم پیچ‌ها به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که سیم‌های هر دو سیم پیچ در یک حلقه مغناطیسی قرار دارند.

فرض کنید  $\Phi$  که در هر دو حلقه مغناطیسی قرار دارد.

$$\begin{cases} \Phi_1 = N_1 \Phi \\ \Phi_2 = N_2 \Phi \end{cases} \Rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

مدرس : شاکران

Subject:

Year :      Month :      Day : (   )

:  $\frac{dP}{dt}$   $u = \frac{dP}{dt}$   $u = \frac{dP}{dt}$ 

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$



مدرس : شاهران  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$j2 + 2j, \frac{1}{2j} + -\frac{1}{2j}$$

تحليل



$$\begin{cases} \text{KVL } 1: -2 + j2I_1 + 2jI_2 + \left(\frac{1}{2j} + 1\right)(I_1 - I_2) = 0 \\ \text{KVL } 2: \left(1 + \frac{1}{2j}\right)(I_2 - I_1) + j2I_2 + j2I_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(j2 + \frac{1}{2j} + 1\right)I_1 + \left(2j - \frac{1}{2j} - 1\right)I_2 = 2 \\ \left(-1 - \frac{1}{2j} + 2j\right)I_1 + \left(1 + \frac{1}{2j} + 2j\right)I_2 = 0 \end{cases}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} \left(j2 + \frac{1}{2j} + 1\right) & 2 \\ \left(-1 - \frac{1}{2j} + 2j\right) & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(j2 + \frac{1}{2j} + 1\right) & \left(2j - \frac{1}{2j} - 1\right) \\ \left(-1 - \frac{1}{2j} + 2j\right) & \left(1 + \frac{1}{2j} + 2j\right) \end{vmatrix}} = 0.42 \angle -166.85^\circ$$

$$i_L(t) = 0.42 \cos(2t - 166.85^\circ)$$

مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: 4265 Month: 7 Day: 19 ( )

فازهای یک ترانسفورماتور



جهت یکسان  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_2}{N_1}$



جهت برعکس  $\frac{V_1}{V_2} = -\frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$

برای تهیه تمام انرژی بار از خروجی بار و جمع انرژی مغناطیسی در هسته، یعنی نیروی مغناطیسی

مسته، بی غایت است (مسته) یعنی بارگشتی مسته مغناطیسی بار  $(R_{\text{مسته}})$  برابر با نیروی

مسته مغناطیسی برابر مغناطیسی بار  $(R_{\text{مسته}} = R_{\text{مسته}})$  از طرفی نیروی مغناطیسی برابر است


1.  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow R_{\text{مسته}} + R_{\text{بار}} + R_{\text{بار}} = R_{\text{مسته}} + R_{\text{بار}} + R_{\text{بار}}$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day : ( )


ترانسفورماتور ایده‌آل با چند سیم جمع:

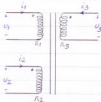

برای ترانسفورماتور ایده‌آل با چند سیم جمع جهت جریان که  
را به سمت سرخ‌نمک دار تعیین کرده و در بالا ذکر را می‌نویسیم.

$$\begin{cases} \frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} = \frac{V_3}{N_3} \\ N_1 i_1 + N_2 i_2 + N_3 i_3 = 0 \end{cases}$$

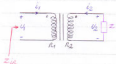علاوه تغییر عددگی اپدانی: یک ترانسفورماتور ایده‌آل می‌توان مقدار یک اپدانی را تغییر داد.  
چون اینکه تغییر در توان صورت گرفته باشد.



$$\begin{cases} Z_{in} = \frac{V_1}{i_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2} \cdot V_2}{-\frac{N_1}{N_2} \cdot i_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \left(-\frac{V_2}{i_2}\right) = Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z \\ Z = -\frac{V_2}{i_2} \end{cases}$$

مگر به صورت  $Z = \frac{V_2}{i_2}$  عدد قرار گرفته بود. اپدانی چه برآورد با:

مثال  $Z = 10 \Omega$  ،  $Z_{in} = 100 \Omega \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = ?$

$$Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z \Rightarrow 100 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot 10 \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{10}$$


نکته: در برخی مدارها نیاز است که یک قسمت از مدار از اولی به ثانیه ترانسفورماتور ایده‌آل انتقال

یابد (یا برعکس). برای اینکار دو صورت داریم: اولی به دوم انتقال به هم، تمام منابع ولتاژ

در (دوم) و تمام منابع جریان در (اول) میمانند و تمام امپدانس‌ها در (دوم) ضرب می‌شوند.


نکته: در صورتیکه جهت دوم به هم برعکس باشد، منابع ولتاژ و جریان در یک سمتی نیز ضرب می‌شوند.

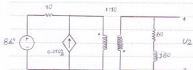مثال: مدار شکل زیر را با ترانسفورماتور  $1:10$  و ولتاژ  $20\angle 0^\circ$  را بیابید.



پسین مدار برای انتقال از اولی به ثانیه منبع ولتاژ دارد  $10\angle 0^\circ$ ، منبع جریان دارد  $-\frac{1}{10}$  و تعداد

$10^2$  دارد  $100$  ضرب می‌شاییم.

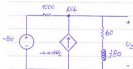

$$60U_2 = \frac{U_2 - (-80)}{1000} + 0.001U_2 + \frac{U_2}{60 + j80} = 0$$

$$U_2 = 5\sqrt{2} \angle -135^\circ$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

منابع کنترلی سده :



منبع ولتاژ کنترلی سده با ولتاژ



منبع جریان کنترلی سده با جریان



منبع ولتاژ کنترلی سده با جریان




منبع جریان کنترلی سده با ولتاژ

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

برای نوشتن معادله را ببینید.

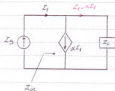

$$Z_{in} = \frac{U}{I_1} = \frac{Z_L(L_1 - \alpha L_1)}{L_1} + Z_L(1 - \alpha)$$

تکلیف: معادله است توان حفظ قوی می باشد

$$P = \frac{1}{2} U \vec{I}$$



$$KVL1: 1 = 4jL_1 + 2jL_2$$

$$KVL2: 0 = 2jL_2 + 2jL_1$$

$$\left. \begin{matrix} KVL1: 1 = 4jL_1 + 2jL_2 \\ KVL2: 0 = 2jL_2 + 2jL_1 \end{matrix} \right\} \rightarrow I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2j \\ 0 & 2j \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4j & 2j \\ 2j & 2j \end{vmatrix}} = -0.3j$$

$$KVL3: 1 = 10(L - L_1)$$

$$1 = 10(L - L_1) \Rightarrow L = 0.31 \angle -71.56^\circ$$

$$P = \frac{1}{2} U \vec{I} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0.31 \angle -71.56^\circ = 0.155 \angle -71.56^\circ = 0.05 + 0.14j$$

مدرس : شاهران



Subject:

Year: Month: Day: ( )

گوناگونی منبع و تقسیم توان :

تعریف منبع : منبع الکتریکی شامل یک عنصر ( مقاومت یا سلف یا خازن ) به همراه منبع ولتاژ و

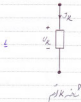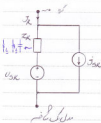منبع جریان است و بصورت زیر نمایش داده می شود :




• در منبع با منبع ولتاژ و در منبع با سلف یا خازن

نکته : یک منبع می تواند حداقل یک منبع باشد ، ولی یک منبع ، منبع نیست .



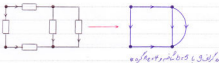**تعریف گراف:** گرافی که گره‌ها به صورت دایره‌ای و شاخه‌ها را گراف گویند.



**تعریف زیرگراف:** اگر از گراف  $G$  گره‌ها را بگیریم و شاخه‌ها را حذف کنیم، گراف  $G_1$  را می‌گیریم. در زیرگراف‌های گراف  $G$  (مختلف) آمده است:



**تقسیم تنگانه:** اگر گراف  $G$  دارای  $n$  شاخه و  $m$  گره باشد و در آن گره‌ها و شاخه‌ها به صورت گره‌ها

تقسیم شوند، به هر یک محدودیت‌هایی که بر روی شاخه‌ها اعمال می‌شوند را برآورده سازند، در این صورت

$$\sum_{k=1}^n b_k u_k = 0$$

مطابق تقسیم تنگانه خواهیم داشت:



مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

نکته



$$V_1 = 2V$$

$$I_1 = 1A$$

$$V_2 = 1V$$

$$I_2 = 1A$$

$$V_3 = 1V$$

$$I_3 = -3A$$

$$V_4 = 4V$$

$$I_4 = 2A$$

$$V_5 = 3V$$

$$I_5 = 2A$$

در ترمینال پهنه داشته و ترمینالها طبق جهت مجریا.

در مبداء ها بررسی : + و - مجریا جای فضایی :-

$$KVL 1: V_1 - V_5 + V_2 = 0 \Rightarrow 2 - 1 + (-1) = 0$$

$$KVL 2: V_4 - V_3 - V_2 = 0 \Rightarrow 4 - (-3) - 1 = 0$$

$$KVL 3: V_4 - V_3 - V_2 = 0 \Rightarrow 4 - (-3) - 1 = 0$$

$$KVL 4: V_4 - V_3 = 0 \Rightarrow 4 - 2 = 0$$

شرایط برقرار است (در ترمینالها) در ترمینال  
ی ترمینال از ترمینال استفاده کرد

$$\sum_{k=1}^5 V_k I_k = V_1 I_1 + V_2 I_2 + V_3 I_3 + V_4 I_4 + V_5 I_5 = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^5 = (2 \times 1) + (-1 \times 1) + (1 \times -3) + (4 \times 2) + (-3 \times 2) = 0$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

مسئله برای مدار زیر با آرایش صورت گرفته است. یک مرتبه با مقاومت  $1\Omega$  و یک مرتبه با مقاومت  $2\Omega$

کتابچه که نمودار با ساختار یکپارچه داریم. همین کتابچه نمودار



جبات نمودار و کتابچه که در آنجا نمودار یکپارچه وجود

ندارد این کتابچه از تغییر شکل

اراداد	آرایش
$R_2 = 1\Omega$	$R_2 = 2\Omega$
$U_1 = 4V$	$U_1 = 6V$
$I_1 = 1A$	$I_1 = 1.2A$
$U_2 = 1V$	$U_2 = ?$

استعداد خود

• جهت بدست آوردن ولتاژ منبع  $U_1$  به صورت

$$U_1 I_1 + U_2 I_2 + \dots = U_1 I_1 + U_2 I_2 + \dots$$

تغییر شکل

$$U_1 I_1 + U_2 I_2 = U_1 I_1 + U_2 I_2 \Rightarrow 4(-1.2) + 1\left(\frac{U_2}{2}\right) = 6(-1) + U_2\left(\frac{1}{1}\right) \Rightarrow U_2 = 2.4V$$

$$I_1 = -I_1 = -1.2A \text{ و } I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2.4}{2} \text{ و } I_1 = -I_1 = -1.2A \text{ و } I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{1}{1} = 1$$

موضوع: شالوار  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

تجزیه و تحلیل: فرض کنید دو مدار یکسان داشته باشیم. همچنین جبات قرار داده  
مربیان که نیز در دو مدار یکسان باشد. همچنین تمام مدارها به یک منبع تغذیه باشد:



9



9

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{z}_k = \sum_{k=1}^b u_k \hat{z}_k$$

در اینجا می توان نوشت:

$$u_1 \hat{z}_1 + u_2 \hat{z}_2 + u_3 \hat{z}_3 + u_4 \hat{z}_4 + u_5 \hat{z}_5 + u_6 \hat{z}_6 + u_7 \hat{z}_7 + u_8 \hat{z}_8 = u_1 \hat{z}_1 + u_2 \hat{z}_2 + u_3 \hat{z}_3 + u_4 \hat{z}_4 + u_5 \hat{z}_5 + u_6 \hat{z}_6 + u_7 \hat{z}_7 + u_8 \hat{z}_8$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : 1393 Month : 7 Day : 26 ( )

مثال ۱: دما شکل زیر منبره جریان  $i$  را با جفت آندید.




$$KCL: 1 + i = \frac{V}{2} \Rightarrow i = \frac{V}{2} - 1 \Rightarrow V = 8 \Rightarrow i = \frac{8}{2} - 1 = 3$$

مدرس: شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )

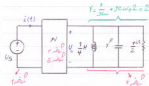مثلاً دو سلف در هم به هم انداخته R.L.C. کنیم می‌شوند. مطلوب است تعیین بسط  $\omega_1$



$$u_s(t) = 2 \cos 2t$$

$$i(t) = \frac{1}{2} \cos(2t - 60^\circ)$$

$$u_1(t) = \frac{1}{2} \cos(2t - 30^\circ)$$



$$u_{s(t)} = 2 \cos 2t$$

$$i(t) = \cos 2t$$

$$u_2(t) = \cos(2t - 40^\circ)$$

توجه کنید که دو مدار دارای انرژی یکسان. محاسبه کنید که آیا می‌باشد. می‌توان به قضیه

توان استفاده نمود  $\sum_{k=1}^n u_k i_k = \sum_{k=1}^n u_k i_k$  - قضیه توان

$$u_1 = u_2 = 2$$

$$u_1 = u_2 = 2$$

$$i_1 = -i_2 = -\frac{1}{2} e^{-60^\circ j}$$

$$i_1 = -i_2 = 1$$

$$u_2 = u_1 = \frac{1}{2} e^{-20^\circ j}$$

$$u_2 = u_1 = e^{-40^\circ j}$$

$$i_2 = \frac{u_2}{Z} = u_2 \cdot Y = \frac{1}{2} e^{-20^\circ j} \cdot 2 \cdot e^{-20^\circ j}$$

$$i_2 = ?$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      (      )


$$V_1 \hat{I}_1 + V_2 \hat{I}_2 = \hat{V}_1 \hat{I}_1 + \hat{V}_2 \hat{I}_2 \Rightarrow 2(-1) + \frac{1}{2} e^{-j20^\circ} = \frac{1}{2} e^{-j20^\circ} + 2(-\frac{1}{2} e^{-j60^\circ}) + e^{-j20^\circ} \cdot e$$

$$\Rightarrow \hat{I}_2 = 4e^{j20^\circ}$$



$$N_1 = \frac{V_2}{\hat{I}_2} = \frac{e^{-j40^\circ}}{4e^{j20^\circ}} = \frac{1}{4} e^{-j60^\circ} = \frac{1}{4} (\cos 60^\circ - j \sin 60^\circ)$$
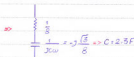
$$\Rightarrow N_1 = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1-j\sqrt{3}}{8} \Rightarrow N_1 = \frac{1}{8} - j \frac{\sqrt{3}}{8}$$



Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

۔ فصل دسم ۔

۔ تجزیہ و تفسیل گروہ درس ۔

تجزیہ و تفسیل گروہ :

۔ عاترین لافنی گروہ : حافظہ

۔ K1 ۔ تجزیہ و تفسیل گروہ

۔ K2 ۔ تجزیہ و تفسیل گروہ

۔ درس منظم ۔ تجزیہ و تفسیل گروہ

۔ درس نظری ۔ تجزیہ و تفسیل گروہ

۔ حالات تفسیر انسی ۔ تجزیہ و تفسیل گروہ

مدرس : شاهران



Subject:

Year: Month: Day: ( )

تجزیه و تحلیل گره: هدف جهت آوردن ولتاژها و جریان‌های شاخه‌ها به مدار می‌باشد که به هم

وابستگی ندارند می‌کنند. در ابتدا باستی مدار را انتخاب می‌کنیم و به آن ولتاژی را می‌دهیم

منبع تغذیه

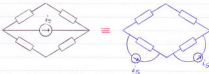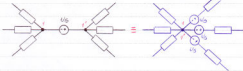




مدرس : شاهران

Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )




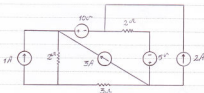
سوال: با استفاده از تبدیل منابع منابع را ساده کنید.



مدرس : شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )

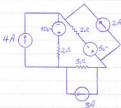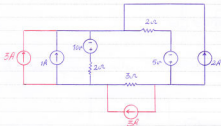

پس بدان گراف را رسم کرده و ماتریس تقاطعی گو با ضرایب ایابی

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

ماتریس تلافی کو با ضافہ: یک ماتریس  $A$  است که به ازای هر گراف بدون یک ماتریس تلافی کو با ضافہ انقضی دارد. سطحی که این ماتریس  $A$  را به گراف  $G$  بنا و نمودار  $G$  آن با ضافہ گرفت می باشد.

آرایه های این ماتریس اعداد ۱، ۰ و -۱ می باشد. هر ضافه  $i$  که گراف  $G$  به گراف  $G$  دارد می شود ۱- و اگر گراف  $G$  که گراف  $G$  ندارد ۰



ماتریس  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{5 \times 5}$$

$KCL$  در تفرید و تحلیل کو:  $KCL$  در تفرید و تحلیل کو صورت  $AJ=0$  است که در این  $A$  ماتریس تلافی کو با ضافه و  $J$  بردار جریان ضافه می باشد.

گراف فوق

$$J_1 + J_2 + J_3 - J_4 - J_5 = 0$$

$$-J_1 - J_2 - J_3 - J_4 = 0$$

$$J_2 + J_3 - J_4 = 0$$

مدرس: شاکر ان

Subject:

Year:

Month:

Day:

بسیار ساده و آسان است. باید که با دست نوشته ببریم.


1. 2. 3. 2198. 2199.

مدرس : شاهران

Subject:

Year : 1393 Month : 8 Day : 8 ( )

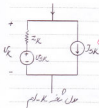روش منظم در تجزیه و تحلیل کوه: هدف اینست که با کاهیات ماتریسی برداری یک مدار جریان ولتاژ  
 کوتاه مدار را جهت آورد. در اینجا روشی داریم که قدم به قدم انجام می‌دهیم. برای کاهیه روابط مورد  
 نیاز از مدل ساده استفاده می‌کنیم.



$$V_k = V_{sk} + Z_k(I_k - I_{sk}) \Rightarrow V_k = V_{sk} + Z_k I_k - Z_k I_{sk}$$

$$\text{فرض کنیم ولتاژ منبع} \Rightarrow V_k = V_{sk} + Z_k I_k - Z_k I_{sk}$$

$$\Rightarrow I_k = Y_k V_k + I_{sk} - Y_k V_{sk}$$

این رابطه مربوط به ساده کاهیه می‌باشد. با تغییر بردارها و ماتریس‌های زیر، رابطه را برای  
 کل یک شبکه جهت می‌آوریم:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + I_{sk} - Y V_{sk} \quad \text{و} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = Z \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + V_{sk} - Z I_{sk}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = Y^{-1} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + V_{sk} - Y^{-1} I_{sk} \quad \text{و} \quad \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = Y \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \end{bmatrix} + I_{sk} - Y V_{sk}$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

$$J = Y_b U + J_s - Y_b U_s$$

طرفین این رابطه را در ماتریس تقابلی گنو در طرف ضرب می کنیم و روابط  $KCL$  و  $KVL$  را جایگزین می کنیم.

$$AJ = AY_b U + AJ_s - AY_b U_s \Rightarrow 0 = AY_b A^T E + AJ_s - AY_b U_s$$

$\underbrace{AY_b A^T E}_{\text{ماتریس } KCL} \quad \underbrace{AJ_s}_{\text{ماتریس } KVL}$

$$\underbrace{AY_b A^T E}_{Y_n} = \underbrace{AY_b U_s - AJ_s}_{I_s} \Rightarrow Y_n \cdot E = I_s \Rightarrow E = Y_n^{-1} I_s$$

بنابراین برای هر مداری که خواهم تجزیه و تحلیل کنم باید مدلی منظم انجام دهم. پس از رسم گراف مراحل زیر را جایگزین می کنیم:

$$\text{رسم گراف} \rightarrow A \text{ ماتریس} \rightarrow Y_b \rightarrow Y_n \rightarrow U_s \rightarrow J_s \rightarrow E_s \rightarrow E$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ماتریس

$$Y_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Y_A = AY_BA^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Y_A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow Y_A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

برای کاتب هر دو معادله را با هم جمع می‌کنیم.

$$J_5 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad U_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

معادله را با هم جمع می‌کنیم

$$L_5 = AY_5U_5 - AJ_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow L_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$Y_0 e = L_5 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \Delta = 2(3) - (-1)(1) = 5$$

نشان می‌دهد

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ -0.4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} e_1 = 0.8 \\ e_2 = -0.4 \end{cases}$$




برای معادله کردن آن عناصر تفریق (مف هائی تفریق) از اضلاع ما خود ابعاد آن مضامین را بکنیم.

۱۱) دانشجو توان از روی معادله نوشتن، برپایه این حالت، ماتریس قطری ضمیمه و وابستگی

[illegible]

۵۰ تا ۶۰ ساله

عبدالحق خان صاحب

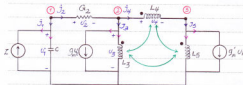

$$L = \begin{matrix} & \begin{matrix} d_3 & d_4 & d_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} d_3 \\ d_4 \\ d_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

[illegible]

میران علی تنوخی کده راضی تهرانی متقیان حبیب و دیگر علمای اخوت و اندام امیرکافران و کفر و رذیلت

## Summary

Volume :      Page :      Date :      Time :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10/10/20

$$\dot{J}_1 = -I + K\omega_1\omega_2$$

*J. G. G.*

$$\dot{I}_g = g_m v_g + \dot{I}_{Lg}$$

3. 24

$$\tilde{I}_g = g' \circ g + Id_{\mathbb{R}^n}$$

گفتی بستم میزهای پانزده تا و بیست و پنج و در هر یک یک صندلی کشیده و در این روابط قرار دادند و  
 حالا را بنام حق و حق است.

$$Y = j\omega L$$

$$\begin{bmatrix} v_g \\ v_g \\ v_g \end{bmatrix} = j\omega L \begin{bmatrix} i_g \\ i_g \\ i_g \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} i_g \\ i_g \\ i_g \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega L} \begin{bmatrix} i_g \\ i_g \\ i_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_g \\ v_g \\ v_g \end{bmatrix}$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

المحور الأول (14)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$L^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix} s(-1) \\ \begin{vmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix} s(-1) \\ \begin{vmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 1 & 0.5 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix} s(-1) & \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) + 0.5 \cdot \begin{vmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{vmatrix} s(-1) + 0.5 \cdot \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix} s(-1) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow L^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 0.75 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega} \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_3 \\ U_4 \\ U_5 \end{bmatrix}$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$\begin{cases} j\omega L_3 = \frac{1.5}{j\omega} V_3 = \frac{0.5}{j\omega} V_4 = \frac{0.5}{j\omega} V_5 \\ j\omega L_4 = -\frac{0.5}{j\omega} V_3 + \frac{1.5}{j\omega} V_4 = \frac{0.5}{j\omega} V_5 \\ j\omega L_5 = -\frac{0.5}{j\omega} V_3 = \frac{0.5}{j\omega} V_4 + \frac{1.5}{j\omega} V_5 \end{cases}$$

لگاتار روابط دست آید ما در جریان سلفی که قرار می دهیم و نهایتاً ایستگاه را با جدت  
ما تریس  $Y_{bus}$  می نویسیم که به صورت زیر است.

$$\begin{cases} j\omega L_1 = L + j\omega L_1 \omega \omega \\ j\omega L_2 = G_2 V_2 \\ j\omega L_3 = j\omega L_3 + j\omega L_3 \\ j\omega L_4 = j\omega L_4 \\ j\omega L_5 = j\omega L_5 + j\omega L_5 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_m & \frac{1.5}{j\omega} & -\frac{0.5}{j\omega} & -\frac{0.5}{j\omega} \\ 0 & 0 & -\frac{0.5}{j\omega} & \frac{1.5}{j\omega} & -\frac{0.5}{j\omega} \\ g_m' & 0 & -\frac{0.5}{j\omega} & -\frac{0.5}{j\omega} & \frac{1.5}{j\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{bmatrix}$$

مدرس : شهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

مخارج وادون یک ماتریس:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}^{-1} = ?$$

دترمینان ماتریس:  $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$

$$P = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (-1)^{1+1} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (-1)^{1+2} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} (-1)^{1+3} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} (-1)^{2+1} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} (-1)^{2+2} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} (-1)^{2+3} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} (-1)^{3+1} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} (-1)^{3+2} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} (-1)^{3+3} \end{bmatrix}$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      (   )

د تراخښه ماتریس  $P$

$$\begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{bmatrix} = P^T$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\Delta} P^T$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

نکته: برای کسب بهره منابع و استفاده و جریان آنها منابع وابسته (مستقل) در نظر گرفته می شوند.  
برای مثال مثل داریم:

$$L_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad U_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

روش تخریب در تخریب و تحلیل گروه: در صورتیکه مدار شامل عناصر تریوای باشد، می توان مستقیماً از رابطه  $L_5 = L_4 + e_5$  استفاده کرد که نشان می دهد ماتریس لاینسین گروه بصورت زیر تعریف می شود:

۱)  $L_5$ : مجموع لاینسین ها مستقل بر گروه  $L_4$

۲)  $e_5$ : فضای لاینسین های مشترک بین گروه  $L_4$  و  $L_5$

۳) بهره منابع جریان کوهای باید و مدار باستی فقط شامل منابع جریان باشد.

آرایه های این بهره بصورت زیر است:

جمع میر منابع برآورد شده  $L_5 = L_4 + e_5$  (آرایه  $L_4$  - لایم)


(دارد سه: + و خارج شده: -)

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

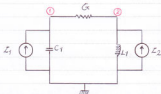بردار  $e$  بردار ولتدگی خواهد بود. بعنوان مثال در مدار ساده شکل زیر که از آنجا که عناصر  
تدریجی و پویا هستند. می توان از روش نظری استفاده نمود:



$$V_{12} e = L_2$$

$$\begin{bmatrix} j\omega C_1 + G & -G \\ -G & G + \frac{1}{j\omega L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix}$$

معادلات

اگر  $e$  را بخواهیم:

$$e_1 = \frac{\begin{vmatrix} L_1 & -G \\ L_2 & G + \frac{1}{j\omega L_2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} j\omega C_1 + G & -G \\ -G & G + \frac{1}{j\omega L_2} \end{vmatrix}} = \frac{L_1(G + \frac{1}{j\omega L_2}) + G L_2}{(j\omega C_1 + G)(G + \frac{1}{j\omega L_2}) - G^2} = r e^{j\omega t}$$

معادلات



دوس میاںبرہہ تجربہ و تحلیل کرو: درصورتیکہ مدار فقط شامل منبع وابستہ باشد و عنصر تزویج


بگیری نباشد، می توان از دوس نظری استفاده نمود. بدین دوس، دوس میاںبر گفته می شود.

منابع وابستہ باید منابع جریان باشد و یا بتوان به منابع جریان تبدیلی نمود.

جدول شامل مدار زیر بدون توجه به اینکه منبع وابستہ در مدار است، به دوس نظری مدارات راسی نویسیم

چون با دوسر ۱۳ داریم صحت و تناقضها داشته و عبارات مربوط به منبع وابستہ را به سمت چپ رسانده و انتقال

۱۳

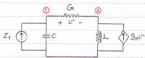

$$Y_n \cdot e = I_n \Rightarrow \begin{bmatrix} j\omega C + G_1 & -G_1 \\ -G_1 & G_1 + \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V = e_1 - e_2$$

$$g_m V = g_m (e_1 - e_2) = +g_m e_1 - g_m e_2 \xrightarrow{\text{انتقال به سمت چپ}} -g_m e_1 + g_m e_2$$


مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} j\omega C_1 & -G_1 \\ -G_1 - \frac{G_2}{j\omega} & G_1 + \frac{1}{j\omega} + G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \\ e \end{bmatrix}$$

تکلیف، معادلات کمره را به دست بیاورید.


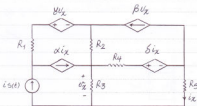


مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

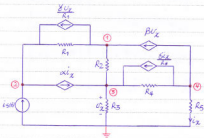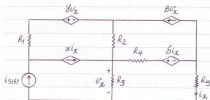کمیته (عبارات کو با بهوش میانه برعل کنید.



$$v_x = e_3$$

$$i_x = \frac{e_4}{R_5}$$

$$\frac{\gamma v_x}{R_1} + \frac{\gamma e_3}{R_1} \xrightarrow{\text{ناتوانی}} -\frac{\gamma}{R_1} e_3 + \frac{\beta i_x}{R_4} = \frac{\beta e_4}{R_4} \rightarrow \frac{\beta}{R_4 R_5} e_4$$

$$\beta v_x = \beta e_3 \rightarrow -\beta e_3 + \alpha i_x = \frac{\alpha e_4}{R_5} \rightarrow \frac{\alpha}{R_5} e_4 + \alpha i_x = \frac{\alpha e_4}{R_5} \rightarrow -\frac{\alpha}{R_5} e_4$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )

$$V_A \cdot C = I_5$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_2} & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & 0 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BV_2 - \frac{8V_2}{R_1} \\ I_5 + \frac{8V_2}{R_1} - \pi I_2 \\ \pi I_2 + \frac{5I_2}{R_4} \\ -\beta I_2 - \frac{5I_2}{R_4} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_2} - \beta + \frac{8}{R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} & 0 - \frac{8}{R_1} & 0 - \frac{8}{R_5} \\ -\frac{1}{R_2} & 0 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} + \frac{8}{R_3} + \frac{5}{R_4 \cdot R_5} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} + \beta & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} - \frac{5}{R_4 \cdot R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

مدرس : شهران

Subject:


Year : Month : Day : ( )

معادلات الکتریکی در تئوری و تحلیل گره: مگر توابعیم به سطح کلان کنیم و باید محدود شرایط اولیه گام به گام و نیز به حل معادلات ریاضی داریم. در معادلات ریاضی هم مستقیماً وجود دارد هم الکتریکی. باید نظر گرفتن به راستی؟ بنام  $D$  می‌زنیم به روش تئوری تحلیل گره به راستی این معادلات را برای هر مدار نوشت. بالین تعریف کرد:

$$\frac{d}{dt} \rightarrow D \quad , \quad \int_0^t dt \rightarrow D^{-1} \text{ یا } \frac{1}{D}$$

اگرچه مگر برای سطح ریاضی مدل‌ها آغاز را طبق تعریف زیر می‌زنیم و داریم:

$$\begin{aligned} & + \quad \begin{array}{c} i \\ \uparrow \\ \text{---} L \text{---} \\ \downarrow \\ - \end{array} \quad v = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v \quad \xrightarrow{\text{رنگی عددی از طریق}} \int_0^t \frac{di}{dt} dt = \frac{1}{L} \int_0^t v dt \\ & \Rightarrow i(t) - i(0) = \frac{1}{L} \int_0^t v dt \Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v dt + i(0) \Rightarrow i(t) = \frac{1}{LD} v + i(0) \end{aligned}$$

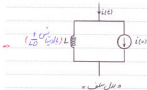

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )



$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \frac{dv}{dt} = \frac{1}{C} i \xrightarrow{\text{دو طرفین سے ضرب کریں}} \int_0^t \frac{dv}{dt} dt = \frac{1}{C} \int_0^t i dt$$

$$\Rightarrow v(t) - v(0) = \frac{1}{C} \int_0^t i dt \Rightarrow v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + v(0) \Rightarrow v(t) = \frac{1}{C} i + v(0)$$




مدرس: شاکر ان


Subject:

Year: Month: Day: ( )

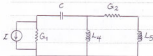مبدآن شکل مدار زیر فرض کنید شرایط اولیه برای دو سلف (۰) و ولتاژ اولیه برای خازن صفر باشد.



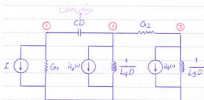با قراردادن مدل های زیر سلف و خازن مدار زیر دست می آید:



برای اینست مدار از بالا در ضایع ضایع قرار می آید. به همین نحوی مدارات گویا می نویسیم:

مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

$$V_L \cdot C = I_S$$

$$\begin{bmatrix} G_1 + C D & -C D & 0 \\ -C D & C D + \frac{1}{D L_4} + G_2 & -G_2 \\ 0 & -G_2 & G_2 + \frac{1}{D L_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I \\ -i_{L4}(s) \\ -i_{L5}(s) \end{bmatrix}$$

معادلات انگرلی: تبدیل لاپلاس مارتیرس.

$$\begin{cases} G_1 e_1 + C \frac{de_1}{dt} - C \frac{de_2}{dt} = -I \\ -C \frac{de_1}{dt} + C \frac{de_2}{dt} + \frac{1}{L_4} \int_0^t e_2 dt + G_2 e_2 - G_2 e_3 = -i_{L4}(s) \\ -G_2 e_2 + G_2 e_3 + \frac{1}{L_5} \int_0^t e_3 dt = -i_{L5}(s) \end{cases}$$

معادلات انگرلی تبدیل لاپلاس مارتیرس.



**Subject:**

Year :      Month :      Day :      :

تفہیم و تعلیم

ماتریس ثلاثی  $P$  حاضر با  $S$ ؛  $S$  متجه تحریک تحلیل کو. ماتریس ثلاثی  $P$  حاضر با  $S$ ؛  $S$  متجه تحریک تحلیل کو.

تقریباً ۱۰۰: عضلاتی که عضلاتی هستند که در دست راست و دست چپ هستند. دست راست و دست چپ هستند. دست راست و دست چپ هستند.

جنون ۵ سال مددگراف زیر ۲۰ می توان محض کرد.



$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & e & o & 1 \\ e & -1 & 1 & -1 & o \\ -1 & e & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

• من بونی (س) (س) منی 1, 3, 4, 5

۱. فضای همبستگی با  $P$  مربوط است. ۲. فضای مخالف با  $P$  مربوط است. ۳. فضای همبستگی با  $P$  مربوط است.

سُئِلَ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا سَفَحَ دَمًا بِإِسْنِ وَصْمِهِ بِمِثْلِ بَدَنِهِ (1) وَخَالَفَ بِمِثْلِ بَدَنِهِ (2) -

(\*)  $\text{dist}^D$  is a metric

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

ROE مد تقریر و تحلیل مش: بد خط گزشت جریان های  $i_1$  و  $i_2$  بعنوان جریان های مس جریان  
گذاشته را می بینیم:

$$\left. \begin{aligned} j_1 &= i_1 \\ j_2 &= i_1 - i_2 \\ j_3 &= i_2 \\ j_4 &= -i_2 \\ j_5 &= i_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{M^T} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \Rightarrow j = M^T \cdot i$$

ROE مد تقریر و تحلیل مش:

$$\left. \begin{aligned} \text{1 مس: } &u_1 + u_2 + u_5 = 0 \\ \text{2 مس: } &u_3 - u_4 - u_2 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow MU^0 = 0$$


مدرس: شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )

دوسرے منظم اور تجزیہ و تحلیل میں: کسی تجزیہ و تحلیل کو! اور نظر کرنے میں شامل ہونا و تعریف دینا

مروارثہ داریم:

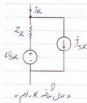

$$U_K = U_{SK} + Z_K (J_K - J_{SK})$$

$$U_K = Z_K J_K + U_{SK} - Z_K J_{SK}$$

اب K  
برای تمام:  $U = Z_b J + U_b - Z_b J_b$

$$Z_b = \begin{bmatrix} Z_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

دوسرے منظم اور تجزیہ و تحلیل میں: کسی تجزیہ و تحلیل کو! اور نظر کرنے میں شامل ہونا و تعریف دینا

دوسرے منظم اور تجزیہ و تحلیل میں: کسی تجزیہ و تحلیل کو! اور نظر کرنے میں شامل ہونا و تعریف دینا

$$MU = MZ_b J + MU_b - MZ_b J_b \Rightarrow 0 = MZ_b M^T i + MU_b - MZ_b J_b$$

دوسرے منظم اور تجزیہ و تحلیل میں: کسی تجزیہ و تحلیل کو! اور نظر کرنے میں شامل ہونا و تعریف دینا

$$\Rightarrow \underbrace{MZ_b M^T}_{Z_m} i = \underbrace{MZ_b J_b - MU_b}_{E_s} \Rightarrow Z_m \cdot i = E_s$$

دوسرے منظم اور تجزیہ و تحلیل میں: کسی تجزیہ و تحلیل کو! اور نظر کرنے میں شامل ہونا و تعریف دینا

مدرس : شاهران

Subject:

Year: Month: Day: ( )


$E_0 = Z_{n-1} \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots \rightarrow E_n \rightarrow E_{n+1} \rightarrow \dots$  : در این نظم

نکته: در صورتیکه عدد حاصل عناصر زوج باشد، می توان  $Z$  را از روی مدار حرکت، زیرا که ماتریس  
تغییری دارد که عناصر بی متغیر آن اینها را مشخص می کند ولی اگر عناصر زوج در مدار باشد، باینست  
مربوط و دیگر اینها را نوشته و با عبارت  $\dots \rightarrow Z_{n-1} = U$  می نویسیم تا  $Z_n$  به دست آید.

مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

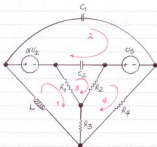مسئله: در مدار زیر عبارات اشترال دیفرانسیل را از مدول نظری (میانبر) بدست آید.



$$Z_{th} \cdot i = E_S$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL + R_3 & 0 & -R_1 & -R_3 \\ 0 & \frac{1}{C_2 s} + \frac{1}{C_1 s} & -\frac{1}{C_1 s} & 0 \\ -R_1 & -\frac{1}{C_1 s} & R_1 + R_2 + \frac{1}{C_1 s} & -R_2 \\ -R_3 & 0 & -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -u_X \\ u_X + u_S \\ 0 \\ -u_S \end{bmatrix}$$

$$u_X = \frac{1}{C_1 s} (i_3 - i_2)$$

$$u_X = \frac{R}{C_1 s} (i_3 - i_2)$$

$$-u_X = \frac{-R}{C_1 s} (i_3 - i_2)$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:


Year :      Month :      Day :      ( )

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_1 D + k_2 & 0 - \frac{\alpha}{C_1 D} & -k_2 + \frac{\alpha}{C_1 D} & -k_3 \\ 0 & \frac{1}{C_2 D} + \frac{1}{C_1 D} + \frac{\alpha}{C_1 D} & -\frac{1}{C_2 D} - \frac{\alpha}{C_1 D} & 0 \\ -k_1 & -\frac{1}{C_1 D} & k_1 + k_2 + \frac{1}{C_1 D} & -k_2 \\ -k_3 & 0 & -k_2 & k_2 + k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ U_2 + 0 \\ 0 \\ -U_3 \end{bmatrix}$$

مدرس : شاهرمان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۱۰

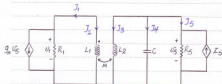

برای حل این مدار چون عناصر متوالی وجود دارد ولتاژها را بر حسب جریان می نویسیم:

$$U_1 = R_1(I_1 - I_5) = R_1 I_1 - R_1 I_5 \quad \textcircled{1}$$

$$U_2 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_3}{dt}$$

$$U_3 = M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_3}{dt}$$

$$U_4 = \frac{1}{j\omega C} I_4$$

$$\textcircled{2} U_5 = R_5(I_5 + I_3) = R_5 I_5 + R_5 I_3$$

$$\Rightarrow U_1 = R_1 I_1 - R_1 I_5 (R_5 I_3 + R_5 I_5)$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

$u_1$   $u_2$   $u_3$   $u_4$   $u_5$

$$Z_B = \begin{bmatrix} u_1 & R_1 & 0 & 0 & 0 & -R_1 \frac{1}{j\omega} \\ u_2 & 0 & L_1 j\omega & M j\omega & 0 & 0 \\ u_3 & 0 & M j\omega & L_2 j\omega & 0 & 0 \\ u_4 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega} & 0 \\ u_5 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix}$$

دستگاه:



1 2 3 4 5

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Z_M = M Z_B M^T \dots$$



مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: 1383 Month: 6 Day: 17 ( )

برای داده برداشته شدن وی سیدی ماتریس  $M$  و ماتریس  $Z_m = MZ_b M^T$  را می بینیم:

$$J_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad U_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

برای نوشتن برداری  $U_s$  و  $J_s$  فقط منابع فابریه را در نظر می گیریم.

برای داده بردار  $E_s$  را به دست می آوریم:

$$E_s = MZ_b J_s - MU_s$$

و نهایتاً معادلات  $Z_m i = E_s$  را به صورت  $Z_m i = E_s$  می نویسیم.

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )


روش نظری به تقریب و تحلیل مش: اگر مدارهای عناصر ترویج باشد، میتوان مستقیماً رابطه  
 $Z_{in} \cdot i = E_s$  را نوشت، در صورتی که

$$Z_{in} = \begin{cases} Z_{ii}: & \text{تلفیق امپدانس موجود در مسیر نام} \\ Z_{ij}: & \text{تلفیق امپدانس مشترک بین مسیر نام و مسیر نام دیگر} \end{cases}$$

و  $E_s$  برابر منابع:

$$E_s = \begin{bmatrix} \text{منفی مجموع منابع در مسیر نام} \\ \text{صحت و برای منفی جهت آن منفی به ثبت باشد} \end{bmatrix}$$

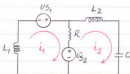مثال: مطلوبیت نوشتن معادلات من صورت ماتریسی.



$$Z_{in} \cdot i = E_s$$


$$\begin{bmatrix} j\omega L_1 + R & -R \\ -R & R + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{S1} \\ V_{S2} \end{bmatrix} \rightarrow -(-V_{S1} + V_{S2})$$

معادلات انگرایی ریفرانسیل به تجربه و تحلیل میسر:

مسلماً از روش منظم یا تکراری و یا میانبر حل کرده و معادلات مس را جودت ماتریس می‌نویسیم و وقت می‌گیریم که از پادستر D استفاده نایم.

$$\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega \rightarrow 0 \quad \text{و} \quad \int_0^t dt \rightarrow \frac{1}{j\omega} \rightarrow \frac{1}{0} \Rightarrow Z_{in} \cdot i = E_S$$

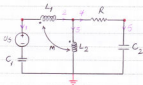تکلیف: مطلوبیت معادلات انگرایی ریفرانسیل جودت ماتریسی برای داده زیر.



$$M_s = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= v_5 + \frac{1}{C_1 D} \dot{j}_1 \\ v_2 &= L_1 D \dot{j}_2 + M D \dot{j}_3 \\ v_3 &= D L_2 \dot{j}_3 + D M \dot{j}_2 \\ v_4 &= R \dot{j}_4 \\ v_5 &= \frac{1}{C_2 D} \dot{j}_5 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{v = Z_b \dot{j}} Z_b = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1 D} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_1 D & M D & 0 & 0 \\ 0 & M D & \frac{1}{2} D & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_2 D} \end{bmatrix}$$

$$Z_{10} = M Z_b M^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1 D} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_1 D & M D & 0 & 0 \\ 0 & M D & \frac{1}{2} D & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_2 D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

$$\Rightarrow Z_{R2} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_1 D} & OL_1 + MD & MD + OL_2 & 0 & 0 \\ 0 & -MD & -OL_2 & R & \frac{1}{C_2 D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Z_{R2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1 D} + OL_1 + MD + MD + OL_2 & -MD - OL_2 \\ -MD - OL_2 & L_2 D + R + \frac{1}{C_2 D} \end{bmatrix}$$

$$J_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad U_5 = \begin{bmatrix} U_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow E_5 = M Z_{R2} J_5 - M U_5 \Rightarrow E_5 = \begin{bmatrix} U_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_{R2} i = E_5 \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1 D} + OL_1 + MD + MD + OL_2 & -MD - OL_2 \\ -MD - OL_2 & L_2 D + R + \frac{1}{C_2 D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$


مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

نوکی: دو مدار زیر را ملاحظه فرمات. مدارات آخر می نویسیم و شرط برابر بودن مدارات را می نویسیم:

مدار II

مدار I

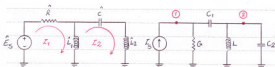

شعبه II

شعبه I

برای مدار اول مدارات کو برای مدار دوم مدارات می نویسیم:

$$\hat{Z}_{II} \cdot \hat{I} = \hat{E}_g$$

$$Y_{II} \cdot E = E_g$$

$$\begin{bmatrix} \hat{R} + j\omega L_1 & -j\omega L_2 \\ -j\omega L_2 & j\omega C + \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{E}_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} j\omega C_1 + j\omega L_1 & -j\omega L_2 \\ -j\omega L_2 & j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

شرط تساوی دو دسته مدارات:

$$\hat{E}_g = E_g, \hat{R} = G, \hat{L}_1 = C_1, \hat{C} = L_1, \hat{L}_2 = C_2$$

مادی → مادی

مادی → مادی

مادی → مادی

مادی → مادی

و این شرط را می توان در مکان معکوس نوشت.

رسم درختان یک مدار از طریق کراف :

قدم اول: برای هر یک از شاخه ها (کراف مدار) به سمت آسودن پس پیوستگی یک کونوا (درختان آسودن) تشکیل کنیم.

قدم دوم: برای هر شاخه مانند  $x$  در دو کبیین  $P$  و  $Q$  در شاخه ای که شاخه  $x$  در  $P$  باشد و  $Q$  در  $P$  نباشد.

نکته: فرض کنید شاخه  $x$  در  $P$  باشد و در  $Q$  نباشد. اگر شاخه  $x$  در  $P$  باشد و در  $Q$  نباشد. ابتدا کراف آغاز رسم کرده و در دو قدم بیان شده و انجام می دهیم.



\* خطوط پیرامون مدار مورد باشند.

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

پہریش مرشد ازگراف 9 بہ افغانی 9 بہ جہت مقبولی بہت جہت سہ سناظر

ازگراف و قین ی گد



دنگن

دوایک تقفات مد مربوط بہ دنگن دسوی کینم . یعنی گود مد اول بہ سناظری خندان باہد

بہت . اگر سہ باہد . بہ خندان . اگر تقفات باہد بہ سناظری . اگر سہ سناظری باہد بہ سناظری دنگن ...

تدلی ی گد





فصل یازدهم:

تجزیه و تحلیل حلقه و کات است.

دقت: گراف هم پیوسته و ساده نظر بگیرد. به عبارتی گراف را گراف دقت کنید. اگرچه  
در گراف و با  $\mathcal{G}$  هیچ حلقه ای تشکیل نشود.  $\mathcal{G}$  بین گره ها مسیر یکتایی وجود داشته باشد.

مثال:



9



دقت



دقت



دقت نیست  
(تشکیل حلقه داده است)



دقت نیست  
(در گراف نیست)



دقت نیست


• برای داشتن سیرک، دقت استیج گره ها گراف باشد. (در هر گره یک سیرک باشد) (سیرک های یک گره در دقت)

کانت، ششاد و دقت ی کتا: بر روی دو اهرس: شکران

Subject:

Year: Month: Day: ( )


لینک: به جبهه ۱ ششادای کراف لینک گویند.

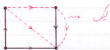

تغییر حلقه اساسی: که لینک به همراه تعدادی ششاد و دقت تشکیل حلقه اساسی مربوط به آن لینک  
دری دهد و جهت آن به جهت لینک می باشد.



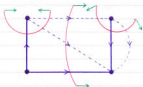تغییر کانت اساسی: هر چند دقت به همراه تعدادی لینک تشکیل یک کانت اساسی مربوط به  
آن ششاد و دقت دری دهد. کانت، یعنی گوی شکل است که جهت آن به جهت لینک و دقت می باشد.




تجزیه و تحلیل حلقه ۱: سبب تجزیه تحلیل کرده اش سوار زیر را برای تجزیه تحلیل حلقه بیان می کنیم.  
بنوان مدل فرض کنیم اگر فرضی اندکی دارد داشته باشیم درختی مناسب آنرا انتخاب کنیم:



نکته ۱: سبب مدل ۱، ۱۱ یک سببی است.

نکته ۲: حرکت یک حلقه تشکیل می دهد.

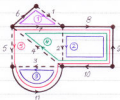

نکته ۳: تعداد حلقه های درونی یک سببی  
مفصلی است.

نکته ۴: تعداد سطح های درخت، همواره یک عدد از تعداد گره های گراف کمتر است.

۲ سطح ۳ گره ۱ حلقه

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

ماتریس تلامی حلقه با شماره:

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \end{matrix} \\ \begin{matrix} ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \\ ⑤ \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

KCL در ترمینال تحلیل حلقه: جریان حلقه ها را از بالا و از انتخابی کنیم.

مثلاً:  $i_1$  و  $i_2$  و  $i_3$  و  $i_4$  و  $i_5$

$$j_1 = i_1$$

$$j_6 = i_1$$

$$j_2 = i_2$$

$$j_7 = -i_1 + i_4 - i_5$$

$$j_3 = i_3$$

$$j_8 = -i_2 + i_4 - i_5$$

$$j_4 = i_4$$

$$j_9 = i_2 - i_4 + i_5$$

$$j_5 = i_5$$

$$j_{10} = -i_2 + i_4 - i_5$$

$$j_{11} = i_3 + i_5$$

مدرس : شاکران

Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

$$\begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \\ j_7 \\ j_8 \\ j_9 \\ j_{10} \\ j_{11} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{B^T} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} \Rightarrow j = B^T i$$

KVL در تفرع تشکیل می‌دهد:

- ①  $U_1 - U_7 + U_8 = 0$
- ②  $U_2 - U_{10} + U_9 - U_8 = 0$
- ③  $U_3 + U_{11} = 0$
- ④  $U_4 + U_7 + U_8 - U_9 + U_{10} = 0$
- ⑤  $U_5 + U_{11} - U_{10} + U_9 - U_8 - U_7 = 0$


$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}_B \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ U_{11} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow BU = 0$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

car : Month : Day : ( )

دوسے منظم در تجزیہ تحلیل حلقہ :

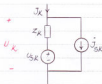

دوسے منظم در تجزیہ تحلیل حلقہ :

$$U_K = U_{SR} + Z_R (J_K - J_{SR})$$

$$U_K = Z_R J_K + U_{SR} - Z_R J_{SR}$$

$$U = Z_b J + U_S - Z_b J_S$$

اگرچہ \$Z\_b\$ و برابرهای \$J\$ و \$U\$ و \$J\_S\$ و \$U\_S\$ سبب تجزیہ تحلیل حلقہ می دایم:

$$BU = BZ_b J + BU_S - BZ_b J_S \Rightarrow 0 = BZ_b B^T i + BU_S - BZ_b J_S$$

$BU_S = BU_S$        $BU_S = BU_S$

$$\Rightarrow \underbrace{Z_b B^T i}_{Z_L} = \underbrace{BZ_b J_S - BU_S}_{E_S} \Rightarrow Z_L i = E_S$$

« معادلات حلقه »

بنابراین دوسے منظم در تجزیہ تحلیل حلقه از دوسم گراف و تعیین درخت مناسب شروع می شود و


ماتریس های مربوط می باشد.

$$E_S = Z_L i \rightarrow U_S \rightarrow J_S \rightarrow Z_L \rightarrow Z_b \rightarrow B \rightarrow \text{گراف} \rightarrow \text{دوسے منظم}$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

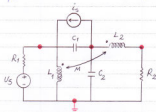چگونگی مدل در مدار زیر ابتدا گویاف را رسم کرده و از مدلی آن دشت مناسب را انتخاب می کنیم :



$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

از آنجایی که در مدار عناصر تنوع وجود دارد، ماتریس  $B$  به نحوی نبوده و وابستگی رابطی برقرار است  
بر حسب جریان  $I$  اضافه نوشته شود و با رابطی  $U = Z_{ab} I$  تعریف می شود  $Z$  تعریف شود.

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$V_1 = R_1 \dot{I}_1 + V_5$$

$$V_2 = j\omega L_1 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_3$$

$$V_3 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_3$$

$$V_4 = \frac{1}{j\omega C_1} (\dot{I}_4 - \dot{I}_5)$$

$$V_5 = \frac{1}{j\omega C_2} \dot{I}_5$$

$$V_6 = R_2 \dot{I}_6$$

$$\vec{Z}_b = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega L_1 & j\omega L_2 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega L_2 & j\omega L_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega C_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega C_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_2 \end{bmatrix}$$

$$Z_L = B Z_b B^T \dots$$

$$Z_L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad V_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E_5 = B Z_b \dot{I}_5 - B V_5 = \dots$$

$$Z_L \cdot i = E_5$$



مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

دوس نظری در تجزیه قطب حلقه: در مدار یک عنصر تداخ در مدار باشد و هم منابع و ولتاژ باشد  
میزبان از دوس یکی استفاده کن

$$Z_L \cdot i = E_S$$

$Z_L$ : {  $Z_{ii}$ : مجموع انداخته شود در حلقه  $i$ -ام  
 $Z_{ij}$ : (مجموع انداخته شود در حلقه  $j$ -ام و  $i$ -ام) (مجموع انداخته شود در حلقه  $j$ -ام و  $i$ -ام) (مجموع انداخته شود در حلقه  $j$ -ام و  $i$ -ام)



$$E_S = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$

مجموع منابع ولتاژ در حلقه  $i$ -ام  
(علامت + برای جهت مثبت به سمت)



مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

معادلات انگاری و غیر انگاری در تجزیه تغییر حالت : از روی معادله یا معادلات استفاده کرده و معادلات حالت

را می نویسیم. نتایج حالت آن، در اینست که روابط بر حسب پارامتر  $D$  نوشته می شوند. (بر حسب زمان)

گفته اند :

$$\frac{d}{dt} \rightarrow D$$

$$\int_0^t dt \rightarrow D^{-1} \text{ یا } \frac{1}{D}$$

+ روی میانه در تجزیه تغییر حالت همانند معادله ای قبل هست می آید.

مدرس : شاهران

Subject:

Year :      Month :      Day :      (      )

کيفه برای شکل حل شده به تجربه تحلیل حلقه. عدلات انحرافی ریزانسل را بنویسید

مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: Month: Day: ( )


تجزیه و تحلیل گانت: روابط بیان شده را برای تجزیه و تحلیل گانت نیز داریم.

• ساده‌سازی را در یک لحظه کنیم.



لین فعالیت در گانت گانت لای را بگیریم (یعنی 4 بگیرد) زیرا  
گانت 1 و 2 و 3 و 4 و ...

گانت: گانت گانت، گانت گانت.

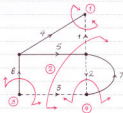

گانت 1 در گانت

گانت 2 در گانت

گانت 3 در گانت

گانت 4 در گانت

ماتریس قسری حذف گانت:

سفر:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مثلاً: سفر ۱ - گانت های ۱ و ۲ از آن عبور می کنند که گانت ۱ هم جهت ۱ و گانت ۲ هم جهت ۱ است. (۱-۱) مثلاً گانت های ۳ و ۴ هم جهت ۱ و گانت ۵ هم جهت ۱ است. (۱-۱) مثلاً گانت های ۳ و ۴ هم جهت ۱ و گانت ۵ هم جهت ۱ است. (۱-۱)

مثلاً: (۱-۱)

KCL در تفریح تحلیل گانت:

۱ گانت:  $0 = i_1 + i_2$

۲ گانت:  $0 = i_3 + i_4 + i_5$

۳ گانت:  $0 = i_6 + i_7$

۴ گانت:  $0 = i_8 + i_9 + i_{10}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_Q \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6 \\ i_7 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow QJ = 0$$

KCL در تفریح تحلیل گانت: در شبکه های گانت، درخت  $e_1, \dots, e_9$  قرار داریم و درخت

شماره را بر حسب این درختها بنویسیم، داریم:

$u_4 = e_1$

$u_1 = -u_5 + u_4 = -e_2 + e_1$

$u_5 = e_2$

$u_2 = -u_7 = -e_4$

$u_6 = e_3$

$u_3 = u_6 + u_5 - u_7 = e_3 + e_2 - e_4$

$u_7 = e_4$



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_Q \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix}$$


$\Rightarrow v = Q^T e$

برابر درختها بنویسیم

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : 553 Month : 9 Day : 1 ( )

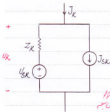دوسے نظام در تجزیہ قلیل کانت : باہر گزشتہ عملی شاخہ : دوسرے نظام صورت زیر بیان می شود



$$v_x = v_{sx} + Z_x (J_s - J_{sx})$$


$$Y_{sx} v_x = Y_{sx} v_{sx} + J_s - J_{sx}$$

$$J_s = Y_{sx} v_x + J_{sx} - Y_{sx} v_{sx}$$

$$J = Y_b v + J_s - Y_b v_s$$

$$\underline{Q} J = \underline{Q} Y_b v + \underline{Q} J_s - \underline{Q} Y_b v_s \Rightarrow 0 = \underline{Q} Y_b \underline{Q}^T e + \underline{Q} J_s - \underline{Q} Y_b v_s$$
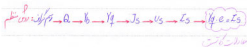
$$\Rightarrow \underbrace{\underline{Q} Y_b \underline{Q}^T e}_{Y_q} = \underbrace{\underline{Q} Y_b v_s - \underline{Q} J_s}_{I_s} \Rightarrow Y_q e = I_s$$



خارجی کانت

روش خطی در تجزیه تحلیل گانت: در صورتیکه مدار شامل عناصر متغیر نباشد، میتوان مستقیماً رابطه ماتریسی  $Y_{eq} = Y_0$  را نوشت.

مجموع کدینهای موجود در گانت:  $Z_{eq}$   
 $Y_{eq} = \left\{ \begin{array}{l} \text{مجموع کدینهای مشترک بین گانت های ۱-۳، ۴-۵، ۶-۷، ۸-۹} \\ \text{گانت های ۱ و ۲} \end{array} \right.$   
 گانت های ۱ و ۲  
 گانت های ۳ و ۴

$Z_{eq} = \left[ \begin{array}{c} Z_{eq1} \\ Z_{eq2} \end{array} \right]$   
 بردار منبع جریان گانت  
 مجموع گانت یکسان  
 مجموع گانت متفاوت  
 مجموع منابع جریان در هر دو گانت:  $Z_{eq}$

رابطی  $B$  و  $B^T$ :

تقسیم: ماتریس  $B$  و ماتریس  $B^T$  را به ترتیب  $B$  و  $B^T$  می نامیم. در صورتیکه این دو ماتریس مربوط به یک گراف مجتهدار با یک جهت مشخص باشد، داریم:

$$B B^T = 0, \quad B^T B = 0$$



موضوع: شباهت  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

فصل دوازدهم

معادلات حالت


مدل زیر را در نظر گرفته و معادلات دینامیکی حکم بر این مدار را بگونه‌ای می‌نویسیم که تنها یک عدد است.  
چرا که سلف یا سلف و ولتاژ خازن مداری باشد و به تیر تغییر حاصل می‌گردد و ولتاژ خازن باشد.



$$\begin{cases} i_L = i_C = C \frac{dV_C}{dt} \\ -V_s + R i_L + L \frac{di_L}{dt} + V_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dV_C}{dt} = \frac{1}{C} i_L \\ \frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{L} V_C - \frac{R}{L} i_L + \frac{1}{L} V_s \end{cases}$$

برای معادلات معادلات حالت گفته می‌شود و به تغییراتی که در \$V\_C\$ و \$i\_L\$ تغییراتی حالت گفته می‌شود.  
برای هر مدار جریان \$i\_L\$ و ولتاژ \$V\_C\$ و ولتاژ بار و ولتاژ سلف می‌باشد.

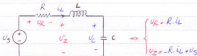در صورتیکه  $v_R$  و  $v_L$  جنبان ضریبی حالت تعریف شوند، می توان بر حسب متغیرهای حالت نوشت:



$v_s$  ورودی مدار گفته می شود.

می توان این معادلات را بر حسب ماتریسی نوشت. با تعریف بردار متغیرهای حالت  $X = \begin{bmatrix} v_L \\ i_L \end{bmatrix}$  داریم:

$$\text{معادلات حالت} \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_L \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_L \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} v_s$$

با تعریف  $Y = \begin{bmatrix} v_R \\ v_L \end{bmatrix}$  می توان ضریبی داریم:

$$\text{ضریبی} : \begin{bmatrix} v_R \\ v_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R \\ 0 & -R \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_L \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v_s$$

متغیرهای باقی‌مانده بردار  $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$  عنوان تغییرهای حالت و بردار  $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$  عنوان

فرهنگی و برادر  $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$  و  $u$  عنوان درود، عبارات حالت را صورت زیر داریم:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} X = AX + BU \\ Y = CX + DU \end{cases}$$

دری نظم درونی حالت : ۲

۱۱. انتخاب وقت مناسب از سال و ماه و روز و ساعت و جهت و صورت زمین باشد.

۱۱. انتخاب تنگنای حالت. یعنی جبرین  $\alpha$  و  $\beta$  مختلف  $\beta$  و  $\alpha$  را برای یافتن  $\beta$ .

۲. روش مطالعه: طبقه‌بندی برای تلفظ، درک و نوشتن اساسی برای خواندن است.


۱۸) جهت آموختن مقبولی افغانی بر حسب مقبولی حالت

(۳) نویسی عبارات صحیح است یا غلط مانتوسی

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

۵ ملکان

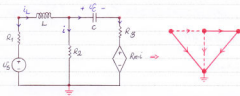

$$X = \begin{bmatrix} \varphi \\ i_L \end{bmatrix}$$

نوسن معادلات منفه اسی برای منفه و کانت اسی برای خازن ها:



$$U_s - R_1 i_L - L \frac{di_L}{dt} + R_2 i_L + R_3 i_L + R_m i_L - U_s = 0$$

$$-i_L + i_C + C \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

اکنون باستی این تغییر را بر حسب تغییرهای حالت نوشته شوند. برای این منظور برای کی کم در صورت  
مدار بصورت دشت است یا یک: اگر بصورت دشت باشد بر روی آن کانت اسی و اگر بصورت یک


موضوع: شبکه‌های  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

با یک منبعی بین حلقه‌های اولی و دوم.

حلقه 2 → یک  $i$  کانت 2 → دقت  $iR_2 \rightarrow$

کانت 3 → دقت  $iR_1 \rightarrow$

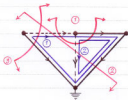

کانت 3:  $-i_1 + i_2 + iR_3 = 0$

حلقه 2:  $R_2 i_1 - R_2 i_2 + R_3 i_3 + E = 0$

کانت 3:  $i_1 + iR_4 = 0$

چهار معادله، این دستگاه معادلات، سه مجهولی داخل کرده و تغییراتی بدون درجده اول  
مربوط به حلقه 1 و کانت 1 قرار گرفته و صورت استاندارد نوشته می‌شوند.

منرس : شکران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

تکلیف : این معادلات را انجام دهید و معادلات حالت را بصورت استاندارد ماتریس بنویسید.

$$1 \quad -i\dot{x}_2 + i\dot{x}_3 = 0 \Rightarrow i\dot{x}_2 = i\dot{x}_3$$

$$2 \quad (R_2 - R_1)i - R_3 i\dot{x}_3 = i\dot{x}_2$$

$$3 \quad i\dot{x}_2 + i\dot{x}_3 = 0 \Rightarrow i\dot{x}_3 = -i\dot{x}_2$$

$$\xrightarrow{1,2} i = \begin{vmatrix} \dot{x}_2 & 1 \\ i\dot{x}_2 & R_3 \\ 1 & 1 \\ R_2 - R_1 & R_3 \end{vmatrix}, \quad i\dot{x}_3 = \begin{vmatrix} 1 & \dot{x}_2 \\ R_2 - R_1 & i\dot{x}_2 \\ 1 & 1 \\ R_2 - R_1 & R_3 \end{vmatrix}$$

مدرس: شاکرین  
Subject:

Year: 1389 Month: 9 Day: 8 ( )

برای نوشتن معادلات حالت می توانیم مدار را به دو بخش تقسیم کنیم و معادلات را بنویسیم.


بخش اول: مدار زیر  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$  معادلات تقویمی حالت می باشد.



برای نوشتن معادلات حالت در صورتیکه تقویمی  $P$  مدار را به دو بخش تقسیم کنیم و معادلات را بنویسیم:

$$\text{بخش اول: } \frac{dP}{dt} = C \cdot \frac{dP}{dt} \Rightarrow \frac{dP}{dt} = \frac{P}{C} \quad , \quad \frac{dP}{dt} = \frac{dP}{dt}$$
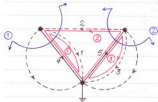
$$\text{بخش دوم: } \frac{dP}{dt} = L \cdot \frac{dP}{dt} \Rightarrow \frac{dP}{dt} = \frac{P}{L} \quad , \quad \frac{dP}{dt} = \frac{dP}{dt}$$



Subject:

Year: Month: Day: | |

معادله (10) حل کیا گیا  

$$\frac{d\theta_4}{dt} - \frac{\theta_4}{C_4} = 0$$

معادله (11) حل کیا گیا  

$$\frac{d\theta_2}{dt} - \frac{\theta_2}{C_4} - \frac{\theta_4}{C_3} = 0$$

معادله (12) حل کیا گیا  

$$\frac{d\theta_3}{dt} - \frac{\theta_3}{C_3} = 0$$

معادلات (13) حل کیا گیا  


$$\frac{d\theta_1}{dt} + \frac{\theta_1}{L_1} - \frac{\theta_2}{L_2} = 0$$

معادلات (14) حل کیا گیا  

$$\frac{\theta_1}{L_2} + \frac{d\theta_2}{dt} + \frac{\theta_2}{L_3} = 0$$

معادله (10) حل کیا گیا  
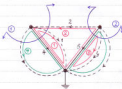
$$\frac{d\theta_4}{dt} - \frac{\theta_4}{C_4} = 0$$



معادله (15) حل کیا گیا  

$$\frac{d\theta_4}{dt} - \frac{\theta_4}{C_4} = 0 \Rightarrow \theta_4 = \frac{\theta_4}{C_4}$$

معادله (16) حل کیا گیا  

$$\frac{d\theta_2}{dt} - \frac{\theta_2}{C_4} - \frac{\theta_4}{C_3} = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\theta_4}{C_4 C_3}$$



مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$\frac{d\varphi_1}{dt} = \frac{1}{C_4} i_4$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} = -\frac{1}{C_4} i_4 + \frac{1}{C_5} i_5$$

$$\frac{d\varphi_3}{dt} = \frac{1}{C_5} i_5$$


$$\frac{d i_4}{dt} = -\frac{1}{L_1} \varphi_1 + \frac{1}{L_2} \varphi_2 - \frac{i_4}{R_0 C_4} + L_5$$

$$\frac{d i_5}{dt} = -\frac{1}{L_2} \varphi_2 - \frac{1}{L_3} \varphi_3 - \frac{i_5}{R_1 C_5}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{C_4} & \frac{1}{C_5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_5} \\ -\frac{1}{L_1} & \frac{1}{L_2} & 0 & \frac{1}{R_0 C_4} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} & \frac{1}{L_3} & 0 & -\frac{1}{R_1 C_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ i_4 \\ i_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} L_5$$

هر مدار کلی سلف تزدیج باشد، برای نوشتن معادلات حالت باستی دستگاه مربوط به معادلات  
سلف ها تزدیج را حل کنیم، مستقیماً می توانیم معادلات سلف ها تزدیج را حسب متغیرهای حالت  
بست آوریم.

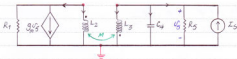بنابراین برای مدار زیر متغیرهای حالت، جریانهای سلف ها تزدیج و ولتاژهای آنها می باشد



مدرس : شاهرمان  
Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

تفاوتی است:  $J_2, J_3, \text{ و } \mathcal{U}_4$

$$(I) \text{ حلقه: } L_2 \frac{dJ_2}{dt} - M \frac{dJ_3}{dt} - R_1 \cdot i_{L_1} = 0$$

$$(II) \text{ حلقه: } -M \frac{dJ_2}{dt} + L_3 \frac{dJ_3}{dt} - \mathcal{U}_4 = 0$$

$$(III) \text{ گانت: } J_3 + C_4 \frac{d\mathcal{U}_4}{dt} + i_{L_3} - \mathcal{E}_5 = 0$$

$$i_{L_1} \rightsquigarrow \text{ رشت } \Rightarrow \text{ گانت (II): } i_{L_1} + i_{L_3} + J_2 = 0 \Rightarrow i_{L_1} = -i_{L_3} - J_2$$

$$i_{L_3} \rightsquigarrow \text{ یکی } \Rightarrow \text{ حلقه (III): } R_3 \cdot i_{L_3} - \mathcal{U}_4 = 0 \Rightarrow i_{L_3} = \frac{1}{R_3} \mathcal{U}_4$$

$$\left\{ \begin{aligned} L_2 \frac{dJ_2}{dt} - M \frac{dJ_3}{dt} &= R_1 (-i_{L_3} - J_2) \\ -M \frac{dJ_2}{dt} + L_3 \frac{dJ_3}{dt} &= \mathcal{U}_4 \end{aligned} \right.$$

$$\frac{d\mathcal{U}_4}{dt} = -\frac{1}{C_4} J_3 + \frac{\mathcal{E}_5}{C_4} - \frac{1}{L_3 \cdot C_4} \mathcal{U}_4$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

$$\frac{dJ_2}{dt} = \begin{vmatrix} R_1(-J_2C_4 - J_3) & -R_1 \\ V_4 & L_3 \\ L_2 & -R_1 \\ -R_1 & L_3 \end{vmatrix}$$

$$\frac{dJ_3}{dt} = \begin{vmatrix} L_2 & R_1(-J_2C_4 - J_3) \\ -R_1 & V_4 \\ L_2 & -R_1 \\ -R_1 & L_3 \end{vmatrix}$$

$$\frac{dV_4}{dt} = -\frac{1}{C_4} J_3 + \frac{L_2}{C_4} - \frac{1}{R_3 C_4} V_4$$

مدرس : شاهران


Subject:

Year : Month : Day : ( )



نکته: تعداد تغییرهای حالت در هر مدار بستگی به تعداد عناصر دخیل داشته که اگر بی باشد، اما اگر خواندن در مدار تشکیل حلقه و یا سلف یکی مدار تشکیل گاهست چند، هرگاه کم در این حالت ها، یک عدد از تعداد تغییرهای حالت کم می گردد.

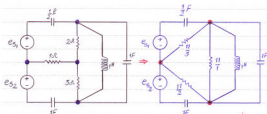میتوان اصل در معادله را با یکم معادلات و یک سلف دخیل کرد، اما اگر آنجا که خارج تشکیل حلقه و یا سلف تغییرهای حالت، و در آنجا بی خواندن و هر یک سلف می باشد.



مصرف می کند



مدرس : شکران

Subject:

Year :      Month :      Day :      (      )

تکلیف، مطلوبیت، روش حل مسائل حالت

« فصل سیزدهم »

« تبدیلی لایلاس »

برای تحلیل مدار در محدوده زمان نیاز به حل معادلات انگاری «بیزانسی» بود که به محاسبات زیاد نیاز داشت. برای سادگی از تبدیلی لایلاس استفاده می کنیم. تبدیلی لایلاس توابع را از محدوده زمان به محدوده لایلاس تبدیلی کرده و پس از محاسبات ساده در این محدوده مجدداً به محدوده زمان تبدیلی می کنیم.  
در این فصل موارد زیر بیان می شود:

- تبدیلی لایلاس - عکس آن

- حل معادلات انگاری «بیزانسی»

- حل معادلات حالت

- تابع تبدیلی سیستم

- ارتباط آن با پاسخ ضربه

- کاربرد در یافتن پاسخ مدار در ورودیهای مختلف

- جدول مدار به محدوده لایلاس

مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

تعريف تحويل لابلاس:

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

« محوّل زمني »

« محوّل لابلاس »

تحويل لابلاس لـ  $\delta(t)$ :



$$\delta(t) \xrightarrow{L} \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

محوّل زمني

« محوّل زمني » « محوّل لابلاس »

$$\int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

تحويل لابلاس لـ  $u(t)$ :



$$u(t) \xrightarrow{L} \int_0^{\infty} u(t) e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

تحويل لابلاس لـ  $e^{-at} u(t)$ :

$$e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \int_0^{\infty} e^{-at} u(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{1}{s+a}$$



مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

تبدیل لاپلاس معکوس :

$$f(s) \xrightarrow{L^{-1}} ?$$

$$\text{اولی } \rightarrow f(s) = \frac{1}{2} (e^{\frac{s}{2}} + e^{-\frac{s}{2}}) = \frac{1}{2} e^{\frac{s}{2}} + \frac{1}{2} e^{-\frac{s}{2}} \xrightarrow{L^{-1}} \frac{1}{2} \frac{1}{s - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \frac{1}{s + \frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow f(s) \xrightarrow{L^{-1}} \frac{s}{s^2 + \frac{1}{4}}$$

تبدیل لاپلاس معکوس :

$$\sin \omega t \xrightarrow{L^{-1}} \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) = \frac{1}{2j} \frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{2j} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

خواص تبدیل لاپلاس :

$$g(s) \cdot f(s) \xrightarrow{L^{-1}} L^{-1}[g(s)] \cdot L^{-1}[f(s)] \quad \text{خطی بودن}$$

$$\frac{dF}{ds} \xrightarrow{L^{-1}} \int_0^\infty \frac{dF}{ds} e^{-st} dt = F(s) e^{-st} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty F(s) (-s e^{-st}) dt = \text{تبدیل لاپلاس مشتق}$$

$$= -F(0) + s \int_0^\infty F(s) e^{-st} dt = sF(s) - F(0)$$

$$\int_0^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{L^{-1}} \frac{1}{s} X(s) = \frac{x(s)}{s} \quad \text{تبدیل لاپلاس انتگرال}$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

1. انتقال مرکب من نقطه:

$$e^{as} X(s) \xrightarrow{L} X(s+a)$$

2. گزین:

$$X(s) \xrightarrow{L} x(t)$$

3. تغییر مقیاس:

$$X(s) \xrightarrow{L} x(t) \quad \text{و} \quad e^{-as} X(s) \xrightarrow{L} x(t-a)$$

4. تبدیل لاپلاس:

$$e^{-as} X(s) \xrightarrow{L} x(t-a) \quad \text{و} \quad \frac{1}{s} \xrightarrow{L} u(t)$$



5. تبدیل لاپلاس:

$$\int_0^\infty x(\tau) h(t-\tau) d\tau \xrightarrow{L} X(s) H(s)$$

6. گزین:

$$X(s) \xrightarrow{L} x(t) \quad \text{و} \quad h(t) \xrightarrow{L} H(s)$$

7. حد اولیه:

$$X(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s X(s)$$

8. حد نهایی:

$$X(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s)$$

9. تغییر مقیاس:

$$X(s) \xrightarrow{L} \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

10. یک تبدیل هم:

$$\frac{s^n}{n!} \xrightarrow{L} \frac{1}{s^{n+1}}$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$x(t) = e^{-2t} u(t-3) \xrightarrow{L} ?$$

حل:

تأخیر

تأخیر وجود این تابع  $(u(t-3))$  باید تمامی  $t$  که تأخیر داشته باشند

$$x(t) = e^{-2t} u(t-3) = e^{-2(t-3+3)} u(t-3) = e^{-2(t-3)} e^{-6} u(t-3)$$

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}$$


$$e^{-2t} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+2}$$

$$e^{-2(t-3)} u(t-3) \xrightarrow{L} \frac{e^{-3s}}{s+2}$$

$$e^{-6} e^{-2(t-3)} u(t-3) \xrightarrow{L} \frac{e^{-3s}}{s+2} \cdot e^{-6}$$

که تابع یک شکل مربع باشد، کمک تابع  $u(t)$  می توانیم تبدیل را پس آنرا گرفت.

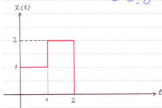بنابراین کمک تابع شکل زیر بر حسب  $u(t)$  قابل بیان است:



مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )


پیدا کردن تابع در حالت



در ۱

در بازه  $0 ≤ t < 1$  داریم :  $1 + 0 + 0 = 1$

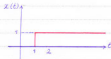در بازه  $1 < t < 2$  داریم :  $1 + 1 + 0 = 2$



در بازه  $t ≥ 2$  داریم :  $1 + 1 + 2 = 0$




$$\Rightarrow x(t) = u(t) + u(t-1) - 2u(t-2)$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{1}{s} + e^{-s} \cdot \frac{1}{s} - 2e^{-2s} \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow X(s) = \frac{1 + e^{-s} - 2e^{-2s}}{s}$$

موضوع: شبکه‌های  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

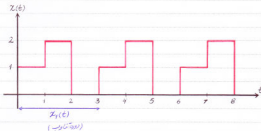برای توابع متناوب نیز می‌توان با استفاده از  $\delta(t)$  و لاپلاس آنرا محاسبه نمود. به این صورت که یک ضربه  
متناوب از آن تابع را با استفاده از  $\delta(t)$  بر حسب یک تابع نوشته و آنرا تبدیل لاپلاس می‌گیریم.



$$x_T(t) = x(t)u(t) = x(t)u(t-3) \Rightarrow X_T(s) = X(s) - X(s)e^{-3s}$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{X_T(s)}{1 - e^{-3s}} \Rightarrow X(s) = \frac{1}{1 - e^{-3s}} \cdot \frac{1 \cdot e^{-s} - 2 \cdot e^{-2s}}{s}$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year : 1389 Month : 9 Day : 15 ( )

مکمل تبدیل لاپلاس عبارت های کسری:

در صورتیکه درجه صورت کسر برابر یا کمتر از درجهی خارج کسر باشد، صورت کسر را بر خارج کسر تقسیم کرده تا به عبارت کسری برسیم که آن را به صورت حاصل کسر از درجه خارج کسر کمتر باشد.

مثال:  $\frac{5^3 + 35^2 + 25 + 5}{5^2 + 5 + 1}$

$$X(s) = \frac{5^3 + 35^2 + 25 + 5}{5^2 + 5 + 1}$$

$$\begin{array}{r} 5^3 + 35^2 + 25 + 5 \quad | \quad 5^2 + 5 + 1 \\ \underline{-5^3 + 5^2 + 5} \quad \quad \quad 5 + 2 \\ 25^2 + 5 + 5 \\ \underline{-25^2 + 25 + 2} \\ -5 + 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow X(s) = 5 + 2 + \frac{-5 + 3}{5^2 + 5 + 1}$$

تکمیل کسری

برای کسری مکمل خارج قسمت از ضابطه زیر استفاده می کنیم:

$$1 \xrightarrow{L^{-1}} \delta(t)$$

$$s \xrightarrow{L^{-1}} \delta'(t)$$

$$s^2 \xrightarrow{L^{-1}} \delta''(t)$$

برای بسیاری مکرر عبارت کسری که در آن روی صورت کسر را در صورتی مخزن که است. حالت مخزن یه  
حالت اول، مخزن ریسک (P) مجزا: اگر مخزن ریسک مخزن یه مخزن ریسک باشد، عبارت کسر  
در صورت زیر می آید:

$X(s)$  مخزن ریسک

$$X(s) = \frac{A_1}{(s-x_1)} + \frac{A_2}{(s-x_2)} + \dots \Rightarrow A_i = (s-x_i) X(s) \Big|_{s=x_i}$$

چونکه شکل برای کسر زیر داریم:

$$X(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s-1)} \Rightarrow \text{ریسک مخزن یه: } s+2, s-1$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{A_1}{s+2} + \frac{A_2}{s-1}$$

$$A_1 = (s+2) X(s) \Big|_{s=-2} = \frac{-2+8}{-2-1} = \frac{-6}{-3} = 2$$

$$A_2 = (s-1) X(s) \Big|_{s=1} = \frac{1+8}{1+2} = 3$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s-1} \Rightarrow x(t) = -2e^{-2t} u(t) + 3e^{t} u(t)$$

مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

حالت دوم، فرض بیسی کمری: در این حالت تعداد بیسی کمری  $n$  جملات  $\frac{A_i}{(s-x)^i}$  داریم

گفتن:

$$A_i = \frac{1}{(n-i)!} \frac{d^{(n-i)}}{ds^{(n-i)}} (s-x)^n X(s) \Big|_{s=x}$$

نسبت با هم داریم

جزئی شکل میزنیم:

$$X(s) = \frac{10s}{(s+2)^3(s+8)} \quad \text{بیسی کمری } s = -2 \text{ و } s = -8$$

$$X(s) = \frac{A_3}{(s+2)^3} + \frac{A_2}{(s+2)^2} + \frac{A_1}{(s+2)} + \frac{B}{s+8}$$

$$B = (s+8)X(s) \Big|_{s=-8} = \frac{10(-8)}{(-8+2)^3} = 0.37$$

درست آمدن  $B$  از این حالت اول:

$$A_3 = (s+2)^3 X(s) \Big|_{s=-2} = \frac{10s}{s+8} \Big|_{s=-2}$$

$$A_2 = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} (s+2)^3 X(s) \Big|_{s=-2} = \frac{-2(s+8) \cdot 80}{(s+8)^4} \Big|_{s=-2} = \frac{-2(-2+8) \cdot 80}{(-2+8)^4}$$



مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$A_2 = \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} (s+2)^3 x(s) \Big|_{s=-2} = \frac{10(s+8) - 105}{(s+8)^2} \Big|_{s=-2} = \frac{80}{(-2+8)^2}$$

برای کاتب مکتوب به محبتی اول از عبارت

$$\frac{e^{-2t}}{1!} \rightarrow \frac{1}{s^{2+1}}$$

$$\frac{A_3}{s^3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{A_3 t^2}{2!} \Rightarrow \frac{A_3}{(s+2)^3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} A_3 e^{-2t} \frac{t^2}{2!}$$

استخراج

$$\frac{1}{s^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t}{1!} \Rightarrow \frac{A_2}{(s+2)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} A_2 e^{-2t} \frac{t}{1!}$$

$$\Rightarrow x(t) = A_3 e^{-2t} \frac{t^2}{2!} u(t) + A_2 e^{-2t} t u(t) + A_1 e^{-2t} u(t) + B e^{-8t} u(t)$$

شماره: ۱  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

حالت سوم، خروجی پرسی حقیقی ندارد

برای این حالت، کسی که خروجی آن پرسی حقیقی ندارد، دانسته و مبادات صورت آنرا یک ربع پس از

از خروجی پرسی دوم و یک طریقی و همین که آنرا یک ربع بعد از پرسی دوم می‌آید.

همان حال که از پرسی دوم می‌آید.

$$X(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

=>

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| $s^3 + 2s^2 + 2s + 1$ | $s+1$         |
| $-s^3 - s^2$          | $s^2 + s + 1$ |
| $-s^2 - s$            |               |
| $s+1$                 |               |
| $-s-1$                |               |
| $0$                   |               |

پرسی دوم را می‌بیند  $\rightarrow s+1$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+s+1}$$

که در کسر  
پرسی حقیقی دارد

$$A(s^2+s+1) + (s+1)(Bs+C) = 1 \Rightarrow \underbrace{(A+B)s^2}_{=0} + \underbrace{(A+B+C)s}_{=0} + \underbrace{A+C}_{=1} = 1$$

$$\Rightarrow B = -1, C = 0, A = 1 \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+s+1}$$

$$\Rightarrow L^{-1} \frac{1}{s+1} = e^{-t} u(t)$$

و برای کسری دوم، برای  $\frac{s}{s^2+s+1}$  پرسی آنرا به فرم یک پرسی می‌آید.

مدرس : شکران  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$\begin{aligned} \sin bt &\xrightarrow{L} \frac{b}{s^2 + b^2} \\ \cos bt &\xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\frac{s}{s^2 + s + 1} = \frac{s}{(s^2 + s + 1)} = \frac{s}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{s}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{s + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

مستخرج ادم افعال بواسطه = افعال بواسطه  
بالتميز

$$= \frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} - \frac{\frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} - \frac{\frac{1}{2} (\frac{\sqrt{3}}{2}) (\frac{2}{\sqrt{3}})}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

$$b = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \quad b = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{s}{s^2 + s + 1} \xrightarrow{L^{-1}} e^{-\frac{1}{2}t} \left( \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t u(t) - \frac{1}{2} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) e^{-\frac{1}{2}t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t u(t) \right)$$

مدرس: شاکر ان  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

حل معادلات انتگرالی بهیضانی، کمک لاپلاس، باکوتن لاپلاس از طریق معادله انتگرالی بهیضانی

$y(t)$  بهیضانی آید.

$$y(t) + \int_0^{\infty} y(\lambda) (t - \lambda) d\lambda = e^{-t}$$

مکمل

$$\begin{array}{ccc} \downarrow L & \downarrow L & \downarrow L \\ y(s) & y(s) \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s+1} \end{array}$$

$$\Rightarrow y(s) \left( 1 + \frac{1}{s^2} \right) = \frac{1}{s+1} \Rightarrow y(s) \frac{s^2+1}{s^2} = \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)(s+1)} \dots \rightarrow \text{با روش باکوتن، (Laplace) بهیضانی آید.}$$

مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

حل معادلات حالت به کمک لاپلاس: پس از اینکه بر حل معادلات حالت را نوشته ایم (معادلات حالتی)

با گرفتن تبدیل لاپلاس از طرفین رابطه ماتریسی و قرار دادن شرایط اولیه می توان معادله حالت را بدست

آید

فرض کنیم در معادله حالت معادلات زیر بدست آید:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} u_3(t)$$

که در آن  $u_3(t) = u(t) + v_3(t) = 1^u + i(t) + 0^i$

$$\frac{dv}{dt} \xrightarrow{L} sV(s) - v(0) \quad , \quad \frac{di}{dt} \xrightarrow{L} sI(s) - i(0) \quad , \quad x(t) \xrightarrow{L} X(s)$$

$$\begin{bmatrix} sV - v(0) \\ sI - i(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} sV \\ sI \end{bmatrix}}_I = \underbrace{\begin{bmatrix} v(0) \\ i(0) \end{bmatrix}}_{II}$$

چون در معادله حالتی ماتریسی  $\frac{1}{s}$  در ماتریسی ضرب شده است.

حالت II نیز به معنی ماتریسی  $\frac{1}{s}$  ضرب شده است. چون این معادلات را باید یکبار ساده کرد.

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

www.simulink.blogspot.com  
ahmadrsh@yahoo.com

لے بگ دھس (علی غف جانی) تھوڑی آن لائن کیو


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} V_{th} \\ I_{th} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 5+2 & -1 \\ -1 & 5+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow V = \frac{\begin{vmatrix} 5+2 & -1 \\ -1 & 5+2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5+2 & -1 \\ -1 & 5+2 \end{vmatrix}} \dots I = \frac{\begin{vmatrix} 5+2 & -1 \\ -1 & 5+2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5+2 & -1 \\ -1 & 5+2 \end{vmatrix}} \dots$$

رغبتاً، ایکوی تیری لاپلاس جارت ترقی،  $V(s)$  و  $I(s)$  جعت می آید.

علی غف جانی لاپلاس: برای تحلیل سرمدار، یکجایزه را علی غف جانی سلف و غف جانی می تواند کمک لاپلاس

غرف جانی غف جانی لاپلاس جعت آید

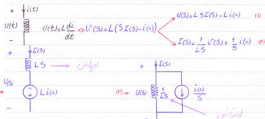


مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

حل خانك به محضى لاپلاس:

$$u(t) = C \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow I(s) = C(50(s) - u(0)) \quad (1)$$
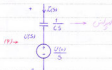
$$U(s) = \frac{1}{C s} I(s) + \frac{u(0)}{s} \quad (2)$$



مقدم تابع تبدیل سیستم: در شبکه دیکدار  $x(t)$  ورودی باشد،  $y(t)$  خروجی،  $h(t)$  ضریب انتقال

در شبکه ورودی تابع ضریب انتقال باشد.  $x(t) = \delta(t) \rightarrow y(t) = h(t)$  تابع تبدیل سیستم

برای ورودی هر یک از سیستم نوشت:  $y(t) = x(t) @ h(t)$

$$y(t) = x(t) @ h(t) \xrightarrow{L} Y(s) = X(s) H(s) \xrightarrow{x(t) = \delta(t)} H(s) = 1 \cdot H(s) \rightarrow \text{تابع تبدیل سیستم}$$

برای ورودی هر یک از تابع تبدیل سیستم معلوم باشد، خروجی مدار برای هر ورودی معلوم است.

$H(s)$ : معلوم

$X(s)$ : معلوم  $\Rightarrow Y(s) = X(s) H(s)$


$Y(s)$ : ?

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

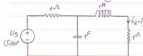مثال: برای مدار زیر ابتدا تابع تبدیل سیستم را جفت کنید، پس پاسخ مدار به ورودی  $u(t)$  را محاسبه کنید.




(گرافیک لایو منتر مستند)

برای جفت آسان تابع تبدیل سیستم  $G(s)$  را با افترا رادمان

در  $G(s)$  را جفت می‌کنیم:

فردی به فردی ضرر  $\rightarrow H(s) \hat{=} E_2(s)$

حل: حل، تراز کردن علی حده و خانان

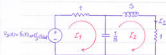

پس  $ZM \cdot I = E_2$

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{1}{s} + s + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$H(s) = E_2(s) = \frac{\begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{s} & 1 \\ -\frac{1}{s} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{s} & -\frac{1}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{1}{s} + s + 1 \end{vmatrix}} = \frac{\frac{1}{s}}{(1 + \frac{1}{s})(\frac{1}{s} + s + 1) - \frac{1}{s^2}}$$



مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      (      )

$$\text{bat} \text{ سلسلہ بندی (1st)} : I_2(s) = \frac{1}{3} \cdot H(s) \quad \swarrow L^{-1}(s)$$

$$\text{bat} \text{ سلسلہ بندی (2nd)} : I_2(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot H(s) \quad \swarrow L^{-1}(s)$$

مدرس : شاهران  
Subject:

Year : 1389 Month : 9 Day : 22 ( )

برای مدار به صحنه لاپلاس: هرمداری را با استفاده از مدل های بیان نموده برای هدف واریان

مقدار به صحنه لاپلاس برود ابتدا شکلی اولیه قرار دهیم و مربوط به هدف واریان کاسه می گذاریم.

عنوان شکل مد مدار زیر داریم:



$$V_{C1}(0) = 10 \text{ V} \quad , \quad V_{C2}(0) = 0 \text{ V}$$

$$I_C = C \frac{dV}{dt} \Rightarrow I(s) = C (5V(s) - V(s)) \Rightarrow V(s) = \frac{1}{Cs} I(s) + \frac{V(0)}{s}$$

$t > 0 \Rightarrow$  چگونه وضعیت b



پس از جایگزینی مدل های هدف واریان به صحنه لاپلاس، مدار را می گذاریم

تجزیه کنیم که یاسی علی کنیم، مگر موارد خاصی را به جز این است

تست با KCL و KVL نوشته شود


$$V = \frac{\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{35}}{\frac{1}{65} + \frac{1}{35} + 1} = \frac{20}{5 + 25 + 65s^2} = \frac{20}{65(5 + \frac{1}{2})} = \frac{20}{3(5 + \frac{1}{2})} = \frac{20}{3} + \frac{20}{5 + \frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow V(t) = \frac{20}{3} a(t) - \frac{20}{3} e^{-\frac{1}{2}t} a(t)$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

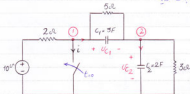نکته:  $i(t)$  برای  $t > 0$  یافت می شود.




$$v_{C_1}(0) = \frac{10 \cdot 5}{2 \cdot 5 + 3} = 5 \text{ V}$$

$$v_{C_2}(0) = \frac{10 \cdot 3}{2 \cdot 3 + 3} = 3 \text{ V}$$

در لحظه  $t=0$
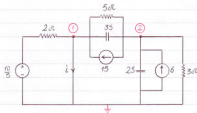
$$i_C = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow I_C = C(5V(0) - 0(0)) \Rightarrow I(0) = C(5V(0) - 0V(0))$$



خطا اصلاح گردید  $v_{C_1}(0) = 5 \text{ V}$

$$\text{KCL 1: } \frac{10 - v_1}{2} + I_1 = (v_1 - v_2) \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{35} \right) + 15 = 0$$

برای نوشتن معادله برای گیتها و منابع  
در هر یک از گیتها و منابع

$$\text{KCL 2: } (v_2 - 0) \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{35} \right) + 15 + v_2 \cdot 25 - 6 = \frac{1}{5} v_2 \Rightarrow v_2 = \dots$$


مدرس : شاهران

Subject:

Year :      Month :      Day :      (      )

مگر غلطی ترمیم در مدار باشد، می توان مدار زیر را بجای آن قرار داد:
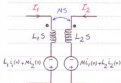
$$\left\{ \begin{aligned} V_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} V_1 &= L_1 s I_1 - L_1 i_1(0) + M s I_2 - M i_2(0) \\ V_2 &= M s I_1 - M i_1(0) + L_2 s I_2 - L_2 i_2(0) \end{aligned} \right. \quad \text{نتیجه نهایی}$$




مدرس : شاکر ان

Subject:

Year :      Month :      Day :      ( )

کیس ؟ 1450

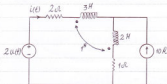

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

کامیابیت خادیر اولیه و دغای و بدول کامیابی کج تابع، میدولان خادیر اولیه یا دغای آنرا جفت اند:

$$\text{عنوان مثال اگر } F(s) = \frac{s+a}{s^3+bs^2+cs+d}$$

الف) خادیر اولیه و دغای  $P(t)$  ب) خادیر اولیه و دغای  $P'(t)$  که  $P(t)$

$$\text{خادیر اولیه } P(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + as}{s^3 + bs^2 + cs + d} \Rightarrow P(t) = 0$$

$$P(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s L[P'(t)] = \lim_{s \rightarrow \infty} s [s F(s) - P(0)] = \lim_{s \rightarrow \infty} s^2 F(s) = \dots = 1$$

$$P'(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s L[P'(t)] = \lim_{s \rightarrow \infty} s [s^2 F(s) - s P(0) - P'(0)] = \lim_{s \rightarrow \infty} [s^2 F(s) - 1] = a - b$$

مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

• فصل چهارم •

• مکانیسم های طبیعی •

در سیستم مدارات الکتریکی می توانیم رفتار را با یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول بیان کنیم. یک سیستم (دینامیک)

یک گره یا مدار یک خطی (مجموعه مدارها) می تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$Z(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \dots$$

•  $s_1$  و  $s_2$  ... مکانیسم های طبیعی سیستم می باشند.•  $Z(t)$  مکانیسم های طبیعی سیستم:

$$Z(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \dots$$

• مکانیسم های طبیعی کلی سیستم: می توانیم مدار را به معادله دیفرانسیل مرتبه اول بیان کنیم و معادلات گره یا پهنای آن

می توانیم به مکانیسم های طبیعی کلی سیستم به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$I_n = I_{n0} e^{s_n t}$$


$$E_n = E_{n0} e^{s_n t}$$

• در بیان  $I_n$  و در بیان  $E_n$ ،  $s_n$  حای به هر عنصری که در آن مکانیسم های طبیعی سیستم می باشند.

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Car : Month : Day : ( )

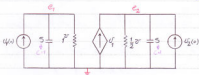جنوبی شکل سے مدار پر سے کو ایک متابع را صبر کر دیم (تابع مستقل) و عملیاتی لاپلاس خاندان با سربط لولہ را قرار دیم، خواصیم داشت:



لاپلاس، تجزیہ تحلیل کره (میانبر)

$$Y_R e = I_0$$

$$\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_1+U_2(s) \end{bmatrix}$$

$$U_1 = e_1$$

$$\begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s+\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

$$\text{مؤلفین حلی یعنی حل کنیم: } |Y_R| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+\frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (s+1)(s+\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} s = -1 \\ s = -\frac{1}{2} \end{cases}$$



موضوع : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

مؤلفین طبیعی تغییر  $e_1$

$$e_1 = \begin{vmatrix} u_1(s) & 0 \\ u_2(s) & s + \frac{1}{2} \\ s+1 & 0 \\ -1 & s + \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{u_1(s)(s + \frac{1}{2})}{(s + \frac{1}{2})(s + 1)} \Rightarrow e_1(t) = u_1(t) e^{-t} \Rightarrow s_1 = -1$$

مؤلفین طبیعی تغییر  $e_2$

$$e_2 = \begin{vmatrix} s+1 & u_1(s) \\ -1 & u_2(s) \\ s+1 & 0 \\ -1 & s + \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{u_2(s)(s+1) + u_1(s)}{(s+1)(s + \frac{1}{2})} = \frac{-2u_1(s)}{(s+1)(s + \frac{1}{2})} + \frac{2(\frac{u_2(s)}{s}) + u_1(s)}{(s+1)(s + \frac{1}{2})}$$

$$\Rightarrow e_2(t) = -2u_1(t) e^{-t} + (u_2(t) + 2u_1(t)) e^{-\frac{1}{2}t} \Rightarrow s_1 = -1 \text{ و } s_2 = -\frac{1}{2}$$

مقاله کردن اثر یک مؤلفین طبیعی در یک تغییر: با انتخاب شرایط اولیه مناسب، می‌توان اثر یک مؤلفین

طبیعی را از یک تغییر به دو تغییر تبدیل کرد

مقاله کردن اثر یک مؤلفین طبیعی: با انتخاب  $u_2(s) = 2u_1(s)$  و  $u_1(s)$  طبیعی:

$$\begin{cases} u_2(s) = -2 \\ u_1(s) = 1 \end{cases}$$

مقاله کردن اثر مؤلفین طبیعی  $\frac{1}{s}$  - را از تغییر  $e_1(t)$  حذف کردن

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

فرکانس طبیعی  $\omega_0 = 0$  : این فرکانس در مدارات وجود می‌کند:

الف) سلف که شکل حلقه دهند ب) خازن ها تشکیل کانت دهند.

این مدار دو فرکانس طبیعی صفر دارد یکی فرکانس حلقه ای

از شکل حلقه ده اند دیگری فرکانس خازن صفری از شکل

کانت در مدار

با فرکانس تقریباً صفر جهت نیروی دهنده می‌کند

$$2i(t) = k_1 + k_2 e^{\omega_0 t} + k_3 e^{\omega_0 t}$$

$\omega_0 = 0$   
( $k_2 e^{0t}$ )

• اثبات:

$$L \frac{di}{dt} \Rightarrow L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + L_3 \frac{di_3}{dt} = 0 \Rightarrow L_1 s i_1 + L_2 s i_2 + L_3 s i_3 = 0 \Rightarrow s = 0$$

$$C \frac{dv}{dt} \Rightarrow C_1 \frac{dv_1}{dt} + C_2 \frac{dv_2}{dt} + C_3 \frac{dv_3}{dt} = 0 \Rightarrow C_1 s v_1 + C_2 s v_2 + C_3 s v_3 = 0 \Rightarrow s = 0$$



مدرس : شاکر ان

Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$e_1 = \frac{\begin{vmatrix} A & -B \\ B & 2s+1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2s+1 & -B \\ -B & 2s+1 \end{vmatrix}} = \frac{2AS + A - BS}{4s^2 + 4s + 1 - B^2} \quad , \quad e_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2s+1 & A \\ -B & B \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2s+1 & -B \\ -B & 2s+1 \end{vmatrix}} = \frac{2BS + B + AS}{4s^2 + 4s + 1 - B^2}$$

$$u_3 = e_1 - e_2 = \frac{AS - BS + A - B}{4s^2 + 4s + 1 - B^2} = \frac{AS - BS + A - B}{3(s^2 + \frac{4}{3}s + \frac{1}{3})} = \frac{(A-B)(s + \frac{1}{3})}{3(s + \frac{1}{3})(s + \frac{1}{3})} \Rightarrow u_3 = \frac{A-B}{3} e^{-\frac{1}{3}t} a(t)$$

مداخلی  $u_3 = \frac{A-B}{3} e^{-\frac{1}{3}t}$  یعنی 5 پارامتر 0 را قرار می‌دهیم. معادله دیفرانسیل زیر را خواهیم داشت:

$$(D + \frac{1}{3})u_3 = \frac{A-B}{3}$$

برای هر تغییر  $x$  یک معادله دیفرانسیل ممکن  $Q(s)x = 0$  وجود دارد. معادله دیفرانسیل فوق دارای این خاصیت

است که هر پاسخ صوری  $x$  به  $Q(s)x = 0$  در این معادله فوق می‌باشد و هر جواب این معادله، یک پاسخ صوری صفر

به  $Q(s)x = 0$  است که هیچ معادله دیفرانسیل در مرتبه کمتری نخواهد داشت. فوق را داشته باشیم. لذا این معادله

را معادله دیفرانسیل می‌توانیم گوئیم.

فرکانس  $\omega$  طبیعی برای تغییر  $x$  داخل  $Q(s)x = 0$  است می‌باشد.

$$(D + \frac{1}{3})u_3 = \frac{A-B}{3}$$

$$D + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow D = -\frac{1}{3}$$

روش حذف برای دسیان به عداد میباید : برای شکل مدار زیر میتوان عداد میباید تغییر داد و به


روش حذف دست آمد



برای ایجاد عداد را در حلقه لاپلاس به صورت

لاپاس (s) و (s) و (s) و (s) می کنیم
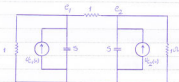
$$e_1 = C \frac{d\psi_1}{dt} \Rightarrow I_{C1} = C(S\psi_1 - \psi_1(0)) = CS\psi_1 - C\psi_1(0)$$



تجزیه فیل کرد:

$$e_1 \text{ و } e_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2+s & -1 \\ -1 & 2+s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_1(s) \\ \psi_2(s) \end{bmatrix}$$

این مدارات را به فرقی بازنویسی می کنیم که تغییراتی در خواص عداد میباید آنرا بنویسیم ، آخری بولت قرار میگیرد

$$\begin{bmatrix} -1 & 2+s \\ 2+s & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_1(s) \\ \psi_2(s) \end{bmatrix}$$

مقاومت را میزنیم:

ملاحظہ : ماتریس  $A$  کے لیے  $5$  اور  $0$  کے قیاسی دھڑے:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2+0 & -1 & 0 \\ -1 & 2+0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} U_1(x) \\ U_2(x) \end{array}$$

یہ صفر ہے

جائیدادی دھڑے  $\rightarrow$  سطر اول  $+ (0+2) \times$  سطر دوم

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2+0 & -1 & 0 \\ 0 & (2+0)^2 - 1 & (2+0)U_1(x) + U_2(x) \end{array} \right]$$

$$A(0)e_2 \Rightarrow A(0)e_2 = 0 \Rightarrow A(0) = 0$$

$$0 \Rightarrow (2+0)^2 - 1 = 0 \Rightarrow (2+0)^2 = 1 \Rightarrow 2+0 = \pm 1 \Rightarrow 0 = -1, -3$$

یہ ان کے لیے ہے

مدرس : شاهران

Subject:

Year : Month : Day : ( )

مثال: علامه بینیمال تغییر 2 و 3 را به 1 و 2 کردیم.

$$\begin{bmatrix} D+1 & -1 & 0 \\ -1 & D+2 & -1 \\ 0 & -1 & D+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

روش حذف:

$$\begin{bmatrix} D+1 & -1 & 0 & a_1 \\ -1 & D+2 & -1 & a_2 \\ 0 & -1 & D+1 & a_3 \end{bmatrix}$$

روش حذف: برای حذف کردن یک درایه، سطر مربوط به آن را به سطر دیگر ضرب می‌کنیم و به سطر دیگر می‌زنیم و به سطر دیگر می‌زنیم.

روش حذف: برای حذف کردن یک درایه، سطر مربوط به آن را به سطر دیگر ضرب می‌کنیم و به سطر دیگر می‌زنیم و به سطر دیگر می‌زنیم.

سطر دوم  $\rightarrow$  سطر اول  $+ (D+1) \times$  سطر دوم

$$\begin{bmatrix} D+1 & -1 & 0 & a_1 \\ 0 & (D^2+3D+1) & -(D+1) & (D+1)a_2+a_1 \\ 0 & -1 & D+1 & a_3 \end{bmatrix}$$

سطر دوم  $\rightarrow$  سطر دوم  $+ (D^2+3D+1) \times$  سطر دوم

مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} D+1 & -1 & 0 & a_1 \\ 0 & D^2+3D+1 & -(D+1) & a_2(D+1)+a_1 \\ 0 & 0 & \underbrace{(D+1)(D^2+3D+1)-(D+1)}_{A(D) \text{ من أجل } D=0} & a_3(D^2+3D+1)+a_2(D+1)+a_1 \end{array} \right]$$

$$A(D) = 0 \Rightarrow (D+1)(D^2+3D+1)-(D+1) = 0 \Rightarrow D^3+3D^2+D+D^2+3D+1-D-1 = 0$$

$$\Rightarrow D^3+4D^2+3D = 0$$

$$\Rightarrow D(D^2+4D+3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} D = 0 \\ D = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(3)}}{2} \end{cases} \begin{cases} D = -1 \\ D = -3 \end{cases}$$

مركبات  $\lambda$  هي  $0, -1, -3$  :  $x$



مدرس : شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

• فصل پانزدهم •

• توابع بلوک •

توابع بلوک یا به عبارت دیگر نسبت لاپلاس یا منبع به لاپلاس ورودی، در حقیقت شرایط اولیه در سیستم وجود

نداشتند یا صفر یا صفر

$$\frac{L[\text{خروج}]}{L[\text{ورودی}]} = \Delta \text{ تابع بلوک}$$

در آنجا که ورودی و خروجی ممکن است جریانی یا ولتاژی باشند، حالت کلی زیر را خواهیم داشت:

• ادیتیشن نقطه حرکت • • نسبت انتقال فرکانس • • ادیتیشن انتقال •



• ادیتیشن نقطه حرکت • • نسبت انتقال فرکانس • • ادیتیشن انتقال •



مدرس : شاہان

Subject:

Year : Month : Day : ( )


مثال ۱: پیچ سیم (المان خط حرکت) را برای مدار زیر کاتبه نمایند.

ابتدا اینجای مدار را در معادله لاپلاس با یکدیگر گوییم صفر دوم نموده

درین مدار خط حرکتی به جریان میخیزد خط حرکتی را جهت آیدیم.


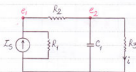
$$KVL: U = I \cdot Z \Rightarrow V = I \cdot \frac{Ls \cdot \frac{1}{Cs}}{Ls + \frac{1}{Cs}}$$



$$H = \frac{L[i]}{L[U_s]}$$

$$i = \frac{e_2}{R_3}$$

$$U_s = e_1$$


$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + Cs \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_s \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow e_2 = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & U_s \\ -\frac{1}{R_2} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + Cs \end{vmatrix}}$$

$$I = L[i] = \frac{e_2}{R_3} \Rightarrow H \checkmark$$

۱. فصل هجدهم

۲. قضایای شبکه

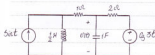۳. قضیه جمع انرژی: کمترین انرژی را می توان در یک مدار پیدا کرد و شبکه را برای چند منبع صوری پیدا کرد.  
۴. جهت آمپراژ و ولتاژ: جهت حرکت در منابع را به هدف منابع دیگر (منابع ولتاژ و امپدانس کوتاه و منابع جریان و امپدانس باز) تعیین کردیم و در منبع ولتاژ جهت حرکت از مثبت به منفی و در منبع جریان جهت حرکت از منفی به مثبت است.  
۵. خواص شبکه:



$$5 \sin t \xrightarrow{\text{مقدار}} 1 e^{-j90} \cdot 1 (5 \sin 90 = j \sin 90) = j$$


$$5 \sin t \xrightarrow{\text{مقدار}} 1 e^{j0} = 1$$

اینکه هر منبع را به یک منبع صوری تبدیل کردیم و در این مدار دادیم و جهت حرکت می دادیم و در این مدار جهت حرکت می دادیم.

مدرس: شاکر ان

Subject:

Year: Month: Day: ( )

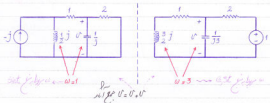

تقسیم جمع انداختن: با برای این قضیه تجزیه لاپلاس و پاسخ حالت صفر  $X(s)$  نامی نه اعمال

$$X(s) = \sum_{k=1}^n H_k(s) I_k(s)$$

صورتان تمام منابع بسته بردار است:

گام اول: تجزیه لاپلاس  $H_k(s)$  و  $I_k(s)$  تجزیه فرکانس  $X(s)$  نسبت به این  $n$  موردی است.

$$H_k(s) = \frac{X(s)}{I_k(s)} \quad k=1, 2, \dots, n$$

مثلاً برای حالت اول داریم:

$$u_s H_1 I_1 + H_2 u_1$$


توجه: در اینجا  $u_s$  و  $u_1$  را به صورت  $u_s$  و  $u_1$  می‌نویسیم.

نظر:  $u = u_1 + u_2$

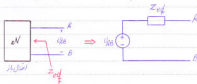
۱۷. قضیه توان و توان : برای هر یک صورت شکل زیر میزان مدای داخلی توان یا توان را جهت



مدای داخلی توان : با اتصال یک کانون سری می شود  $Z_{eq}$  را حساب می کنیم و با ضرب کردن مابقی  
مستقل  $Z_{eq}$  در دسر  $R$  را حساب می کنیم. مدای داخلی توان صورت زیر تعریف می شود:



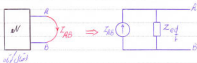مدای داخلی توان : با اتصال یک کانون در دسر  $R$  را حساب می کنیم و با ضرب کردن آن در ضریب  $Z_{eq}$   
مدای داخلی توان صورت زیر است می آید:



مدرس : شاکر ان

Subject:

sem : Month : Day : ( )

کتاب  $Z_{eq}$  با دما خارج داشته: می دانیم برای کتاب  $Z_{eq}$  اینتی که خارج بسته حذف  
گرفته. و اینتی که خارج بسته مدار با هم صورت زیر  $Z_{eq}$  را کتاب می کنیم.



$$Z_{eq} = \frac{V_e}{I_e}$$


خارج بسته منور

مدرس : شاکر ان


Subject:

Year : Month : Day : ( )


شکل: حامل توان پیچیده را بیاییم

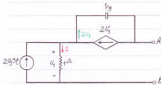

فرم فاعده برای کلاس  $v_{AB}$

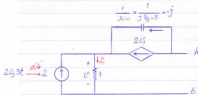
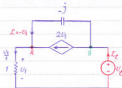
$$v_{AB} = -j(-2v_1) + v_1 \Rightarrow v_{AB} = (2j+1)2$$



$$v_E = -j(-v_1) + v_1 = (j+1)v_1$$

$$Z_{th} = \frac{v_E}{i_E} = \frac{(j+1)v_1}{v_1} = (j+1)$$


$$KCL) 20i_1 + i_1 - v_1 = 0 \Rightarrow i_1 = v_1$$

$$KCL) i_E - 2v_1 + v_1 = 0 \Rightarrow i_E = 2v_1 - v_1 + v_1$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

car : Month : Day : ( )

در شبکه

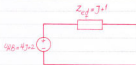

تقسیم هم رانگی: با یک تغییر متغیر به آن حالت خودت می آید. مثل یک خازن که مثل یک ترمینال  
و ترانزیستور و دیود و ... را در نظر بگیریم:

حالت اول: در شبکه که صورت شکل زیر یک منبع ولتاژ و یک دیود قرار دارد و می توانیم فرض کنیم  
اینکه می توانیم.



یعنی این تغییر را می توانیم به یک منبع ولتاژ و یک دیود قرار می دهیم و می توانیم فرض کنیم:



با یک تغییر متغیر به یک منبع ولتاژ و یک دیود قرار می دهیم و می توانیم فرض کنیم.

$$H(s) = \frac{J_2(s)}{e(s)} \quad \text{(مادر I)}$$

$$H(s) = \frac{J_1(s)}{e(s)} \quad \text{(مادر II)}, \quad J_1 = J_2$$



مدرس: شاهران  
Subject:

Year: Month: Day: ( )

**حالت دوم:** در صورتیکه یک منبع جریان در ورودی مدار قرار داده و ولتاژ خروجی را حساب کنیم، طبق

قضیه همبستگی، این ولتاژ برابر است با ولتاژ ورودی، در نتیجه منبع را در خروجی قرار می‌دهیم.

چنین تابعی به این مدار یکپارک است.



$$H = \frac{u_2}{i}$$

$$u_1 = u_2$$




$$H = \frac{u_1}{i}$$

**حالت سوم:** در صورتیکه منبع جریان در ورودی و یک منبع ولتاژ در خروجی قرار داده و می‌خواهیم به ولتاژ خروجی را

در خروجی قرار داده و ولتاژ ورودی را اندازه بگیریم، طبق قضیه

همبستگی خواهیم داشت:

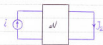

$$H = \frac{i_2}{i}$$

$$\text{if } i = e \Rightarrow i_2 = u_1$$



$$H = \frac{u_1}{e}$$

تابعی به این مدار نیز یکپارک است.

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

$$i_1 = i_1 + i_2$$

در تئوری دو منبع یک

مثال: شبکه را با عناصر RLC تشکیل شده است. با فرض وجود منبع ولتاژ  $(V_1 = 4e^{j60})$  خواص ولتاژ:



$$V_2 = 0$$

$$V_1 = 4e^{j60} \quad 360$$

$$i_1 = e^{j80} \quad 360$$

$$i_2 = e^{j70} \quad 360$$

$$V_1 = 2e^{j10} \quad 360$$

$$V_2 = e^{j20} \quad 360$$

حالت پراکندگی میرا به نظر

$$i_1 = H_1 V_1 + H_2 V_2$$

جمع آنکه در تابع شبکه

$$\left. \frac{i_1}{V_2} \right|_{V_1=0} \quad \left. \frac{i_1}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

در حالت شبکه پراکندگی در حالت شبکه پراکندگی

$$H_2 = \left. \frac{i_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$H_2$  را حساب کرد برای کاهنده  $H_2$  کاهنده لازم و کافی حالت اول استفاده کنیم

متنوس : شاهرمان  
Subject:

Year:      Month:      Day:      ( )



$$\Rightarrow \frac{i_1}{u_2} = \frac{i_2}{u_1} \Big|_{u_2=0} = \frac{e^{j30}}{4e^{j60}}$$



$$\Rightarrow i_1 = \left( \frac{e^{j80}}{4e^{j60}} \right) 2e^{j10} + \left( \frac{e^{j70}}{4e^{j60}} \right) e^{j20} + \frac{1}{2} e^{j50} + \frac{1}{4} e^{j30} + \frac{3}{4} e^{j50}$$

$$\Rightarrow i_1(t) = \frac{3}{4} \cos(\omega t + 30)$$

شکل: به نظر اوست ما داریم خانه که خالی جدول را پر کنید.

مقاومت را تغییر می دهیم و می بینیم



| شماره آرایش | $I_1$                          | $U_1$                          | $I_2$                          | $U_2$                          |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1           | 5                              | 20                             | -1                             | 0                              |
| 2           | 0                              | <input type="text" value="a"/> | 2                              | 40                             |
| 3           | -3                             | <input type="text" value="c"/> | <input type="text" value="b"/> | 10                             |
| 4           | <input type="text" value="e"/> | 50                             | 5                              | <input type="text" value="d"/> |

a.؟ به نظر اوست ما داریم ؟ منبع ولتاژ را در منبع ولتاژ می گذاریم. طبق قانون تغییر هم می بینیم داریم:

نشان دهیم که در هر دو حالت ولتاژ و جریان یکسان است

$$H = \frac{I_2}{I_{S1}} = \frac{U_1}{U_{S2}} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{U_1}{40} \Rightarrow U_1 = 8$$

b.؟ به نظر اوست ما داریم ؟ هر دو منبع ولتاژ و مقاومت یکسان است. طبق تغییر هم می بینیم که در هر دو حالت یکسان است.

$$I_2 = 0.1 \Rightarrow I_{S1} = \frac{U_1}{U_{S2}} = \frac{0.1 \times 40}{20} = 0.2 \Rightarrow I_{S2} = \frac{U_2}{U_{S2}} = \frac{10}{5} = 2 \Rightarrow I_{S1} = \frac{U_1}{U_{S2}} = \frac{0.1 \times 40}{20} = 0.2 \Rightarrow I_{S2} = \frac{U_2}{U_{S2}} = \frac{10}{5} = 2$$

همین نوعی به هم وصل می کنیم و به هم وصل می کنیم. به نظر اوست ما داریم ؟ هر دو منبع ولتاژ و مقاومت یکسان است. طبق تغییر هم می بینیم که در هر دو حالت یکسان است.

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

؟ c. → البتة تقسیم جمع آنرا در معادله سیم داریم:

$$U_1 = H_1 U_{S_2} + H_2 I_{S_1} \Rightarrow 50 = \frac{8}{40} U_{S_2} + \frac{20}{5} I_{S_1} \Rightarrow U_{S_2} = 40 I_{S_1} \quad \text{معادله اول}$$

$$I_2 = H_1 U_{S_2} + H_2 I_{S_1} \Rightarrow 5 = -\frac{2}{40} U_{S_2} + \frac{1}{5} I_{S_1} \Rightarrow I_{S_1} = 10 \quad \text{معادله دوم}$$

؟ d. ، ؟ e. → جمع آنرا در معادله ششم

$$U_1 = H_1 U_{S_2} + H_2 I_{S_1} \Rightarrow 50 = \frac{8}{40} U_{S_2} + \frac{20}{5} I_{S_1}$$

$$I_2 = H_1 U_{S_2} + H_2 I_{S_1} \Rightarrow 5 = -\frac{2}{40} U_{S_2} + \frac{1}{5} I_{S_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{8}{40} U_{S_2} + 4 I_{S_1} = 50 \\ -\frac{2}{40} U_{S_2} + \frac{1}{5} I_{S_1} = 5 \end{cases} \Rightarrow I_{S_1} = \frac{175}{12} = 14.58, U_{S_2} = -\frac{125}{3} = -41.66$$

| $U_{S_2}$        | $I_2$ | $U_1$ | $I_{S_1}$        | شماره از پایش |
|------------------|-------|-------|------------------|---------------|
| •                | -1    | 20    | 5                | 1             |
| 40               | 2     | 8     | •                | 2             |
| 10               | -1    | -10   | -5               | 3             |
| $-\frac{125}{3}$ | 5     | 50    | $\frac{175}{12}$ | 4             |

• فصل هفتم •

• دو قطبی •

۱۱. خریف - غریب کلیه پارامتریک

۱۲. استفاده از پارامتریک در مدار


الف. تحلیل مدارهای واسطه دو قطبی

ب. اتصال دو قطبی

یک دو قطبی شبیهی در دلفین یک جبهه سیاه است که دو جهت سر قابل دسترسی دارد. از یک جهت آن

نشان دهنده ورودی و جهت دیگر نشان دهنده خروجی است.

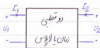نکته: دو قطبی می تواند در محدوده ولتاژ یا محدوده زمان باشد.



حالا که یک دو قطبی سر و کار داریم، توجه خود را به

به تغییر قطب (y1, y2, u1, u2) کنید می سازیم و

از این به تغییر، تغییر راستی و تغییر را داشته در نظر بگیرید.

باز این به محل جهت می آید.

مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

مدل امپدانس :

$$\begin{cases} U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{پارامترها: } Z_{11}, Z_{12}, Z_{21}, Z_{22} \end{array} \right.$$

مدل ادمیتانس :

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11} U_1 + Y_{12} U_2 \\ I_2 = Y_{21} U_1 + Y_{22} U_2 \end{cases}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{پارامترها: } Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22} \end{array} \right.$$

مدل انتقال :

$$\begin{cases} U_1 = a_{11} U_2 - a_{12} I_2 \\ I_1 = a_{21} U_2 - a_{22} I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_2 = b_{11} U_1 - b_{12} I_1 \\ I_2 = b_{21} U_1 - b_{22} I_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} U_1 + g_{12} I_2 \\ U_2 = g_{21} U_1 + g_{22} I_2 \end{cases}$$

مدل همپیرایه :

$$\begin{cases} U_1 = h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{cases}$$

مدرس : شاهران

Subject:

Year :      Month :      Day :      (   )

نکته: محاسب پارامترها:

$$\begin{cases} U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases} \Rightarrow Z_{11} = \frac{U_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad Z_{12} = \frac{U_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

تبدیل پارامترها به یکدیگر:

پارامترهای ولتاژ و پارامترهای جریان:

$$\begin{cases} Z_1 = Y_{11} U_1 + Y_{12} U_2 \\ Z_2 = Y_{21} U_1 + Y_{22} U_2 \end{cases}$$

$$U_1 = \frac{\begin{vmatrix} Z_1 & Y_{12} \\ Z_2 & Y_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{vmatrix}} = \frac{Y_{22} Z_1 - Y_{12} Z_2}{\Delta Y} = \boxed{\frac{Y_{22}}{\Delta Y}} Z_1 + \boxed{\frac{-Y_{12}}{\Delta Y}} Z_2$$


$$U_2 = \frac{\begin{vmatrix} Y_{11} & Z_1 \\ Y_{21} & Z_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{vmatrix}} = \frac{Y_{11} Z_2 - Y_{21} Z_1}{\Delta Y} = \boxed{\frac{-Y_{21}}{\Delta Y}} Z_1 + \boxed{\frac{Y_{11}}{\Delta Y}} Z_2$$



مدرس : شاکر ان  
Subject :

Year : Month : Day : ( )

تکلیف مدارهای واسطه در قطعی :

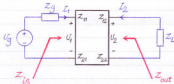

معادلات پارامتری زیر را به دست آوریم :

$$Z_{in} = Z_{out} \text{ مجهول این } = \frac{U_2}{I_1} \text{ مجهول آن } = \frac{U_1}{I_1}$$

$$U_1 = -Z_g I_1 + U_2 \quad (1)$$

$$U_2 = -Z_L I_2 \quad (2)$$

$$U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \quad (3)$$

$$U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \quad (4)$$

$$Z_{in} = \frac{U_1}{I_1}$$

$$(1), (2) \Rightarrow -Z_L I_2 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{-Z_{11} I_1}{Z_L + Z_{12}}$$

$$(3) \text{ قرار دهیم } \Rightarrow U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} \left( \frac{-Z_{11} I_1}{Z_L + Z_{12}} \right)$$

مدرس : شاهران

Subject:


Year :

Month :

Day :

( )

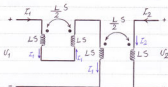
شکل ۱: مطلوبیت به سبب پارامتری شدن تطبیقی



$$U_1 = L I_1 + \frac{L}{2} I_1 + L I_1 + \frac{L}{2} I_1 + L I_1 + \frac{L}{2} I_2$$

$$Z_{11} = L + \frac{L}{2} + L + \frac{L}{2} + L = 2L$$

$$U_2 = \frac{L}{2} I_2 + \frac{L}{2} I_1$$

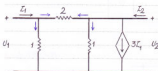

شکل ۲: مطلوبیت تعیین پارامتری

$$I_1 = \frac{U_1}{1} = \frac{U_1 - U_2}{2} = \left(\frac{1}{2}\right) U_1 - \left(\frac{1}{2}\right) U_2$$

$$U_2 = 3I_1 = \frac{3}{2} U_1 - \frac{3}{2} U_2 = \left(\frac{3}{2}\right) U_1 - \left(\frac{3}{2}\right) U_2$$

مدرس : شاکر ان  
Subject:

Year : Month : Day : ( )

۱ اتصال در خطی  
۱ اتصال سری

$$Z = Z' + Z''$$




۲ اتصال موازی

$$Y = Y' + Y''$$



۳ اتصال زنجیره‌ای

$$a = a' a''$$

 

۴ اتصال متوالی - سری

$$h = h' + h''$$

