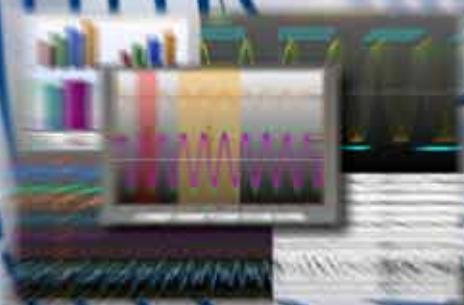


noise نیس

ماهنامه تخصصی برق و الکترونیک ECA سال اول شماره ۴ / اسفند ۱۳۸۹



X10



تغذیه بیسیم چگونه کار می کند؟

پروتوكل X10

سیستم عامل فتو

ساخت یک تابلو روان ساده

جعبه ابزار ویولت (Wavelet)



www.Noisemagazine.ECA.ir



نژاد نویز

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویز
سال اول - شماره ۶ - اسفند ۱۳۸۹

صاحب امتیاز : وب سایت تخصصی برق و الکترونیک ECA
www.ECA.ir

سردیب: امیرعلی بلورچیان
مدیر اجرایی: فرشاد اکرمی
مترجمن: فربیا سمواتیان، نسیم مرندی، فریده محمد حسنی،
حامد پورآزاد، کاوه شجاعی، پویا تیموریان
ساخر همکاران: میرابوالفضل فرهنگ آذر
وب سایت اختصاصی مجله : www.NoisemagazineECA.ir

منتشر مجله نویز الف - معرفی

ماهنشاه نویز، نشریه ای است علمی، خبری، آموزشی که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان ایرانی و انجام کار گروهی آنان به مخاطبان خود کمک می کند تا نیازهای خود را در شکل مکتب در این نشریه محقق شده بیابند.

ب- اهداف

- ۱- پیشبرد فرهنگ علم گرایی در کشور
- ۲- ایجاد روحیه تلاش و امید در نسل جوان
- ۳- توسعه کمی و کیفی روزافزون به سوی نشریه ای وزین، فراگیر و کم اشکال
- ۴- اطلاع رسانی به روز علوم مرتبط

ج- اصول و ارزش ها

- ۱- احترام به مخاطب
- ۲- راستی در گفتار و رفتار میان دست اند کاران نشریه
- ۳- تلاش مستمر برای بهبود
- ۴- استفاده از پتانسیل موجود در قشر تحصیل کرده کشور

د- حوزه های فعالیت (موضوعات کلیدی)

- ۱- آموزش مبانی علوم برق و الکترونیک
- ۲- آشنایی با تکنولوژی های نوین دنیای فناوری
- ۳- طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال
- ۴- آموزش و معرفی نکات کاربردی پردازندۀ ها
- ۵- مدارات مجتمع
- ۶- آموزش کاربردی نرم افزارهای تخصصی
- ۷- سیستم ها و مدارات مخابراتی
- ۸- سیستم های قدرت
- ۹- معرفی مشاهیر برق

۱۰- موارد کاربردی و عملی علم الکترونیک

۱۱- بخش های متنوع مرتبط با موضوعات برق و الکترونیک

* استفاده از مقاله های مجله، با ذکر مأخذ و رعایت حقوق نویسنده بلامانع است.

* مجله نویز آماده دریافت آثار و مقالات ارسالی متخصصین و مهندسین است.

* لطفاً مقاله های خود را بصورت تایپ شده به همراه ضمیمه عکس های مورد استفاده ارسال نمایید.

* نشریه در ویرایش و اصلاح مطالب رسیده، آزاد است.

* چنانچه مطلب ارسالی ترجمه است، کپی اصل آن را ضمیمه نمایید.

صندوق پست الکترونیکی مجله : noisemagazine.eca@gmail.com

فهرست مطالب :

صفحه	۱	ربات امدادگر کوچک، می خواهد کمکی بزرگی در محوطه کارخانه ها باشد.....
۲	تزریق سرمایه به منطق مغناطیسی.....	
۴	یک حافظه اسپینترورنیک سیلیکونی با ماندگاری طولانی.....	
۶	تجذیه بیسیم چگونه کار می کند ؟.....	
۸	۱۰۰ هسته در یک تراشه.....	
۱۲	طراحی مازول X10	
۱۴	سیستم عامل فمتو	
۲۰	ثبت کننده ولتاژ ثابت با استفاده از مدارهای مجتمع.....	
۲۶	گسترش تعداد خطوط خروجی.....	
۳۴	ساخت یک تابلو روان ساده.....	
۳۸	راه اندازی مازول SIM300cz با استفاده از AT91SAM7X256 ...	
۴۴	جعبه ابزار ویولت (Wavelet)	
۴۸	معرفی نرم افزاری جهت Auto PROG در Keil	
۵۵	تکنولوژی ساخت تراشه های منطقی.....	
۵۸	توسعه و طراحی تراسفرماتور فرکاسن بالا و پیاده سازی آن	
۶۴	توصیف تلاش تیمی دانشگاه شانگهای برای شرکت در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتbal ربات ها.....	
۶۸	میکروسنسورها	
۷۲	آشنایی با GPS	
۷۶	جایگاه (LNA) در رادار.....	
۸۰	سیر تکاملی ماشین های الکتریکی.....	
۸۴	Marvin Lee Minsky	
۹۲	Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA	
۹۴	مقالات ضمیمه	
۱۰۱		

تکنولوژی های نوین

Tech

EVENTS , ADVANCES AND NEWS

ربات امدادگر کوچک، می خواهد کمکی بزرگی در محوطه کارخانه ها باشد

مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد، پایه متحرک ثابت می ماند. این روش برای حصول اطمینان از این که ربات کارهای خود را کاملاً بی خطر انجام می دهد می باشد.

اما قبل از این که ما بتوانیم امدادگر کوچک را در محوطه کارخانه ها ببینیم، محققین باید بر چالش های متعددی غلبه کنند. برای نمونه، آنها باید از اینکه ربات می تواند با محیط های وسیع و متنوعی سازگار شده و وظایف خود را به صورت مقرر گرداند. اطمینان حاصل کنند. ربات باید برای مواجهه با خطاهای و موقعیت های پیش بینی نشده آمادگی داشته و همیشه در شرایط مطمئن کار کند. محققین همچنین باید رابط کاربری را به شکلی رشد دهنده تا نصب آن آسان بوده و هزینه ای زیادی در بر نداشته باشد، این فاکتور عاملی تعیین کننده در این نوع ربات ها (که می توانند چند

کارخانجات صنعتی در بسیاری از کشورها، با کمبود نیروی کار مواجهاند و در پی دستیابی به بهره وری بیشتر می باشد، به طور قطعی برای این کارخانه ها استفاده از یک کمک کوچک سودمند خواهد بود. نظر شما در مورد یک امدادگر کوچک چیست؟

مدز ویلش جی ، سیمون بی جی اچ و تیمشان در دانشگاه آلبورگ دانمارک، در حال کار بر روی یک ربات صنعتی هستند که آن را امدادگر کوچک نامیده اند. این ربات با هدف کنترل و جابجایی قطعات درمحوطه کارخانه طراحی شده است. ربات مذکور شامل یک بازوی مکانیکی است که بر روی پایه متحرکی نصب شده است.

این بازو های مکانیکی شبیه بازو هایی هستند که توسط ABB و سایرین در طول دهه های اخیر ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. پایه های متحرک نیز شبیه ربات های انبار کالا هستند که توسط Seegrid و systems Kiva ساخته شده و اخیراً مقبولیت بیشتری کسب نموده اند. اما ترکیب یک بازوی مکانیکی با پایه ای متحرک ساخته جدیدتری می باشد (سال گذشته KUKA از یک بازوی مکانیکی متحرک به نام YouBot پرده برداری نمود) که دارای قابلیت های بسیار جالبی می باشند.

محققین دانمارکی، پایه ای متحرک امدادگر کوچک را به مجموعه ای از سنسورهای قابل نصب بر روی ربات (نظیر سنسور طیف لیزری، التراسونیک و کدکننده های موتور) مجهز نموده اند، که قابلیت هدایت و ایمنی را افزایش داده اند. سیستم بازوی مکانیکی شامل یک بازوی صنعتی با شش درجه آزادی، بخش تعویض ابزار و ابزارهای مختلف می باشد. این ربات همچنین مجهز به سیستم بینایی است که شامل یک دوربین با قابلیت تنظیم لنز و سیستم نور می باشد. نمونه آزمایشی حاضر، کاملاً از قطعات تجاری استاندارد ساخته شده است و می تواند تا هشت ساعت بدون وقفه به انجام کار پردازد و هم چنین در زمان لازم به صورت خودکار اقدام به شارژ مجدد خود نماید.

برای برنامه ریزی جهت انجام عملیات امدادگر کوچک، کاربر باید کامپیوتر را با لایه های دیجیتال محیط کار بارگذاری کنند و اجازه دهنده ربات محیط را با سنسورهای خود اسکن نماید. با کمی برنامه نویسی بیشتر با استفاده از یک واسطه گرافیکی و یک صفحه لمسی، ربات می تواند به طور خودکار شروع به حرکت کرده، قطعات را برداشته، انتقال دهد، و حتی اقدام به نصب قطعات مختلف نماید. بخش های مختلف ربات از هم تفکیک شده اند، بنابراین زمانی که امدادگر کوچک در محوطه کارخانه در حال حرکت است، تنها پایه متحرک فعال است؛ و زمانی که بازوی



ربات امدادگر کوچک، می خواهد کمک بزرگی در محوطه کارخانه ها باشد

به دست آوردن مقبولیت و پیاده سازی آسان در محیط های واقعی صنعتی، از ضروریات به حساب می آید". آیا کسی به یک امدادگر کوچک نیاز ندارد ؟

می توانید فیلمی از این ربات را در سایت زیر ببینید:
<http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/little-helper-robot>


IEEE Spectrum
nasim.marandi@gamil.com

منبع:
مترجم: نسیم مرندی

ده هزار یورو هزینه در برداشته باشند) می باشد، که می تواند باعث شود که ربات ها از آزمایشگاه خارج شده و به محیط صنعتی وارد شوند. گروه دانمارکی در نظر دارد این مسئله و مسائل دیگر را با آزمایش ربات در یک محیط واقعی در کارخانه گروندهوس، یکی از بزرگترین تولید کننده های پمپ جهان سنجیده و نواقص آن را برطرف نماید.

نکته جالب توجه در این پژوهه این است که به نظر می رسد این پژوهه فصل مشترک دو حوزه رباتیکی متمایز می باشد: یکی حوزه شناخته شده ربات های صنعتی و دیگری حوزه رو به رشد ربات های خدمتکار. این چنین پیوندی بسیار امید بخش است. همچنین ربات امدادگر کوچک مثال خوبی از تجمعی تکنولوژی های موجود در ربات های تولیدی بدیع است، همان طور که ویلش جی بیان می کند "برای

تبديل SMD به DIP - نوع ۲۸ پایه

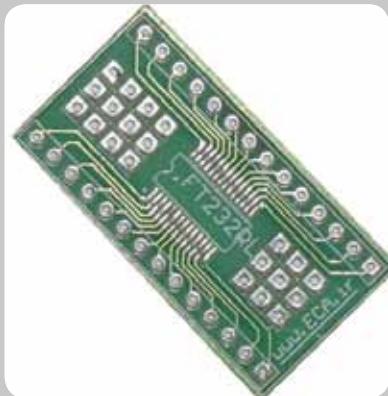

<http://eshop.eca.ir/link/548.php>

تبديل DIP به SMD - نوع ۳۲ پایه



<http://eshop.eca.ir/link/547.php>

تبديل SMD به DIP - نوع ۴۴ پایه



<http://eshop.eca.ir/link/546.php>

تبديل DIP به SMD - نوع ۶۴ پایه



<http://eshop.eca.ir/link/545.php>

تزریق سرمایه به منطق مغناطیسی

به کار شود، دلیل این امر تا حدودی به این مساله بر می گردد که پردازنده های فرار امروزی به محض قطع شدن تغذیه کاری که در حال انجام بودند را فراموش می کنند. دلیل این فراموش کاری، وابستگی آنها به جریان الکتریکیسته می باشد. زمانیکه برق قطع شود، جریان بار الکتریکی متوقف و در پی آن هر پیشرفتی در کار محاسباتی متوقف می شود. در زمان وصل مجدد برق، مدار اساساً باید کار را از ابتدا با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در حافظه غیر فرار خارج از CPU شروع کند، که این مساله زمان بر است. اما منطق بر پایه مغناطیس غیر فرار، حتی می تواند در زمانیکه شما

آژانس پژوهه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده (DARPA) بر روی گروه تحقیقاتی نانو مغناطیس و اسپینترونیک برای ساخت منطق غیر فرار توان پایین سرمایه گذاری کرده است. چهارم ژانویه ۲۰۱۱ - آژانس پژوهه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده (DARPA) نوع جدیدی از منطق کامپیوتی را درخواست نموده است. این منطق جدید به جای الکتریکی به مغناطیس تکیه خواهد کرد، و توسعه دهندگان آن می گویند این تفاوت می تواند باعث شود روزی کامپیوترها با کسری از انرژی که هم اکنون مصرف می کنند کار کنند. بعضی حتی پیش بینی می کنند



آنرا از برق جدا می کنید کارهایی که به انجام رسانده است را به خاطر بسیار و بازگشت برق کار خود را از سر بگیرد. پدرام خلیلی، مدیر پژوهه تیم دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) می گوید این ویژگی می تواند به ماشین هایی با سرعت روشن شدن بالاتر منجر شود.

اما لکس خیتون، از مهندسان برق دانشگاه کالیفرنیا و رهبر این پژوهه به همراه همکارش کنگ ونگ، به این منطق غیر فرار به عنوان وسیله برای ذخیره انرژی می نگرند. به عقیده او، پایایی این منطق می تواند به تراشه این امکان را بدهد که فقط در زمانیکه در حال محاسبه

که این تغییر، روشن شدن کامپیوتر شما را یک کار تقریباً آنی خواهد کرد. آژانس دفاعی ایالات متحده بودجه ۸,۴ میلیون دلاری را برای یک پژوهه چهار ساله "اسپینترونیک" به سپرستی دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، و یک بودجه ۹,۹ میلیون دلاری را برای تحقیقات "نانو مغناطیس" به سپرستی دانشگاه نوتردام اختصاص داده است. هدف هر دو گروه ساخت یک مدار پایه بر اساس منطق مغناطیس می باشد.

در حال حاضر، نمی توان کامپیوتی داشت که بصورت آنی آماده

دفع کند، یک نانو مغناطیس ساخته شده از مواد فرومغناطیس هم می تواند خاصیت مغناطیسی نانومغناطیس هایی که در آن نزدیکی هستند را تغییر دهد. پورود می گوید: تیم او در شبیه سازی مقایسه ای عملکرد منطق نانو مغناطیس با CMOS قدمی دریافتند که با قرار دادن تعداد زیادی از این نقاط بر اساس الگوهای خاص، با توجه به اینکه ادوات محاسبه همان ادوات ذخیره نتایج هستند، می توانند مدارات منطقی پایه ای را بسازند که در حدود یک صدم روش CMOS انرژی مصرف می کنند و به طور ذاتی غیر فرار هستند. او می گوید: "ما می دانستیم چنین فوایدی در استفاده از پدیده های مغناطیسی وجود دارد، اما ما هرگز به اندازه کافی برای استفاده از آن رغبت نداشتیم. یک بار بصورت اتفاقی این مساله را آزمایش نمودیم و متوجه شدیم که بسیار کارآمد است".

اما خلیلی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید منطق بر پایه امواج اسپینی نیز فواید خودش را دارد. با توجه به اینکه این سیستم در آینده قابلیت کوچک سازی بسیار بیشتر و آسانتری در مقایسه با "جزایر مغناطیسی" گیسته مورد نیاز دارد. به گفته او امواج اسپینی می توانند دارای طول موجی به اندازه فقط چند نانومتر داشته باشند، و می توانند در سراسر یک محیط پیوسته منتشر شوند. خلیلی معتقد است که این خصوصیات آنها را برای انتقال پیام در طول یک مدار یک میکرومتر مربعی، همانگونه که DARPA انتظار دارد، بسیار مناسب گردانیده است.

اگر چه او معتقد است که منطق مغناطیس کاربرد های بنیادی جدیدی، گذشته از توان پایین و دستگاه هایی که سریع تر آماده کار می شوند پیدا خواهند کرد، با این حال به گفته او: "طراحی گروه او یک تکامل ذاتی قطعات مورد استفاده امروزی بود". او می گوید: "ما منطق داریم، سرمایه هم داریم. ما فقط قصد داریم این دو را به روشنی مقرن به صرفه تر در کنار یکدیگر قرار دهیم".

IEEE Spectrum
pooya_b150@yahoo.com

منبع:
متوجه : پویا تیموریان

مجموعه مقالات IEEE شماره ۱



مجموعه شماره ۱ ، شامل صدها عدد از مقالات IEEE

توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/472.php>

است از انرژی استفاده کند و تا زمانیکه منتظر دستورالعمل های بعدی است آنرا هدر ندهد. خیتون اضافه می کند که DARPA بازده انرژی مناسب را نیاز اصلی تحقیق قرار داده است، و هر دو گروه هدفشان ساخت یک مدار جمع کننده دو بیتی است که به ازای هر عمل منطقی فقط ۱۰-۱۸ ژول توان استفاده کند. خلیلی می گوید: منطق سنتی CMOS چندین برابر بیشتر انرژی مصرف می کند. بعلاوه CMOS فرار است.

به جای وابستگی به جریان های الکتریکی گذرا، تیم دانشگاه کالیفرنیا در حال توسعه یک قطعه اسپینترونیک هستند که عملیات منطقی را بوسیله برخورد امواجی که خیتون آن را "امواج مغناطیسی"، یا امواج اسپینی، و ذخیره سازی نتایج (الگوی تداخل امواج) در نوع جدیدی از حافظه مغناطیسی به انجام می رساند. امواج اسپینی در ابتدا "اسپین" الکترون را "اوج می دهند" (اندازه گیری مکانیک کوانتومی حرکت زاویه ای ذره، که دارای میدان مغناطیسی اختصاص یافته است. اسپین الکترون در دنیای ماکروسکوپیک ما معادل واقعی ندارد، اما اوج گیری آن را می توان به شتاب دادن به یک اسباب بازی اسپینی تشییه کرد که آن را به حرکت وا می دارد.

اما اوج دهی حرکت اسپینی الکترون، که محققان آن را توسط اعمال یک ولتاژ ضعیف به مواد مولتی فروئیک خاص انجام می دهند، بر روی اسپین الکترون های همسایه نیز تأثیر خواهد گذاشت. الکترون های همسایه نیز به نوبه خود اسپین های الکترون نزدیک دیگر را تحت تأثیر قرار می دهند و این تأثیر گذاری تا انتها ادامه پیدا می کند. به گفته خیتون گروه او تاکنون موفق شدند این حرکات موجی را به شکل موثری در طول مسیری که آنها آنرا "گذرگاه موج اسپینی" نامیده اند (کانال هایی برای جاری شدن امواج، ساخته شده از سیم های مغناطیسی در اندازه نانومتر) منتقل کنند. از سال ۲۰۰۵، گروه دانشگاه کالیفرنیا به ترکیب حرکات موجی با یکدیگر برای اجرای عملیات منطقی پرداخته اند. خیتون می گوید: من به شدت معتقد که نسل آینده تجهیزات منطقی از نوع قطعات بر پایه موج خواهند بود.

خیتون اعتقاد دارد که بخش مهم و دشوار کار ذخیره محاسبات موج اسپینی خواهد بود، زیرا امواج اسپینی، مانند جریان الکتریکی در مدارات منطقی امروزی هستند که با گذشت زمان محو می شوند و از بین می روند. جهت تحقق شعار غیر فرار بودن منطق جدید، تیم او "به شدت" در حال توسعه سلول های مغناطیسی هستند که بتوانند خروجی امواج اسپینی را در لحظه ای که بوقوع می پیوندد ثبت کنند. بنابراین زمانی که برق قطع شود، محاسبات نیمه تمام از بین خواهند رفت.

ولف گنگ پورود سرپرست گروه دانشگاه نوتردام و رئیس مرکز تکنولوژی و علم نانو در دانشگاه، اعتقاد دارد که نیازی به انجام این روش دو مرحله ای (در ابتداء اعمال منطقی و سپس ذخیره نتایج) وجود ندارد. پورود می گوید: به جای انتشار امواج اسپینی، که انرژی قابل توجهی برای شروع به کار نیاز دارند، منطق نانو مغناطیس نوتردام، فضای مغناطیسی بین "نقاط" ریز مغناطیسی که بعضی از آنها ۶۰ تا ۹۰ نانومتر عرض دارند و با فاصله ۲۰ نانومتر از یکدیگر جدا شده اند، ایجاد می کند. همان طور که یک آهنربای معمولی می تواند آهنربای دیگر را

یک حافظه اسپیکترونیک سیلیکونی با ماندگاری طولانی

ذخیره چرخش برای چند دقیقه به جای چند میکرو ثانیه



کریستوف بواهم از دانشگاه یوتا، یوهان ون تول از دانشگاه ایالتی فلوریدا، و گوین مورلی از کالج دانشگاه لندن همکاری داشته معتقد است که "استفاده از سیلیکون راه مناسبی برای انجام این کار بود. زیرا ناخالصی های دهنده داخل سیلیکون برهمن کنش های کاملاً شناخته شده ای با اسپین الکترون ها داشته، طول عمر طولانی دارند، و اساساً خود این ماده یا لوازم الکترونیکی متداول سازگاری دارند." به هر حال، دست یافتن به ذخیره سازی برای این مدت زمان آسان نبود. و انجام این کار در آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا در شهر تالاهاسی ایالت فلوریدا نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه ای در دمای بسیار پایین داشت. برای انجام این کار به یک میدان مغناطیسی $8,9$ تسل نیاز بود (تقریباً 200 هزار برابر قویتر از میدان مغناطیسی زمین) تا بتوان چرخش الکترون های فسفر در یک قطعه نازک از سیلیکون ترکیبی که تا دمای $3,5$ درجه کلوین سرد شده بود را تنظیم نمود.

با پالس های الکترومغناطیسی در فرکانس دویست و چهل گیگاهرتز اسپین ها بر روی الکترون ها در اطراف اتم های فسفر "نوشته" شدند. سپس امواج رادیویی در محدوده FM اطلاعات ذخیره شده در اسپین الکترون ها را بر روی هسته های فسفر نگاشتند. بعد از تقریباً 2 دقیقه، این چرخش ها را دوباره بر روی الکترون ها نگاشته و بازخوانی کردند. مک کامی می گوید این روش برای ناخالصی های دیگری به جز فسفر نیز عمل می کند، که قابلیت استفاده از این تکنیک را توسعه می بخشد.

کارشناسان تحت تاثیر قرار گرفته اند. به گفته استفان لیون، پروفسور مهندسی برق در دانشگاه پرینستون "آنچه بیشترین اهمیت را دارد این است که آنها حالت اسپینی هسته را با یک جریان الکتریکی می سنجند (این یعنی استفاده از یک وسیله نیمه هادی). این مساله این کار را بخصوص می سازد." به اعتقاد او، این که بتوان گفت آیا این

رشد جدیدی که می تواند ثابت کند که یک پیشرفت بزرگ در حوزه در حال توسعه اسپیکترونیک باشد، این است که دانشمندان موفق شده اند با استفاده از یک ویژگی مغناطیسی از هسته های فسفر جاسازی شده در سیلیکون، اطلاعات را برای مدت زمان تقریباً 2 دقیقه ذخیره کنند. 2 دقیقه برای خاصیت چرخش یک مقدار بینهایت به حساب می آید. این پیشرفت می تواند به انواع جدیدی از حافظه ها بر پایه سیلیکون بینجامد که حتی ممکن است بتوانند در سطح یک اتم کار کنند.

بر خلاف مدارات الکترونیکی متداول که از ویژگی حمل بار الکترون در ساخت مدارات بهره می برند، اسپیکترونیک ها از ویژگی مکانیک کوانتوم الکترون ها به نام اسپین الکترون برای ساخت قطعات مفید بهره برده اند. (اسپین الکترون یک فرم از گشتاور مغناطیسی است که سبب می شود الکترون ها مانند میله مغناطیسی عمل کنند). با این حال طول عمر این اسپین ها به طور عام بسیار کوتاه می باشد (در حد میکرو ثانیه)، که ساخت ثبات ها و دیگر ادوات لازم برای اجرای محاسبات را چالش انگیز می سازد؛ زیرا انجام این قبیل اعمال نیازمند آن است که اطلاعات برای یک مدت نسبتاً طولانی بصورت ثابت ذخیره شوند.

در حال حاضر یک تیم از فیزیکدانان به رهبری دن مک کامی از دانشگاه سیدنی استرالیا موفق شده اند اطلاعات را با استفاده از اسپین مغناطیسی هسته های فسفر در سیلیکون دارای ناخالصی فسفر برای مدت زمان 112 ثانیه ذخیره کنند. این روش اساساً یک روش هوشمندانه است که به محققان امکان می دهد اطلاعات اسپینی الکترون را در هسته های فسفر دهنده نگاشته و ذخیره کنند. اسپین هسته ها را می توان مکرراً بصورت الکترونیکی بازخوانی کرد، و اطلاعات خیلی بیشتر از عمر اسپین الکترون دوام خواهند داشت. مک کامی، که دارای سوابق همکاری فراوانی همچون همکاری با

یک حافظه اسپیترونیک سیلیکونی با ماندگاری طولانی

جایی برسانیم که بتوان یک تک اسپین هسته‌ای را سنجید، می‌توان آن را به عنوان دستگاه خوانش اطلاعات برای یک کامپیوتر کوانتوم خواند.

اندرو ژوراک از دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا، که عضو تیمی بود که به تازگی چرخش یک تک الکترون در یک تراشه سیلیکونی را باز خوانی کردند نیز با این مساله موافق است. "من فکر می‌کنم که این کار پتانسیل قابل توجهی برای گسترش قطعات اسپیترونیک در سیلیکون وجود آورد. اگر شما بخواهید قطعات اسپیترونیک مجتمع در مقیاس بزرگ بسازید، استفاده از روش آشکارسازی الکتریکی بسیار مهم است".

IEEE Spectrum
pooya_b150@yahoo.com

منبع:
متترجم: پویا تیموریان

تکنیک می‌تواند در لوازم الکترونیکی در دمای اتاق نیز به کار گرفته شوند در حال حاضر غیر ممکن است، "اما گامی در آن جهت است." او به این مساله اشاره می‌کند که با اینکه آزمایشات مک کامی در دمای پائین انجام می‌شود، "اما لازم است یک چیز را به یاد داشته باشید که مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR) نیز در ابتدا فقط یک پدیده در دمای پایین بود و هم اکنون در تمام دیسک درایو های ما وجود دارد." در حقیقت، هدف بعدی محققان پیدا کردن راهی برای ساخت این حافظه در دمای بیشتر و میدان مغناطیسی ضعیف تر می‌باشد.

همچنین لیون فکر می‌کند که نتایجی که مک کامی به آن دست یافته می‌تواند برای پردازش کوانتومی مفید باشد. بسیاری از محققان مجدوب مفهوم تئوری کامپیوتر کوانتومی شده اند که از هسته‌های فسفر در سیلیکون برای ذخیره و عملگری بر روی اطلاعات کوانتومی استفاده می‌کند. در روش مک کامی "اگر ما بتوانیم حساسیت را به

LabVIEW 2009 SP1 Professional Full AddOns

نرم افزار LabVIEW با امکانات بسیار پیشرفته‌ی ، برنامه ریزی گرافیکی، قابلیت اتصال بسیار بالا، توابع ریاضی و کنترلی متعدد و پشتیبانی یک شرکت پیشرو از این نرم افزار، دلیل مناسبی برای محبویت این نرم افزار در بین مهندسین می‌باشد .

در این مجموعه می‌توانید مجموعه کاملی از Add-Ons و Modules و Toolkits های موجود برای این نرم افزار را دریافت و استفاده کنید :

LabVIEW 2009 SP1 Professional

DVD 1~4

- LabVIEW 2009 Platform
 - _ LabVIEW English (Base/Full/Professional)
 - _ Real-Time Execution Trace Toolkit
 - _ LabVIEW SignalExpress
 - _ NI Motion Assistant
 - _ Real-Time Module
 - _ FPGA Module
 - _ Vision Development Module 2009
 - _ Control Design and Simulation Module
 - _ MathScript RT Module
 - _ Statechart Module
 - _ PID and Fuzzy Logic Toolkit
 - _ Simulation Interface Toolkit
 - _ System Identification Toolkit
 - _ Report Generation Toolkit for Microsoft Office
 - _ Database Connectivity Toolkit
 - _ Internet Toolkit
 - _ Advanced Signal Processing Toolkit
 - _ Digital Filter Design Toolkit
 - _ Adaptive Filter Toolkit
 - _ Desktop Execution Trace Toolkit
 - _ VI Analyzer Toolkit
 - _ Unit Test Framework Toolkit
 - _ DataFinder Toolkit
 - _ Microprocessor SDK
 - _ Mobile Module
 - _ Datalogging and Supervisory Control Module
 - _ Touch Panel Module
 - _ NI SoftMotion Module
 - _ Sound and Vibration
 - _ NI Device Drivers DVD - August 2009



DVD 5

- LabVIEW 2009 Service Pack 1
- NI DIadem 11.1
- LabVIEW 2009 SP1 Control Design and Simulation
- LabVIEW 2009 SP1 Datalogging and Supervisory Control Module
- LabVIEW 2009 Touch Panel Module
- NI Vision Development Module 2009

DVD 6

- LabVIEW 2009 Embedded Module for ARM Microcontrollers
- LabVIEW 2009 Sound and Vibration
- LabVIEW 2009 SP1 Real-Time Module

DVD 7

- LabVIEW 2009 SP1 FPGA Module
- LabVIEW SignalExpress 2009
- NI TestStand™ 4.2.1
- NI-VISA Full

DVD 8

- NI Vision Acquisition Software
- NI Vision Acquisition Software 2

این محصول در قالب هشت DVD ارائه گشته است .

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/485.php>



تغذیه بیسیم چگونه کار می کند؟

طرح اولیه هستند اما برخی از آنها هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگر یک مسواک الکتریکی (برقی) داشته باشید، احتمالا هر روز از مزیت یکی از همین روش ها بهره می برد.



بساری از مسواک های برقی بوصیله ای اتصال القایی شارژ مجدد می شوند.

مقدمه ای بر چگونگی کار کرد تغذیه بیسیم

همه ای شما احتمالا در خانه ای خود تode ای در هم پیچیده و خاک گرفته از سیم های برق دارید، مگر اینکه فردی بسیار مرتب و منظم بوده و در بسته بندی وسایل بسیار ماهر باشد. حتی ممکن است مجبور شده باشید که سیم خاصی را از میان همین تode ای گره خورده دنبال کنید تا به خروجی برسید، با این امید که دو شاخه ای که از پریز کشیده اید، دو شاخه ای درست باشد! همین امر یکی از معایب الکتریسیته است. در حالی که برق می تواند زندگی انسان ها را آسانتر کند، ممکن است آشتفتگی هایی هم به بار آورد. به همین دلیل، دانشمندان درصدند تا روش های انتقال تغذیه بیسیم ابداع کنند که این آشتفتگی ها را از بین برده و به منابع پاکی از الکتریسیته (برق) دست یابند. اگر چه این ایده مربوط به آینده باشد اما ایده جدیدی نیست. نیکولا تسلا تئوری هایی در مورد انتقال تغذیه ای بیسیم در اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی مطرح کرده است. یکی از نمایش های دیدنی وی روش کردن چراغ های موجود در محوطه مرکز آزمایشات کلرادو اسپرینگ خود از راه دور بود. آثار تسلا تاثیر گذار بودند اما سریعا منجر به روش های فراگیر و عملی برای انتقال تغذیه بیسیم نشدند. از آن پس، محققان روش های متعددی جهت انتقال برق در طول مسافت های طولانی بدون استفاده از سیم ابداع کرده اند. برخی از این روش ها فقط در حد تئوری یا

تغذیه بیسیم چگونه کار می کند؟

این عمل سه مرحله اساسی دارد:

- ۱- جریان از خروجی دیواره از طریق سیم پیچ به درون شارژر جریان می یابد و میدانی مغناطیسی بوجود می آورد. در مبدل، این سیم پیچ، سیم پیچ ورودی نام دارد.
- ۲- هنگامی که مسواک خود را در شارژر قرار می دهید، میدان مغناطیسی جریانی به سیم پیچ دیگری و یا سیم پیچ خروجی که به باتری متصل است القا می کند.
- ۳- این جریان باتری را مجدد شارژ می کند. شما می توانید همین اصول را برای شارژ مجدد دستگاه های دیگری مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال، صفحه ی شارژ مجدد Edison Electric's powrdesk و splashpower سیم پیچ برای ایجاد میدان مغناطیسی استفاده می کند.




صفحه ی splashpower از القا برای شارژ مجدد همزمان چند دستگاه استفاده می کند.

دستگاه های الکتریکی از دریافت کننده های درونی یا دو شاخکی (plug-in) استفاده می کنند تا در حالی که روی صفحه قرار دارند، شارژ مجدد شوند. این دریافت کننده ها حاوی سیم پیچ های سازگار و مدارات مورد نیاز جهت رساندن برق به باتری های دستگاه ها هستند. تئوری جدیدتری، مقدمه ی مشابهی را برای انتقال برق در طول مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می دهد.

رزوانس و تغذیه بی سیم

وسایل خانگی میدان مغناطیسی نسبتا کوچکی تولید می کند. به همین دلیل شارژرها، وسایل را در فاصله ی لازم جهت القای جریان نگه می دارند و در صورتی این امر اتفاق می افتد که سیم پیچ ها به هم نزدیک باشند. میدان بزرگتر و قوی تر می تواند جریان را از دور نیز القا کند اما این روند به شدت ناکارآمد است. زیرا میدان مغناطیسی که در تمامی جهات انتشار می یابد و میدان بزرگتری

در اکثر مناطق دنیا، انتقال بیسیم انرژی امری عادی است. امواج رادیو انرژی هستند و مردم همه روزه از آنها برای ارسال و دریافت سیگنال های تلفن همراه، تلویزیون، رادیو و Wi-fi استفاده می کنند. امواج رادیویی در تمامی جهات تا زمانی منتشر می شوند که به آتن بررسند که برای فرکانس مورد نظر و صحیح تنظیم شده است. روش مشابه برای انتقال توان الکتریکی می تواند خطرناک باشد. مثلا در معرض آب بودن روزانه مسواک، به پریز زدن شارژر را به صورت بالقوه خطرناک می سازد. اتصالات الکتریکی عادی نیز موجب می شوند که آب به درون مسواک نفوذ کرده و به اجزای آن آسیب برساند. به همین دلیل، بسیاری از مسواک ها از طریق اتصال القایی مجدد شارژ می شوند.

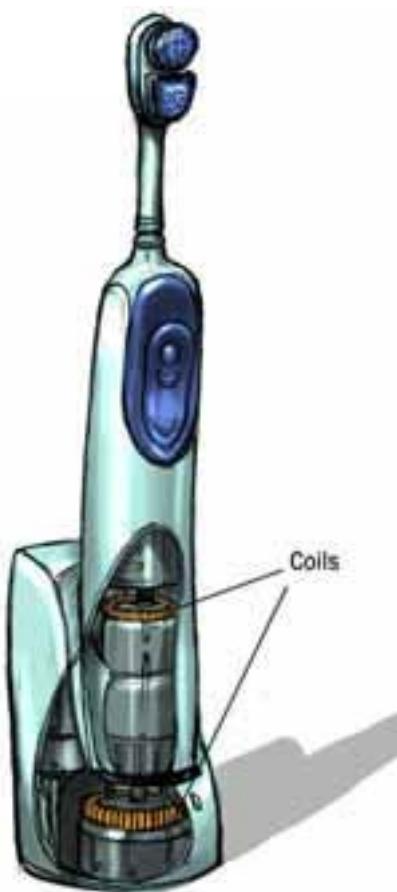


دسته و پایه مسواک الکتریکی سیم پیچ هایی دارند که امکان شارژ مجدد باتری را فراهم می آورند

اتصال القایی، میدان مغناطیسی را به کار می برد که بخش طبیعی حرکات جریان درون سیم است. هر بار که جریان الکتریکی در سیم حرکت می کند، یک میدان مغناطیسی گردشی در اطراف سیم بوجود می آورد. خم کردن سیم درون یک سیم پیچ، این میدان مغناطیسی را تقویت می کند و هر چقدر حلقه های سیم پیچ بیشتر باشد، میدان بزرگتر خواهد بود.

اگر سیم پیچ دومی از سیم را درون میدان مغناطیسی ای که ایجاد کرده اید قرار دهید، میدان می تواند جریانی را به سیم القای کند. در اصل این چگونگی کار کرد یک ترانسفورماتور (مبدل) است و نیز چگونگی شارژ مجدد مسواک برقی می باشد.

همچنانکه در مسوак الکتریکی مشاهده شد، این سیستم مبتنی بر دو سیم پیچ است. الکتریسیته ای که طول موج الکترومغناطیسی را می پیماید، می تواند راهی از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگر باز کند به شرط اینکه هر دو سیم پیچ فرکانس روزنامه یکسانی داشته باشند. این اثر مشابه همان روشی است که در آن ارتعاش یک شیپور می تواند سبب ارتعاش شیپور دیگر شود.

تا زمانی که هر دو سیم پیچ دور از گستره‌ی سیم پیچ دیگر باشند، هیچ اتفاقی روی نخواهد داد. زیرا میدان‌های پیرامون سیم پیچ ها به قدر کافی قوی نیستند تا تاثیر زیادی بر آنها بگذارند. مشابه‌اً، اگر دو سیم پیچ در فرکانس‌های متفاوتی تشديد شوند، هیچ اتفاقی روی نخواهد داد. اما اگر دو سیم پیچ مرتتعش با فرکانس یکسان در چند متري هم قرار داده شوند، جریان انرژی از سیم پیچ فرستنده به سیم پیچ گیرنده حرکت می کند. طبق این تئوری، یک سیم پیچ حتی می تواند الکتریسیته را به سیم پیچ های دریافت کننده‌ی متعددی بفرستد، به شرط اینکه همگی آنها در فرکانس یکسانی ارتعاش یابند. محققان این عمل را "انتقال غیر تابشی (رادیاتور) انرژی" نامیده‌اند. زیرا شامل میدان‌های ساکن اطراف سیم پیچ ها می باشد و میدان هایی را که در تمامی جهات منتشر می‌شوند را در بر نمی گیرد.

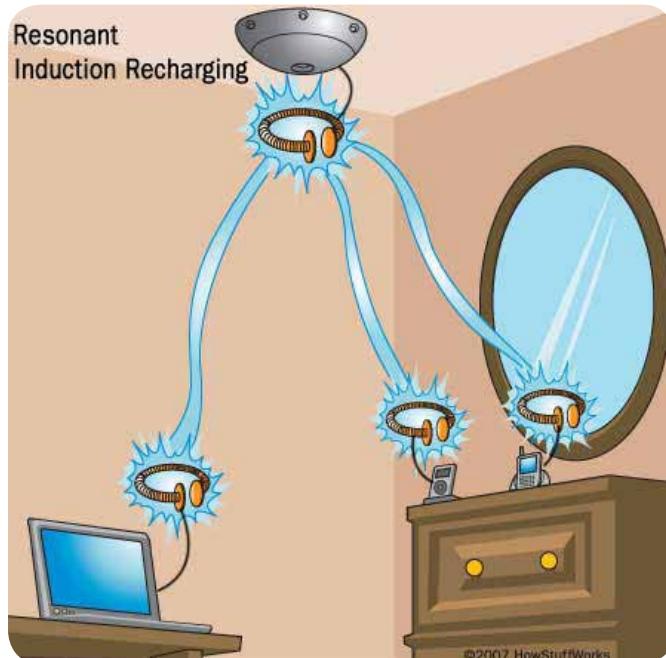

طبق تئوری، یک سیم پیچ می تواند هر وسیله‌ای را که در محدوده اش است شارژ کند، به شرط آنکه سیم پیچ ها دارای فرکانس روزنامه یکسان باشند.

کارهای مقدماتی تیم MIT پیشنهاد می کنند که چنین ترکیبی می تواند تمامی دستگاه‌های موجود در یک اتاق را روشن کرده یا شارژ مجدد کند. انجام تغییرات و اصلاحاتی برای ارسال انرژی در فواصل طولانی ضروری است مانند طول ساختمان یا شهر.

این تیم در ماه ژوئن ۲۰۰۷ میلادی به پیشرفت هایی دست یافت و مقاله‌ای مبنی بر جزئیات اثبات تجربی موفقیت آمیز طرح اولیه خود منتشر کردند، آنها از سیم پیچ هایی تشديد شونده جهت روش کردن لامپ‌های طی مسافتی در حدود هفت پا (دو متر) استفاده نمودند.

دیگر تئوری‌های مربوط به تغذیه بیسیم شامل فواصل طولانی مانند فاصله‌ای از فضا به زمین می باشد.

تولید می کند، انرژی زیادی تلف می کند.

با این حال در نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی، محققان در MIT چنین گزارش کردند که روش کارآمدی برای انتقال انرژی بین سیم‌پیچ‌هایی که چند متر جدا از هم هستند، کشف کرده‌اند. این تیم که سرپرست آن را مارین سولیاسیک به عهده داشت، این تئوری را مطرح کردند که آنها توانسته اند فاصله‌ی بین سیم پیچ ها را از طریق افزودن روزنامه (تشدید) به معادله گسترش داد.


یک روش جالب برای پی بردن به روزنامه، تصور آن بر حسب صدا است. ساختار فیزیکی یک شی، مثل اندازه و شکل شیپور، فرکانسی را که در آن به صورت طبیعی ارتعاش می کند، تعیین می کند. همین امر، فرکانس روزنامه این شیپور است. به همین دلیل است که نواختن شیپور سبب می‌شود که شیپور مجاور نیز شروع به ارتعاش کند. هر دو شیپور فرکانس روزنامه یکسان دارند.



اندازه، شکل و ترکیب مواد سازنده‌ی شیپور، فرکانس روزنامه آن را تعیین می کند.

تحقیقات انجام شده در MIT حاکی از این است که اگر میدان‌های الکترومغناطیسی پیرامون سیم پیچ در فرکانس یکسانی تشديد شوند، القا می تواند با اندک تفاوتی روی دهد. این تئوری از سیم پیچ خمیده‌ای از سیم به عنوان القاگر استفاده می کند.

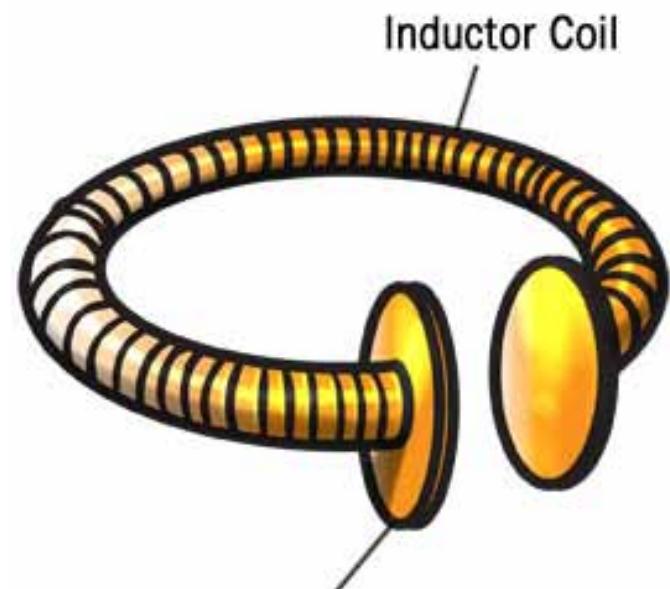یک صفحه‌ی خازنی که می‌تواند بار را نگه دارد، به هر یک از انتهای سیم پیچ متصل می‌شود. همچنانکه برق این سیم پیچ را می‌پیماید، سیم پیچ شروع به تشديد می‌کند. فرکانس روزنامه آن حاصل القای سیم پیچ و ظرفیت صفحه‌ها است.



پروژه تغذیه بیسیم دانشگاه MIT از یک سیم پیچ خمیده و صفحه‌های خازنی استفاده می کند.

تغذیه بیسیم چگونه کار می کند؟

۴- مدارها مسیر الکترون ها را به سمت بخش ها و سیستم هایی که به آنها نیاز دارند، تعیین می کند.

همچنین، ایده های انتقال انرژی در گسترهای طولانی تر نیز مبتنی بر rectenna می باشد. دیوید کریس ول از دانشگاه هوستون، استفاده از میکروموج ها را برای انتقال الکتریسیته (برق) از استگاه های انرژی خورشیدی بر روی ماه به زمین مطرح کرده است. ده ها هزار گیرنده بر روی زمین می تواند این انرژی را جذب کنند و rectenna می تواند آن را به الکتریسیته تبدیل کند.

انرژی ای دیگر برای هوایپاماهای بدون سرنوشت

NASA منابع انرژی فواصل طولانی را نیز برای هوایپاما های بدون سرنوشت ابداع کرده است. دانشمندان مرکز پرواز فضایی مارشال، از یک لیزر نامرئی و مادون قرمز برای فعال کردن سلول های فتوولتائی بر روی هوایپاما کوچک استفاده کردند. سلول های فتوولتائی یا در اصل سلول های خورشیدی، نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند.

سیستم مشابهی نیز می تواند دستگاه هایی را روشن کند که از زنجیر آسانسور فضایی بالا می روند. هر چند، سیستم هایی از این دست، نیازمند خط مستقیم دید بین لیزر و سلول خورشیدی است.

میکروموج ها به راحتی از اتمسفر عبور کرده و rectenna میکروموج ها را به صورت کارآمدی به الکتریسیته یکسو می کند (تبدیل می کند). به علاوه، rectenna موجود بر روی زمین را می توان با چهار چوب شبکه مانند ساخت، که این امکان را برای خورشید و باران فراهم می آورند تا به زیر زمین رسیده و اثرات محیطی را به حداقل برساند. چنین دستگاهی می تواند منبعی از انرژی پاک را فراهم آورد. هر چند معایبی نیز دارد:

- ایستگاه های انرژی خورشیدی بر روی ماه، نیاز به نظارت و حفاظت دارند. به عبارت دیگر، این پروژه نیاز به پایگاه های تداوم پذیر و دارای خدمه در ماه دارد.

• فقط بخشی از زمین دارای خط مستقیم دید در هر زمان ممکن به ماه دارد. به منظور حصول اطمینان از اینکه کل سیاره یک منبع تغذیه ثابت داشته باشد، یک شبکه ای ماهواره ای باید انرژی میکروموج را مجدداً هدایت کند.

• بسیاری از مردم در برابر این ایده که همواره در برابر باران میکروموج های آورده از فضا قرار گیرند، مقاومت می کنند حتی اگر ریسک آن نسبتاً پایین باشد.

در حالی که دانشمندان طرح اولیه ای از هوایپاما که کار کرده و با تغذیه ای بیسیم راه اندازی می شود، ساخته اند، کاربردهایی در مقیاس بزرگتر مانند ایستگاه های انرژی بر روی ماه همچنان در حد تئوری باقی مانده اند. همچنانکه جمعیت کره زمین در حال افزایش است، با این حال، تقاضا برای الکتریسیته بیش از پیش توانایی ساخت و حرکت آن را به پیش می برد.

سرانجام ممکن است تغذیه بیسیم بیش از آنکه یک ایده ای جالب باشد، به یک ضرورت تبدیل شود.

منبع :

<http://electronics.howstuffworks.com/wireless-power.htm>
narek88@gmail.com

نویسنده : نارگ راتوس

تغذیه بیسیم فواصل طولانی

چه رزونانس باشد یا نباشد، عموماً القا، انرژی را به فواصل نسبتاً کوتاه می فرستد. اما چند طرح برای تغذیه بیسیم شامل انتقال برق در طول چند مایل می شود. چند طرح نیز حتی شامل ارسال انرژی از فضا به زمین است.

در دهه ۸۰ قرن بیستم میلادی، مرکز تحقیقات ارتباطات کانادا هوایپامای کوچکی ساختند که می توانست انرژی را که از زمین مخابره می شود بگیرد. این هوایپامای بدون سرنوشت که سکوی رله ساکن با ارتفاع زیاد (SHARP) نام داشت، به عنوان رله مخابراتی طراحی شده بود، علاوه بر پرواز از نقطه ای به نقطه ای دیگر، SHARP می توانست در دایره ای به قطر دو کیلومتر در ارتفاع حدود ۱۳ مایلی (۲۱ کیلومتر) پرواز کند. مهمتر اینکه، این هوایپاما می توانست هر بار چندین ماه پرواز کند!

راز پرواز طولانی مدت SHARP، یک فرستنده بزرگ میکروموج زمینی می باشد، مسیر پرواز دایره وار SHARP. آن را در گسترهای این فرستنده نگه می داشت. یک یکسو کننده بزرگ به شکل دیسک یا rectenna که درست پشت بال های هوایپاما قرار داشت، انرژی میکروموج را از فرستنده به الکتریسیته (برق) جریان مستقیم (DC) تغییر می داد. به دلیل ارتباط میکروموج ها با SHARP منبع تغذیه ای ثابتی داشت، به شرط اینکه در گسترهای دستگاه آتن میکروموج در حال کار کردن باشد.



هوایپاما بدون سرنوشت سکوی رله ای ساکن با ارتفاع زیاد (SHARP) می تواند انرژی ای را که از زمین مخابره می شود، بگیرد.

آنچه های یکسو کننده در مرکز بسیاری از تئوری های انتقال تغذیه بیسیم قرار دارند. آنها معمولاً از ترکیب آتن های دو قطبی که دارای قطب های مثبت و منفی هستند، ساخته شده اند. این آتن ها به دیودهای نیمه رسانا متصل اند. موارد زیر آنچه که روی می دهد را نشان می دهند:

- ۱- میکروموج ها که بخشی از طیف الکترومغناطیسی هستند، به آتن های دو قطبی می رسد.

- ۲- آتن های انرژی میکروموج را جمع کرده و به دیودها انتقال می دهند.

- ۳- این دیود ها به عنوان سوئیچ هایی عمل می کنند که باز یا بسته هستند و نیز ورودی های گردن (turn stiles) هستند که این امکان را فراهم می آورند تا الکترون ها فقط در یک جهت جریان یابند. همچنین الکترون ها را به مدارهای rectenna هدایت می کنند.



۱۰۰ هسته در یک تراشه

محققان دانشگاه گلاسکو موفق به ساخت یک پردازنده کامپیوتر هزار هسته ای فوق العاده سریع شدند. این هسته بخشی از واحد پردازش مرکزی (پردازنده) کامپیوتر است که دستور العمل ها را خوانده و اجرا میکند. در گذشته کامپیوترها با پردازنده های تک هسته ای ساخته می شدند، اما امروزه استفاده از پردازنده های دو، چهار و حتی شانزده هسته نیز معمول شده است.

با این حال، دکتر ویم واندرباوده و همکارانش در دانشگاه ماساچوست پردازندۀ ای ساخته اند که شامل بیش از هزار هسته موثر بر روی تنها یک تراشه است.

برای اینکار دانشمندان از یک تراشه FPGA استفاده کرده اند که مثل همه ریز پردازنده ها شامل میلیون ها ترانزیستور (سوئیچ های کوچک روشن و خاموش) که پایه و اساس هر نوع مدار الکترونیکی هستند) می باشد.

می توان FPGA ها را به جای آنکه تابع تنظیمات کارخانه باشد، توسط کاربر به صورت مدارات خاصی پیکربندی نمود. همین مساله به دکتر واندرباوده این قابلیت را داده که ترانزیستورهای تراشه را به گروه های کوچکتر تقسیم کند و هر کدام از این گروه ها را به انجام کاری متفاوت وا دارد.

با ایجاد بیش از ۱۰۰۰ مدار کوچک در داخل تراشه FPGA، محققان توانستند به طور موثر تراشه را به یک پردازنده هزار هسته ای (که هر هسته بر مبنای دستورالعمل خود کارش را انجام می دهد) تبدیل کنند.

محققان سپس این پردازنده را برای پردازش الگوریتمی بر مبنای فرمت فیلم های MPEG (مورد استفاده در فیلم های یوتیوب) با سرعت پنج گیگابایت در ثانیه که در حدود ۲۰ برابر سریعتر از بالاترین سرعت کامپیوتر های خانگی است مورد استفاده قرار دادند. به گفته دکتر واندرباوده "پردازنده های FPGA در داخل رایانه های خانگی استفاده نمی شوند؛ زیرا برنامه ریزی آنها نسبتاً دشوار است، اما قدرت پردازش بسیار بالایی دارند و ضمناً مصرف انرژی آنها بسیار کمتر است زیرا سرعت آنها بسیار بیشتر است. بنابراین گرینه سبزتری هستند." توجه به این مساله حائز اهمیت است که اکثر رایانه هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند حاوی بیش از یک هسته پردازشی هستند، که با استفاده از آن می توانند فرایندهای مختلف را به طور همزمان انجام دهند. اما در این سیستم ها، پردازنده های چند هسته ای باید بطور مشترک به یک منبع حافظه دسترسی داشته باشند که همین مساله باعث کاهش سرعت سیستم می شود.

دانشمندان در این پژوهش با اختصاص دادن مقدار مشخصی حافظه اختصاصی به هسته دانشگاهی، سمعتی، ایجاد نموده اند.

دکتر واندرباوده، که امیدوار است تحقیقات خود را در نشست بین المللی، پردازش های کاربردی قابل بازیگر بندی (Applied


افزود: "ما در تلاش هستیم تا بزویدی راه مناسبی برای برنامه ریزی FPGA ها نشان دهیم تا بتوان از قدرت پردازش بسیار سریع آنها در آینده بطور گسترده تری در محاسبات و ادوات الکترونیکی استفاده نمود". در حالی که بسیاری از فن آوری های موجود از جمله تلویزیون های پلاسما و ال سی دی و روترهای شبکه کامپیوتر در حال حاضر از FPGA ها استفاده می کنند، استفاده از آنها در رایانه های شخصی محدود است. "با این حال ما در حال حاضر میکرو تراشه های مرکب از CPU و FPGA را میبینیم که توسعه دهنده گانی مثل آینتل و ARM آنها را ارائه کرده اند."

من معتقدم در طول چند سال آینده این نوع پردازنده ها بیشتر رواج می یابند و به بالا بردن بیشتر سرعت کامپیوترها کمک می کنند.

ELEKTOR - دانشگاه گلاسکو : منع

متر حجم: فریده محمد حسنی fmh_mh2000@yahoo.com

Xilinx ISE Design Suite v11.1

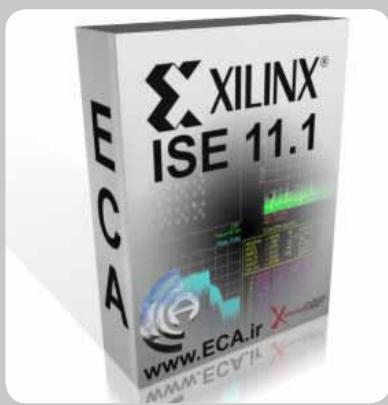


تمام چیزی که برای یک محیط کامل طراحی منطقی برای همه مخصوصات CPLD و FGPA شرکت Xilinx نیاز دارد، گردآوری نموده است. استفاده آسان، ابزارهای تعیین شده و جادوی انتساب ورودی خروجی‌ها، آنالیزهای منبع تغذیه، زمانبندی راه اندازی و شبیه‌سازی سریع و شهودی زبان‌های توصیف سخت افزاری، HDL از امکانات این نرم افزار است.

<http://eshop.eca.ir/link/298.php>

توضیحات تکمیلی :

ECA WiKi

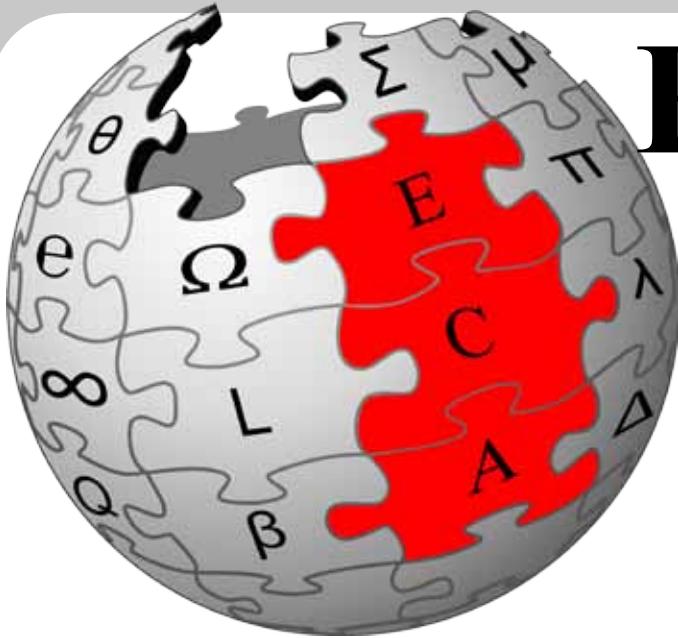

تاریخچه ویکی

«ویکی ویکی» که باز تکرار کلمه «ویکی» است، در زبان محلی اهالی هاوایی معنی «سریع»، «تر و فرز» می‌دهد. در زبان انگلیسی اگر «ویکی» را سر نام کلمه‌ای بگذاریم معنای «آنچه می‌دانم این است» به آن کلمه افزوده می‌گردد. نظیر کلمه ویکی پدیا (بزرگترین دانشنامه آزاد آنلاین جهان) که از دو کلمه مستقل ویکی + پدیا (از ریشه کلمه encyclopedia) ایجاد شده است و مفهوم مشارکت جمعی کاربران در تکمیل دانشنامه را در دل خود دارد. ویکی ECA نیز با همین هدف و جهت افزایش علوم پایه در زمینه برق و الکترونیک ایجاد گشته و امیدواریم تا چند سال آینده به یک مرجع علمی در زمینه برق و الکترونیک تبدیل گردد.

در حوزه فناوری اطلاعات اصطلاح ویکی برای شناسایی نوع ویژه ای از فرامتن‌ها و یا نرم‌افزارهای مشارکت‌گرای تولید‌کننده آن‌ها به کار برده می‌شود.

ویکی چیست؟

ویکی مجموعه صفحات وی‌است که محتوای آن‌ها بصورت مشارکتی تولید شده و فرایند توسعه آن نیز در مدل مشارکتی توسط مکانیزمی خاص مدیریت می‌شود. مشارکت‌کننده‌ها می‌توانند بصورت عام و یا کسانی باشند که دسترسی آن‌ها به نرم‌افزار سرویس‌دهنده ویکی مشخص شده است. در واقع ویکی‌ها به کاربران این اجازه را می‌دهند که بدون داشتن برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد صفحات وب درباره موضوعات مختلف بکنند. ویکی‌ها با واسطه کاربری نسبتاً ساده‌ای امکان تولید فرامتن و استفاده از زبان‌های نشانه‌گذاری را فراهم می‌آورند و اغلب برای ایجاد پایگاه‌های وب گروهی و ارتقای پایگاه‌های اجتماعی و تحقق مدیریت دانش به کاربرده می‌شوند. در ویکی کاربران این اجازه را دارند که محتوای صفحات سایت را ویرایش کنند، صفحات جدید ایجاد کنند و حتی صفحات موجود را حذف کنند. با استفاده از این ویژگی، کاربران می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به دانش فنی خاص، درباره موضوعات مختلف صفحاتی را ایجاد کنند و با کمک کاربران دیگر آن‌ها را به مرور زمان کامل کنند.

در یک سیستم ویکی، از تمام تغییرات ایجاد شده توسط کاربران، یک نسخه پشتیبان نگاه داشته می‌شود تا در صورت بروز اشتباه و یا هرگونه خرابکاری در محتوای یک ویکی، بتوان به راحتی یک نسخه سالم را جایگزین آن کرد.




www.WiKi.ECA.ir

طراحی مازول X10



- داده شده است :
- ۴۰ پین (شکل ۱)
- حافظه فلش ۱۴ * ۸۱۹۲ بایت یا ۱۴,۳ کیلو بایت
- حافظه رم ۳۶۸ بایت
- حداکثر کلاک ورودی تا ۲۰ مگاهرتز و سیکل ماشین ۲۰۰ نانوثانیه
- رنج ولتاژ ۲ - ۵ ولت

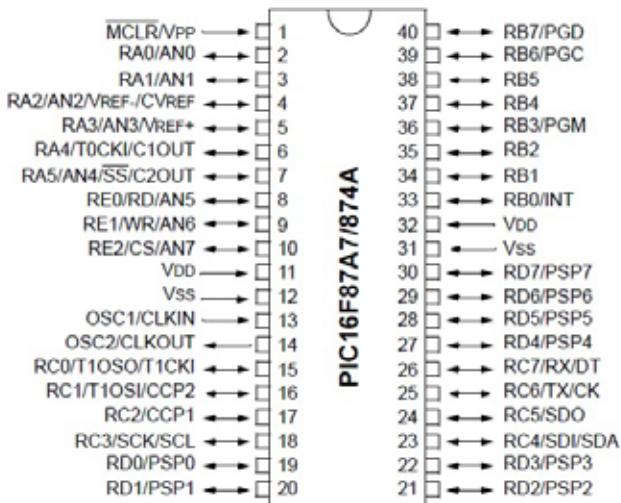

شکل ۱


پروتکل X10 براساس ارسال سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز رو خط برق و دریافت آن در طرف گیرنده می باشد که معمولاً این اطلاعات در لحظه عبور از صفر سیگنال AC به مدت یک میلی ثانیه ارسال و دریافت می شود. (شکل ۲)

بنابراین برای تبادل اطلاعات براساس پروتکل X10 باید ۳ عمل زیر را انجام داد:

X10 یک پروتکل ارتباطی طراحی شده برای انتقال اطلاعات از طریق خط برق است. این پروتکل به دلیل انتقال اطلاعات از خطوط برق و فاز و نول موجود در سیم کشی ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.


سیستم هایی که از این پروتکل استفاده می کنند بیشتر در ساختمان ها و خانه های تکمیل شده به کار می روند چرا که نیاز به سیم کشی مجدد نمی باشد و همچنین نیاز به تخربی و کنده کاری ندارد و تغییر دکوراسیون به وجود نمی آورند. این پروتکل در خانه های هوشمند کاربرد دارد.

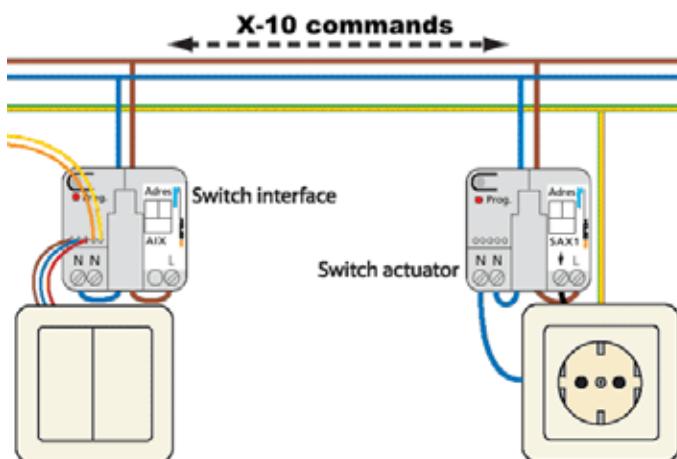ابتدا برای اجرای پروتکل به یک سخت افزار یا همان مودم power line carrier نیاز داریم که در ادامه به ساخت آن می پردازیم و در نهایت پروتکل را سوار مودم می کنیم.




مودم

مودم براساس میکرو PIC16F877A کار می کند که از محصولات شرکت میکروچیپ می باشد. در ذیل برخی از مشخصات میکرو قرار

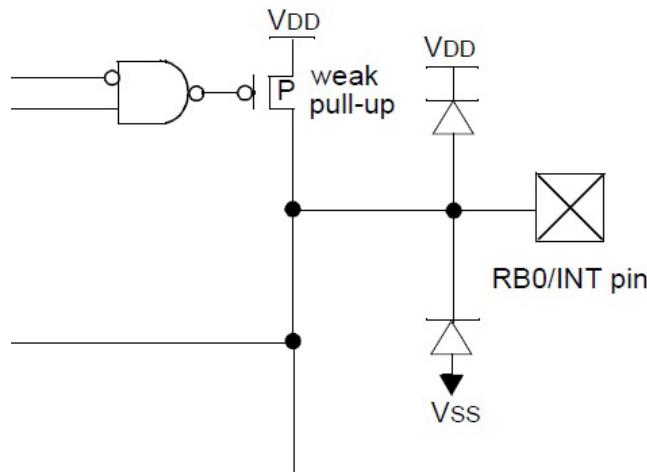


شکل ۴


شد میکرو وضعیت . منطقی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد و در ولتاژ بین ۱ تا ۴ ولت میکرو وضعیت قبلی را در نظر می گیرد. با استفاده از بیت INTEDG از رجیستر OPTION_REG می توان مشخص کرد که اینترپاپ در لبه های بالا رونده اتفاق بیفتد یا در لبه های پایین رونده. اگر این بیت برابر با یک باشد هر اینترپاپ بعد از لحظه ای عبور از صفر و در ابتدای نیم سیکل مثبت برق شهر اتفاق می افتد (شکل ۵) و اگر بیت INTEDG برابر با صفر باشد هر اینترپاپ بعد از لحظه ای عبور از صفر و در ابتدای نیم سیکل منفی برق شهر اتفاق می افتد (شکل ۶). بنابراین می توان با عوض کردن وضعیت بیت INTEDG بعد از هر اینترپاپ هم در لحظه ای عبور از صفر سیکل مثبت و هم سیکل منفی اینترپاپ داشت (شکل ۷).

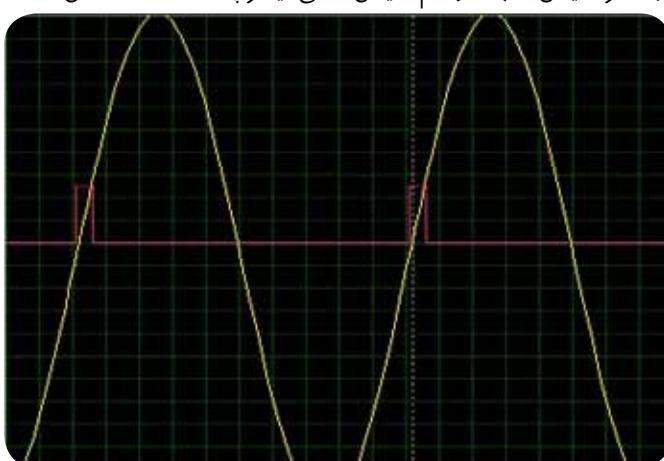

شکل ۵

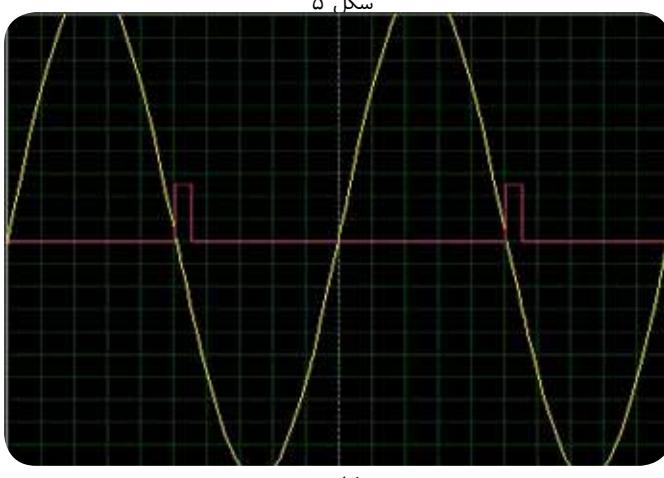

شکل ۶

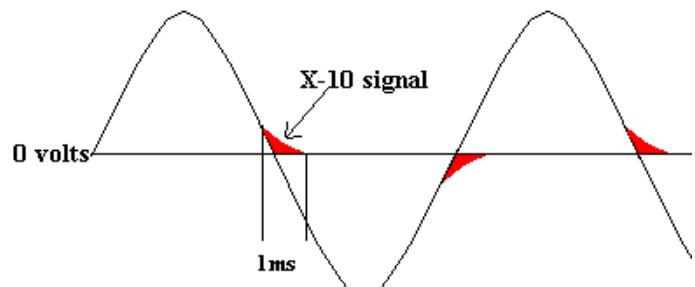


شکل ۲

- بدست آوردن لحظه ای عبور از صفر
- ارسال سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز
- دریافت سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز

لحظه عبور از صفر

برای تشخیص لحظه ای عبور از صفر راه های زیادی وجود دارد. یکی از ساده ترین راه های تشخیص لحظه ای عبور از صفر سیگنال برق شهر استفاده از اینترپاپ خارجی میکروکنترلر مورد استفاده در این پروژه یعنی PIC16F877A است که تنها نیاز به یک مقاومت جهت محدود کردن جریان ورودی به میکروکنترلر دارد. (شکل ۳)

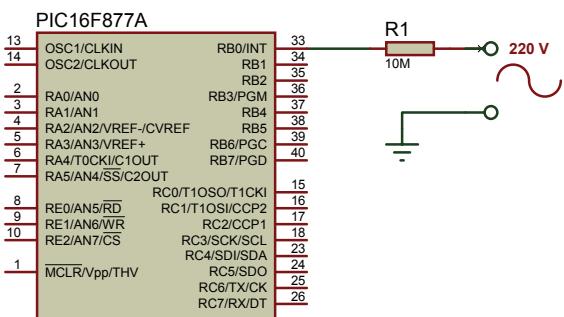


شکل ۳

در ایران ولتاژ برق شهر برابر ۲۰۰ ولت است بنابراین ولتاژ پیک ۳۱۰ ولت می باشد که می توان برای محدود کردن جریان ورودی میکروکنترلر ۱۰ مگا اهم استفاده کرد. بنابراین جریان ورودی میکروکنترلر میکرو آمپر است که می تواند بسیار مناسب باشد.

$$220 \sqrt{2} \div 10M = 31 \mu\text{A}$$

دیودهای محافظ داخلی پین میکرو ولتاژهای بالا و پایین رو برش می دهد و مانع آسیب دیدن پین ورودی می شود. در شکل ۴ می توان طرز قرار گرفتن دیودها را مشاهده کرد. بنابراین ولتاژ ورودی در نیم سیکل منفی برق شهر برش می خورد و ولتاژ ورودی پین برابر ۰.۶ - ۰.۸ ولت که این به معنای . منطقی می باشد می شود. و در نیم سیکل مثبت زمانی که ولتاژ از حد تحریک بیشتر شد مقدار ورودی برابر با ۱ منطقی می شود.

همانطور که قبلاً گفته شد پین RB0 بعنوان اینترپاپ معرفی شده که دارای بافر ورودی اشمیت تریگرمی باشد که باعث می شود در لبه بالارونده ولتاژ تحریک برابر $V = 4 \times 0.8\text{VCC} = 0.32\text{V}$ و در لبه پایین رونده ولتاژ تحریک برابر $V = 1 \times 0.2\text{VCC} = 0.2\text{V}$ باشد. این بدین معنی است بمحض بیشتر شدن ولتاژ از ۰.۳۲ ولت پین وضعیت ۱ منطقی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد و هنگامیکه ولتاژ از ۰.۲ ولت کمتر

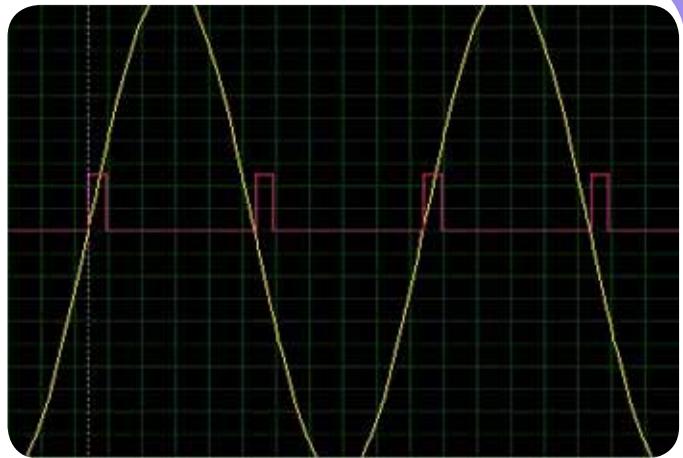

شکل ۷

با توجه به اینکه اینترپت لبه‌ی بالارونده بعد از بیشتر شدن ولتاژ از ۴ ولت اتفاق می‌افتد و اینترپت لبه‌ی پایین رونده بعد از کمتر شدن ولتاژ از ۱ ولت اتفاق می‌افتد می‌توان زمان دقیق اینترپت‌ها را محاسبه کرد.

$$T = 1 \div 50 \text{ HZ} = 20 \text{ m sec}$$

$$220 \times \sqrt{2} = 310 \text{ V} \quad 20000 \text{ u sec} \div 360^\circ = 55.5$$

$$4V \div 310V = 0.0129 \rightarrow \text{برای ۴ ولت} : \sin^{-1} 0.0129 = 0.739$$

$$0.739 \times 55.5 = 41 \text{ u sec}$$

$$41 \div 4 \approx 10 \text{ u sec}$$

از معادلات بالا می‌توان متوجه شد که ۴۱ میکرو ثانیه پس از عبور از صفر سیکل مثبت، اینترپت لبه‌ی بالارونده رخ می‌دهد و ۱۰ میکرو ثانیه قبل از عبور از صفر سیکل منفی اینترپت لبه‌ی پایین رونده رخ می‌دهد.

برای درک بیشتر می‌توان به سورس برنامه مربوط به تشخیص لحظه‌ی عبور از صفر توجه کرد که به زبان C و کامپایلر CCS نوشته است.

```
#include <16F877A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS, NOWDT
#bit ext_int_edge = 0x81.6
#int_ext
void ext_interrupt(){
    ext_int_edge = !ext_int_edge;
}
void main(){
    set_tris_b(0xff);
    enable_interrupts(int_ext);
    enable_interrupts(global);
    do{
    }while(true);
}
```

ارسال سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز

همانطور که قبل گفته شد تبادل اطلاعات در پروتکل X10 براساس ارسال و دریافت سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز بروی خط برق شهر و در لحظه‌ی عبور از صفر صورت می‌گیرد. در این بخش ابتدا به نحوه تولید سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز بوسیله میکرو کنترلر و کامپایلر

CCS می‌پردازیم. برای ایجاد سیگنال مورد نظر می‌توان از ماژول CCP داخلی میکرو کنترلر استفاده کرد. بر خلاف اغلب کامپایلرهای CCP میکرو کنترلرهای PIC کار کردن و تولید سیگنال با ماژول CCS بسیار آسان است در کامپایلر CCS نحوه‌ی کار کمی متفاوت می‌باشد که در این مقاله سعی میکنیم برای راحتی کار توضیح مختصری در این رابطه بدھیم.

برای راه اندازی می‌توان از توابع ذیل استفاده کرد.

```
setup_ccp1(CC_PWM);
set_pwm1_duty(Duty cycle);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, X, 1);
```

در توابع بالا مقادیر duty cycle و X مجھول می‌باشد که با استفاده از فرمول زیر می‌توان برای توابع ذیل استفاده کرد.
 $X = (\text{Period}+1) \div (\text{Clock} \times 4 \times T2div)$
 $\text{Period} = 1 \div 120 \text{ KHZ} = 0.0000083 \text{ Sec}$
 $X = (0.0000083+1) \div (1 \div 4000000) \times 4 \times 1 \approx 8$
 بدلیل اینکه سیکل وظیفه‌ی ۵۰٪ مورد نیاز ما است مقدار X را تقسیم بر ۲ می‌کنیم.

$$\text{duty cycle} = X \div 2 \rightarrow \text{duty cycle} = 8 \div 2 = 4$$

در نهایت مقادیر را جایگذاری می‌کنیم.

```
setup_ccp1(CC_PWM);
set_pwm1_duty(4);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 8, 1);
```


هر چه مقدار X بزرگ‌تر باشد سیکل وظیفه‌ی سیگنال خروجی با دقت بیشتری تولید می‌شود که متناسبانه در اینجا بدلیل مقدار کم کریستال، سیکل وظیفه‌ی فرکانس خروجی چندان دقیق نیست که در این بحث نیاز چندانی به دقت بالا نداریم و می‌توانیم این مسئله را نادیده گرفت.

با استفاده از توابع بالا یک فرکانس ۱۲۰ کیلو هرتز در خروجی ماژول CCP ظاهر می‌شود که همان پایه RC2 است.

در میکرو کنترلرهای PIC بوسیله رجیستر TRISX که X می‌تواند نام پورت یا نام پین باشد می‌توان تعیین کرد پورت یا پین مورد نظر به عنوان ورودی باشد یا خروجی. این مبحث از این لحاظ مطرح شده است که در این قسمت بوسیله‌ی همین رجیستر TRIS تعیین می‌کنیم که سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز در خروجی پین RC2 ظاهر شود یا نشود. بدین گونه که اگر ما پین مورد نظر را در وضعیت خروجی قرار دهیم سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز در خروجی پین ظاهر می‌شود و اگر پین را در وضعیت ورودی قرار دهیم سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز خروجی از بین می‌رود.

مدوله کردن سیگنال ۱۲۰ کیلو هرتز بر روی خط برق شهر با استفاده از یک تقویت کننده و یک فیلتر بالا گذر صورت می‌پذیرد. (شکل ۸) عملکرد فیلتر بالا گذر بر اساس امپدانس خازن ۱۰۰ نانو فاراد می‌باشد. بدین صورت که امپدانس خازن در فرکانس ۱۲۰ کیلو هرتز بسیار پایین و در فرکانس ۵۰ هرتز بسیار بالا می‌شود. که با استفاده از معادلات زیر محاسبه می‌شود.

$$X_C = 1 \div (2 \times 3.14 \times f \times C)$$

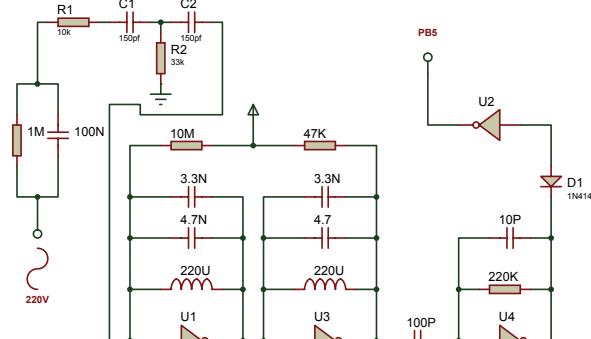

(شکل ۹)


قسمت نیز تعبیه شده است و سپس یک فیلتر بالا گذر دیگر که شامل خازن های ۱۵۰ پیکوفاراد و مقاومت ۳۳ کیلوواهم می باشد برای اطمینان از تضعیف کامل سیگنال ۵۰ هرتز برق شهر قرار داده شده است.

سه گیت NOT بعدی به همراه قطعات دیگر بهمراه دیود 1N4148 برای تقویت سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت می توان بعد از تشخیص عبور از صفر براحتی با چک کردن خروجی این قسمت به وجود یا عدم وجود سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز پی برد.

(توجه : برای ساخت این قسمت باید توجه شود از قطعات مرغوب استفاده شود).

X10 پروتکل

قبل از اینکه شد عمل ارسال یا دریافت در هنگام لحظه ای عبور از صفر رخ می دهد و وجود یک سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز به مدت ۱ میلی ثانیه سیگنال ۱۰۰ کیلوهرتز را بروی پین RC2 ایجاد می کند که برای زمان بندی ۱ میلی ثانیه از تایمر یک استفاده می کنیم. در ادامه سورس مربوطه جهت درک بیشتر قرار داده شده است.

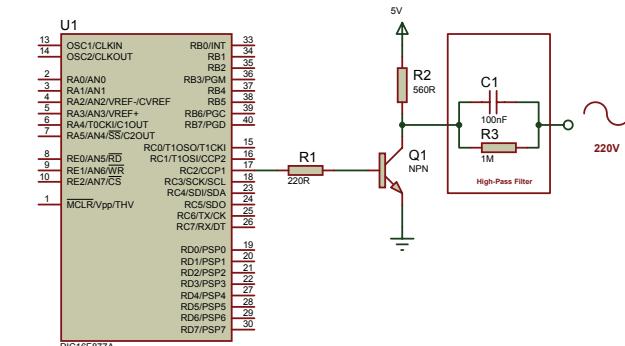

(شکل ۸)

که در ادامه به ترتیب برای فرکانس ۵۰ هرتز و ۱۲۰ کیلوهرتز محاسبات انجام شده است.

$$X_C = 1 \div (2 \times 3.14 \times 50 \times 0.0000001) = 31847 \text{ Ohm}$$

$$X_C = 1 \div (2 \times 3.14 \times 120000 \times 0.0000001) = 13 \text{ Ohm}$$

فیلتر باعث می شود سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز براحتی با سیگنال برق شهر مدوله شود.

پس از هر عبور از صفر میکروکنترلر برای مدت ۱ میلی ثانیه سیگنال ۱۰۰ کیلوهرتز را بروی پین RC2 ایجاد می کند که برای زمان بندی ۱ میلی ثانیه از تایمر یک استفاده می کنیم. در ادامه سورس مربوطه جهت درک بیشتر قرار داده شده است.

```
#include <16F877A.h>
#use delay (clock=4000000)
#fuses HS , NOWDT
#bit ext_int_edge = 0x81.6
#int_timer1
void timer1interrupt(){
    set_tris_c(0xff);
    setup_timer_1(t1_disabled);
}
#int_ext
void ext_interrupt(){
    set_tris_c(0x00);
    setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_1);
    set_timer1(64535);
    ext_int_edge = !ext_int_edge;
}
void main(){
    set_tris_b(0xff);
    set_tris_c(0xff);
    enable_interrupts(int_ext);
    enable_interrupts(global);
    enable_interrupts(int_timer1);
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    set_pwm1_duty(4);
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,8,1);
    do{
    }while(true);
}
```

دریافت سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز

برای دریافت دستورات در X10 لازم است که بتوان سیگنال ۱۲۰ کیلوهرتز را بروی سیگنال برق شهر تشخیص داد که میتوان بوسیله ی شماتیک زیر این کار را انجام داد. (شکل ۹)

همانطور که مشاهده می شود یک فیلتر بالا گذر جهت دکوپلینگ همانند آنچه در فرستنده مورد استفاده قرار داده شده است در این

Function Code می تواند شامل Key Code و Unit Code باشد، بستگی به این دارد که پروتکل در حال ارسال آدرس باشد یا دستور العمل ... در ادامه بیشتر توضیح داده می شود.

Start Code •
House Code • (شکل ۱۰)

Key Code • (شکل ۱۱)


باشد توجه داشت که برای بیان "۱" منطقی باید "۱۰" و برای بیان "۰" منطقی باید "۰۱" و توجه داشت که بیت اول باید در هنگام عبور از صفر مثبت و بیت دوم در هنگام عبور از صفر منفی باشد. یعنی برای ارسال یک بیت منطقی باید یک سیکل کامل یا ۲ عبور از صفر داشته باشیم. (این نکته شامل Start Code نمی شود).

بعنوان مثال برای ارسال کد A = 0110 House code از جدول ۱۰۱۰۱۰۰۱ باید بصورت "۰۱۱۰۱۰۰۱" ارسال شود.

A = 0 1 1 0 = 0 1 1 0 1 0 0 1

یا برای ارسال کد ON از جدول Function Code که شامل ۰۰۱۰۱ است می توان از شکل ۱۲ کمک گرفت.

همانطور که در جدول ۱۱ مشخص است کد Key Code شامل

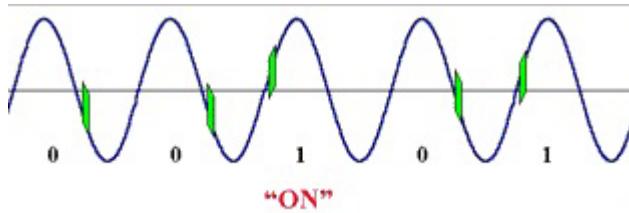

شکل ۱۲

۵ بیت می باشد که بیت پنجم یا همان D16 در قسمت Unit Code برابر با صفر و در قسمت Function Code برابر یا یک است. این بیت را Suffix می نامند که به معنای پسوند می باشد. این بیت مشخص می کند Key Code شامل Unit Code می شود یا Unit Code.... و اگر صفر بود و اگر یک بود Function می باشد.

در ادامه می خواهیم Unit A را در House A روشن کیم.

House A = 0110 = 01 10 10 01

Unit 1 = 01100 = 01 10 10 01 01

Func On = 00101 = 01 01 10 01 10

در هر فرمان ابتداء آدرس را ارسال می کنیم و سپس دستورالعمل

را ارسال می کنیم.

ابتدا باید آدرس را که همان Unit Code است را ۲ بار بفرستیم و

Start Code	House Code	Unit Code	Start Code	House Code	Unit Code	6 Zero
1110	01101001	0110100101	1110	01101001	0110100101	000000

۶ بیت صفر در ادامه ارسال می کنیم.

سپس دستورالعمل یا همان Function Code را می فرستیم و در

Start Code	House Code	Function Code	Start Code	House Code	Function Code	6 Zero
1110	01101001	0101100110	1110	01101001	0101100110	000000


ادامه ۶ بیت صفر ارسال می کنیم.

همانطور که مشاهده می شود یک فرمان در X10 شامل ۱۰۰ بیت است که شامل ۵۰ سیکل می شود و ارسال فرمان زمانی حدود ۱ ثانیه به طول می انجامد.

نویسنده : amintlk@yahoo.com

نویسنده : امین طالب خواه

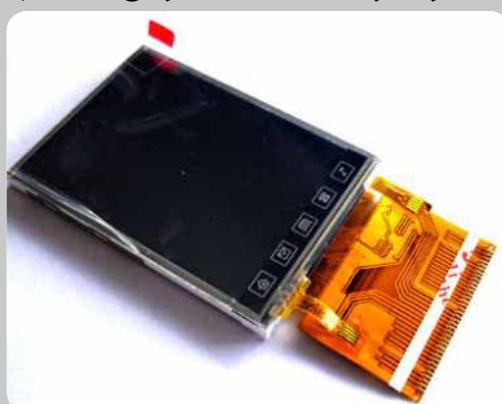LCD رنگی با تاچ
(نمایشگر معروف به LCD گوشی N96 چینی)



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eea.ir/link/511.php>

House Addresses	House Codes			
	H1	H2	H4	H8
A	0	1	1	0
B	1	1	1	0
C	0	0	1	0
D	1	0	1	0
E	0	0	0	1
F	1	0	0	1
G	0	1	0	1
H	1	1	0	1
I	0	1	1	1
J	1	1	1	1
K	0	0	1	1
L	1	0	1	1
M	0	0	0	0
N	1	0	0	0
O	0	1	0	0
P	1	1	0	0

(شکل ۱۰)

Unit Addresses	Key Codes				
	D1	D2	D4	D8	D16
1	0	1	1	0	0
2	1	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0
4	1	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0
6	1	0	0	1	0
7	0	1	0	1	0
8	1	1	0	1	0
9	0	1	1	1	0
10	1	1	1	1	0
11	0	0	1	1	0
12	1	0	1	1	0
13	0	0	0	0	0
14	1	0	0	0	0
15	0	1	0	0	0
16	1	1	0	0	0
All Units Off	0	0	0	0	1
All Units On	0	0	0	1	1
On	0	0	1	0	1
Off	0	0	1	1	1
Dim	0	1	0	0	1
Bright	0	1	0	1	1
All Lights Off	0	1	1	0	1
Extended Code	0	1	1	1	1
Hail Request	1	0	0	0	1
Hail Acknowledge	1	0	0	1	1
Pre-set Dim	1	0	1	X	1
Extended Code (Analog)	1	1	0	0	1
Status = On	1	1	0	1	1
Status = Off	1	1	1	0	1
Status Request	1	1	1	1	1

(شکل ۱۱)

پروگرامر و دیباگر J-LINK V8.0



JTAG
TECHNOLOGIES

Cortex
Intelligent Processors by ARM®

NXP

ATMEL

محتویات محصول :

- یک دستگاه پروگرامر J-Link
- کابل USB
- کابل فلت ۲۰ رشته
- ARM7/ARM9/ARM11(Atmel, Philips, Cortex-M0/M1/M3, ...)
- برقه ضمانت ۱۲ ماه
- لوح فشرده شامل :

- J-Link ARM V4.14f
- Keil µVision V4.03q
- IAR for ARM v5.50.5
- ARM DataSheet

برخی از ویژگی های مهم این دستگاه :

- ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB 2.0
- توانایی پروگرام و دیباگ در کامپایلرهای مختلف (... , IAR , Keil)
- پشتیبانی کامل از تمام میکروکنترلهای 12MHZ تا JTAG
- سرعت دانلود تا 720Kbytes/second
- سرعت DCC تا 800Kbytes/second
- سازگاری کامل با IAR Embedded Workbench IDE
- بدون نیاز به تغذیه (تامین تغذیه از طریق پورت USB)
- قابلیت نمایش JTAG signal و قابلیت اندازه گیری target voltage
- پشتیبانی از دستگاههای متعدد plug and play
- دارای کانکتور JTAG ۲۰ پین استاندارد
- رنج ولتاژ کاری بالا از ۱.۲v تا ۳.۳v (قابلیت کار تا ۵v)
- دارای کابل USB و کابل ریبون ۲۰ پین
- دارای سیستم تغذیه هوشمند (محافظت در برابر اضافه بار)
- قابلیت استفاده از JTAG به صورت ۱۴ پین Memory viewer
- پشتیبانی از Flash programming
- پشتیبانی از Flash DLL
- پشتیبانی از Software Developer Kit (SDK)
- پشتیبانی از Embedded Trace Buffer (ETB)
- پشتیبانی از



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/506.php>

Femto OS

سیستم عامل فمتو

سیستم عامل چند کاره‌ای بسیار کوچک برای میکروکنترلرهای

آیا سیستم‌های نصب شده‌ی کوچک نیاز به سیستم عامل چند کاره دارند؟ آیا نمی‌توانید صرفاً همه چیز را در یک حلقه‌ی بزرگ برنامه‌نویسی کنید؟ مطمئناً می‌توانید. اما آیا تا به حال متوجه مدت انتظار بین روشن کردن DVD Player خود و اولین نشانه‌های راه‌اندازی سیستم در پاسخ به دکمه‌ی روشن (Play) شده‌اید؟ شرط می‌بندیم که داخل آن سیستم عاملی وجود ندارد، فقط دارای یک حلقه (Loop) بزرگ است. به راحتی می‌توان این کار را به نحو بهتری انجام داد زیرا حتی برای کوچک‌ترین میکروکنترلرهای نیز سیستم عامل وجود دارد.

روی زمین است که کد آن نیز به خوبی نوشته شده است.

چرا سیستم عامل چند کاره را باید مورد استفاده قرار داد؟

اغلب هنگامی که یک میکروکنترلر کاری انجام می‌دهد، در یک حلقه‌ی نامحدود منتشر می‌ماند تا این که اتفاقی روی می‌دهد، مثل‌ا پیش از این که عملی مانند روشن یا خاموش شدن لامپ انجام گیرد دکمه‌ای فشار داده می‌شود.

در شبه کد:

```
forever do
{
    wait for yellow button to be pressed;
    invert yellow light state;
}
```

اکنون فرض کنید که دو دکمه و دو لامپ دارید. برنامه‌ی زیر به

خوبی عمل نخواهد کرد (آیا می‌توانید بینید چرا؟):

```
forever do
{
    wait for yellow button to be pressed;
    invert yellow light state;
    wait for blue button to be pressed;
    invert blue light state;
}
```

بنابراین باید کاری مانند زیر انجام دهید:

```
forever do
{
    wait for yellow or blue button to be pressed;
    if button was yellow then invert yellow light state;
    if button was blue then invert blue tight state;
}
```

اما اگر بتوانیم از دو حلقه‌ای که به صورت موازی اجرا می‌شوند

سؤال بعدی این است: آیا بهتر نیست سیستم عاملی برای خود بنویسید؟ در ویکی‌پدیا تقریباً ۱۰۰ سیستم عامل از پیش لیست شده‌اند اما صرف نظر از سیستم‌های اختصاصی و سیستم‌هایی که چندان ارتقا نیافرته‌اند، این لیست واقعاً بسیار کوتاه است. احتمالاً تنها سیستم عاملی که برای ۸ کیلوبایت حافظه فلاش و ۵۱۲ بایت RAM مناسب بوده و مفید واقع می‌شود، سیستم عامل فمتو است. این سیستم عامل توسط دکتر R.Vlaming MSC نوشته شده است تا سیستم عاملی چند کاره بوده و برای بسیاری از کاربردهای گوناگون کار آمد باشد. واژه‌ی فمتو (10¹⁵) موجود در سیستم عامل فمتو نشان می‌دهد که این سیستم عامل در واقع بسیار کوچک است.

اهداف

سیستم عامل فمتو یک سیستم عامل چند کاره‌ی بلادرنگ (RTOS) با طرحی نسبتاً جامع می‌باشد. این سیستم عامل قابل انتقال بوده و در حال حاضر با ۴۴ میکروکنترلر AVR متعلق به Atmel سازگار می‌باشد. فمتو متن باز بوده و تحت لیسانس GPLv3 می‌باشد. سیستم عامل فمتو از جنبه‌های گوناگونی متفاوت با دیگر سیستم عامل‌ها می‌باشد. نخست این که برای RAM و حافظه فلاش بسیار مفروض به صرفه است و تنها چیزی که واقعاً به آن نیاز دارید کامپایل کردن به داخل Kernel است. به عنوان مثال می‌توانید ۸ task مستقل روشن و خاموش شدن LED را در یک بایت از فلاش و فقط ۴۷ بایت از RAM اجرا کنید یا می‌توانید ارتباطاتی را به صورت سری و توسعه یک برنامه‌ی واسط انجام داده و task ۸ دیگر را بر روی یک ATtiny861 راه‌اندازی کنید (۸ کیلوبایت فلاش، ۵۱۲ بایت RAM). ما معتقدیم که سیستم عامل فمتو کوچک‌ترین سیستم عامل

نحوه شروع با سیستم عامل فمتو

دو روش جهت شروع سیستم عامل فمتو وجود دارد، روش آسان و روش سخت. هر دو روش به واسطه‌ی دانلود نسخه‌ی منتشر شده سیستم عامل فمتو از وب سایت سیستم عامل فمتو آغاز می‌شود. در فایل آرشیو مربوط به این مقاله، فایل حاوی آخرین اطلاعات درباره‌ی این سیستم عامل را خواهید یافت. آن را بخوانید. این فایل دارای جزئیات بسیاری بوده و حاوی اطلاعات مفید بسیاری می‌باشد.

روش آسان، به کارگیری سیستم عامل فمتو با AVR Studio و Win AVR می‌باشد اما این روش فقط با ویندوز کار می‌کند. شما باید این دو برنامه را دانلود کرده و نصب کنید و سپس فایل install-avrstudio-workspace.bat را اجرا کنید که در نسخه‌ی منتشر شده‌ی سیستم عامل فمتو گنجانده شده است. به همین سادگی انجامش دادید! این مثال به عنوان پروژه‌ی AVR Studio ارائه شده و می‌توانید آن را به پوشه‌ی پروژه‌های IDE/Studio مربوط به نسخه‌ی منتشر شده‌ی سیستم عامل کپی کنید.

روش سخت برای آنهاست که دوست دارند همه چیز را بدانند نیز به تفصیل در فایل حاوی آخرین اطلاعات درباره‌ی این سیستم عامل آمده است. روش سخت در ویندوز، Mac و Linux کار می‌کند. این روش شامل راهاندازی مجموعه‌ای از ابزارهای سیستم عامل فمتو خود بوده و ایجاد همه چیز (بله، همه چیز، حتی کامپایلر) از فایل اولیه می‌باشد. در تجربیات ما، این روش فقط برای علاقمندان واقعی است و هیچ گاه عملی نمی‌شود ولی در هر صورت آن را امتحان می‌کنیم. نتیجتاً Cygwin را نصب کردیم (در موتور ویندوز ویستا بود)، بسته‌های مخصوص را دانلود کردیم، دستورالعمل‌های اساسی را اجرا نمودیم، بسته و کل مجموعه را ایجاد کرده و می‌توان گفت که خطای وجود ندارد! این کار ۵ ساعت به طول انجامیده و ۲۰۰ MB فضای اشغال کرد اما توانستیم یک برنامه‌ی ۲۵۸ بایتی را کامپایل کنیم! اگر صادقانه صحبت کنیم، این برنامه را با یک مشکل امنیتی در ویندوز ویستا اجرا کردیم زیرا اجازه‌ی دستیابی به فایل‌های منع سیستم عامل را نداشتیم. با استفاده از امکانات فایل تنظیمات امنیتی به جهت در دست گرفتن کنترل کلی تغییر یافته در نتیجه برنامه کار کرد. برای روشن شدن این موضوع، جستجوی فایل Compile-results در کد اصلی/باینری‌ها/پوشه‌های نسخه‌ی انتشار یافته‌ی سیستم عامل فمتو ضروری است. به جای آن بهتر است روش آسان را برگزینید.


طرحی از سیستم عامل چندکاره‌ی نمونه

شكل ۱. فلوچارت یک سیستم عامل چندکاره‌ی نمونه را نشان می‌دهد. پس از انجام چند تنظیم در سیستم (به عنوان مثال تایمرهای AVR زمانبندی همه چیز را سازماندهی می‌کند. زمانبندی، لیست تمامی task‌ها را در اختیار داشته و یکی از آنها را جهت اجرا انتخاب می‌کند. این که کدام task به عنوان task بعدی باید آغاز شود بستگی به اولویت‌ها برابر باشد، task که هنوز اجرا نشده‌اند انتخاب می‌شوند. این عمل نوبت گردشی (round robin) نام دارد. هنگامی که یک task انتخاب شود، فضای لازم برای این task ذخیره می‌شود و اجرای برنامه از نقطه‌ای که پیش از این task انتخاب شده متوقف شده بود، مجدداً آغاز می‌شود. معنی این جمله که "محتوى ذخیره می‌شود" چیست؟ اجرای برنامه


استفاده کنیم، بسیار ساده‌تر نخواهد بود؟

```
forever do
{
    wait for yellow button to be pressed;
    invert yellow light state;
}
forever do
{
    wait for blue button to be pressed;
    invert blue light state;
}
```

کد مذکور اساس سیستم عامل چندکاره (multitasking OS) است. شما می‌توانید یک یا چند task را که به طور همزمان اجرا می‌شوند، داشته باشید که این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که پیچیدگی برنامه را کاهش دهید.

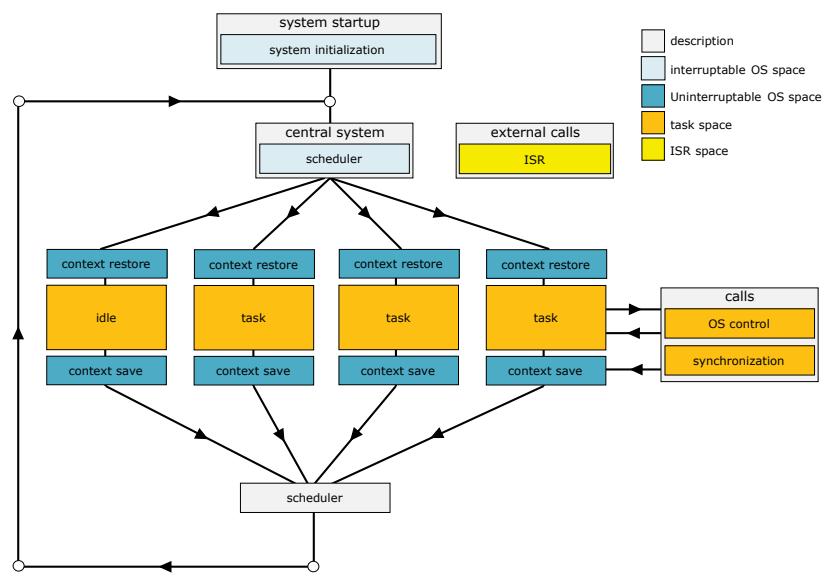

شكل ۱. فلوچارت یک سیستم عامل چندکاره‌ی نمونه

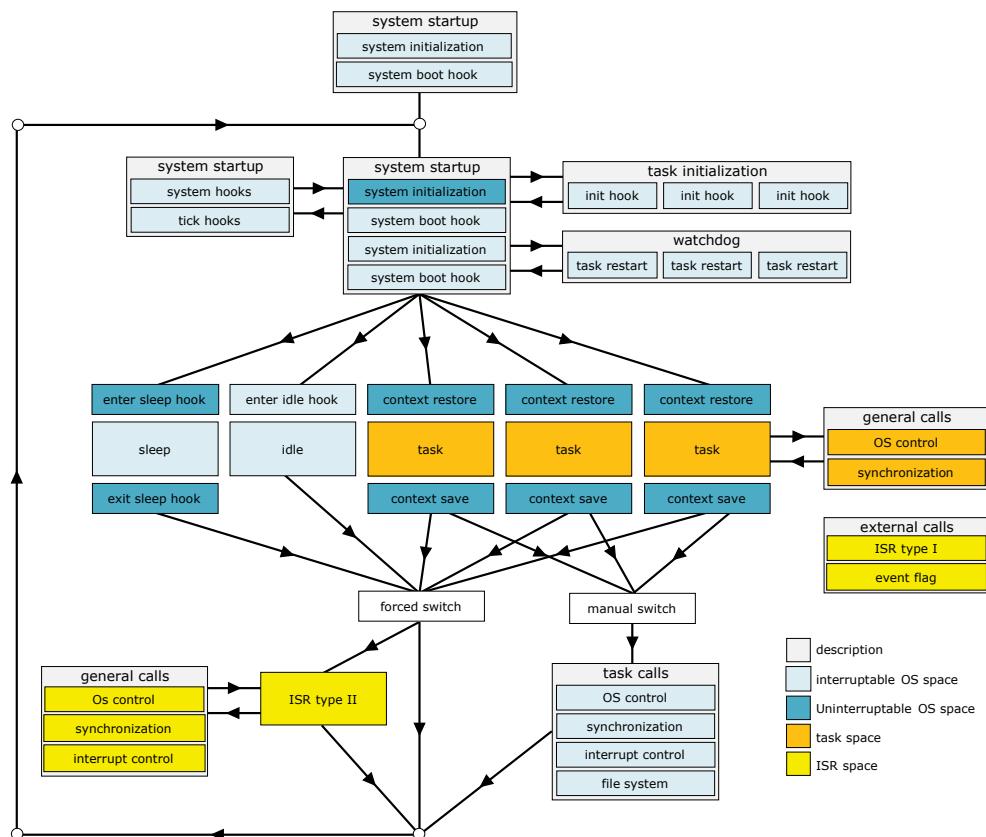

شكل ۲. فلوچارت سیستم عامل فمتو



مشترک مذکور بر این اساس به تنها ی عمل می کنند). طبق آنچه که بحث شد، ذخیره و بازگردانی محتوی، این اطمینان را به وجود می آورد که محیط task که اجازه اجرا دارد، برای محیط خود یکسان باشد. اما بقیه ای حافظه چه می شود؟ یا در واقع رجیسترهای دستگاههای جانبی؟ معمولاً به دلیل این که task هیچ گاه آن را مورد استفاده قرار نمی دهد، چندان مهم به شمار نمی رود و برای قسمتی که task مورد استفاده قرار می دهد، اغلب تنها قسمتی است که task آن را مورد استفاده قرار می دهد بنابراین وقتی که task فعال نیست، از این قسمت استفاده نمی شود. آنچه که باقی می ماند، رجیسترهای هستند که به وسیله ای بیش از یک task به کار برد می شوند. این امر چگونه سازماندهی می شود؟ ظاهراً سازماندهی آن به عهده شماست. درست است که OS برخی از ابزارهای سنکرون کردن و دستگاههای مخابره با پرچم را به کار می برد تا کارها را اندکی آسان تر نماید اما شما که کاربر هستید باید مراقب باشید. اگر مراقب نباشید کارها همواره به بن بست می رسند. مطالب ذکر شده راجع به تمامی آنچه که برای طراحی یک سیستم عامل چند کاره pre-emption اجرا شده توسط کلاک وجود دارد، می باشند. البته خارج از این مقاله، انواع متعددی از طرح های جالب دیگری وجود دارد اما این پیشینه برای بحث در مورد سیستم عامل فمتو کافی خواهد بود.

چیزی بیش از دستکاری بیت رجیسترهای CPU و حافظه نمی باشد. هنگامی که اجرای برنامه ای پس از مدتی وقفه مجدد از سر گرفته می شود، رجیسترهای که با آن کار می کردند، حداقل باید حاوی همان مقادیری باشند که پیش از وقفه بودند. بنابراین "ذخیره هی محتوی" این اطمینان را به وجود می آورد که رجیسترهای کار کرد منظم CPU یعنی رجیستر وضعیت و شمارش گر برنامه در فضای خاصی از حافظه ذخیره شده اند که در آن، برنامه آدرس بازگشت و متغیرهای موقتی یعنی پشته (Stack) را ذخیره می کند. خود اشاره گر پشته باید در محلی ثابت ذخیره شود. درست پیش از پایان وقفه، مقادیر رجیستر از پشته دوباره بازخوانی شده و در محل های اصلی خود نوشته می شوند. به این عمل "بازگرداندن محتوی" می گویند. اگر ذخیره هی محتوی و بازگرداندن آن به درستی انجام گیرد، برنامه هیچ گاه متوجه وقفه ای آن نمی شود.

هنگامی که برای مدتی اجرا می شود، OS مجدد از طریق ایجاد وقفه در task که معمولاً به وسیله ای وقفه ای تایمر انجام می دهد، آن را کنترل می کند و به اصلاح وقفه ای tick نامیده می شود. بلا فاصله پس از وقفه، محتوی task ذخیره شده و وضعیت آن تثبیت می شود. اکنون به بلوکی به نام سوئیچ که در شکل ۲ نشان داده شده می رسیم. این فرآیند pre-emption نامیده می شود زیرا task نمی تواند این task (حافظه ای) که تمامی اطلاعات وقفه را رد کند. بلوک کنترل task (حافظه ای) که برای انتخاب task مربوط به task را نگه می دارد) به روز شده و زمان بند task جدیدی را برای اجرا انتخاب می کند. اگر task برای راه اندازی آماده نباشد، در صورتی که همه آنها منتظر رویدادی باشند، زمان بند task غیرفعال را که کاری انجام نمی دهد انتخاب می کند.

وقوع این امر محتمل است که task می خواهد تابعی را که سیستم عامل را کنترل می کند فرا خواند یا task می خواهد با دیگر

مدل‌های زمان‌بندی

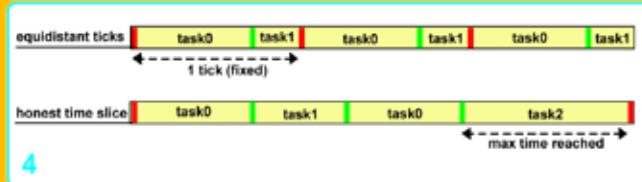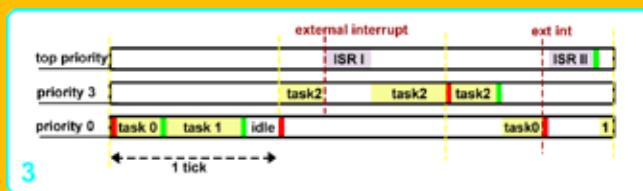

شکل ۳ نشان می‌دهد که چگونه اجرای taskها با گذشت زمان تکامل می‌یابد. محور افقی زمان و محور عمودی اولویت task را نشان می‌دهد. نمایش لحظه‌ای سیستم با یک سوئیچ تحمیلی فضا (مستعطیل قرمز) در پی اجرای task0 آغاز می‌شود. پس از مدتی این task تبدیل به اجرای سیستم عامل می‌شود و سوئیچ دستی مفad (مستعطیل سبز) در پی اجرای task1 روی می‌دهد. اگر این اتفاق نیز بیفتد که task1 نیاز به زمان کامل نداشته باشد، مجدداً نیاز به سوئیچ دستی مفad خواهد بود و بقیه‌ی زمان باقیمانده‌ی تیک صرف وضعیت غیرفعال می‌شود. در همین زمان، task2 نیز آغاز شده و به دلیل این که این task از اولویت بالایی برخوردار است، مقدم بر دیگر taskها می‌شود.

در طول اجرای task2، وقفه‌ای روی می‌دهد که فوراً کنترل می‌شود. پس از تکمیل task2، task0 تا ISR، task2 هنوز پایان نیافته است. اما به دلیل این که اولویت بالایی دارد، مجدداً زمان‌بندی می‌شود. پس از این که این task انجام گرفت، کنترل را به سیستم عامل که task0 را مجدداً زمان‌بندی می‌کند، می‌دهد.

سپس وقفه‌ای از راه می‌رسد که پیش از آغاز ISR، سوئیچ مفad را اعمال می‌کند، هنگامی که ISR کامل شد، نیاز به ذخیره‌ی هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد اما مفad task1 باید ذخیره گردد. توجه داشته باشید که اگرچه task1 هنوز کامل نشده است، task0 در هر صورت زمان‌بندی می‌شود. این امر به دلیل این است که راهی وجود ندارد تا OS بداند task پایان یافته یا نه، بنابراین فرض می‌کند که پایان یافته است. عموماً، تیک‌ها در فواصل زمانی هم فاصله روی می‌دهند که برای اکثر وضعیت‌ها و نه برای همه‌ی آن‌ها خوب نیست. برای نشان دادن این موضوع، نگاهی به شکل ۴ بیندازید. در خط زمانی بالایی، دو task در حال اجرا را می‌بینید. از آنجایی که task0 بیشتر زمان بین تیک‌ها (و نه همه‌ی آن‌ها) مصرف می‌کند، زمان اندکی برای task1 باقی می‌ماند. در موارد استثنایی، حتی ممکن است فقط دستورالعمل‌های اندکی را اجرا نماید. اگرچه چنین وضعیت‌هایی نادر هستند، با این وجود اتفاق می‌افتد و پیدا کردن آن می‌تواند دشوار باشد.

سیستم‌عامل فتو این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که از مدل زمان‌بندی دیگری به نام زمان‌بندی حقیقی استفاده کنید. در این مورد، به هنگام آغاز برنامه، تایмер وقفه‌ی تیک و جدداً تنظیم می‌شود. در نتیجه هر task زمان تیک کاملی را برای اجرا به دست می‌آورد. اگر پیش از رسیدن تیک بعدی کامل شود، تایmer برای task بعدی مجدداً تنظیم می‌شود. شمارش‌گر تیک همچنان به شمردن تیک‌های منظم ادامه می‌دهد (زیرا این تیک‌ها از شمارش‌گر تیک فرعی کم می‌شوند). اگرچه ممکن است کمی تأخیر داشته باشد. ملاحظه کنید که در این مدل task1 نیاز به چیزی ندارد. در حقیقت، این مدل امکان دیگری را نیز فراهم می‌کند، بخش‌های زمانی متغیر در هر task که در آن هر task بخش زمانی حداقل مخصوص به خود را دارد. این امر در صورتی می‌تواند بسیار کارآمد باشد که شما از پیش بدانید که یک task خاص برای کامل شدن نیاز به زمانی بیش از یک تیک دارد و نیز می‌تواند بار اضافی سوئیچ فضا را تا حد زیادی کاهش دهد.

نویت گردشی اولویت‌بندی شده انتخاب می‌کند.

سیستم علاوه بر شروع یک عادی می‌تواند در حالت غیرفعالی قرار گیرد که یک task نیست بلکه یک حالت ذخیره توان در فضای سیستم عامل می‌باشد. همچنین سیستم می‌تواند در حالت Sleep قرار گیرد (در صورتی که از سوی سخت‌افزار پستیبانی شود) این عمل حالت خاصی از خاموش کردن تغذیه متعلق به تراشه است که وقفه‌ی تیک (tick) را شامل می‌شود.

درست مانند سیستم عامل عمومی، taskها می‌توانند توسط وقفه‌ی تیک یا سوئیچ دستی متوقف شوند. اما برخلاف سیستم عامل عمومی، فراخوانی کنترل‌های سیستم‌عامل فتو در فضایی از سیستم‌عامل برای اکثر توابع اتفاق می‌افتد، بنابراین ابتدا سوئیچ دستی را اعمال می‌کند. سپس از آن فرآیند اجرا انجام می‌شود. در این روش پسته‌ی task برای این فرآیندها به کار برده نشده است، بنابراین اندازه‌ی پسته‌ی task می‌تواند کوچکتر باشد. در سیستم عامل فتو اکثر پیام‌هایی که مستقیماً تغییر محتوی را اعمال می‌کنند، XXX task نامیده شده و ممکن است فقط داخل یک task مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، پیام‌هایی کلی نیز وجود دارند که با ژن XXX آغاز می‌شوند و

ویژگی‌های سیستم‌عامل فتو

در شکل ۲ طرح کلی OS که برگرفته از شکل ۱ است را می‌بینید اما متوجه بلاک‌های جدید زیادی نیز می‌شود. نخست تنظیم سیستم را با boot hook کلی انجام می‌دهیم. هر task دارای یک task فرمت می‌باشد و در جایی قرار داده شده‌اند که شما می‌توانید توابع معمول را به مقداردهی اولیه اضافه کنید.

سیستم مرکزی بلاک حاوی بیش از چند ابزار می‌باشد. بررسی وقایع مراتب رویدادهای احتمالی است که ممکن است شما آغاز گر آنها باشید. این اعمال به کار برده می‌شوند تا سریعاً task را پس از وقفه یا دیگر taskها را آغاز نمایند. در نتیجه نگهداری فایل، taskهای احتمالی را که منتظر اتمام عمل نوشتن هستند را از حالت مسدود خارج می‌کند.

Watch dog برای taskهایی مورد آزمایش قرار می‌گیرد که دیگر پاسخ نمی‌دهند یا ممکن است نیاز به شروع مجدد داشته باشند. این امر جهت بررسی این که آیا یک مسیر ارتباطی همچنان مشغول است، مفید بوده و نیاز به بررسی‌های بی‌شمار مدت زمان وقفه‌ها را از طریق برنامه برطرف می‌نماید و نهایتاً زمان‌بند task را در پی طرح ساده‌ی

چرا می‌خواهیم که یک سیستم عامل در میکروکنترلر خود داشته باشیم؟

اکثر مردم نمی‌دانند که چرا می‌خواهید که یک سیستم عامل در میکروکنترلر خود داشته باشد، اما همه می‌خواهند که یکی را در کامپیوتر شخصی خود داشته باشند. اولین رایانه دارای پردازشگر MIPS max ۸۰۸۸۵ چندان قدر تمدن از میکروکنترلر کوچک مدرن نبود، با این وجود همگی می‌خواهیم که یک DOS بر روی آن بآش و این سیستم عامل‌های جدید حتی چند کاره نیز نبودند.

علت این امر می‌تواند بدین دلیل باشد که اکثر مردم هنگامی که کلمه‌ی سیستم‌عامل را می‌شنوند، ویندوز، Linux یا Mac در ذهنشان تداعی می‌شود و شما چگونه می‌توانید این سیستم‌عامل‌ها را در یک میکروکنترلر ۸ بیتی جای دهید؟ در داخل فضای سیستم‌عامل فمتو، این سیستم‌عامل بزرگ درست مثل ایرباس A380 در مقایسه با یک هلیکوپتر داخلی کنترل از راه دور می‌باشد، در حالی که هر دو پرواز می‌کنند. یک سیستم‌عامل زمانی مفید است که دستگاه‌های جانبی زیادی داشته باشید و میکروکنترلرهای مدرن با این دستگاه‌ها Load شوند. سیستم‌عامل به بسیاری از task‌های سطح پایین به منظور کنترل دستگاه‌های جانبی توجه می‌کند و کار برنامه‌نویس برنامه‌ی کاربردی را آسان‌تر می‌نماید. به همین دلیل است که می‌خواهید یک OS داشته باشید تا شما را از کارهای خسته‌کننده مربوط به سروکار داشتن با زمان‌های وقفه رهایی بخشد، تا وقفه‌ها را به خوبی پردازش کند و bit-banging را برای شما انجام دهد. اگر از سیستم‌عاملی که به سادگی قابل انتقال است استفاده کنید، می‌توانید برنامه‌های کاربردی خود را در بسیاری از پردازشگرهای مختلف بدون ایجاد تغییر اجرا کنید. فقط با به کارگیری یک OS، کد مورد نظر خود را مجدداً مورد استفاده قرار دهید، در وقت و هزینه صرفه‌جویی کنید!

محل‌های تجمع (rendezvous) کاملاً پشتیبانی می‌شوند. در اینجا امکان تحلیل عمیق‌تر این مفاهیم پیش‌رفته وجود ندارد اما به عنوان یک کاربر بالقوه‌ی سیستم عامل فمتو بهتر است بدانید ابزارهای لازم جهت در کار این موضوع به صورت مناسب در دسترس هستند.

ممکن است این ژن از داخل taskها و نیز از راههای سرویس و قوه فراخوانی شده باشند. آنها سبب اعمال تغییر محتوی نمی‌شوند و در همان فضایی اجرا می‌شوند که از آنجا فراخوانی شده‌اند و عموماً سیار سبب هستند.

Elektor 2010
<http://www.femtoos.org>

منابع :

سیستم عامل فمتو هر آنچه را که شما برای یک ارتباط درون task این نیاز دارید، فراهم می‌آورد. این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دو task (یا بیشتر) باید داده‌ها را تقسیم کرده یا به رجیستر یکسانی دسترسی، داشته باشند. در نتیجه، Mutex‌ها، ردیف‌های داده و

وقفه‌های خارجی

سیستم عامل فرمتو می‌تواند وقفه‌های خارجی را با دو روش برطرف نماید: از طریق ایجاد پرچم رویدادها یا از طریق استفاده از یک روتین سرویس وقفه (ISR). پرچم رویداد را می‌توان برای آگاه کردن task دارای اولویت بالا که منتظر این رویداد است، مورد استفاده قرار داد. سپس این task در وقفه‌ی تیک بعدی اجرا خواهد شد. دو نوع ISR وجود دارد: I و ISR II. ISR I می‌توان پس از یک وقفه از هر جایی (تقریباً) در برنامه دست یافت، چه در فضای task باشد و چه در فضای سیستم عامل باشد، اما عملکرد محدودی دارد. به ISR II فقط می‌توان از درون یک task دست یافت. اگر در حال اجرای سیستم عامل چنین وقفه‌ای اتفاق بیفتد، اجرای آن باید به تأخیر افتاد تا وقتی که یک task شروع شود. چنین وقفه‌ای می‌تواند task در حال اجرا را وادرار سازد تا قبیل از و پایا درست بعد از اجرای ISR انتقال یابد.

Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3

یک سیستم عامل کوچک که مایکروسافت برای کامپیوترهای شخصی دستی و کوچک طراحی نموده و در سیستم هایی چون AutoPC گنجانده شده است . ویندوز CE ، که رابط گرافیکی آن مشابه رابط گرافیکی ویندوز x ۹ و NT است ، نسخه کوچکی از برخی از برنامه های کاربردی مایکروسافت ، از جمله اکسل word اینترنت اکسپلورر - Schedule و یک سرویس گیرنده پست الکترونیکی و بسیاری امکانات دیگر را در خود جای داده است . این سیستم عامل قابلیت نسب بر روی نسل های ۹ به بعد تراشه های ARM را دارا می باشد . این نسخه شامل یک کامل نرم افزار های مورد نیاز جهت نسب این سیستم عامل به همراه مجموعه ای از مقالات ، نکات آموزشی و فیلم جهت کار با این سیستم عامل بوده که لیست کاما ، محتويات یک در زیر قرار داده شده است .



Windows CE 6.0

Windows CE 6.0 R2

Windows CE 6.0 R3

Windows CE 5.0 RS
Visual Studio 2005 Pro


Mini2440 CE6 Suite 1001

UPDATE MINI2440

Training set

[توضیحات تکمیلی](http://eshop.eca.ir/link/334.php) :

AT91SAM7X256 Header Board

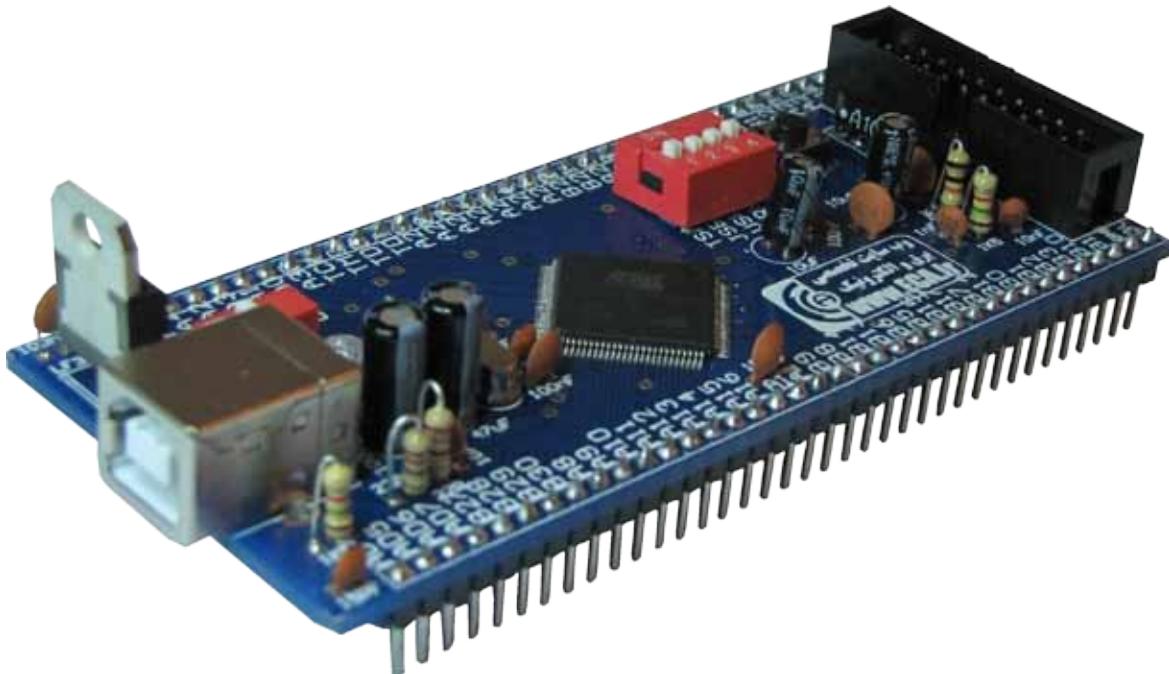

برد راه انداز میکرو کنترلرهای ARM7 با امکانات اولیه جهت کار با میکرو کنترلهای AT91SAM7X256 شرکت اتمل. با نوجه به ۱۰۰ پایه بودن میکرو، دو ردیف پین هدر در اطراف برد قرار گرفته که بر روی ۲ بردبرد چسبیده به هم قابل قرارگیری است. از دیگر مزایای این برد راه انداز، تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو از طریق پورت USB به همراه کلید قطع وصل می باشد . پورت USB علاوه بر تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو، ارتباط SAMBA جهت پروگرام کردن میکرو و ارتباط با ماژول USB میکرو را نیز مهیا ساخته است . جهت پروگرام کردن این میکرو می توانید از ۲ طریق ارتباط SAM-BA (از طریق پورت USB) و یا پورت JTAG اقدام نمایید .

خلاصه مشخصات برد راه انداز AT91SAM7X256

AT91SAM7X256

- * حداقل مدار جهت راه اندازی میکرو کنترولر
- * دارای خروجی تمام پایه های ورودی خروجی به ترتیب شمارشی
- * امکان نصب مستقیم برد بر روی بردبرد
- * دارای خروجی ولتاژهای ۳,۳ و ۵ ولت
- * دارای کلید قطع و وصل تغذیه
- * امکان فعال و غیر فعال کردن پورت های USB و JTAG
- * امکان استفاده از پروگرامر SAM-BA
- * دارای پورت JTAG
- * دارای کلید ریست
- * امکان کنترل پایه های TST, JTAGSELT و ERASE با استفاده از دیپ سوئیچ
- * دارای ۱۲ ماه گارانتی تعویض

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/519.php>

تثبیت کننده و لتاژ ثابت با استفاده از مدارهای مجتمع

7805

7905


7512

L200


LM317

LM338

RC4195

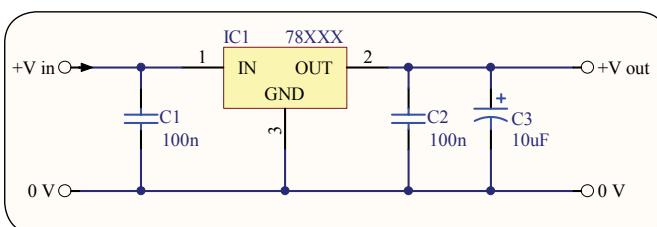

شکل ۱: آی‌سی تثبیت کننده ولتاژ با خروجی ثابت و مثبت.

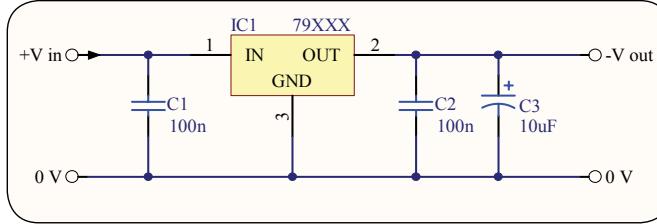

شکل ۲: آی‌سی تثبیت کننده ولتاژ با خروجی ثابت و منفی.

افزایش دامنه «هوم» ولتاژ اصلی تا حد غیرقابل قبول می‌باشد. علاوه بر این نباید گذاشت ولتاژ تثبیت نشده ورودی نسبت به ولتاژ خروجی موردنظر بیش از حد بالا رود. اگر اختلاف ولتاژ آنها از ۱۵ ولت بیشتر شود، توان تلفاتی قطعه مزبور بسیار بالا خواهد رفت. این حالت نیز به نوبه خود موجب فعال شدن بی‌موقع مدار محافظت در مقابل

نمونه‌های متنوعی از تثبیت کننده‌های مبتنی بر مدارهای مجتمع وجود دارد که محدوده وسیعی از ولتاژهای خروجی را پوشش می‌دهند. مدار داخلی محدود کننده جریان آنها به صورت «قطع جریان ناشی از اضافه بار حرارتی» می‌باشد.

متداول‌ترین نمونه‌های این نوع تثبیت کننده‌های ولتاژ در بسته‌های پلاستیکی TO220 ارائه شده‌اند. مدارهای مجتمع مزبور ولتاژ ثابت مثبت (سری 78XX) یا منفی (سری 79XX) ایجاد می‌کنند. قطعه‌های مذبور با ولتاژهای خروجی مختلفی ارائه شده‌اند (مانند ۵ ولت، ۹ ولت، ۱۲ ولت، ۱۵ ولت و ۱۸ ولت) و می‌توانند جریانی تا حد یک آمپر را ارائه کنند.

روش‌های پایه استفاده از مدارهای مجتمع سری 78XX و 79XX در شکل‌های ۱ و ۲ ارائه شده‌اند. مدار شکل ۱ برای ولتاژهای ورودی و خروجی مثبت طراحی شده است. مدار شکل ۲ نیز برای ولتاژهای ورودی و خروجی منفی طراحی شده است.

باید به خاطر داشت که در بدترین حالت ولتاژ تثبیت نشده ورودی باید دست کم به اندازه ۳ ولت از ولتاژ خروجی موردنظر بیشتر باشد. توانان در نظر نگرفتن این نکته کاهش میزان تثبیت کنندگی و

ثبت کنندگی ولتاژ ثابت با استفاده از مدارهای مجتمع

جدول‌های ۱، ۲ و ۳ ارائه شده‌اند.

اضافه‌بار حرارتی می‌شود. مشخصه‌های معمول این ثبت کنندگاهای ولتاژ ثابت با جریان خروجی ۱۰۰ میلی‌آمپر، ۱ آمپر و ۲ آمپر در

جدول ۱: سری ۱۰۰ میلی‌آمپری

78L24	78L15	78L12	78L05	خروجی مثبت	نوع	
79L24	79L15	79L12	79L05	خروجی منفی		
35-27	35-5/17	35-5/14	30-7	محدوده ولتاژ ورودی (ولت)		
4/0	3/0	2/0	2/0	ثبت کنندگی نسبت به بار مصرفی (درصد)		
5/1	5/1	1	1	ثبت کنندگی نسبت به ولتاژ AC ورودی (درصد)		
49	52	55	60	حذف ولتاژ ریپل (دسی‌بل)		
850	500	400	200	مقاومت خروجی (اهم)		
200	90	70	40	ولتاژ نویز خروجی در محدوده ۱۰ هرتز تا ۱۰۰ کیلوهرتز (میکروولت)		
20	25	35	75	جریان اتصال کوتاه (میلی‌آمپر)		

جدول ۲: سری ۱ آمپری

78L24	78L15	78L12	78L05	خروجی مثبت	نوع	
79L24	79L15	79L12	79L05	خروجی منفی		
38-27	30-5/17	30-5/14	25-7	محدوده ولتاژ ورودی (ولت)		
6/0	5/0	4/0	2/0	ثبت کنندگی نسبت به بار مصرفی (درصد)		
3/0	3/0	2/0	2/0	ثبت کنندگی نسبت به ولتاژ AC ورودی (درصد)		
56	60	61	71	حذف ولتاژ ریپل (دسی‌بل)		
150	90	80	30	مقاومت خروجی (اهم)		
170	90	80	40	ولتاژ نویز خروجی در محدوده ۱۰ هرتز تا ۱۰۰ کیلوهرتز (میکروولت)		
150	230	350	750	جریان اتصال کوتاه (میلی‌آمپر)		


جدول ۳: سری ۲ آمپری

78L24	78L15	78L12	78L05	خروجی مثبت	نوع
40-27	35-18	35-15	35-8	محدوده ولتاژ ورودی (ولت)	
250	180	160	100	ثبت کنندگی نسبت به بار مصرفی (درصد)	
480	300	240	100	ثبت کنندگی نسبت به ولتاژ AC ورودی (درصد)	
48	52	53	60	حذف ولتاژ ریپل (دسی‌بل)	
170	19	18	17	مقاومت خروجی (اهم)	
170	90	75	40	ولتاژ نویز خروجی در محدوده ۱۰ هرتز تا ۱۰۰ کیلوهرتز (میکروولت)	
500	500	500	500	جریان اتصال کوتاه (میلی‌آمپر)	


حالات اتصال کوتاه به افت ولتاژ DC بر روی مقاومت بستگی خواهد داشت. اگر از ترانزیستور و یکسوساز مناسی استفاده شده باشد، با استفاده از فیوزهای سریع ۵ آمپری می‌توان مدار را در مقابل افزایش بیش از حد جریان محافظت کرد.

ثبت کننده ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ

به آسانی می‌توان ولتاژ خروجی این ثبت کننده‌ها را به صورت ثابت یا متغیر افزایش داد. (در شکل‌های ۵، ۶ و ۷ نشان داده شده است). اگر دیودی که در بایاس مستقیم قرار دارد، را بین پایه مشترک و خط اتصال زمین قرار دهیم، ولتاژ خروجی ثبت کننده به اندازه ۰/۶ ولت افزایش می‌یابد (یعنی به اندازه افت ولتاژ روی دیود در بایاس مستقیم). دو دیود متوالی که در بایاس مستقیم قرار گرفته باشند، می‌توانند ولتاژ خروجی را به اندازه ۱/۲ ولت افزایش دهند و با افزایش تعداد دیودها، این افزایش ولتاژ خروجی ادامه می‌یابد. اگر لازم باشد ولتاژ خروجی به میزان زیادی افزایش یابد، استفاده از روش شکل ۵ بسیار طاقت‌فرسا خواهد بود. همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده، به جای آن می‌توان از دیود زنر استفاده کرد. در این حالت ولتاژ خروجی به اندازه افت ولتاژ شکست دیود زنری که به عنوان «بالا برنده پایه ولتاژ» به کار رفته، افزایش می‌یابد.

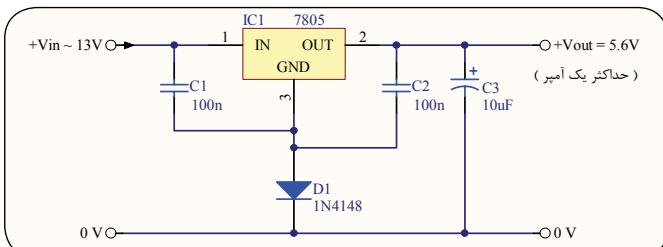

شکل ۵: نمونه ساده‌ای از ثبت کننده ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ خروجی. در اینجا از دیود «بالا برنده پایه ولتاژ» استفاده شده است.

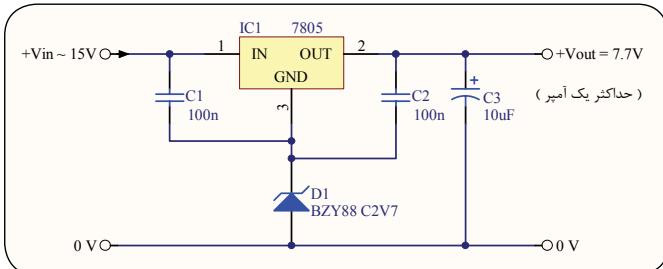


شکل ۶: نمونه ساده‌ای از ثبت کننده ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ خروجی. در اینجا از دیود زنر به عنوان «بالا برنده پایه ولتاژ» استفاده شده است.

مقاومت خروجی مدارهای ارائه شده در شکل‌های ۵ و ۶ با مقاومت خروجی ارائه شده توسط خود ثبت کننده چندان اختلاف ندارد. اگر قابلیت تغییر ولتاژ ثبت کننده خروجی به صورت یک‌نواخت مورد نظر باشد، با استفاده از مدار شکل ۷ می‌توان این کار را انجام داد. البته به شرطی که افزایش اندکی در مقاومت خروجی ثبت کننده قابل تحمل باشد. مقاومت متغیر مورد استفاده در این مدار باید از نوع سیمی و با کیفیت خوب باشد. با مقادیر اختصاص داده شده می‌توان ولتاژ خروجی را از ۵-۹/۱ ولت تغییر داد. در صورت استفاده از ثبت کننده ۱۲ ولتی، تغییرات ولتاژ خروجی تقریباً از ۱۲-۱۷/۵ ولت باشد، اما در این حالت باید ولتاژ ثبت نشده را تا ۲۴ ولت افزایش داد.

ثبت کننده ولتاژ با تقویت جریان


با اضافه کردن ترانزیستور پرقدرتی به مدار پایه مدارهای مجتمع ثبت کننده ولتاژ سه‌پایه، جریان خروجی آن به میزان بسیار زیادی افزایش می‌یابد. شکل‌های ۳ و ۴ به ترتیب نمونه‌هایی از این نوع ثبت کننده‌های ولتاژ را برای ولتاژهای مثبت و منفی ارائه کرده‌اند. باید به خاطر داشت که ثبت خط تغذیه مثبت به ترانزیستور p-n-p و خط تغذیه منفی به ترانزیستور n-p-n احتیاج دارد.

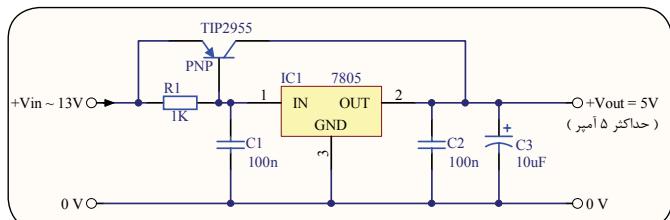

شکل ۳: ثبت کننده ولتاژ مثبت همراه با تقویت جریان.

ترانزیستورهای قدرتی که در شکل‌های ۳ و ۴ معرفی شدند، نمونه‌های پلاستیکی ترانزیستورهای معروف PNP3055 و 2N3055 می‌باشند. یعنی به جای محفظه فلزی TO3، در بسته‌های پلاستیکی TAB ارائه شده‌اند زیرا نصب TIP3055 و TIP2955 نسبت به نمونه‌های فلزی مشابه آسان‌تر بوده و حداکثر جریان عبوری آنها نیز ۱۵ آمپر می‌باشد.

تا زمانی که جریان خروجی از ۶۰ میلی‌آمپر کمتر باشد، عملکرد ثبت کننده به صورت معمول خواهد بود (یعنی ترانزیستور فعال نخواهد بود) اما اگر جریان خروجی از این مقدار بیشتر شود، ترانزیستور روش نشده و جریان اضافه از آن طریق به سمت بار مصرفی عبور می‌کند.

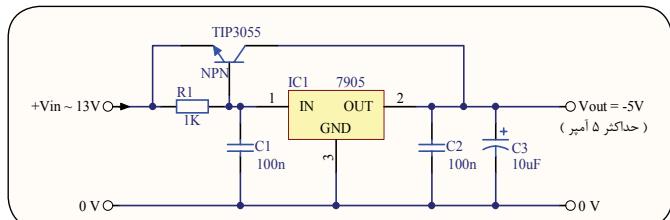


شکل ۴: ثبت کننده ولتاژ منفی همراه با تقویت جریان.

در این حالت ترانزیستور می‌تواند جریانی تا حد ۵ آمپر را در خروجی ارائه کند و مقاومت خروجی مدار نیز در حدود ۱/۰ اهم یا کمتر خواهد بود. باید دقت کرد که خنک کننده مورد استفاده برای TR1 باید برای عبور مدام حداکثر جریان مصرفی از ترانزیستور مناسب باشد. مثلاً اگر ولتاژ ورودی ثبت کننده ۱۲ ولت باشد، برای ارائه جریانی در حد ۲ آمپر خنک کننده‌ای با مقاومت حرارتی ۲۰°C/W یا کمتر مورد نیاز می‌باشد. برای جریانی در حد ۵ آمپر، مقاومت حرارتی خنک کننده باید ۰/۵۰°C/W (یا کمتر) باشد.

این مدار را می‌توان برای سایر ثبت کننده‌های ولتاژ ثابت با خروجی ۹ ولت و ۱۲ ولت نیز مورد استفاده قرار داد. البته به شرطی که ولتاژ ثبت نشده ورودی نیز به همان نسبت افزایش یابد، یعنی ولتاژ ورودی باید به اندازه ۷-۴ ولت از ولتاژ خروجی مورد نظر بیشتر باشد. مثلاً نمونه ۱۲ ولتی آن به ولتاژ ورودی ۱۷ ولت احتیاج دارد. باید توجه داشت که در این حالت دیگر مدار محدود کننده جریان این ثبت کننده‌های ۳ پایه عمل نخواهد کرد و جریان عبوری در

ثبت کننده ولتاژ ثابت با استفاده از مدارهای مجتمع


دارند، می‌تواند بین $1/2\text{--}30$ ولت متغیر باشد (که البته به بالاترین ولتاژ ثبیت‌نشده مجاز در ورودی بستگی دارد). در این آی‌سی‌ها محدود کننده جریان، محافظ حرارتی و ایمنی در محدوده عملکرد صحیح پیش‌بینی شده است.

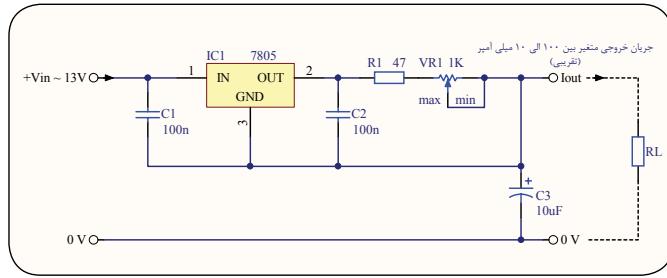


شکل ۹: جریان ثبیت‌شده متغیر با استفاده از آی‌سی ثبیت‌کننده ولتاژ.

مشخصه‌های LM338 و LM317 در جدول ۵ ارائه شده است. نمونه‌ای از مدار ثبیت‌کننده ولتاژ، با استفاده از آی‌سی ثبیت‌کننده ولتاژ متغیر در شکل‌های ۱۰ و ۱۱ ارائه شده است. در مدار شکل ۱۰ از LM317K استفاده شده است (که باید بر روی خنک کننده‌ای با مقاومت حرارتی 2°C/W نصب شود). ولتاژ خروجی این مدار را می‌توان بین $13\text{--}1\text{ آمپر}$ ارائه کرد. حداقل جریان بار مصرفی آن $1/5$ آمپر است. شکل ۱۱ نمونه دیگری از این مدار را نشان می‌دهد، که جریان خروجی آن 5 آمپر بوده و می‌توان ولتاژ خروجی آن را بین $9/5\text{--}13/8$ ولت تنظیم کرد (این مدار را نصب شود). این منبع تغذیه را می‌توان به عنوان جایگزین مناسبی برای باطری‌های سربی اسیدی مورد استفاده قرار داد.

در مواردی که هم ولتاژ و هم جریان متغیر در خروجی ثبیت‌کننده مورد نیاز باشد، باید از L200 استفاده کرد. این آی‌سی ولتاژ

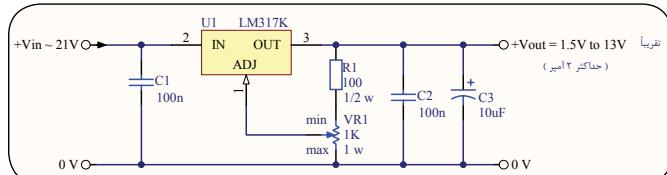


شکل ۱۰-۳۵: نمونه‌ای از منبع تغذیه با ولتاژ متغیر مبتنی بر LM317.

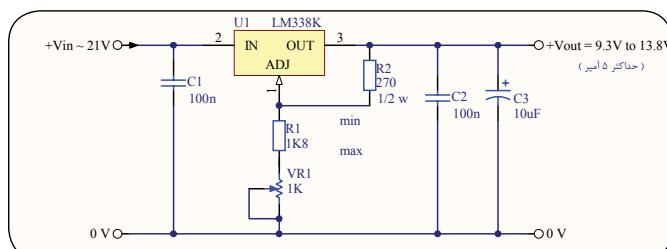

شکل ۱۰-۳۶: منبع تغذیه با ولتاژ متغیر و جریان ۵ آمپر مبتنی بر LM338K.


ثبت کننده متغیری بین $2/8\text{--}36$ ولت را ارائه می‌کند. جریان خروجی آن نیز قابل تنظیم است، که حداقل مقدار آن 2 آمپر می‌باشد. قطعه مزبور در بسته‌های 5 پایه ارائه شده است. تغییرات ولتاژ نسبت به تغییرات بار مصرفی معمولاً در حد $1/5$ درصد می‌باشد. در این قطعه نیز مانند سایر آی‌سی‌های ثبیت‌کننده ولتاژ، محدوده عملکرد ایمن، محافظت در مقابل افزایش بیش از حد ولتاژ خروجی (تا حد 6 ولت و به مدت 60 میلی‌ثانیه) و محافظت در مقابل اتصال کوتاه پیش‌بینی شده است.

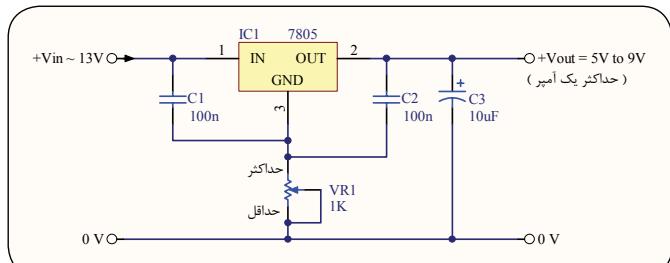

شکل ۷: روش دستیابی به ولتاژ خروجی متغیر با استفاده از ثبیت‌کننده ولتاژ ثابت.

منبع تغذیه با جریان ثابت

ممکن است مواردی پیش بیايد که به جای ولتاژ خروجی ثابت، جریان خروجی ثابت مورد نیاز واقع شود. شکل ۸ نشان می‌دهد که به آسانی می‌توان با ثبیت‌کننده ولتاژ ثابت، منبع تغذیه‌ای با جریان خروجی ثابت ایجاد کرد.

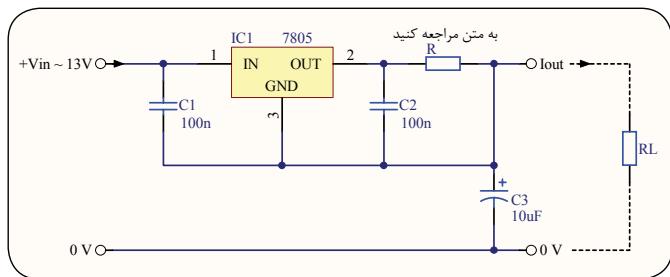

شکل ۱۰-۳۳: نمونه‌ای از منبع جریان ثابت مبتنی بر آی‌سی ثبیت‌کننده ولتاژ.

جریان خروجی به افت ولتاژ روی R بستگی داشته و از رابطه زیر پیروی می‌کند:

$$I = \left(\frac{5000}{R} + 4 \right) \text{ (میلی آمپر)}$$

نمونه‌های معمول مقادیر مقاومت R و جریان خروجی در جدول ۴ ارائه شده است:

اگر جریان ثبیت‌شده متغیر مورد نیاز باشد، باید از مقاومت متغیر به جای R استفاده کرد (به صورتی که در شکل ۹ ملاحظه می‌کنید).

جریان خروجی (میلی آمپر)	مقادیر R (اهم)
504	10
234	22
109	47
54	100
27	220
15	470


مقاومت ثابت حداقل جریان عبوری را تعیین می‌کند. با مقادیر نشان داده شده جریان عبوری $100\text{--}1000$ میلی آمپر خواهد بود.

مدارهای مجتمع ثبیت‌کننده ولتاژ با ولتاژ متغیر

در مواردی که ولتاژ ثبیت‌شده متغیر مورد نیاز باشد، بهتر است نمونه‌هایی از آی‌سی‌های ثبیت‌کننده ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند، که بتوانند ولتاژ خروجی متغیری را ارائه کنند (LM317 یا LM338). ولتاژ خروجی این قطعات، که انعطاف‌پذیری زیادی نیز

نوع	LM338K	LM317K	LM317T	LM317M	LM317L	
حداکثر جریان بار مصرفی	۵ آمپر	۱/۵ آمپر	۱/۵ آمپر	۵۰۰ میلی آمپر	۱۰۰ میلی آمپر	
محدوده تغییرات ولتاژ خروجی (ولت)	32-2/1	37-2/1	37-2/1	37-2/1	37-2/1	
ثبت کنندگی نسبت به بار مصرفی (درصد)	1/0	1/0	3/0	1/0	1/0	
ثبت کنندگی نسبت به خط AC (درصد)	005/0	01/0	02/0	01/0	01/0	
حذف ریپل (دسی بل)	60	65	65	65	65	
امپانس خروجی (آهم)	3	10	10	10	10	
جریان عبوری پایه تنظیم کننده (میکرو آمپر)	45	50	50	50	50	
مقاومت حرارتی محفظه آی سی (C/W ۰ ^۸)	1	3/2	4	12	160	
حداکثر دمای محل اتصال (C ۰ ^۸)	125	125	125	125	125	
حداکثر توان تلفاتی	50	20	15	5/7	625/0	
نوع بسته	TO3	TO3	TO220	TO202	TO92	


جریان، باید خنک کننده مناسبی برای آن در نظر گرفت (با مقاومت حرارتی C/W ۰^۸ یا کمتر).

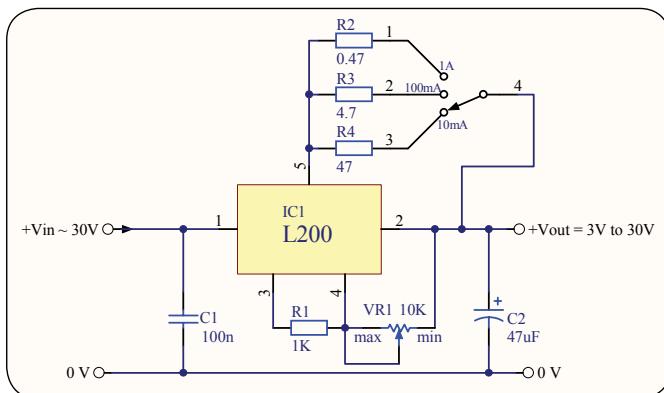

شکل ۱۳: منبع تغذیه مبتنی بر L200 با انعطاف‌پذیری زیاد. ولتاژ خروجی آن متغیر بوده و نیز می‌توان یکی از ۳ محدوده جریان را برای آن انتخاب کرد.

منبع تغذیه‌های مضاعف

گاهی منبع تغذیه‌هایی با دو خط تغذیه مثبت و منفی (نسبت به خط تغذیه صفر ولت) مورد نیاز واقع می‌شوند. به خصوص در مواردی که از تقویت کننده عملیاتی در مداری استفاده شده باشد، ممکن است چنین منبع تغذیه‌ای مورد نیاز واقع شود. ولتاژ تغذیه موردنیاز برای تقویت کننده‌های عملیاتی معمولاً به صورت ± 5 ولت، ± 9 ولت، ± 12 ولت، ± 15 ولت می‌باشد. روش ساده‌ای برای این کار در شکل ۱۴ ارائه شده است.

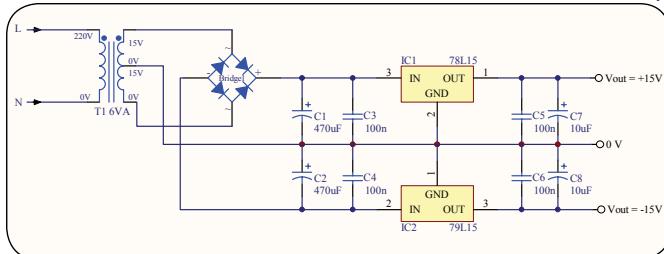


شکل ۱۴: نمونه‌ای از منبع تغذیه متقابل ثبت شده می‌باشد. که برای کار با تقویت کننده‌های عملیاتی مناسب می‌باشد.

با انتخاب مقاومت‌های مناسب می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی برای ولتاژ و جریان خروجی اعمال کرد. شکل ۱۲ نمونه‌ای از منبع تغذیه با ولتاژ و جریان ثابت را نشان می‌دهد که با استفاده از L200 طراحی شده است. مدار مزبور می‌تواند ولتاژ ثبت شده ۱۲ ولت با جریانی تا حد ۱ آمپر را ارائه کند. برای دستیابی به مقادیر خروجی متفاوت می‌توان رابطه‌های زیر را مورد استفاده قرار داد:

$$V_{\text{out}} = 2/77(1 + \frac{R_2}{R_1}) \text{ ولت} \quad (\text{ولت})$$

$$I_{\text{outmax}} = \frac{0/45}{R_3} \text{ آمپر} \quad (\text{آمپر})$$


نمونه‌ای از کاربرد L200 (به عنوان منبع تغذیه با ولتاژ و جریان

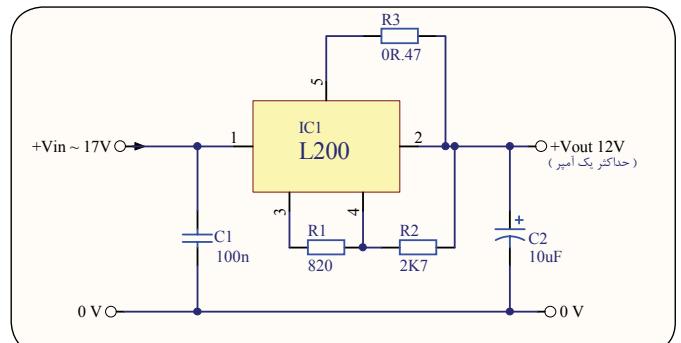

شکل ۱۳-۳۷: منبع تغذیه ۱۲ ولت ۱ آمپری با ولتاژ و جریان ثابت، مبتنی بر L200


متغیر) در شکل ۱۳ نشان داده شده است. باید به خاطر داشت که وقتی ثبت کننده با کمترین ولتاژ و بیشترین جریان (یعنی ۲ آمپر) مورد استفاده قرار بگیرد، توان تلفاتی به میزان زیادی افزایش خواهد یافت. بنابراین برای جلوگیری از عملکرد بی‌موقع مدار محدود کننده

ثبتیت کننده ولتاژ ثابت با استفاده از مدارهای مجتمع

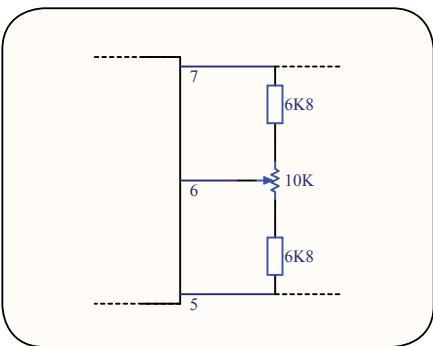

شکل ۱۷: با این روش می‌توان مدار شکل ۱۶ را طوری اصلاح کرد، که تنظیم دقیق تعادل ولتاژهای خروجی امکان‌پذیر باشد.

ج) ۵- ولت، با ۱۰۰ میلیآمپر از آنجا که پایه‌های «اتصال مشترک» در IC_1 و IC_2 به یک نقطه متصل شده‌اند، می‌توان هر دو آسی سی را بدون استفاده از واشر عایق بر روی خنک کننده مشترکی متصل کرد. مقاومت حرارتی خنک کننده باید $3^{\circ} C/W$ یا کمتر باشد.

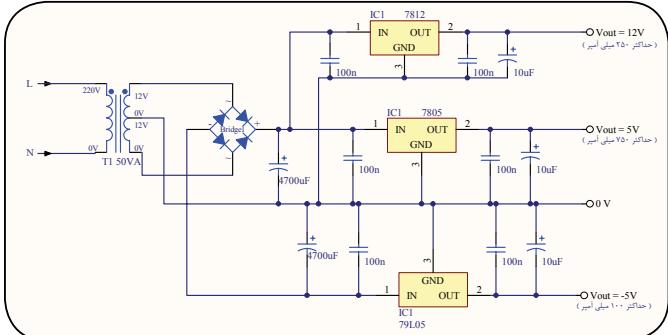

شکل ۱۸: نمونه‌ای از منبع تغذیه کامپیوترهای کوچک با ۳ ولتاژ خروجی متفاوت.

محافظت در مقابل افزایش ولتاژ تغذیه


اتصال کوتاه در ثبتیت کننده‌های سری می‌تواند نتایج وخیمی را به دنبال داشته باشد، زیرا در این حالت تمام ولتاژ ثبتیت‌نشده ورودی مستقیماً در خروجی ظاهر می‌شود. مثلاً ممکن است ولتاژ ثبتیت‌نشده ۱۰ ولتی به مدارهایی حاوی آسی‌های TTL اعمال شود. باید توجه داشت که حتی اگر برای یک لحظه هم ولتاژ تغذیه چنین مدارهایی از ۷ ولت بیشتر شود، تمام قطعه‌های متصل شده به خط تغذیه ۵ ولت آسیب خواهند دید. با کمک مدار «محافظت در مقابل افزایش ولتاژ تغذیه» که نمونه‌ای از آن را در شکل ۱۹ ملاحظه می‌کنید، می‌توان از بروز این وضعیت ناخوشایند جلوگیری کرد. وقتی ولتاژ خط تغذیه از ۶/۱ ولت بیشتر شود، این مدار عملانه آن را اتصال کوتاه می‌کند با استفاده از رابطه زیر می‌توان مدار را برای کار در ولتاژهای دیگر اصلاح کند:

$$V_{th} = V_z + V_{gt}$$

که V_z ولتاژ دیود زنر و V_{gt} ولتاژ تحریک تریستور می‌باشد (در مورد تریستور BT152 ولتاژ تحریک گیت معادل یک ولت می‌باشد). وقتی تریستور روشن شود، هم‌چنان در حالت روشن باقی خواهد ماند، مگر این که ولتاژ تغذیه قطع شده و یا فیوز بسوزد. ممکن است به نظر برسد که عملکرد مدار چندان مدبرانه نیست، اما نتیجه نهایی آن مطلوب می‌باشد.

در اینجا دو ثبتیت کننده ولتاژ ثابت، با قابلیت معکوس مورد استفاده قرار گرفته است. جریان عبوری ثبتیت کننده‌ها باید مساوی و یا بزرگ‌تر از حداکثر جریان بار مصرفی باشد موارد چندانی را نمی‌توان یافت که جریان مورد نیاز مدارهای مبتنی بر تقویت کننده‌های عملیاتی از ۱۰۰ میلی‌آمپر بیشتر شود بنابراین ثبتیت کننده‌های ولتاژ سری 78XX و 79XX معمولاً برای این کار کافی می‌باشند.

اگر جریان خروجی مورد نیاز از ۱۰۰ میلی‌آمپر بیشتر نشود، مدار شکل ۱۶ نسبت به مدار شکل ۱۴ نمونه مناسب‌تری به شمار می‌آید.

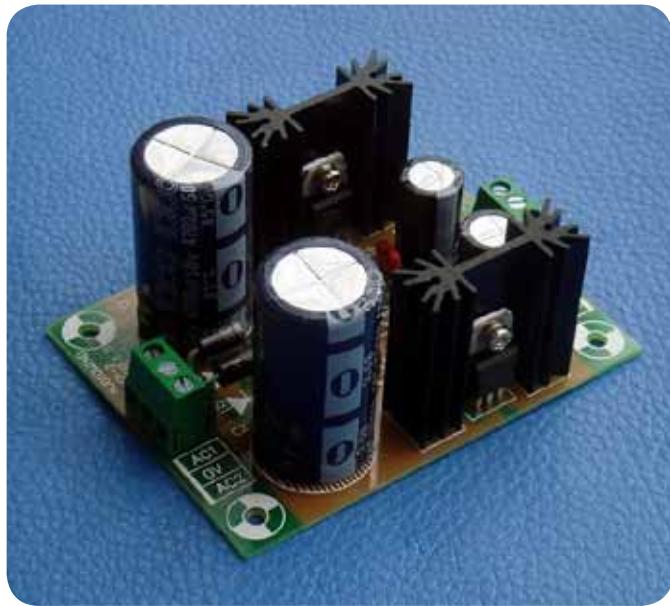


شکل ۱۵: نمونه ساده‌ای از منبع تغذیه مضاعف مبتنی بر ثبتیت کننده‌های ولتاژ سری 78XX و 79XX.

در این مدار از ثبتیت کننده ولتاژ RC4195 استفاده شده است. این ثبتیت کننده به مدار محدود کننده جریان و محافظت حرارتی نیز مجهز می‌باشد. در مورد مدارهایی که به ولتاژهای کاملاً متعادل نیاز دارند، باید از قطعه‌های اضافی دیگری نیز استفاده کرد، که نمونه‌ای از آن را در شکل ۱۷ ملاحظه می‌کنید.

در مواردی که ممکن است تغییرات جریان مصرفی بسیار زیاد باشد، باید تغییراتی در مدار شکل ۱۴ ایجاد کرد. در چنین مواردی باید ثبتیت کننده‌ها طوری انتخاب شوند، که بتوانند جریان خروجی مورد نیاز را فراهم کنند. شکل ۱۸ مدار نمونه‌ای از منبع تغذیه کامپیوترهای کوچک را نشان می‌دهد، که خطوط ولتاژ خروجی آن به صورت زیر می‌باشند.

- (الف) $+12$ ولت، 250 میلی‌آمپر
- (ب) $+5$ ولت، 750 میلی‌آمپر

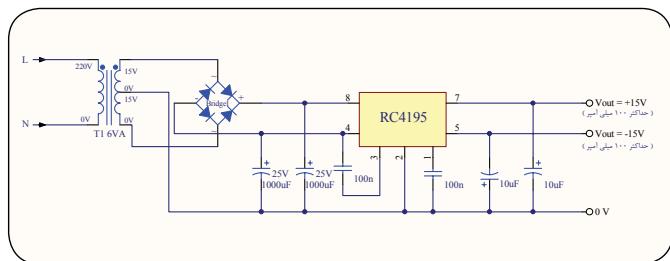

شکل ۱۶: منبع تغذیه مخصوص تقویت کننده‌های تفاضلی با استفاده از آسی‌سی RC4195


ماژول LCD N96 به همراه تاچ اسکرین



این ماژول جهت کارکرد راحتتر با LCD N96 ساخته شده و تمام پایه های مورد استفاده این LCD و همچنین پایه های تاچ اسکرین بیرون کشیده شده است. ماژول فوق قابلیت اتصال بر روی برد برد را داشته و همچنین میتوان بر روی برد های دیگر نصب و استفاده شود.

N96 LCD گوشی یا ELT240320 یک نمایشگر رنگی (با اندازه تصویر ۳۲۰*۲۴۰ پیکسل) که توسط آن می توانید تصاویر و متون رنگی خود را به نمایش در آورید

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/511.php>

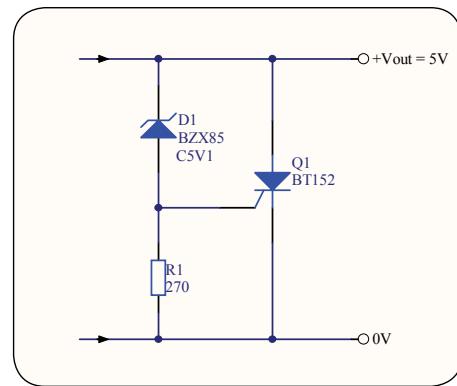

شکل ۱۹: نمونه‌ای از مدار محافظت در مقابل افزایش ولتاژ تغذیه.

منبع : اصول و مبانی الکترونیک - ترجمه رضا خوش کیش

SIMATIC Step 7 (5.5) Pro Edition 2010

شرکت زیمنس برای سیستمهای اتوماسیون، سری PLC های S400-S300-S200 (معروفترین و پر کاربردی ترین سری در ایران) را تولید کرده که برنامه ریزی و پیکربندی سخت افزاری این سری از PLC ها را میتوان با استفاده از نرم افزار SIMATIC MANAGER انجام داد. زبان برنامه نویسی مورد استفاده در این نرم افزار STEP 7 است که در حالت گرافیکی (استفاده از بلوکهای آماده موجود در برنامه) بسیار ساده نیز هست. بیش از 90% از نقشه های موجود در صنعت (برنامه نوشته شده در PLC) با دیاگرامهای LADER است که همانند کنترلها و رله ها در مدار های کنترل رسم میشوند. پس از برنامه نویسی در این نرم افزار با استفاده از قسمت SIMULATION نرم افزار میتوان برنامه نوشته شده را شبیه سازی کرده و در صورت وجود خطای آن را برطرف کرد. در نرم افزار SIMATIC MANAGER شما با تمامی سخت افزارهای موجود در یک PLC سر و کار دارید. از منبع تغذیه PLC تا مدلهای مختلف CPU و دیگر اجزاء PLC . در این نرم افزار تمام ورودی و خروجی های PLC (مدولها) اعم از ورودی و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال مدول شمارشگر، مدول وضعیت ... تعیینه شده که میبایست در صورت استفاده در نرم افزار پیکربندی سخت افزاری شوند .

این نرم افزار در سیستم عامل های زیر قابل نصب می باشد :

STEP 7 Professional is a 32-bit application that is released for the following operating systems:

- MS Windows XP Professional with SP2 or SP3
- MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 Standard Edition as workstation computer
- New as of this version: MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional Enterprise

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/522.php>




فیلم آموزشی Simatic Step7 Step by Step

این فیلم آموزشی محصولی از طرف شرکت زیمنس و به زبان انگلیسی می باشد .

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/112.php>


AT91SAM7S64 Header Board

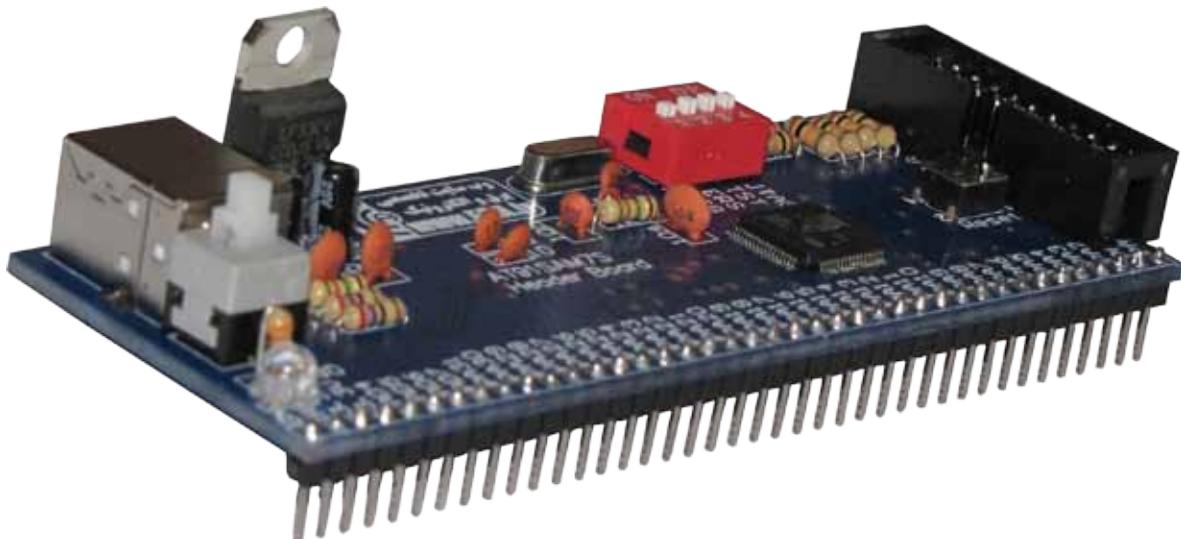

برد راه انداز میکروکنترلرهای ARM7 با امکانات اولیه جهت کار با میکروکنترلرهای AT91SAM7S64 شرکت اتمل. این برد امکان قرار گرفتن بر روی بردبورد را دارا بوده و به علت یک ردیفه بودن پین ها کمترین فضا از برد بورد اشغال می گردد. از دیگر مزایای این برد راه انداز تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو از طریق پورت USB به همراه کلید قطع وصل می باشد. پورت USB علاوه بر تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو، ارتباط SAMBA جهت پروگرامر کردن میکرو و ارتباط با ماژول USB میکرو را نیز مهیا ساخته است. جهت پروگرام کردن این میکرو می توانید از ۲ طریق ارتباط SAMBA (از طریق پورت USB) و یا پورت JTAG اقدام نمایید.

خلاصه مشخصات برد راه انداز AT91SAM7S64 :

- * حداقل مدار جهت راه اندازی میکروکنترولر AT91SAM7S64
- * دارای خروجی تمام پایه های ورودی خروجی به ترتیب شمارشی
- * امکان نصب مستقیم برد بر روی بردبرد
- * دارای خروجی ولتاژهای ۳,۳ و ۵ ولت
- * دارای کلید قطع و وصل تغذیه
- * امکان فعال و غیر فعال کردن پورت های USB و JTAG
- * امکان استفاده از پروگرامر SAM-BA
- * دارای پورت JTAG
- * دارای کلید ریست
- * امکان کنترل پایه های TST, JTAGSELT و ERASE با استفاده از دیپ سوئیچ
- * دارای ۱۲ ماه گارانتی تعویض

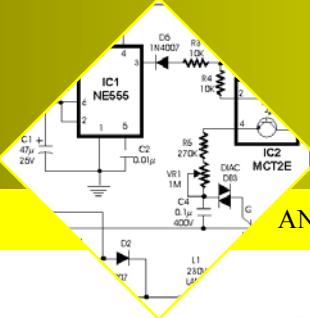

Design

ANALOG AND DIGITAL Design



گسترش تعداد خطوط خروجی

امکان‌پذیر است. به خاطر دلایلی که هنوز آشکار نشده، کاربرد VISUAL BASIC.NET از MSCOMM32.OSX امکان‌پذیر نیست.

با تلاش برای افزودن جزء MSCOMM32.OSX به یک پروژه، یک پیغام خطا تولید می‌شود که بیان می‌دارد کاربر مجوز استفاده از آن را ندارد. در برخی فرآوری‌های اینترنتی پیشنهاد شده بود که این مشکل را می‌توان از طریق نصب برخی نسخه‌های غیراصلی مناسب با تلاش برای همراه با نسخه.NET. روی کامپیوتر برطرف کرد ولی با انجام این کار هیچ‌گونه تفاوتی مشاهده نکردیم و نسخه.NET از 6 VISUAL BASIC هنوز VISUAL BASIC.NET را به کار نمی‌برد.

سازگار ولي...

مایکروسافت سرانجام یک تغییر داخلی اعمال کرد و اکنون MSCOMM32.OCX می‌تواند با آخرین نسخه‌های VISUAL BASIC Express 2010 BACIS از جمله VISUAL BASIC.NET از سازگاری کار برده شود. نسخه‌های اصلی.NET از VISUAL BASIC به سبب سازگاری ضعیف آن با سایر نسخه‌ها و نیز عدم توانایی کار کردن با گزینه‌های موجود در داخل 6 VISUAL BASIC در نسخه‌های اخیر بهبود بخشیده و از جمله قابلیت سازگاری با MSCOMM32.OCX MSCOMM32.OCX را افزوده است.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یک مزیت استفاده از MSCOMM32.OCX این است که مشکل این که با رزش‌ترین بیت باقیستی در صفر قفل شود را نداشته و با به کار بردن کلمات ۸ بیتی، عملیات ۸ بیتی کامل حاصل می‌شود. با این وجود این یک ایراد عمد است که زمانی که این قطعه را به کار می‌بریم باقیستی در ذهن داشته باشیم که با VISUAL BASIC6

زمانی که از رابط سریال کامپیوتر استفاده می‌کنیم، بیت گمشده می‌تواند مشکل‌ساز باشد. مشکل این جاست که با رزش‌ترین بیت (بیت هفتم) همیشه صفر قرار داده می‌شود و این امر انتقال مقادیر بیش از ۱۲۷ (دسمیال) را غیرممکن می‌سازد. این که پورت سریال یک چیز واقعی است و یا یک گونه‌ی مجازی روی پورت USB است، خیلی مورد توجه نیست و می‌تواند با هر حالتی اتفاق بیفتد و باعث ایراد در رابط پورت سریال USB نمی‌شود.

کنترل کردن

این گرفتاری چیز جدیدی نمی‌باشد، علی‌رغم آن مشکلی از این قبیل را در روزهای آغازین استفاده از کامپیوتر شخصی که GW BASIC یا یک اسپلر و سیستم‌عامل DOS به کار برده می‌شد، به VISUAL BASIC و نسخه‌های مختلف ویندوز داشته‌ایم. به احتمال فراوان این مشکل زمانی اتفاق می‌افتد که VISUAL BASIC و کنترل مستقیم سخت‌افزار پورت سریال را به کار ببریم. در مقابل این روش رابط سریال باقیستی به طور کامل بدون مانع باشد، تا چیپ سریال به طور صحیح راهاندازی شود، البته در عمل این مشکل زا است.

کاربرد رابط سریال از طریق یک جزء ActiveX که MSCOMM32.OCX نامیده شد و به عنوان قسمتی از نسخه‌های VISUAL BASIC 6 قرار داده شده است، امکان‌پذیر شد. تنها مشکل اندکی با به کار بردن این جزء خواهیم داشت ولی در عوض ارتباط سریال را با تمام ۸ بیت اطلاعاتی فراهم می‌آورد. متأسفانه این جزء با نخستین نسخه.NET از VISUAL BASIC که اولین جایگزین VISUAL BASIC 6 می‌باشد، پشتیبانی نمی‌شود. در حقیقت هیچ جزء سریال داخلی از هر نوعی، با نسخه.NET از VISUAL BASIC پشتیبانی نمی‌شود. به کار بردن پورت‌های سریال یا موازی تنها با کمک گرفتن از یک قطعه‌ی سوم

گسترش تعداد خطوط خروجی

اطلاعات عددی در نرم افزارهای اجرا شده در کامپیوترهای شخصی و میکروکنترلرها بسیار آسان‌تر است. این روش به طور نرمال توسط سیستم‌های رباتیک تجاری و آنهایی که ارتباط سریال را به کار می‌برند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش دیگر، ارسال اطلاعات در قطعه‌های ۴ بیتی است به طوری که مقادیر بالا برای کدهای کنترل معکوس شده‌اند.


یک مشخصه‌ی آشکار سیستمی که گروهی از بیت‌ها را به فرم سریال می‌فرستد، این است که سرعت آن پایین است. همچنین از آنجا که تمام پورت‌ها باستی اطلاعات جدید را دریافت کنند حتی اگر فقط یک پورت اطلاعات جدید داشته باشد، این سیستم دارای بازدهی پایین خواهد بود.

ارتباط سریال در عمل دارای سرعت بالا نیست. لذا این روش در کاربردهایی که سرعت بالا مورد نیاز است، کمتر استفاده می‌شود. در حالتی که ارسال بیت‌ها به فرم سریال، سرعت انتقال را تا حد غیرقابل قبولی کاهش دهد، روش جانبی استفاده از دو یا سه پورت سریال موازی روی پورت‌های USB مجزا، قابل توجه است. اکثر کامپیوترهای شخصی دارای پورت USB بوده و پورت‌های بیشتر می‌توانند با استفاده از یک هاب به دست آید.

دیکد کننده‌های خط


همیشه نیازی نیست که یک میکروکنترلر را به منظور افزایش قابل ملاحظه تعداد خطوط خروجی به کار ببریم. برخی از کاربردها به چیزی شبیه خطوط دارای هشت خروجی نیاز دارند، ولی تنها یکی از خطوط در یک زمان به حالت اکتیو درمی‌آید. چون تنها ۸ تا از ۲۵۶ مقدار باینری قابل دسترس مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازده کاربرد پورت‌های خروجی ۸ بیتی را کاهش می‌دهد.

یک راه حل ساده استفاده از یک تراشه دیکد کننده ۸ خطی مانند 74LS138 می‌باشد. این تراشه یک پورت باینری ورودی ۳ بیتی و ۸ خط خروجی شماره‌گذاری شده از ۰ تا ۷ را دارا می‌باشد. قراردادن یک مقدار باینری در ورودی، خروجی متناظر را صفر می‌کند. این امر ما را قادر می‌کند که بتوانیم ۸ مشخص است که در هر حالت فقط ورودی کنترل کنیم و کاملاً مشخص است که در هر حالت فقط یکی از خروجی‌ها صفر می‌شود. بنابراین حالتی را نداریم که در آن

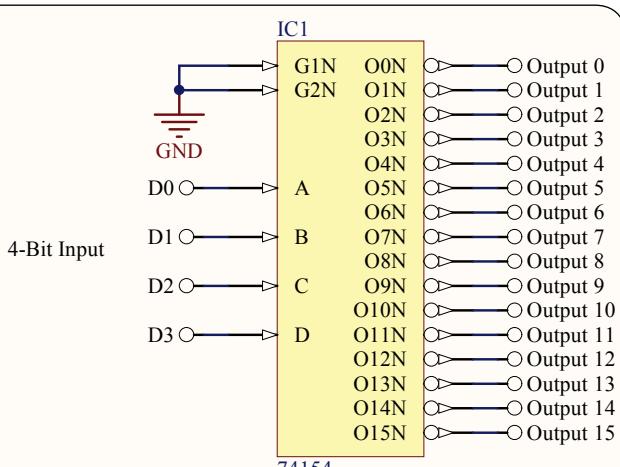

74154 یک دیکودر ۴ به ۱۶ است که عاملکرد مشابه 74138 دارد. خروجی Low در حالت معمول High و خروجی فعال Low است.

کار می‌کنیم یا نسخه 2010

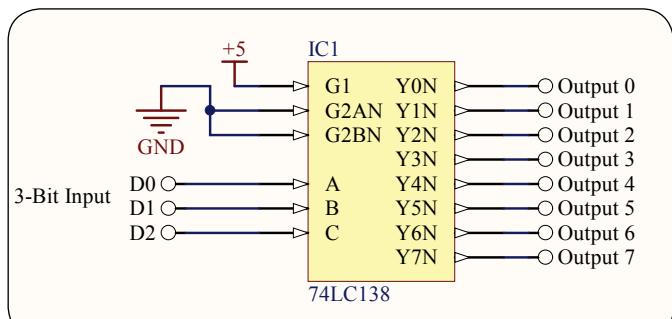

74LS138 یک دکودر ۳ به ۸ بوده که هفت خروجی High و یک خروجی Low دارد.

این قسمت تحت ویندوز XP به خوبی کار می‌کند ولی با ویندوز Vista یا ۷ به درستی کار نمی‌کند. با وجود این کاربران MSComm32.ocx ممکن است فکر کنند که با ترکیب فعلی آنها به خوبی کار می‌کند، ولی هر نرم‌افزاری که سیستم راهاندازی آن به نسخه‌های جدید ویندوز ارتقا یافته باشد، با مشکل روبرو می‌شود. از سوی دیگر این نکته را نیز باستی در ذهن داشته باشیم که هیچ سازوکاری در نرم‌افزار پشتیبانی وجود ندارد که استفاده قرار دهد و در عین حال تحت این سیستم‌عامل‌ها با مبارزشی کار نمی‌کند.

با این که پورت سریال یک پورت ورودی-خروجی ۷ یا ۸ بیتی را فراهم می‌کند، برای بسیاری از کاربردهای عملی علاوه بر آن نیاز است که راهی بیابیم تا تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها را افزایش دهیم. و یا این که بازدهی آن‌هایی را که در دسترس هستند، افزایش دهیم. افزایش تعداد ورودی و خروجی در حقیقت آن‌چنان سخت نیست و با افزودن میکروکنترلرهای ارزان قیمت ساده‌تر هم می‌شود. روش متداول داشتن سه پورت ۸ بیتی خروجی است و اطلاعات برای این پورت‌ها همیشه از گروههای سه بیتی فرستاده می‌شود و پس از آن میکروکنترلر هر بیت اطلاعات را به یکی از سه پورت خروجی مناسب، هدایت می‌کند. در عمل مطلوب است که این فرآیند شامل یک سیستم محافظتی باشد تا مطمئن شویم که سیستم از همزمانی خارج نشده و علاوه بر آن هر بیت اطلاعات، به پورت صحیح ارسال شود. بیش از یک راه برای رسیدن به این هدف وجود دارد. یک روش بسیار ساده، داشتن میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده به منظور انتظار برای هر یک از سه بیت در توالی سریع می‌باشد. اطلاعات در صورت وجود فاصله‌ی بیش از اندازه بین بیت‌ها، کنار گذاشته می‌شوند بیشتر شبیه این است که دو بیت از یک گروه و بیت سوم از گروه قبلی می‌باشد.

یک روش پیچیده‌تر داشتن بیت‌های اطلاعات قالب‌بندی شده توسط بیت‌های کد می‌باشد. در این حالت نیز اگر اطلاعات به صورت صحیح دریافت نشوند، حذف خواهد شد. در این حالت یک یا دو بیت شروع کد، سپس سه بیت اطلاعات و در نهایت یک یا دو بیت انتهایی کد را خواهیم داشت. با سیستمی بدین شکل اگر سخت‌افزار بتواند در یک زمان با ۷ بیت کار کند، مشکل خاصی نخواهیم داشت. اطلاعات اغلب به فرم کدهای ASCII فرستاده می‌شود. سروکار داشتن با اطلاعات کد شده به ASCII و سپس دیکد شده به

ممکن است به طور صحیح دریافت نداشته باشند تا دیکدر را فعال کنند. علاوه بر آن بیشتر از یک حسگر ممکن است در یک زمان خاص فعال شود که در این صورت دیکدر امکان دارد به درستی کار نکند.

در کاربردهای این چنینی یک دیکدر هوشمند بر پایه یک میکروکنترلر بهترین گزینه است. میکروکنترلر می‌تواند ورودی‌ها را اسکن کند. اگر هر کدام از آن‌ها فعال باشد، خروجی باینری متناظر با آن را بیرون می‌دهد. علاوه بر آن میکروکنترلر بایستی ارتباط سریال را کنترل کند و مطمئن شود که هر مقداری به PC فرستاده می‌شود. البته در برخی کاربردها فقط نیاز است که فعال شدن یک حسگر شناسایی شود و اهمیتی ندارد که کدامیک تریگر شده است. این قبیل مسائل به الکترونیک پیچیده‌ای نیاز نداشته و هر تعدادی از حسگرها می‌توانند تنها با به کار بردن یک ورودی دیجیتال واحد و یک گیت OR با تعداد مناسب ورودی‌ها نمایش داده شود.

Everyday Practical Electyronics, 2010

منبع :

تمام خروجی‌ها در منطق یک باشند (یکی از آن‌ها حتماً صفر (Low) است)، چون نوشتن مقدار صفر در ورودی خروجی شماره صفر را در منطق صفر قرار می‌دهد. با این حال، با طرف نظر از خروجی صفر، امکان‌پذیر است که علاوه بر حالت Off، هفت خروجی داشته باشیم. Enable پیچیدگی ناچیزی وجود دارد، بدین ترتیب که دو ورودی منفی (پایه ۴ و ۵) و یک ورودی Enable مثبت (پایه ۶) این پایه‌ها بایستی به اتصالات منبع مناسب متصل شوند تا خروجی را سوئیچ کنند.

این امر که کارهایمان را از طریق یک روش دیگر با ورودی‌های کمتر انجام دهیم امکان‌پذیر است، ولی یک مشکل عملی برای سیستم‌هایی از این نوع در کاربردهای واقعی وجود دارد. می‌توان جایی که به عنوان مثال هشت کلید حسگر با به کار بردن ۳ خط ورودی و یک مدار انکدر مناسب نمایش داده می‌شوند یک Setup داشت. هر گاه یکی از خروجی‌ها صفر شود مقدار باینری مناسب با آن ظاهر می‌شود و به عبارت دیگر مدار دیکدر شبیه یک 74LS138 معکوس می‌باشد. مشکل چنین حالتی در اکثر کاربردهای عملی این است که حسگرها

Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159

یا همان PROTEL DXP نرم افزار قدرتمندی است که برای پیاده شازی شماتیک، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته بنده مناسب کتابخانه‌ها بخوبی است که با صرف زمان کوتاهی قطعه مورد نظر را خواهد یافت. آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گر پی اسپایس انجام می‌شود. محیط طراحی PCB در پروتل، بدیل داشتن کتابخانه‌هایی کامل و بدون نقص معروف است و این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در حین طراحی انواع PCB با این نرم افزار، خواهد شد. در این نسخه امکان شبهه سازی و کد نویسی برخی از FPGA ها نیز فرآهنم شده است که زمان طراحی و پیاده سازی را حداقل می‌کند. ورژن جدید این نرم افزار حرفه‌ای دارای تحولات و پیشرفت‌های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل‌های بعدی مدارات الکترونیک بسیار ساده کرده است. Altium Designer توanstه است که طراحی شما را از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری بصورت یک پارچه در آورده و شما بتوانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه ای به این نسخه از نرم افزار افزوده شده که شامل افزایش لایه‌های طراحی مکانیکی، کلاسهای جدید و پیشرفت‌های باورنگراندنی در هوش مصنوعی این نرم افزار می‌باشد. هوش مصنوعی در این نسخه به قدری تقویت گشته که شما بدون هیچ مشکلی می‌توانید طرح‌های خود را به سرعت طراحی و اشکال زدایی کرده و آنها را هر چه نزدیکتر به استانداردهای جهانی کرده و از دیگر مهندسین و متخصصین این زمینه کاری پیش بگیرید.



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/491.php>

Flowcode v4 for AVR-PIC-ARM

برنامه نویسی گرافیکی یکی از شیوه‌های جالب برنامه نویسی است که طرفداران زیادی بین کاربران مختلف دارد. نرم افزار Flowcode یکی از این نرم افزارها بوده که شما می‌توانید بدون کدنویسی و فقط از طریق کشیدن فلوچارت برنامه خود، طرح خود را پیاده شایی کنید. از مزایای این نرم افزار سرعت بالا در طراحی بوده و کاربرانی که تجربه کمی در برنامه نویسی دارند در کمترین زمان ممکن برنامه خود را طراحی و خطایابی کنند. در این نرم افزار به سادگی و فقط با چند کلیک می‌توانید برنامه خود را پیاده و بصورت عملی با فلوچارت کار کنید.

این محصول حاوی نرم افزارهای زیر می‌باشد :

Flowcode AVR Professional 4.3.6.61 Full
Flowcode PIC Professional 4.3.7.63 Full
Flowcode ARM Professional 4.3.8.64 Full



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/521.php>



Multi AVR Programmer

این پروگرامر علاوه بر استفاده از تکنولوژی USB جهت اتصال به رایانه دارای امکانات و ویژگی های دیگری بوده که می تواند محدوده وسیعی از احتیاجات شما را برآورده سازد . امکان تست LCD، پروگرام کردن میکرو های معیوب ، رنج وسیع از میکرو های قابل برنامه ریزی، هماهنگی با انواع سیستم عامل ها و از امکانات ویژه این پروگرامر است که در ادامه تمامی آنها معرفی می شوند .

- بدون نیاز به تغذیه خارجی
- ۲ پورت USB جهت برطرف نمودن کمبود جریان احتمالی پورت کامپیوتر
- مجهز به کانکتور ISP خروجی
- پروگرام کردن تمام میکروها فقط از طریق یک ZIF سوکت
- مولد پالس ساعت جهت بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است .
- سازگاری با سیستم عامل های (Linux / Mac OS X / Windows)
- پشتیبانی از تمامی میکرو کنترلرهای خانواده AVR
- پشتیبانی از میکرو کنترلرهای سری AT89Sxx
- پشتیبانی از حافظه های سریال سری 24Cxx
- توانایی تست LCD های کاراکتری

همچنین به همراه محصول یک DVD شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای موجود جهت طراحی، آنالیز و پروگرام کردن میکرو کنترلرهای و همچنین فیلم های آموزشی جهت نصب پروگرامر و نحوه استفاده از پروگرامر و یک بانک عظیم اطلاعاتی (AVR Technical Library) که شامل تمامی دیتا شیت میکرو های موجود در بازار ارائه گشته است.

توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/489.php>



AVR USB Programmer



در تکنولوژی نوین می توان بوسیله پورت های USB هر وسیله ای را به رایانه متصل نمود و پروگرامر میکرو کنترلرهای نیز با استفاده از این تکنولوژی دیگر نیازی به پورت پرینتر نداشته و شما می توانید پروگرامر را به هر رایانه ای که یک پورت USB داشته باشد متصل نمایید .

- هماهنگی با پورت های USB1.1 و USB2.0
- بدون نیاز به تغذیه خارجی
- مجهز به ۲ کانکتور ISP خروجی
- پروگرام کردن تمام میکروها فقط از طریق یک ZIF سوکت
- مولد پالس ساعت جهت بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است .
- سازگاری با سیستم عامل های (Linux / Mac OS X / Windows)
- پشتیبانی از تمامی میکرو کنترلرهای خانواده AVR
- شامل نرم افزارهای مورد نیاز به همراه تمامی دیتا شیت تمامی میکرو ها DVD

همچنین به همراه محصول یک DVD شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای موجود جهت طراحی، آنالیز و پروگرام کردن میکرو کنترلرهای و همچنین فیلم های آموزشی جهت نصب پروگرامر و نحوه استفاده از پروگرامر و یک بانک عظیم اطلاعاتی (AVR Technical Library) که شامل تمامی دیتا شیت میکرو های موجود در بازار ارائه گشته است.

توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/490.php>

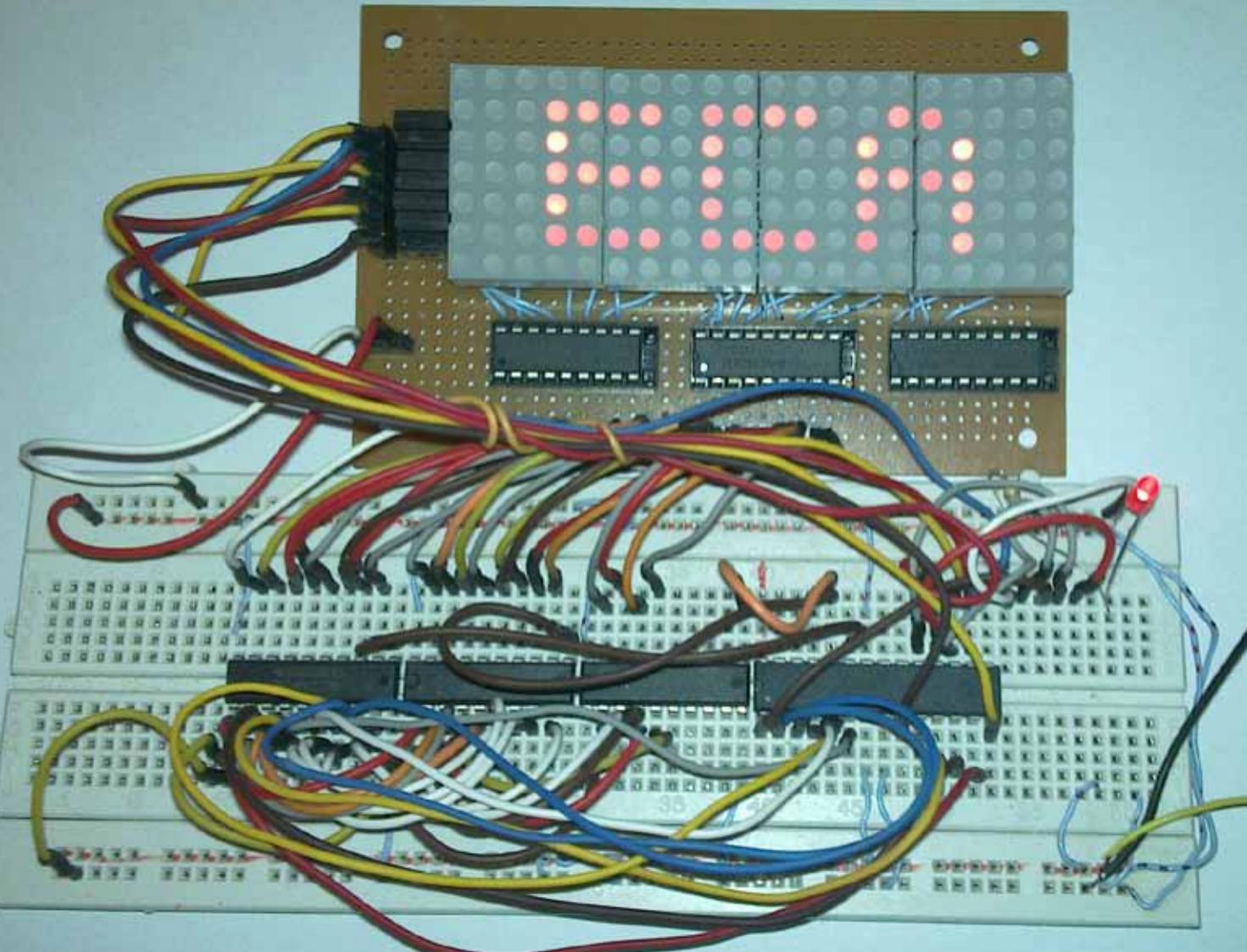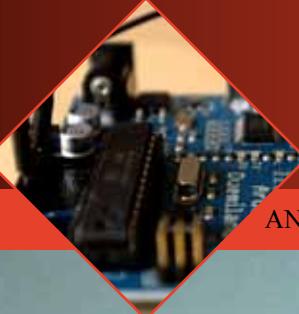

ساخت یک تابلو روان ساده


تابلو روان وجود دارد که در این آموزش بوسیله IC های لچ تابلو روان را خواهیم ساخت.

همانطور که در عکس مشاهده می کنید، دستگاه از ۲ قسمت تشکیل شده است. یکی بصورت مازول و بر روی فیبرسوراخ دار درست شده و قسمت بعدی که مدار اصلی است و بر روی بردبورد پیاده شده است.

ابتدا قسمت اول که یک مازول برای تابلو روان است، توضیح داده می شود.

در این مازول از ۴ عدد دات ماتریکس ۵ در ۷ استفاده شده است. سطرهای این دات ماتریکس آند و ستون های آن کاتد هستند. برای سطر ها از ۵ عدد ترانزیستور BD139 و برای ستون ها از ۳ عدد IC ULN2803 استفاده شده است. تغذیه این بورد از مدار اصلی

در این مقاله سعی داریم ساخت یک تابلو روان ساده را آموزش دهیم. تابلو روان به دستگاه هایی گفته می شود که دارای یک صفحه از LED های به هم چسبیده بوده که با روشن و خاموش شدن این LED ها، تصاویر و یا متن دلخواه بر روی صفحه نقش می بندد. نحوه عملکرد این صفحات تقریباً به یک شکل است. در هر لحظه یک یا چند عدد LED از تمامی LED های موجود در صفحه روشن می شوند و به علت باقیماندن تصویر در پشت شبکیه چشم انسان به مدت چند میلی ثانیه، چشم انسان این تغییر را مشاهده نکرده و تمامی LED ها را روشن می بیند. این تکنیک در بسیاری از وسایل از قبیل تلویزیون، انواع نمایشگرها و ... استفاده می شود. از نظر سخت افزاری نیز هر کس بنابر سلیقه و احتیاج می تواند سخت افزار خود را طراحی نماید. روش های مختلفی برای نمایش

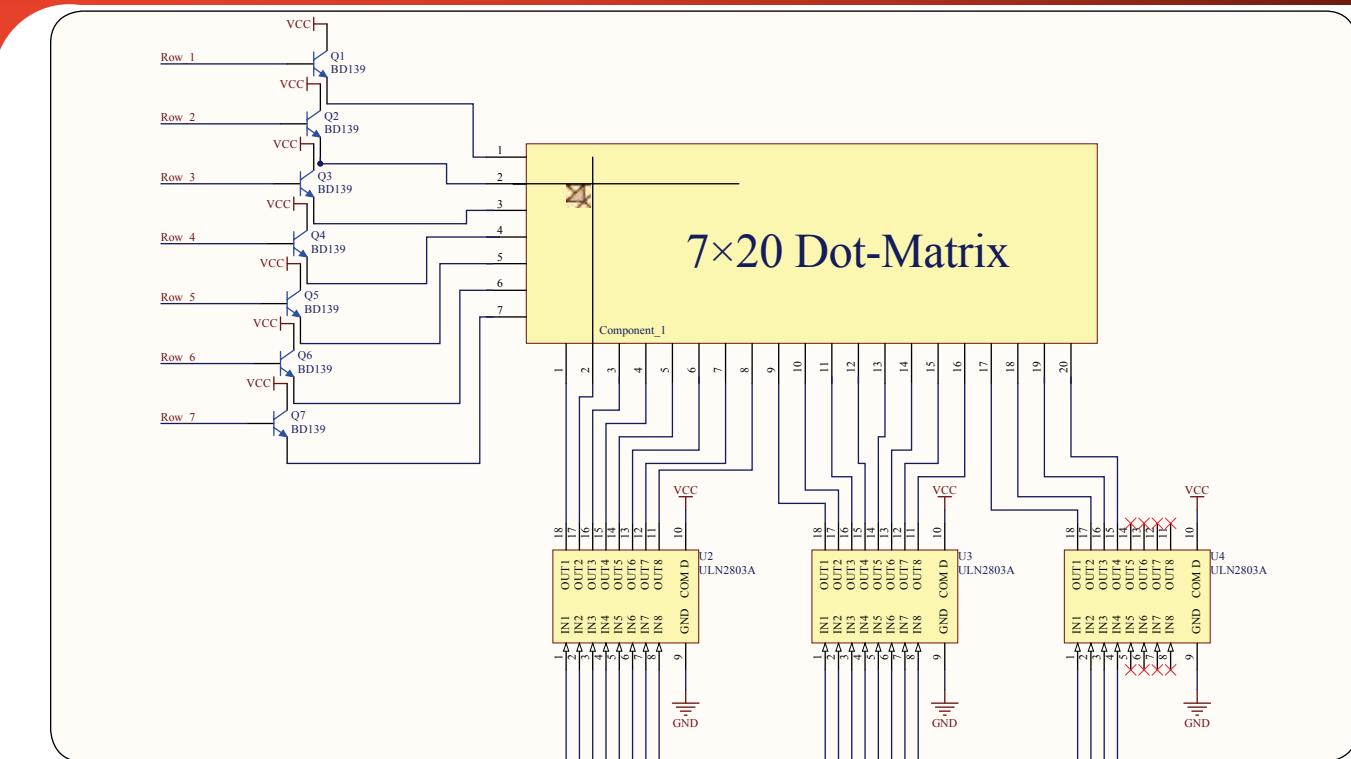

ماژول تاپل روان


ULN2803 یک بافر با جریان دهی بالا می باشد و طبق دیتاشیت تا ۵۰۰ میلی آمپر می توان از آن جریان عبور داد. علت اصلی استفاده از **ULN2803** جریان دهی بالا و علت بعدی معکوس بودن خروجی این تراشه است. اگر شما در این مدار برای ستون ها از ترانزیستور استفاده می کردید، مجبور بودید اطلاعاتی که به ستون ها ارسال می کردید معکوس باشند تا LED روشن شود. ولی توسط این بورد با ارسال یک منطقی به سطر و ستون، LED مربوطه روشن می شود.

همچنین این تراشه می تواند تا ۵۰ ولت، ولتاژ خروجی داشته باشد که این خود مزیتی برای استفاده از این تراشه است. قسمت بعدی که قسمت اصلی مدار و بر روی برد بورد پیاده شده است از یک میکروکنترلر **Atmega8A** و ۳ عدد **IC** لج (نگهدارنده) **74HC573** تشکیل شده است.


تراشه های لج به منظور نگهداری اطلاعات در مدارات الکترونیکی استفاده می شوند و به خاطر خاصیت لج، اطلاعات خود را تا ورود داده بعدی در خود نگه می دارند.

در این تاپل روان، LED های موجود به ۲۱ بلوک مختلف توسط

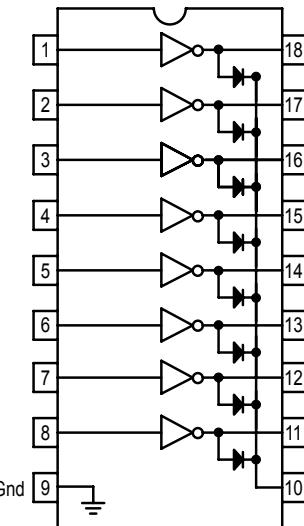
جدا بوده و نسبت به تغذیه بورد و همچنین جریان مصرفی LED ها می توانید مقدار مقاومت های موجود در سطر ها را تغییر دهید. در این مدار تغذیه بورد ۵ ولت بوده و از مقاومت ۲۷ اهم استفاده شده است.



شماره پایه ها و اتصالات ULN2803

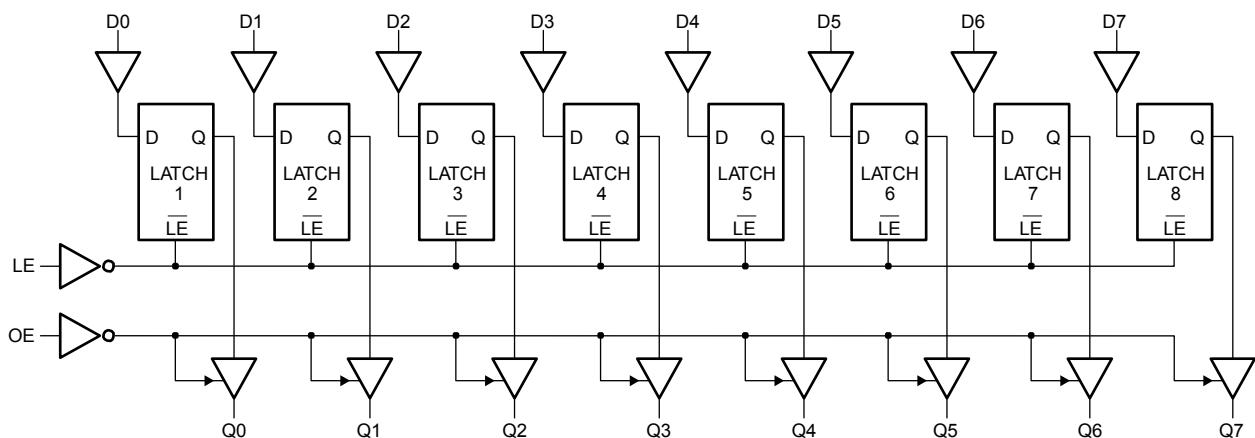

مدار داخلی IC لج

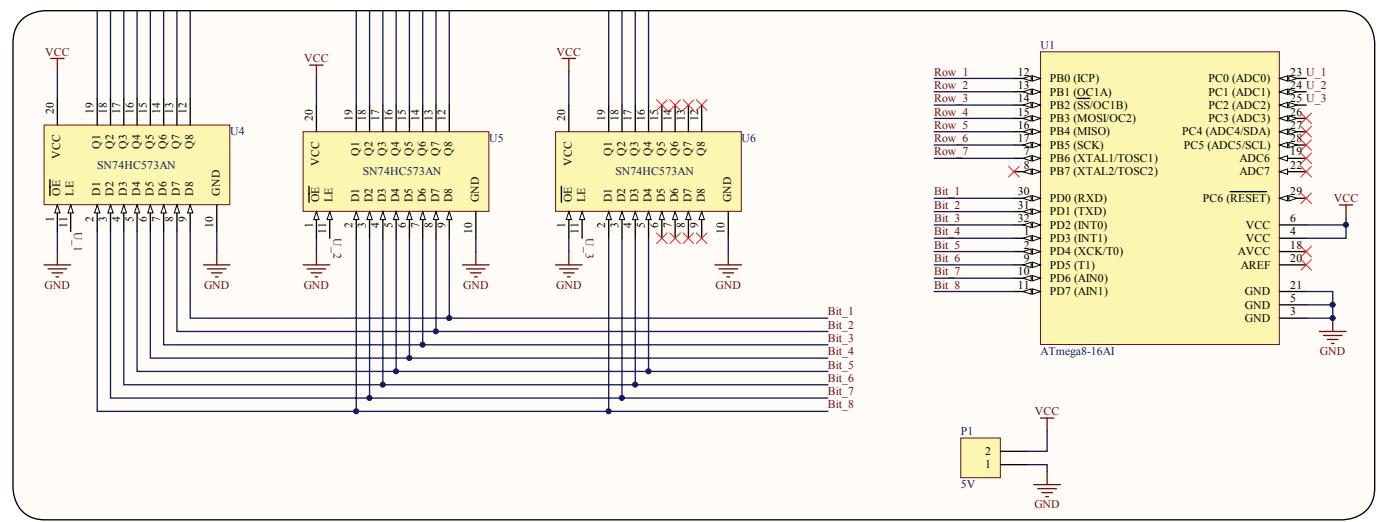

قسمت اصلی مدار

در این مدار اطلاعات بصورت موازی بر روی ۳ IC لج قرار می گیرد و از طریق فرمان دادن به پایه های LE مشخص می شود که هر لحظه، کدام IC باید چه اطلاعاتی را نمایش دهد. پایه های LE هر ۳ تراشه به پایه های PC2-PC1-PC0 میکرو متصل شده اند. بعد از توضیح سخت افزار، نوبت تشریح عملکرد مدار و نحوه نمایش اطلاعات بر روی تابلو می باشد. همانطور که قبل ذکر شد، پانل

LED ها به ۲۱ قسمت مختلف تقسیم شده است.

هر یک از قسمت ها دارای ۸ عدد LED می باشد. به غیر از بخش هایی که با نام C نام گذاری شده اند که آن هم به علت تعداد LED بوده و در اینجا قسمت های C فقط دارای ۴ عدد LED می باشند. طرز کار به این صورت است که ما ابتدا سطر اول را یک می کنیم. بعد میکرو اطلاعات a1 را نشان داده و سپس IC لج اول را فعال می کنیم تا اطلاعات a1 نمایش داده شود (با دادن یک پالس مثبت)، سپس اطلاعات b1 را نشان داده و یک پالس به لج دوم داده تا اطلاعات b1 نمایش داده شود و در انتها c1 را به همین گونه نمایش می دهیم. سپس به سطر دوم و a2 و b2 و c2 رفته و همین مراحل را دنبال می کنیم تا هر ۲۱ قسمت نمایش داده شود.


برنامه به زبان C و توسط کامپایلر AVR Studio و WinAVR نوشته شده است.

IC های لج تبدیل شده و در هر لحظه یک بلوک که شامل ۸ LED است، روشن می شود. در این حالت تعداد LED هایی که در هر لحظه روشن می مانند بیشتر شده و در نتیجه نور LED ها از روشن های دیگر نمایش، بیشتر می باشد. همچنین به علت تقسیم شدن ۱۴ LED به ۲۱ بلوک، فرکانس کاری کمتری برای میکرو لازم می باشد.

پایه های PB0 到 PB6 میکرو مستقیماً به ترانزیستور های BD139 وصل شده و پایه های PD0 到 PD7 بصورت موازی به ۳ عدد 74HC573 متصل شده است. (مطابق شماتیک) هر ۷4HC573 ۷ دارای ۲ پایه برای کنترل و فرمان دادن به نام hani که پایه LE یک منطقی باشد اطلاعات موجود در پایه های hani گامی که پایه D7 در پایه های Q0 到 Q7 در پایه های D0 ای داده می شود و با صفر کردن پایه LE اطلاعات پایه D در Q نمایش داده نشده و منتظر می ماند تا LE باز یک منطقی شود.

همچنین اگر پایه OE در حالت صفر منطقی باشد خروجی پایه های Q، اطلاعات پایه های D را نمایش داده و تراشه بصورت عادی کار خواهد کرد. در صورتی که این پایه یک منطقی شود، خروجی های Q به حالت high-impedance رفته و دیگر قابل دسترس نبوده و خروجی لج نمایش داده نمی شود.

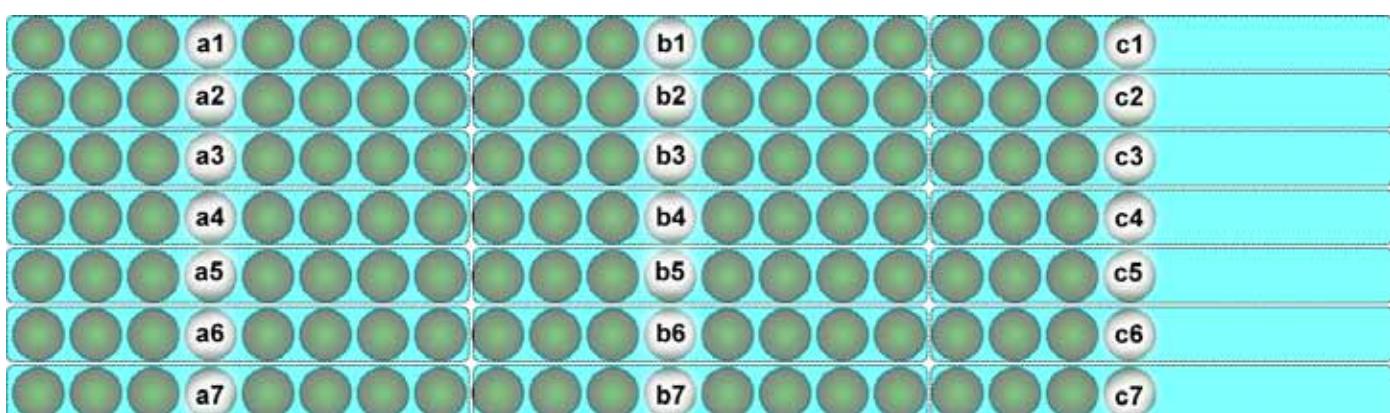همانطور که در شماتیک مشاهده می کنید تمامی پایه های OE به زمین متصل شده اند.



تقسیم بندی پانل LED

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "avrlibdefs.h"
void tablo_ravan(int a1 , int b1 , int c1 , int a2 , int b2 , int c2 , int a3 , int b3 , int c3 , int a4 , int b4 , int c4 , int a5 , int b5 , int c5 , int a6 , int b6 , int c6 , int a7 , int b7 , int c7);
int main()
{
PORTD=0b00000000;
DDRD=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b11111111;
DDRC=0B11111111;
PORTC=0b00000000;
while(1){
tablo_ravan(0,0,0,247,152,0,132,36,0,244,60,0,132,36,0,247,164,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,123,204,0,66,18,0,122,30,0,66,18,0,123,210,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,61,230,0,33,9,0,61,15,0,33,9,0,61,233,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,30,243,0,16,132,128,30,135,128,16,132,128,30,244,128,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,15,121,128,8,66,64,15,67,192,8,66,64,15,122,64,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,7,188,192,4,33,32,7,161,224,4,33,32,7,189,32,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,3,222,96,2,16,144,3,208,240,2,16,144,3,222,144,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,7,188,192,4,33,32,7,161,224,4,33,32,7,189,32,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,15,121,128,8,66,64,15,67,192,8,66,64,15,122,64,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,30,243,0,16,132,128,30,135,128,16,132,128,30,244,128,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,61,230,0,33,9,0,61,15,0,33,9,0,61,233,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,123,204,0,66,18,0,122,30,0,66,18,0,123,210,0,0,0,0);
}
}

void tablo_ravan(int a1 , int b1 , int c1 , int a2 , int b2 , int c2 , int a3 , int b3 , int c3 , int a4 , int b4 , int c4 , int a5 , int b5 , int c5 , int a6 , int b6 , int c6 , int a7 , int b7 , int c7){
intline_a[7]={a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7};
intline_b[7]={b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7};
intline_c[7]={c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7};
int soton[7]={0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00010000,0b00100000,0b01000000};

for (int y=1;y<=5;y++){
for (intx=0;x<=6;x++){
PORTB=soton[x];
PORTD=line_a[x];
avr(PORTC).P0=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P0=0;
PORTB=0x00;
PORTB=soton[x];
PORTD=line_b[x];
avr(PORTC).P1=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P1=0;
PORTB=0x00;
PORTB=soton[x];
PORTD=line_c[x];
avr(PORTC).P2=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P2=0;
PORTB=0x00;
}
}
}
```

می شود.

ساده ترین راه این است که ما اطلاعات موجود برای هر خانه را گرفته و نمایش دهیم. در این صورت تابع دارای ۲۱ قسمت مختلف می شود که باعث بالارفتن کدهای تولید شده می گردد. به همین

توضیحات برنامه :

همانطور که مشاهده می کنید برنامه دارای یک تابع اصلی است که هر بار اطلاعات a-b-c را گرفته و یک صفحه را به نمایش درمی آورد. در اینجا به اختصار اطلاعات تابع tablo_ravan توضیح داده

همراه این پروژه طراحی شده است که می توانید به راحتی کد مربوط به تابلو را تولید و استفاده نمایید.

نحوه کار با این نرم افزار به این صورت است که هر مریع نشان دهنده یک led از تابلو روان است و شما با کلیک بر روی آن، LED را روشن یا خاموش می کنید. در انتهای بعد از تکمیل صفحه با کلیک بر روی دکمه "تولید کد"، کد مربوط به این صفحه ایجاد می گردد. با کلیک بر روی دکمه clear کل صفحه پاک شده و با کلیک بر روی دکمه set کل LED ها روشن می شوند.

همچنین می توانید توسط دکمه های "<>" و "><" اطلاعات صفحه را به چپ یا راست شیفت دهید. در انتهای کافیست کدهای ایجاد شده را به درون برنامه کپی کنید.

منابع :

ATmega8A

ULN2803

474HC573

نویسنده : فرشاد اکرمی

farshad.ag@gmail.com

جهت توسط چند آرایه تابع را خلاصه می کنیم.


در این تابع اطلاعات a و b و c هر کدام درون یک آرایه با نام های line_a و line_b و line_c قرار می گیرد و همچنین یک آرایه با نام soton ایجاد می کنیم و در آن اطلاعات مربوط به ستونهای تابلو را وارد می کنیم.

تابع دارای ۲ حلقه است. حلقه اولیه که با متغیر y کار می کند، تعداد فریم های نمایش این تابلو را مشخص می کند. یعنی هر صفحه ای که اطلاعات آن را وارد کرده اید چند بار در یک لحظه نمایش داده شود و با کم و زیاد کردن تعداد نمایش، سرعت اینیشن ساخته شده کم یا زیاد می شود. تعداد فریم های لازم بستگی به میزان فرکانس انتخابی شما دارد. در این پروژه فرکانس انتخابی ۸ مگاهرتز بوده و این تعداد فریم، نمایشی روان برای این فرکانس دارند.

حلقه بعدی که با متغیر x کار می کند حلقه اصلی بوده که در آن بلوک های تابلو به نمایش در می آید. با هر بار تکرار حلقه یک واحد به متغیر x اضافه می گردد که مقدار این متغیر نیز مشخص می کند که کدام خانه از آرایه های سطر و ستون نشان داده خواهد شد. در اینجا با دستور P.PORTC به هر ۳ IC لج دستور می دهیم که کدام یک در زمان مناسب اطلاعات درست را نمایش دهند.

برنامه ساختار بسیار ساده ای داشته و شما می توانید با کمی تغییر تعداد سطر و ستونهای تابلو را افزایش یا کاهش دهید.

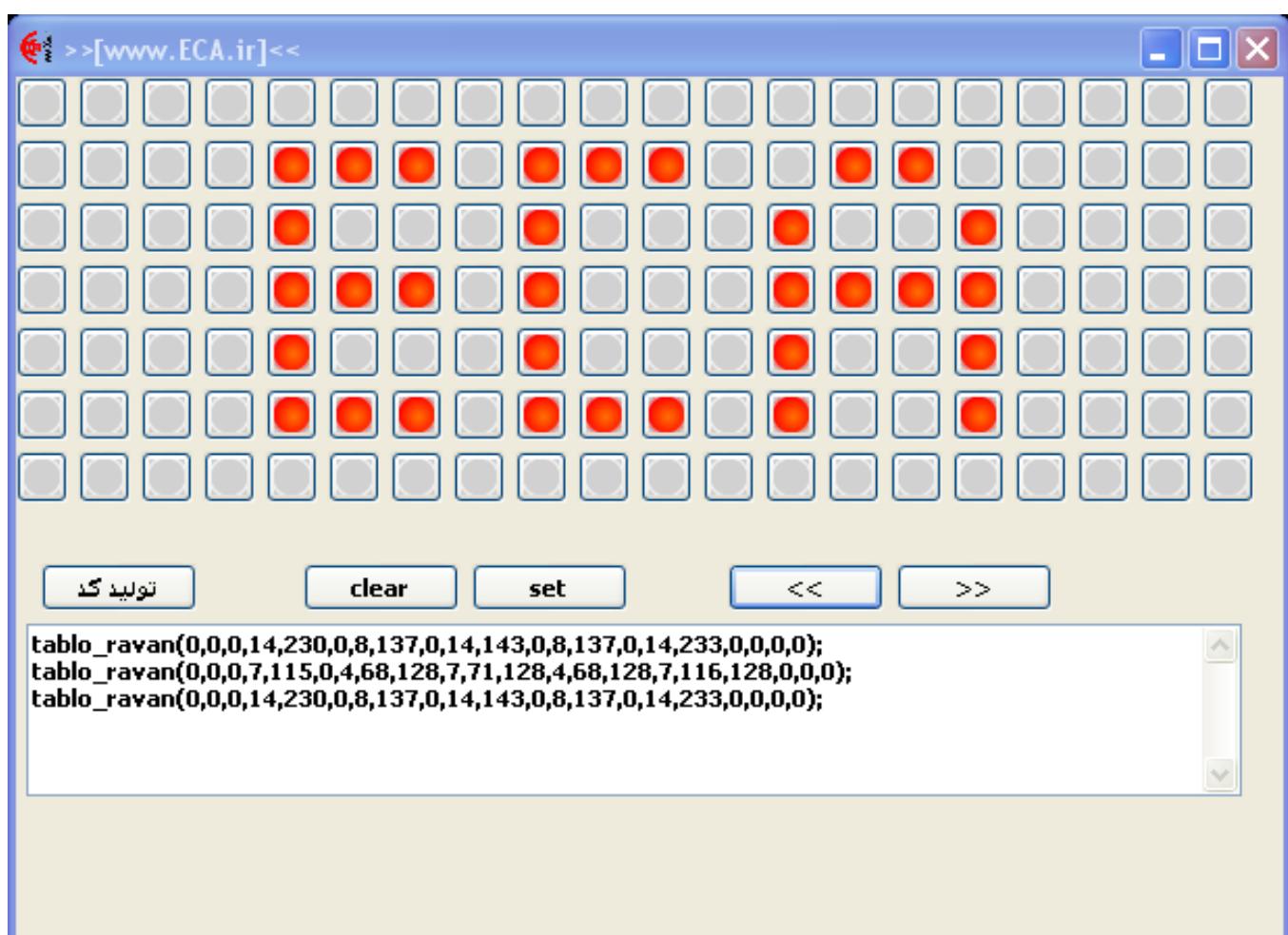به علت وقت گیر بودن نوشتتن کدهای تابلو، یک نرم افزار نیز به



نمایی از محیط نرم افزار تابلو روان

مجموعه های کاربردی

- Silicon Run I & II مستند آموزشی ساخت مدارات مجتمع
- مجموعه حرفه ای فیلم های آموزشی تعمیر لپتاپ
- مجموعه پروژه های میکروکنترلرهای AVR-PIC-8051
- AVR Technical Library 2010.2 8-bit AVR & 32-bit
- مجموعه فیلم های کلاس های درسی دانشگاه های IITM & MIT
- فیلم های آموزشی AutoCAD Electrical
- مجموعه آموزشی LabVIEW 8 Basics I & II CBT
- فیلم آموزشی تعمیر کابل ۱۳۲ کیلو ولتی
- Simatic Step7 Step by Step
- فیلم آموزشی PCS7
- مجموعه مدارات منابع تغذیه
- فیلم های آموزشی Protel DXP
- SIEMENS Catalog CA 01 - 10/2009
- vrt-dvd 2009

مجموعه کتب تخصصی

- ۸۰۰ کتاب برای رشته های برق
- مجموعه کتب اتوماسیون
- مجموعه کتب کنترل
- مجموعه کتب و مقالات فازی
- مجموعه کتب ریاضی و مکاترونیک
- مجموعه کتب برق قدرت
- مجموعه حل المسائل کتب برق
- کتب طراحی مدارات دیجیتال و آنالوگ
- به همراه فیلم های آموزشی

مجموعه مقالات

- مجموعه کنفرانس های برق ایران
- مجموعه مقالات IEEE
- مجموعه کنفرانس های IEEE
- Microchip Master مجموعه کنفرانس های
- Analog Dialogue آرشیو مقالات

مجموعه های نرم افزاری

- Altium Designer Summer 9 Build 9.4.0.20159
- LabVIEW 2009 SP1 Professional Full AddOns
- AutoCAD Electrical 2011
- Quartus II (32-Bit) V9.1 SP2 full version
- SIMATIC WinCC V7.0 SP1 HF5
- IAR Embedded Workbench Collection 2010
- SIEMENS LOGO Soft Comfort V6.1.12
- Proteus 7.6 SP4 + Compilers
- MATLAB & Simulink Release 2010a 32&64bit
- Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3
- CADENCE SPB/OrCAD 16.3 HF1
- NI Circuit Design Suite v11.0
- SIMATIC PCS7 v7.1
- E3 series 2009 v800
- DASYLab 11
- Advanced Design System (ADS) 2009
- Etap Power Station 6.0.0
- SIMATIC Premium Studio 2009
- Xilinx ISE Design Suite v11.1 Logic Edition
- Vijeo Citect 7.0
- SIMATIC Step 7 (5.5) Pro Edition 2010
- CEMAT V7 SP1
- CST STUDIO SUITE v2009
- Agilent EMPro v2009.02
- AWR Design Environment v8.0.4222.1
- DIALux V4.6 +Plugin, Movie, Documents
- EPLAN Electric P8 2.0 Pro

مجموعه مجلات

- IEEE Spectrum مجلات
- Everyday Practical Electronics مجلات
- ELEKTOR مجلات
- Circuit Cellar مجلات
- Nuts & Volts مجلات
- Servo Magazine مجلات

برای مشاهده لیست کامل محصولات به فروشگاه اینترنتی ECA مراجعه نمایید .
www.eShop.ECA.ir





Projects

ANALOG AND DIGITAL Projects

پروژه های عملی



راه اندازی مازول AT91SAM7X256 با استفاده از SIM300cz

- ۹. پشتیبانی از پروتکل TPC/IP
 - ۱۰. قابلیت کار با ولتاژهای ۳,۴ و ۵ ولت تا ۴,۵ ولت
 - ۱۱. پشتیبانی از پیام کوتاه در مدهای MO، MT، PDU و Text
 - ۱۲. محل ذخیره‌ی پیام کوتاه فقط حافظه‌ی سیم کارت می‌باشد.
 - ۱۳. دارای تایмер ساعت/زمان واقعی RTC با قابلیت برنامه‌ریزی
 - ۱۴. قابلیت تشخیص خودکار Baudrate بدون هیچگونه تنظیمات اولیه و

برای راه اندازی اولیه این مازوول بردی طراحی شده تا با نصب بر روی آن بتوانیم به راحتی از امکانات این مازوول استفاده کنیم. در ضمن فوت پرینت این مازوول نیز در ضمایم قرار داده شده است. چون هدف ما صرفاً آموزش است و در این پروژه فقط هدف ارسال اس ام اس بوده است از باقی خواص SIM300 از جمله میکروفون و صرفه نظر شده و برای یکنکه دوستان و خوانندگان سر در گم

در ابتدا به برخی از ویژگی های مازول SIM300cz اشاره می کنیم :

۱. مناسب برای سه باند یا فرکانس متداول
 - باند EGSM با فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز
 - باند DCS با فرکانس ۱۸۰۰ مگاهرتز
 - باند PCS با فرکانس ۱۹۰۰ مگاهرتز
 ۲. پشتیبانی از طرح های CS-1 ، CS-2 ، CS-3 و CS-4 برای GPRS
 ۳. قابل استفاده بهمراه باتری و دارای مدار داخلی برای استفاده از این قابلیت
 ۴. پشتیبانی از LCD های SPI و کی پد برای توسعه پروژه ها
 ۵. قابلیت به روز کردن برنامه های داخلی مازول (Firmware) از طریق پورت جداگانه
 ۶. دارای پورت سریال RS232 کامل (دارای ۷ خط واقعی)
 ۷. دارای دو کانال مجزای صوتی ، که هر یک می تواند یک میکروفون و یک بلندگو را پشتیبانی کند.
 ۸. دارای مدد Sleep برای کاهش مصرف توان با جریان مصرفی ۲,۵

SIM300CZ features	Implementation
Power supply	Single supply voltage 3.4V – 4.5V
Power saving	Typical power consumption in SLEEP mode to 2.5mA (BS-PA-MFRMS =5)
Frequency bands	* SIM300CZ Tri-band: EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. The SIM300CZ can search the 3 frequency bands automatically. The frequency bands also can be set by AT command. * Compliant to GSM Phase 2/2+
GSM class	Small MS
Transmit power	* Class 4 (2W) at EGSM900 * Class 1 (1W) at DCS1800 and PCS 1900
GPRS connectivity	* GPRS multi-slot class 10 (default) * GPRS multi-slot class 8 □option□ * GPRS mobile station class B
Temperature range	* Normal operation: -30°C to +70°C * Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C * Storage temperature -45°C to +85°C
DATA GPRS: CSD:	* GPRS data downlink transfer: max. 85.6 kbps * GPRS data uplink transfer: max. 42.8 kbps * Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4 * SIM300CZ supports the protocols PAP (Password Authentication Protocol) usually used for PPP connections. * The SIM300CZ integrates the TCP/IP protocol. * Support Packet Switched Broadcast Control Channel (PBCCH) * CSD transmission rates: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps, non-transparent * Unstructured Supplementary Services Data (USSD) support
SMS	* MT, MO, CB, Text and PDU mode * SMS storage: SIM card
FAX	Group 3 Class 1
SIM interface	Support SIM card: 1.8V, 3V
External antenna	Connected via 50 Ohm antenna connector or antenna pad
Audio features	Speech codec modes: * Half Rate (ETSI 06.20) * Full Rate (ETSI 06.10) * Enhanced Full Rate (ETSI 06.50 / 06.60 / 06.80) * Echo suppression

```

int lookup (int b) {
    switch(b)
        case 0 : b =1 ; break;
        case 1 : b =2 ; break;
        case 2 : b =3 ; break;
        case 3 : b =10 ; break;
        case 4 : b =4 ; break;
        case 5 : b =5 ; break;
        case 6 : b =6 ; break;
        case 7 : b =11 ; break;
        case 8 : b =7 ; break;
        case 9 : b =8 ; break;
        case 10: b =9 ; break;
        case 11: b =11 ; break;
        case 12: b =12 ; break;
        case 13: b =0 ; break;
        case 14: b =14 ; break;
        case 15: b =15 ; break;
    }
    return(b);
}
toggle_led()

```

نشوند قسمت های غیر ضروری حذف شده است.

برنامه به ساده ترین صورت ممکن نوشته شده و سعی شده که توابع و آرایه ها به صورتی تعریف شوند که خود گویای کار باشند و به علت طولانی بودن برنامه، در این مقاله تنها به توضیح بسیار مختصری بسته می کنیم و برای توضیحات بیشتر خواهشمندیم که به انجمن ARM وب سایت ECA رجوع کرده و موضوع را به بحث بگذارید.

ابتدا عملکرد بخش های مهم برنامه را به صورت مجزا عنوان می کنیم:

این قسمت برای اختصاص عدد جدید به کیبورد می باشد

این تابع برای معکوس کردن وضعیت پورت نوشته شده است

```
{
if ((PINB19) == 0)
{SET_PORTB=PB19;}
else
{RST_PORTB=PB19;}
}
```

عملکرد تابع نسبتاً طولانی زیر بدین شکل است که با هر بار فشرده شده شدن هر عدد کیبورد، یک character روی LCD نشان داده می‌شود و همچنین با فشار کلید F1، کل نوشته روی کیبورد داخل یک رشته ذخیره می‌کند (مثل صفحه کلید موبایل)

```
get_data_gsm_keyboard()
{
get_input(); // u have keyboard data in <last> variable ;
if(coun_key2!=coun_key)
{
lcd_gotoxy(1,char_number);
omid2=omid;
omid=lookupchr(last,coun_key); //how many pres key and what is selected word in kbd
if (omid==10){omid=32;}
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("*");
lcd_puts(char_number);
lcd_putsf(" ASC:");
lcd_puts(omid);
lcd_gotoxy(1,char_number);
coun_key2=coun_key;
delay_ms(140);
}
}
```

تابع زیر نیز مانند تابع قبل عمل می‌کند با این تفاوت که دیگر با فشار هر بار کیبورد، کاراکتر روی LCD عوض نمی‌شود و همان عدد روی کیبورد روی LCD نشان داده شده و در تابع ذخیره می‌شود.

```
get_number_gsm_keyboard()
{
get_input(); // u have keyboard data in <last> variable ;
if(coun_key2!=coun_key)
{
lcd_gotoxy(1,char_number);
omid2=omid;
omid=lookupnum(last);
if (omid==10){omid=0;}
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("*");
lcd_puts(char_number);
lcd_putsf(" ASC:");
lcd_puts(omid);
lcd_gotoxy(1,char_number);
coun_key2=coun_key;
delay_ms(140);
}
}
```

ارسال متن اس اس به مازول

```
send_data_to_gsm(int coun)
{
for (ok=1;ok<coun;ok=ok+1)
{
```

```
printf("%c",gsm_data[ok]);
}
//printf("\n");
ارسال متن اس اس به مازول
```

حالی کردن اطلاعات رشته و بازگشت به حالت عادی

```
data_gsm_empty()
{
for (ok=1;ok<40;ok=ok+1)
{
gsm_data[ok]=0;
}}
```

ارسال شماره ای که باید اس اس به آن ارسال شود.



```
send_number_to_gsm(int coun)
{
gsm_number[13]=0;
gsm_number[14]=0;
for (ok=2;ok<coun+2;ok=ok+1)
{
printf("%c",gsm_number[ok]);
}
//printf("\n");
}
```


منوی اصلی برنامه در زیرآورده شده است

```
while (1) {
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ get data from
gsm   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ get number from
Keyboard
lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("Reciving...");get_rx:
data_gsm_get(); //get data from gsm (USART)
data_gsm_empty();
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ get number from
Keyboard
lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("insert number ");
ok=50;chr=0;char_number=1;
printf("\nget number from keyboard *\n");delay_ms(1700);lcd_clear();
start_number:
get_number_gsm_keyboard();
if (char_number>12){goto start_data;}
else
{if (ok!=120){goto start_number;}}
/*delay_ms(300);printf("goto print\n");send_number_to_gsm(11);delay_ms(600);*/
start_data:
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ get dat from
kbd   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ if (ok!=120){goto start_number;}
lcd_clear();lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("get dat from
kbd");printf("\nget dat from kbd *\n");delay_ms(1700);lcd_clear();
ok=50;chr=0;char_number=1;
start_sms_send:
get_data_gsm_keyboard();
if (ok!=120){goto start_sms_send;}
printf("AT+CMGF=1\n"); printf("AT+CMGS=%c", "");send_number_to_gsm(11);
printf("%c\n", "");send_data_to_gsm(40);printf("%c\n", 26);
}}
```

نویسنده : امید حبیبی omega_adiban2000@yahoo.com

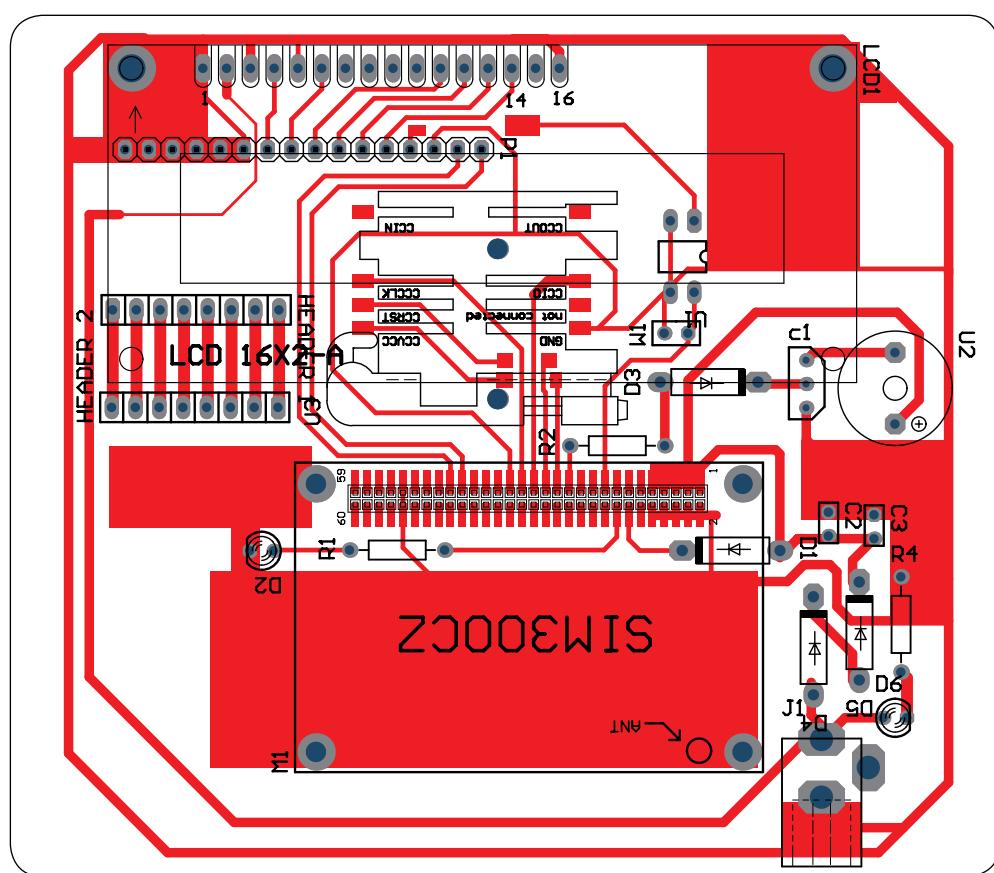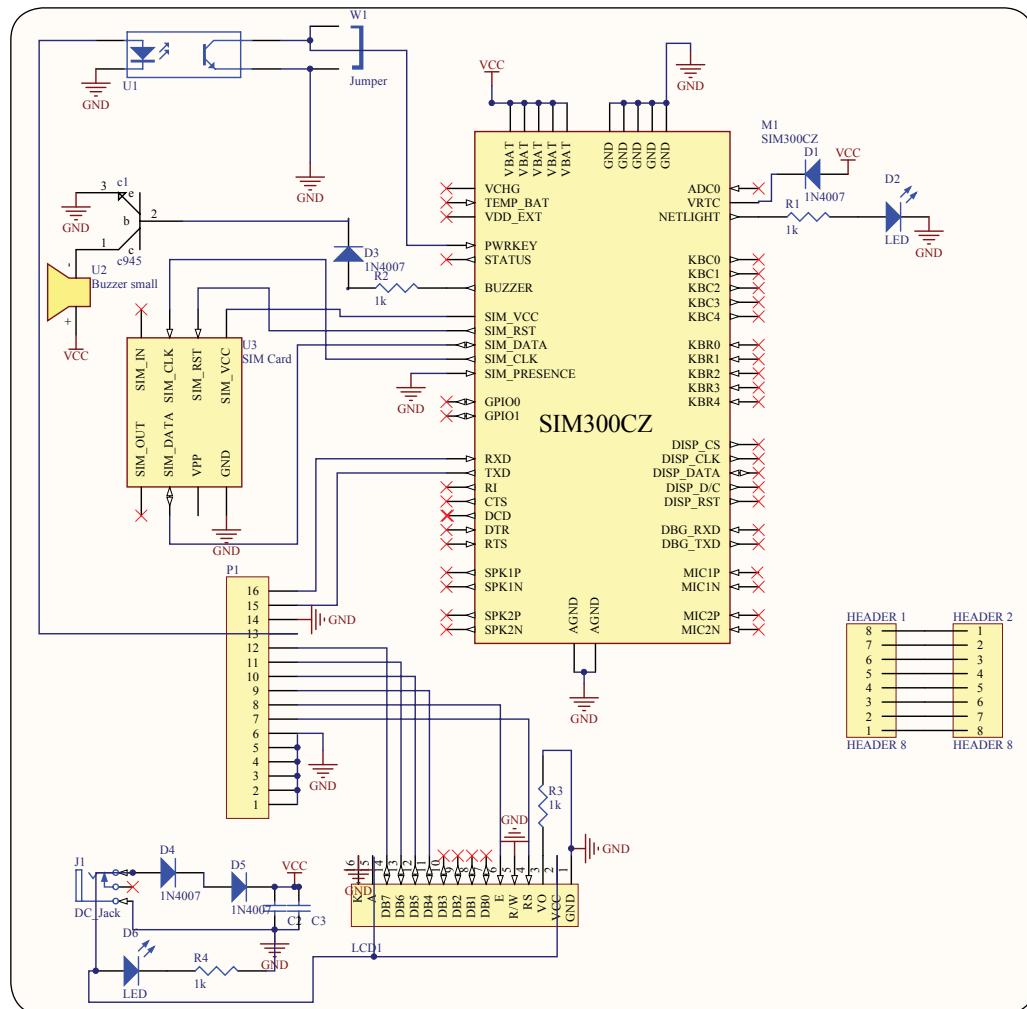راه اندازی مازول SIM300cz با استفاده از AT91SAM7X256




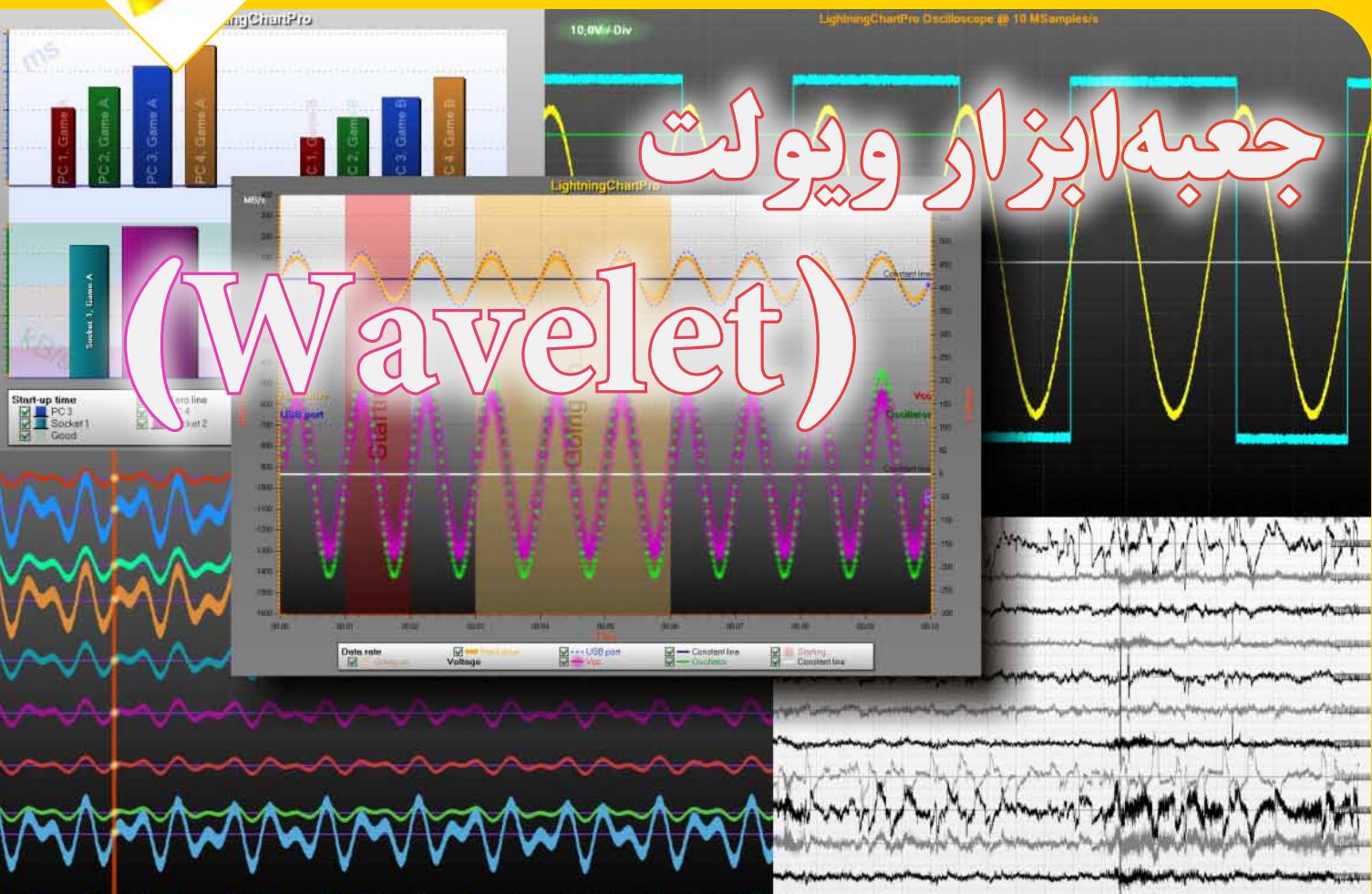

Wavelet Toolbox - MATLAB

أنواع تبديل موجك

أنواع مختلف تبديل موجك (Wavelet) با توجه به أنواع مختلف موجك های مورد استفاده در این تبديل از يكديگر متمايز می شوند. موجك های مورد استفاده در جعبه ابزار Wavelet شکل های مختلف دارند که بعضی از اين نمونه ها در شکل زير نشان داده شده اند.

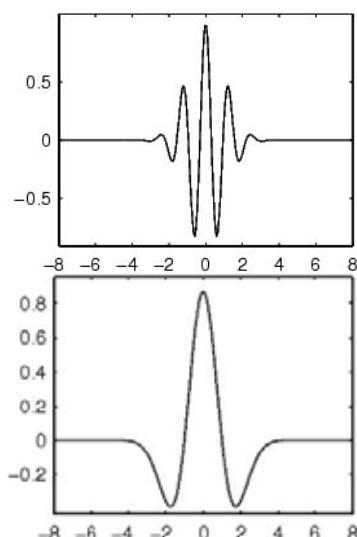

شكل ۱: شكل موجك های Morlet (بالا) و Mexican Hat (پایین).

Wavelet يا موجك در واقع يك موج سينوسي است که تغيرات آن محدود شده است، به طوري که متوسط آن صفر است. عنوان ابزاری ارزشمند در تحليل سيگنال های مختلف مانند سيگنال گفتار، تصاویر، موسيقى و غيره مطرح می شود.

در مقاييسه با تبديل فوريه می توان چنین عنوان داد که سيگنال فوريه که با تبديل سيگنال اوليه به مجموعه ای از سيگنال های سينوسي با فرکانس های مختلف خواص سيگنال را در يك دوره زمانی به خوبی نشان می دهد، در مورد سيگنال های غير ايستا يا Stationary که در يك دوره زمانی تغيرات زيادي دارند، کاربردي ندارد. در حالی که تبديل موجك برای اين سيگنال ها هم پاسخ مناسب ارائه می دهد. از اين رو تبديل موجك به عنوان ابزاری نيرومند در بيان خواص سيگنال ها از اهميت ويزه ای برخوردار است.


يکی از ويزه های مهم تبديل موجك امكان آنالیز سيگنال به شكل محلی است و اين در حالی است که تبديل فوريه اين امكان را ندارد. به عنوان مثال يك موج سينوسي پيوسته را در نظر بگيريد که در يك زمان اين پيوستگي قطع شده است. اگر از اين سيگنال تبديل فوريه و تبديل موجك گرفته شود مشاهده می شود که اين گستنگي در ضرایب فوريه مشخص نمی شود در حالی که در نمودار به دست آمده از ضرایب موجك، اين مشخصه به شكل دو پيك مشهود است.

جعبه ابزار ویولت (Wavelet)

گشوده شود.

گام دوم: در پنجره جعبه ابزار ویولت گزینه Continuous Wavelet 1-D را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود. این گزینه زمانی انتخاب می شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روی یک سیگنال به شکل پیوسته داشته باشد.


گام سوم: در منوی File از پنجره Continuous Wavelet 1-D Load Signal را انتخاب نمایید تا پنجره Load Signal گشوده شود.

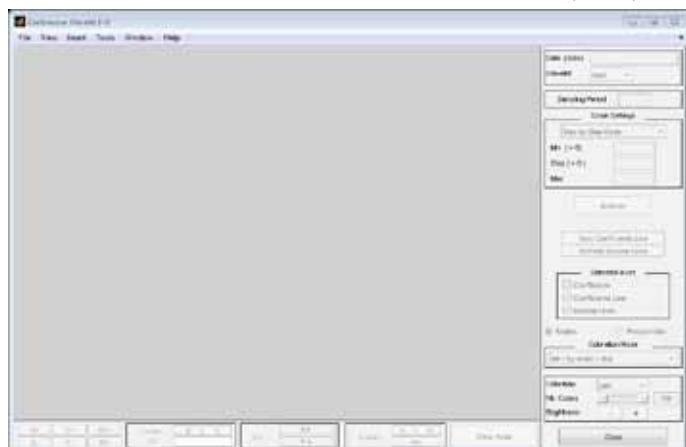

شکل ۳: پنجره D-1 Continuous Wavelet

گام چهارم: در این پنجره سیگنال leleccum.mat را انتخاب نموده و بر روی دکمه Open کلیک کنید. برای این که این سیگنال را Load Signal کنید می بایست در پنجره مربوطه به گزینه waveletdemo Toolbox ابتدا wavelet سپس از آن wavelet و پس از آن Toolbox را انتخاب نمایید تا سیگنال مورد نظر را بتوانید انتخاب کنید. این سیگنال یک سیگنال موجود در نرم افزار MATLAB است. می توان در این مرحله سیگنال مورد نظر را که قبلاً ذیره شده برای این که تبدیل را بر روی آن اعمال کرد، انتخاب نمود.

گام پنجم: در مقابل قسمت wavelet مقدار ۴ dB را وارد کنید. در آخر باید تعداد Scale ها را تعیین کنید. برای این کار در قسمت Step Setting برای Min مقدار ۱، برای Scale Setting مقدار ۱ و برای Max مقدار ۴۸ را وارد کنید.

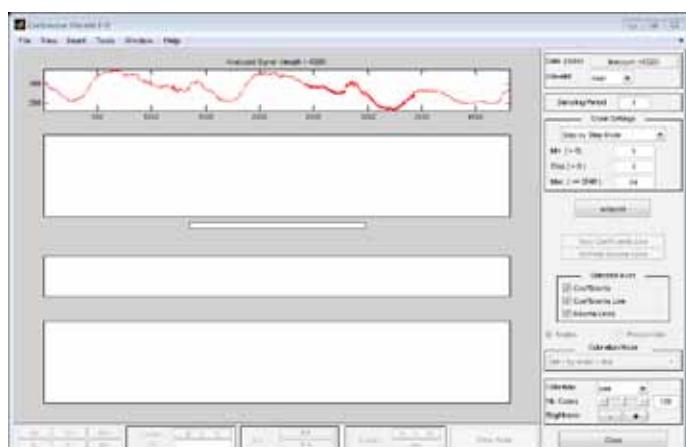

شکل ۴: تنظیمات اعمال شده در پنجره D-1 Continuous Wavelet در گام پنجم.

گام ششم: تا این مرحله تنظیمات لازم بر روی سیگنال انجام شده و حال باید دستور اعمال تبدیل را با انتخاب دکمه Analyze صادر نمایید. بعد از انتخاب این دکمه برنامه شروع به اعمال تبدیل بر روی

برای مشاهده ویژگی های مختلف این دو نمونه می توانید عبارت mexh('waveinfo') و يا ('morl')waveinfo' در خط فرمان MATLAB تایپ کنید. لازم به توضیح است که موجک های زیاد دیگری نیز در MATLAB مورد استفاده قرار می گیرند.

تبدیل موجک

این تبدیل در یک بعد یعنی بر روی یک شکل موج، یا دو بعد، یعنی بر روی تصویر به صورت گسسته و پیوسته قابل اجرا است. اصول استفاده از تمامی این ویژگی ها یکسان است و نوع ورودی و گزینه انتخابی متفاوت است.

برای شروع کار ابتدا عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ کنید، به اجرای این دستور پنجره Toolbox Main Menu نمایان می شود.

همان گونه که در شکل بعد مشاهده می شود، امکانات مختلفی در این پنجره منتظر شده است. از جمله Wavelet 1-D (تبدیل موج در یک بعد) و Continuous Wavelet 2-D (تبدیل موج زمان پیوسته در یک بعد) وجود دارد.

روش های استفاده از بخش های مختلف مشابه است و تنها نتیجه آن ها با یکدیگر متفاوت است. از این رو با ارائه چند مثال در این بخش و مطالعه آن می توان در تمامی کاربردها از آن استفاده نمود. نحوه استفاده از گزینه های موجود در این پنجره با مثال زیر بیان شده است.




شکل ۲: پنجره GUI. از این پنجره برای انتخاب تبدیل مناسب استفاده می شود.

مثال ۱: تبدیل موجک پیوسته در اینجا با یک مثال ساده و استفاده از سیگنال ذیره شده در MATLAB با اصول کار کرد و نحوه استفاده از پنجره جعبه ابزار پیشتر آشنا می شوید.

برای شروع و آشنایی با نحوه کار مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید: گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ کنید تا پنجرهای مشابه آن چه در شکل بالا نشان داده شده است

نموداری که به رنگ قرمز (s) نشان داده شده است سیگنال اصلی است. نمودار دوم (a1) که به رنگ آبی نشان داده شده است و نیز نمودار سبز رنگ (d1) مربوط به ضرایب تبدیل wavelet هستند. می‌توان بر روی سیگنال‌های به دست آمده Zoom کرد تا جزئیات بهتر نشان داده شوند.

در سمت راست شکل بالا، چهار دکمه مشاهده می‌شود، به عنوان مثال اگر دکمه histograms را انتخاب کنید نمودار مربوطه را می‌توانید مشابه شکل بعد مشاهده نمایید.

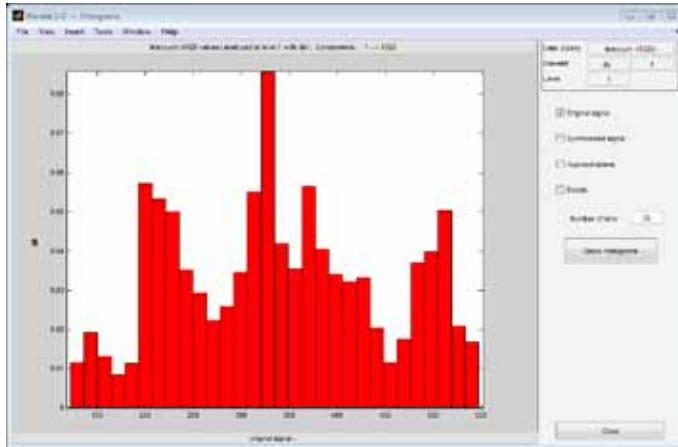

شکل ۷: نمودار هیستوگرام.


مثال ۳: تبدیل ویولت گسسته دو بعدی در این مثال هدف انجام تبدیل گسسته موجک بر روی یک تصویر است. پیشنهاد می‌شود مراحل را مانند دو مثال قبل مرحله به مرحله دنبال نمایید.

گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ نمایید تا پنجره جعبه‌ابزار گشوده شود.

گام دوم: در پنجره جعبه‌ابزار ویولت گزینه Wavelet 1-D را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز شود. این گزینه زمانی انتخاب می‌شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روی یک تصویر به شکل گسسته انجام دهید.


گام سوم: در منوی File از پنجره Wavelet 2-D گزینه Load Image را انتخاب نمایید تا پنجره Load Image گشوده شود.

گام چهارم: در این مثال هم از یک تصویر ذخیره شده در MATLAB استفاده خواهد شد. به این منظور فایل wbarb.mat را از طریق آدرس toolbox/wavelet/wavedemo انتخاب نمایید. پس از انتخاب فایل مورد نظر پنجره زیر ظاهر می‌شود.

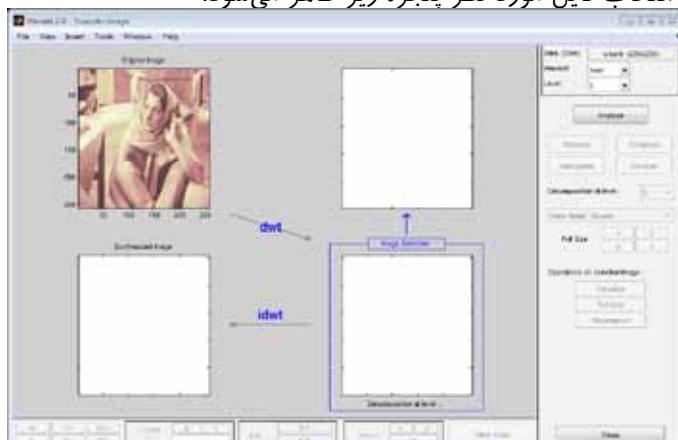

شکل ۸: پنجره ویولت دو بعدی و تصویر انتخاب شده برای اعمال تبدیل.

سیگنال انتخابی با تنظیمات انجام شده می‌نماید. در نهایت نتایج به شکل زیر قابل مشاهده می‌باشد.

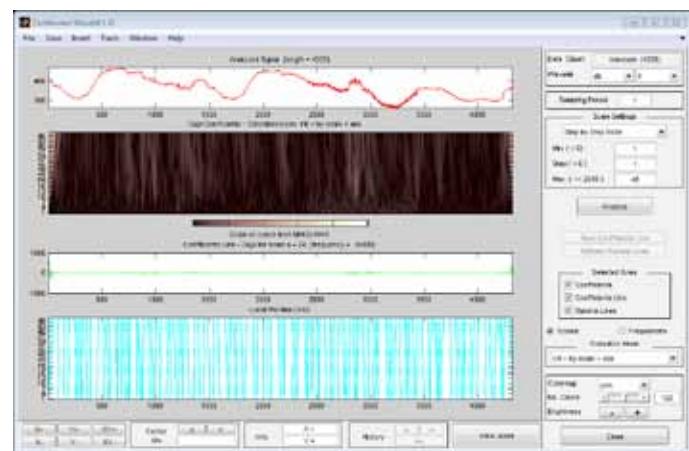

شکل ۹: نتایج اعمال تبدیل بر روی سیگنال.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، ضرایب تبدیل wavelet در حوزه زمان پیوسته به شکل بالا نشان داده می‌شود.

مثال ۲: تبدیل ویولت گسسته هدف در این مثال تبدیل گسسته موجک بر روی یک سیگنال است. پیشنهاد می‌شود مراحل را مانند مثال قبل مرحله به مرحله دنبال نمایید.


گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ نمایید تا پنجره جعبه‌ابزار باز شود.

گام دوم: در پنجره جعبه‌ابزار ویولت گزینه Wavelet 1-D را انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز می‌شود. این گزینه زمانی انتخاب می‌شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روی یک سیگنال به شکل گسسته انجام دهید.

گام سوم: در منوی File از پنجره Wavelet 1-D گزینه Load Signal را انتخاب نمایید تا پنجره Load Signal گشوده شود.

گام چهارم: دوباره همان سیگنال مثال قبل را Loadtoolbox(/wavelet/wavedemo leleccum.mat) در این پنجره سیگنال Load Open کلیک کنید.

گام پنجم: تنظیمات لازم بر روی سیگنال را انجام دهید. نوع موجک را مانند مثال قبل انتخاب نموده و سپس دستور اعمال تبدیل را با انتخاب گزینه Analyze صادر کنید. در نهایت نتایج به شکل زیر قابل مشاهده می‌باشد.

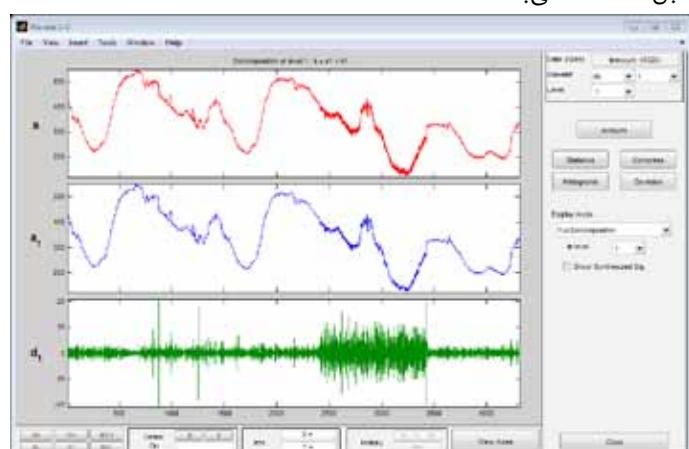

شکل ۱۰: نتایج اعمال تبدیل ویولت گسسته بر روی سیگنال.

جعبه ابزار ویولت (Wavelet)


همان گونه که مشاهده می شود، ابتدا تبدیل اعمال شده و نتیجه آن با فلش dwt نشان داده شده است و سپس نتیجه عکس تبدیل که با فلش idwt نشان داده شده قابل ملاحظه می باشد. می توان دو تصویر اصلی و سنتز شده را در شکل ۱۰ با یکدیگر مقایسه نمود.

همان گونه که مشاهده می شود با استفاده از ضرایب به دست آمده از تبدیل موجک و سپس اعمال تبدیل معکوس می توان تصویری کاملاً مشابه تصویر اولیه به دست آورد.

منبع :


آموزش کاربردی مباحث پیشرفته مهندسی برق با
انتشارات عابد

گام پنجم: در بخش تنظیمات، پارامترها را به صورت زیر تنظیم کنید.
سپس بر روی دکمه Analyze کلیک کنید تا تبدیل اعمال شود.

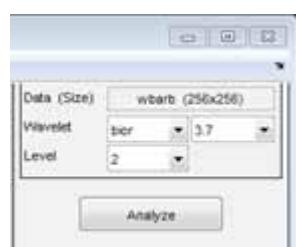

شکل ۹: تنظیمات پارامترها برای اعمال تبدیل.

نتیجه حاصل از اعمال تبدیل بر روی تصویر مورد نظر در شکل زیر نشان داده شده است.

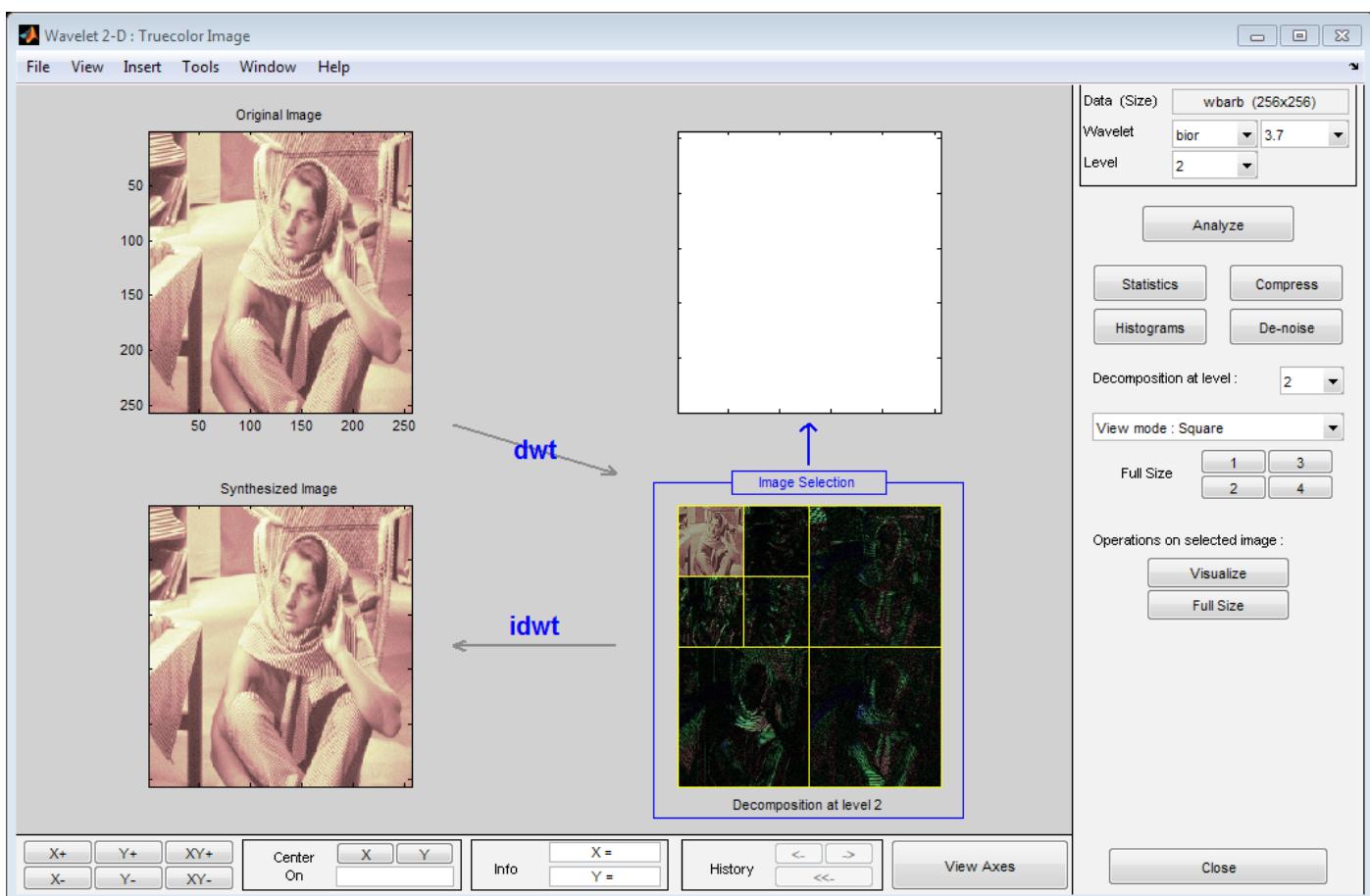

شکل ۱۰: نتیجه حاصل از اعمال تبدیل ویولت بر روی تصویر.

NI Measurement Studio Enterprise for VS2008 v8.6

Measurement Studio مجموعه ای یکپارچه از کلاسها ، کنترل های لبیو جهت استفاده در مایکروسافت ویژوال استودیو .NET 2003/2005 و 2008/2010 و ویژوال استودیو 6.0 است. این نرم افزار راه را برای برنامه نویسان و ویژوال استودیو هموار نموده و می توانند بدون هیچ مشکلی از تمامی ابزارها و امکانات لبیو با چند کلیک ساده در نرم افزارهای خود استفاده نمایند. این کمپوننت ها قابل استفاده در تمامی قسمتهای ویژوال استودیو از قبیل Windows Forms, Web Forms, ActiveX و ... می باشد . نرم افزار labVIEW با امکانات بسیار پیشرفته یاز قبیل برنامه ریزی گرافیکی، قابلیت اتصال بسیار بالا، توابع ریاضی و کنترلی متعدد و بوده و تمامی امکانات آن توسط این نرم افزار قابل استفاده در محیط ویژوال استودیو می باشد .

محتوایت مخصوص شامل نرم افزار Measurement Studio به همراه Visual Studio 2008 در قالب یک DVD می باشد .



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eea.ir/link/518.php>

No	Description	No	Description
00	Quad 2-Input NAND Gate	01	Quad 2-Input NAND Gate (OC)
02	Quad 2-Input Positive NOR Gate	03	Quad 2-Input Positive NAND Gate
04	Hex Inverter	05	Hex Inverter (OC)
06	Hex Inverter Buffer/Driver (OC)	07	30V,40mA Hex Buffer Driver (OC)
08	Quad 2-Input AND Gate	09	Quad 2-Input Positive AND Gate (OC)
10	Triple 3-Input Positive NAND Gate	11	Triple 3-Input Positive AND Gate
14	Hex Inverting Schmitt Trigger	16	Hex Inverter Buffer/Driver (OC)
17	15V,40mA Hex Buffer Driver (OC)	20	Dual 4-Input Positive NAND Gate
21	Dual 4-Input Positive AND Gate	25	Dual 4-Input Positive NOR Gate
26	Quad 2-Input NAND Gate (OC)	27	Triple 3-Input NOR Gate
28	Quad 2-Input NOR Buffer	30	8-Input Positive NAND Gate
31	Delay Element	32	Quad 2-Input Positive OR Gate
33	Quad 2-Input NOR Buffer (OC)	37	Quad 2-Input Positive NAND Buffer
38	Quad 2-Input NAND Buffer (OC)	42	BCD To Decimal Decoder (1-of-10)
45	BCD To Decimal Decoder/Driver (OC)	46	BCD To 7 Segment Decoder/Driver (30V)
47	BCD To 7 Segment Decoder/Driver (15V)	48	BCD To 7 Segment Decoder/Driver
57	Dual 2 Wide 2-Input AND-OR Invert Gate	58	Dual AND-OR Gate
73	Dual JK Flip-Flop with Reset; Negative-Edge Trigger	74	Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge Trigger
75	Quad Bistable Transparent Latch	76	Dual JK Master Slave Flip-Flop
77	4-Bit Bistable Latch	83	4-Bit Binary Full Adder
85	4-Bit Magnitude Comparator	86	Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate
90	Decade Counter	93	4-Bit Binary Ripple Counter
97	6-Bit Asynchronous Binary Rate Multiplier	107	Dual JK Flip-Flop with Reset; Negative-Edge Trigger
109	Dual JK Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge Trigger	112	Dual JK Flip-Flop with Set and Reset; Negative-Edge Trigger
121	One Short Multivibrator	122	Retriggerable Monostable Multivibrator
123	Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset	124	Dual Voltage Controlled Oscillator
125	Quad Buffer/Line Driver (3-State)	126	Quad Buffer/Line Driver (3-State)
128	Quad 2-Input NOR Line Driver	132	Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
133	13-Input NAND Gate	136	Quad Exclusive OR Gate (OC)
137	3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address Latches; Inv	138	3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting
139	Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer	140	Dual 4-Input NAND Line Driver
145	BCD To Decimal Decoder/Driver (OC)	147	10-to-4 Line Priority Encoder
148	8-to-3 Priority Encoder	150	16-Input Multiplexer
151	8-Input Multiplexer	153	Dual 4-Input Multiplexer
154	4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer	155	Dual 2-to-4 Demultiplexer
156	Dual 2-to-4 Demultiplexer (OC)	157	Quad 2-Input Multiplexer
158	Quad 2-Input Multiplexer; Inverting	159	4-to-16 Line Decoder
160	Presettable Synchronous BCD Decade Counter; Reset	161	Presettable Synchronous 4-Bit Binary Counter; Reset
163	Presettable Synchronous 4-Bit Binary Counter; Reset	164	8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
165	8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register	166	8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
169	Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter	173	Quad D-Type Flip-Flop; Positive-Edge Trigger (3-State)
174	Hex D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger	175	Quad D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger
189	64-Bit Bipolar Scratch Pad Memory	190	Synchronous Decade Up/Down Counter
191	Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter	193	Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter
194	4-Bit Bidirectional Universal Shift Register	195	4-Bit Parallel Access Shift Register
221	Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset	237	3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address Latches
238	3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer	240	Octal Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)
241	Octal Buffer/Line Driver (3-State)	243	Quad Bus Transceiver (3-State)

TTL 74xx Family Functions

No	Description	No	Description
244	Octal Buffer/Line Driver (3-State)	245	Octal Bus Transceiver (3-State)
251	8-Input Multiplexer (3-State)	253	Dual 4-Input Multiplexer (3-State)
257	Quad 2-Input Multiplexer (3-State)	258	Quad 2-Input Multiplexer; Inverting (3-State)
259	8-Bit Addressable Latch	260	Dual 5-Bit Input NOR Gate
269	8-Bit Up/Down Counter	273	Octal D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger
279	Quad R-S Latch	280	9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
283	4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry	294	16-Bit Programmable Frequency Divider
297	Digital Phase Locked Loop	299	8-Bit Universal Shift Register (3-State)
321	Crystal Oscillator	365	Hex Buffer/Line Driver (3-State)
366	Hex Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)	367	Hex Buffer/Line Driver (3-State)
368	Hex Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)	373	Octal D-Type Transparent Latch (3-State)
374	Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger (3-State)	375	Quad Latch
377	Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable; Positive-Edge Trigger	378	Hex D-Type Flip-Flop with Enable
390	Dual Decade Ripple Counter	393	Dual 4-Bit Binary Ripple Counter
399	Quad 2-Input Multiplexer	423	Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset
465	Octal Buffer Tri-State Output	521	Octal Comparator
534	Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger; Inverting (3-State)	540	Octal Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)
541	Octal Buffer/Line Driver (3-State)	543	Octal Registered Transceiver
563	Octal D-Type Transparent Latch; Inverting (3-State)	564	Octal D-Type Flip-Flop; Positive-Edge Trigger; Inverting (3-State)
569	Synchronous Bidirectional Binary Counter	573	Octal D-Type Transparent Latch (3-State)
574	Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger (3-State)	579	8-Bit Up/Down Counter
580	Inverting Octal D-Type Latch	589	8-Bit Shift Register with Input Latch
592	8-Bit Binary Counter with Input Register	593	8-Bit Binary Counter O/P Register TS I/O
594	8-Bit Shift Register with Output Register	595	8-Bit Ser-In/Ser Or Par-Out Shift Register with Out Latches (3-State)
597	8-Bit Shift Register with Input Flip-Flops	604	16 to 8 Multiplexer (High Speed)
624	Voltage Controlled Oscillator	628	Voltage Controlled Oscillator
629	Voltage Controlled Oscillator	640	Octal Bus Transceiver; Inverting (3-State)
641	Octal Bus Transceiver	645	Octal Bus Transceiver
646	Octal Bus Transceiver/Register (3-State)	652	Octal Bus Transceiver/Register (3-State)
670	4 x 4 Register File (3-State)	674	16-Bit Shift Register 16-Bit Parallel Output
682	8-Bit Magnitude Comparator	684	8-Bit Magnitude Comparator
688	8-Bit Magnitude Comparator	821	10-Bit D-Type Flip-Flop
825	8-Bit D-Type Flip-Flop	827	8-Bit Buffer/Line Driver
841	10-Bit Transparent Latch	843	9-Bit Transparent Latch
902	Hex Buffer (TTL Interface)	906	Open Drain Buffer (Active Pull Down)
908	Dual High Voltage CMOS Driver	912	Display Controller 6 Digit 8 Segment
914	Hex Schmitt Trigger External Voltage Inputs	922	16 Key Keyboard Encoder
923	20 Key Keyboard Encoder	925	4 Digit Counter Multiplexed 7 Segment Drive
2244	Octal Tri-State Buffer with Resistor	2245	Octal Tri-State Transceiver with Resistor
3245	Octal Tri-State Translating Transceiver	3257	Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch
3383	Octal Bus Exchange Switch	3384	10-Bit Bus Switch
4002	Dual 4-Input NOR Gate	4015	Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
4016	Quad Bilateral Switches	4017	Johnson Decade Counter with 10 Decoded Outputs
4020	14-Stage Binary Ripple Counter	4024	7-Stage Binary Ripple Counter
4040	12-Stage Binary Ripple Counter	4046	Phase Locked Loop
4049	Hex Inverting High-to-Low Level Shifter	4050	Hex High-to-Low Level Shifter
4051	8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer	4052	Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer

No	Description	No	Description
4053	Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer	4059	Programmable Divide-By-N Counter
4060	14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator	4066	Quad Bilateral Switches
4067	16-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer	4075	Triple 3-Input OR Gate
4078	8-Input NOR/OR Gate	4094	8-Stage Shift-and-Store Bus Register
4245	Octal Tri-State Translating Transceiver	4316	Quad Bilateral Switches
4351	8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Latch	4353	Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Latch
4511	BCD To 7-Segment Latch/Decoder/Driver	4514	4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer with Input Latches
4515	4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer with Input Latches; Inverting	4518	Dual Synchronous Up Counter
4520	Dual 4-Bit Synchronous Binary Counter	4538	Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator
5555	Programmable Delay Timer with Oscillator	6323	Programmable Ripple Counter with Oscillator (3-State)
7014	Hex Non-Inverting Precision Schmitt-Trigger	7030	9-Bit x 64-Word FIFO Register (3-State)
7046	Phase-Locked-Loop with Lock Detector	7266	Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate
7403	4-Bit x 64-Word FIFO Register (3-State)	7540	Octal Schmitt Trigger Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)
7541	Octal Schmitt Trigger Buffer/Line Driver (3-State)	7731	Quad 64-Bit Static Shift Register
9114	Nine Wide Schmitt Trigger Buffer; Open Drain Outputs; Inverting	9115	Nine Wide Schmitt Trigger Buffer; Open Drain Outputs
9323	Programmable Ripple Counter with Oscillator (3-State)	22106	8x8 Crosspoint Switch
40103	8-Bit Synchronous Binary Down Counter	40105	4-Bit x 16-Word FIFO Register

Family	Description	Family	Description
74	True TTL	74L	Low power
74S	Schottky	74H	High speed
74LS	Low power - Schottky	74AS	Advanced - Schottky
74ALS	Advanced - Low power - Schottky	74F(AST)	Fast - (Advanced - Schottky)
74C	CMOS.....check Vcc levels	74HC (U)	High speed - CMOS (Unbuffered output)
74HCT	High speed - CMOS - TTL inputs	74AHC	Advanced - High speed - CMOS
74AHCT	Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs	74FCT (-A,-T,-AT)	Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74AC	Advanced - CMOS	74ACT	Advanced - CMOS - TTL inputs
74FACT	AC, ACT (Q) series	74ACQ	Advanced - CMOS - Quiet outputs
74ACTQ	Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs		

Bus Driver Families

74ABT	Advanced - BiCMOS - Technology	74ABTE	ABT - Enhanced Transceiver Logic
74ABTH	Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold	74BCT	BiCMOS - TTL inputs
74BTL	Backplane - Transceiver - Logic (BiCMOS)	74FB	Futurebus+
74GTL	Gunning - Transceiver - Logic	74GTL	GTL - Plus

Low Voltage Families

74ALB	Advanced - Low Voltage - BiCMOS	74LV (U)	Low - Voltage (Unbuffered output) (CMOS)
74LVC (R) (U)	LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output)	74LVCH	Low - Voltage - CMOS - bus Hold
74ALVC	Advanced - Low - Voltage - CMOS	74LVT (R) (U)	LV - TTL (damping Resistor(Unbuffered output) (BiCMOS)
74LVTZ	Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up	74ALVC (R) ALV	CMOS (bus Hold) (damping Resistor)
74ALVCH	Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold	74LCX	LV - CMOS (operates with 3v and 5v supplies)
74VCX	LV - CMOS (operates with 1.8v and 3.6v supplies)		

AutoCAD Electrical 2011

نرم افزار AutoCAD Electrical بصورت خاص برای ساخت و طراحی مدارات کنترل الکترونیکی ساخته شده است. مانند دیگر محصولات نرم افزاری خانواده AutoCAD ، نرم افزار AutoCAD Electrical قابلیت رفع مجازی ایراد های کنترلی و طراحی مدار، اطلاعات دقیق برای ساخت و زمان بیشتر برای طراحی و مهندسی را در اختیار کاربران می‌گذارد. با استفاده از نرم افزار AutoCAD Electrical (منطقی ترین نرم افزار طراحی مدارات کنترل الکترونیکی) همواره بیشتر رقابت‌ها باشید.

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/473.php>



نرم افزارهای برق Software

DESIGN , ANALYSIS AND SIMULATION



معرفی نرم افزاری جهت در Keil Auto PROG

مراحل نصب نرم افزار:



آخرین ورژن Sam-Prog را از وب سایت شرکت Atmel دانلود نمایید و در آدرس زیر نصب کنید :



"C:\Program Files\ATMEL Corporation\AT91-ISP v1.10\SAM-PROG v2.4\sam-prog.exe"

یک فایل اجرایی به نام `omid sam.exe` ضمیمه شده که باید روی هارد دیسک کپی کنید. سپس برنامه keil را باز کنید(روی flash/configure flash قسمت ۴،۱۴ keil تست شده است) و در قسمت tool's طبق عکس زیر عمل نمایید :

یکی از معایب نرم افزار Keil این است که فایل تولید شده کامپایلر با پسوند Hex می باشد و شما جهت پروگرام نمودن توسط SAM-BA مجبور هستید که فایل را به فرمت Bin تبدیل کنید و بعد پروگرام کنید که این بسیار وقت گیر است.

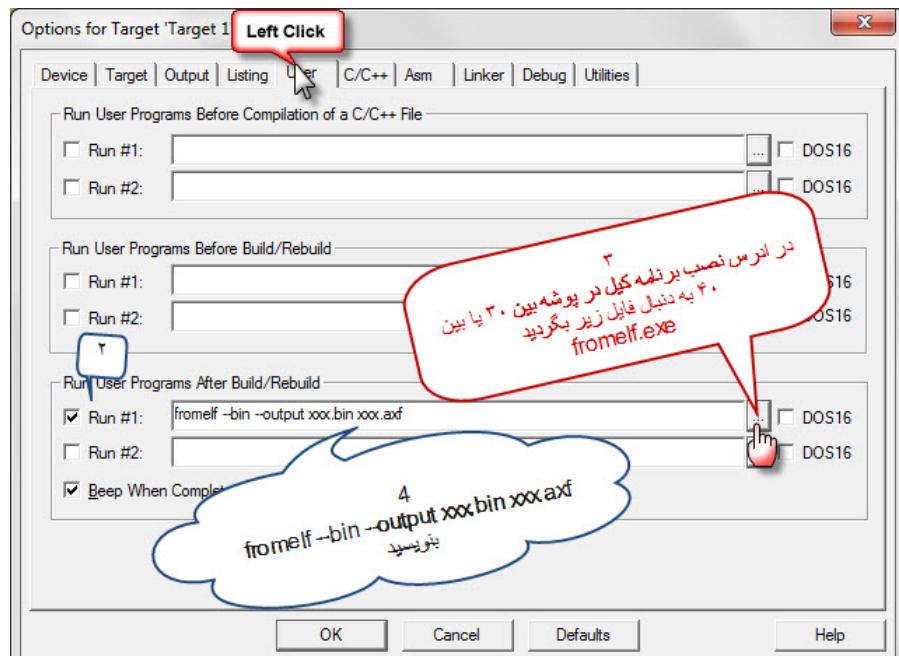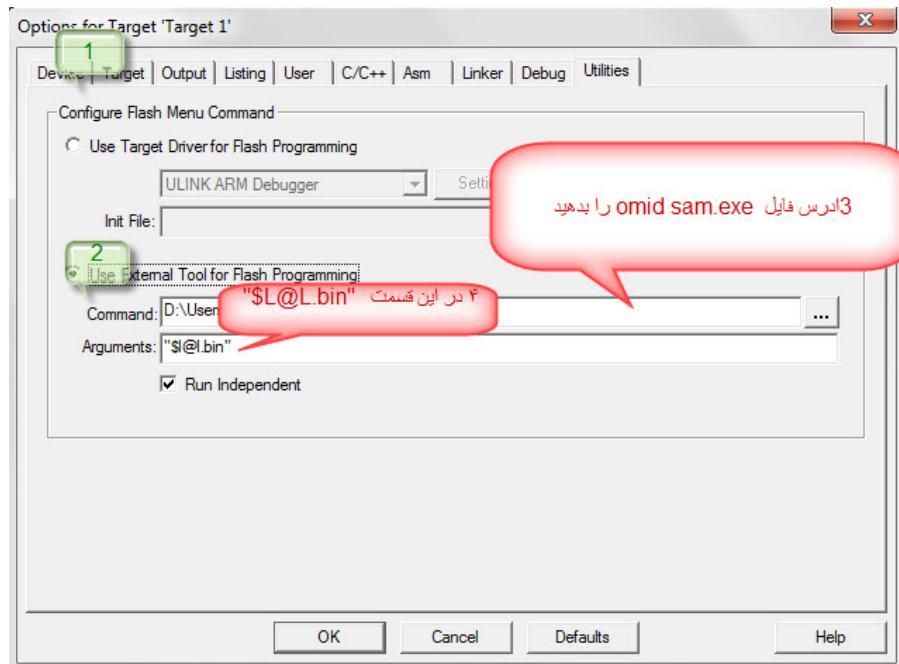از آنجاکه این عمل از طریق ۲ برنامه مجزا صورت می گیرد، وقت گیر بوده و برای حل این مشکل برنامه ای ساخته ام که به دلیل کمبود وقت خالی از عیب نبوده و در ورژن های بعدی اصلاحات بیشتری خواهد شد.



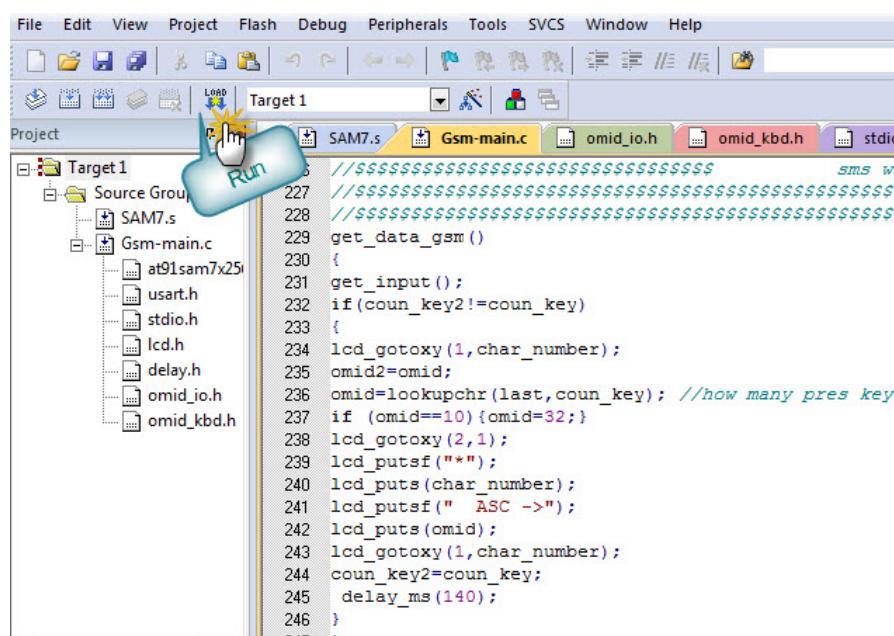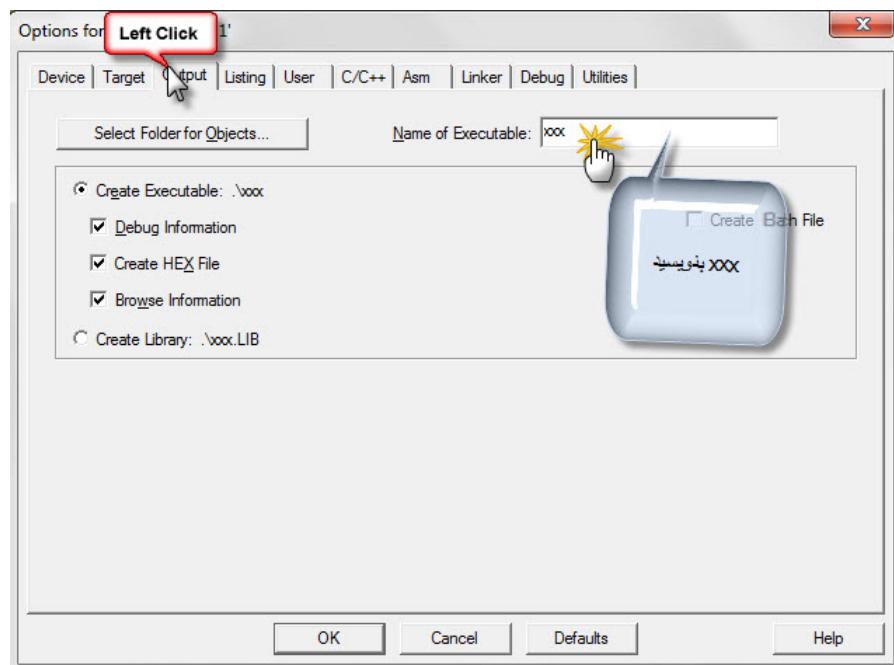

صورت فقط برنامه keil را بسته و مجدداً اجرا نمایید.

- برای پروگرام کافی است که کلید erase را ۱ ثانیه نگه دارید و usb را وصل کنید و کلید LOAD رو بزنید.
- داخل برنامه هایی که آماده هستند و کامپایل می کنید ممکن است برنامه error داده و بسته شود برای حل این مشکل باید به آدرس پرژه رفته و پوشه به نام obj را از حالت hidden خارج نموده و سیستم را ریست نمایید.

نویسنده : امید حبیبی omega_adiban2000@yahoo.com

تقریباً تمام است ! حالا وقتی compile می کنید باید این متن را مشاهده نمایید:

linking...

Program Size: Code=8064 RO-data=32 RW-data=72 ZI-data=1432

FromELF: creating hex file...

User command #1: fromelf --bin --output xxx.bin
xxx.axf

"xxx.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

سپس کافیست تا بر روی LOAD کلیک کنید تا برنامه اجرا شود. چند نکته را حتماً رعایت نمایید:

- اگر بخواهید پرژه جدید انجام دهید مراحل بالا باید تکرار شوند.
- وقتی LOAD را می زنید دست به هیچ چیز نزنید تا برنامه تمام شود در غیراین صورت احتمال دارد تا بر روی برنامه شما مواردی مثل آدرس فایل و ... نوشته شود.
- بعضی مواقع برنامه با خطأ مواجه شده و بسته می شود. در این

**فروشگاه تخصصی
برق و الکترونیک**

eShop

ECA SOFTWARE ECA UTILITY

ECA EBOOK ECA MAGAZINE ECA PAPER ECA HARDWARE

www.eShop.ECA.ir

کارا الکترونیک
Kara Electronic
PCB & PCBA Manufacturing Services

تولید کننده انواع مدار چاپی

- یک لایه ○ دو لایه
- دولایه متالیزه ○
- چندلایه (تا ۳۲ لایه) ○

تلفن: ۰۲۹۲ (۳۴۲۶۳۴۳) - ۰۲۹۲ (۳۴۲۶۳۴۰) فکس: info@karapcb.com www.karapcb.com

مرکز دانلود ECA

« مقالات علمی
« کنفرانس های داخلی
« سوالات کنکور
« پروژه های تکمیل شده
« ... »

www.Download.ECA.ir

**ترجمه تخصصی
متون برق و الکترونیک**

Translate.ECA

ترجمه کلیه متون تخصصی ، علمی ، دانشگاهی ، فنی و ...


www.Translate.ECA.ir



وب سایت تخصصی برق و الکترونیک (ECA) افتخار دارد با بیش از ۹۵۰۰۰ عضو ، یکی از بزرگترین وب سایت های تخصصی ایران را تشکیل داده و پاسخگوی نیاز دانشجویان، متخصصان، محققان و صنعتگران عرصه برق و الکترونیک کشور باشد. بی شک یکی از اهداف این انجمن، برقراری ارتباط بین صنعت و جامعه می باشد. لذا از تمام شرکت ها، کارخانجات و موسسات صنعتی علمی آموزشی دولتی و خصوصی ، تقاضا مندیم در صورت تمایل به عقد قرارداد تبلیغاتی و یا قبول اسپانسری برای مجله تخصصی نویز از طرق زیر با ما در ارتباط باشند .

تلفن: ۰۴۱۱-۰۵۵۷۱۲۶۱
فکس: ۰۴۱۱-۰۵۳۹۷۶۹
ایمیل: adver.eca@gmail.com

تکنولوژی های ساخت تراشه های منطقی

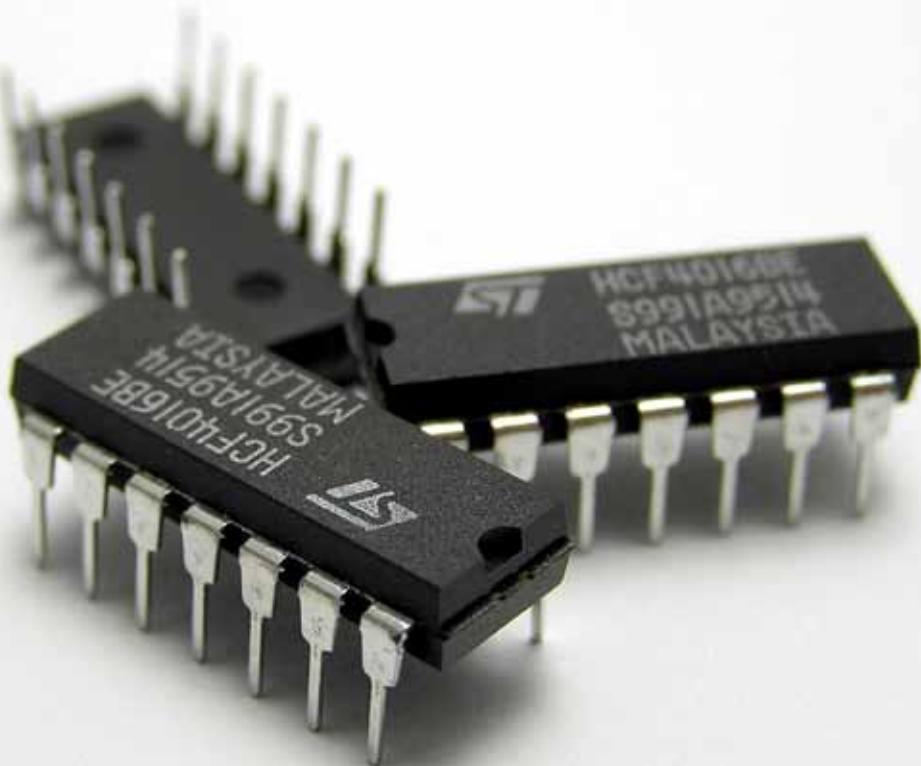

Integrated Circuit

مقیاس مجتمع سازی

- مدار مجتمع با مقیاس کوچک
(small scale integration (SSI))
- مدار مجتمع با مقیاس متوسط
(medium scale integration (MSI))
- مدار مجتمع با مقیاس بزرگ (large scale integration (LSI))
- مدار مجتمع با مقیاس خیلی بزرگ
(very large scale integration (VLSI))


تکنولوژی ساخت IC ها :

۱ - تکنولوژی RDL(Resistor Diod Logic): در این تکنولوژی از مقاومت و دیود به عنوان عناصر اصلی استفاده می شود. عیب این تکنولوژی این است که خروجی تابع ورودی است و fanout مدارات این تکنولوژی کم است همچنین نمی توان تمام گیت ها را در این تکنولوژی ساخت.

IC یا مدار مجتمع (Integrated circuit) به مجموعه‌ای از مدارات الکترونیکی اطلاق می‌گردد که با استفاده از مواد نیمه‌رسانا (عموماً سیلیکون همراه با میزان کنترل شده‌ای ناخالصی) در ابعادی کوچک‌ساخته می‌شود. هر تراشه معمولاً حاوی تعداد بسیار زیادی ترانزیستور می‌باشد که با استفاده از فناوری پیچیده‌ای در داخل یک لایه از سیلیکون همگون و با ضخامتی یکنواخت و بدون ترک تزریق شده‌اند. امروزه تراشه‌ها در اکثر دستگاه‌های الکترونیکی و بویژه رایانه‌ها در ابعادی گسترده بکار می‌روند. وجود تراشه‌ها مرهون کشفیات بشر درباره نیمه رساناها و پیشرفت‌های سریع پیرامون آنها در میانه‌های سده بیست می‌باشد.

IC ها به روش های مختلف ساخته می شوند. تنها عامل مشخص کننده ای که هر IC چه عملکردی دارد، شماره قطعه است که بر روی آن به صورت مجموعه ای از اعداد و حروف چاپ شده است. برای یافتن نحوه عملکرد مدار داخلی و مدار راه انداز هر تراشه می توان datasheet تراشه مورد نظر را از سایت های مخصوص این کار مانند www.alldatasheet.com دریافت نمود.




تکنولوژی های ساخت تراشه های منطقی

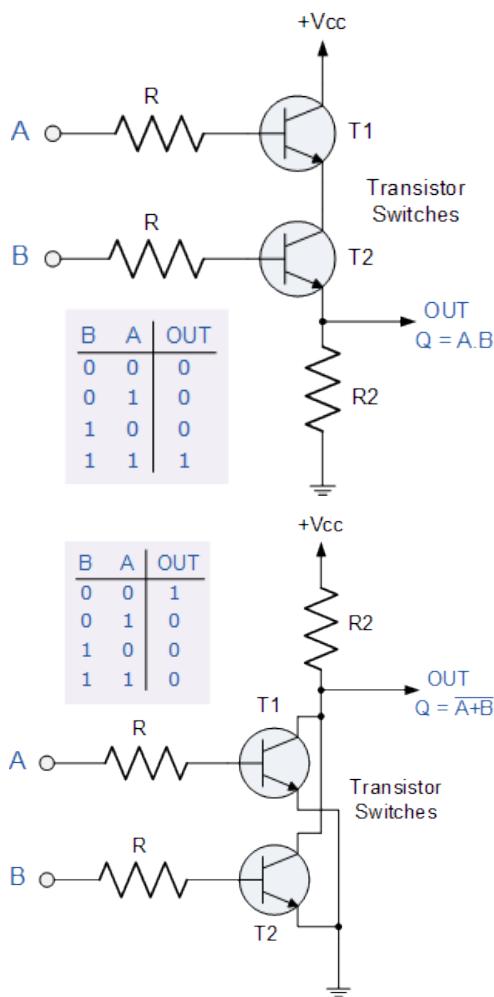

۳-تکنولوژی DTL(Diod Transistor Logic): از دیود و

ترانزیستور استفاده می شود.

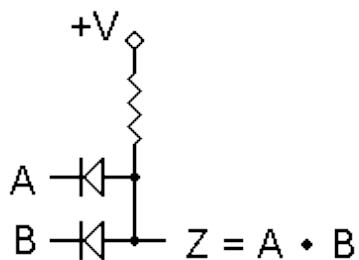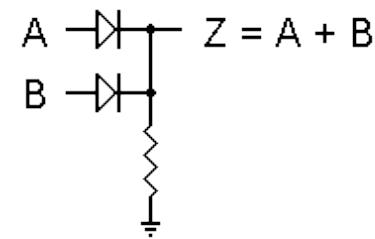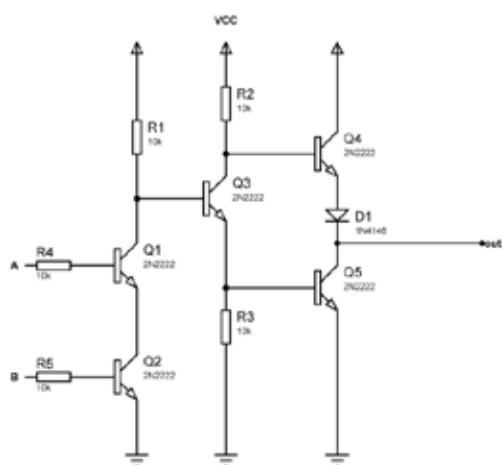در این تکنولوژی گیت پایه NOT می باشد. دیود معکوس ورودی جریان ورودی را تقریبا صفر می کند، در این حالت به راحتی با موازی کردن دیود با D1 می توان ورودی های مدار را افزایش داد. در محیط های صنعتی برای بالا بردن نویز مارژین مدار به جای دیود D2 چند دیود سری با هم و یا یک دیود زیر را قرار می دهند. همچنین می توان به جای D2 مدل ترانزیستوری دیود را قرار داد تا مدار زیادتر گردد. fanout



۲-تکنولوژی RTL(Resistor Transistor Logic): از مقاومت


و ترانزیستور استفاده می شود.

در این تکنولوژی گیت پایه NOT بوده و خروجی تابع ورودی نیست زیرا ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع کار نمی کند.

عیب اصلی این تکنولوژی تاخیر به خصوص در بار های خازنی، و محدود بودن fanout است. البته تاخیر این مدارات را با خازن بالابرند سرعت به میزان چشمگیری می توان کاهش داد.


مشکل دیگر این مدارات مصرف توان بالای آنهاست. در ادامه نمونه ای از چند گیت منطقی ساخته شده است را مشاهده می نمایید.

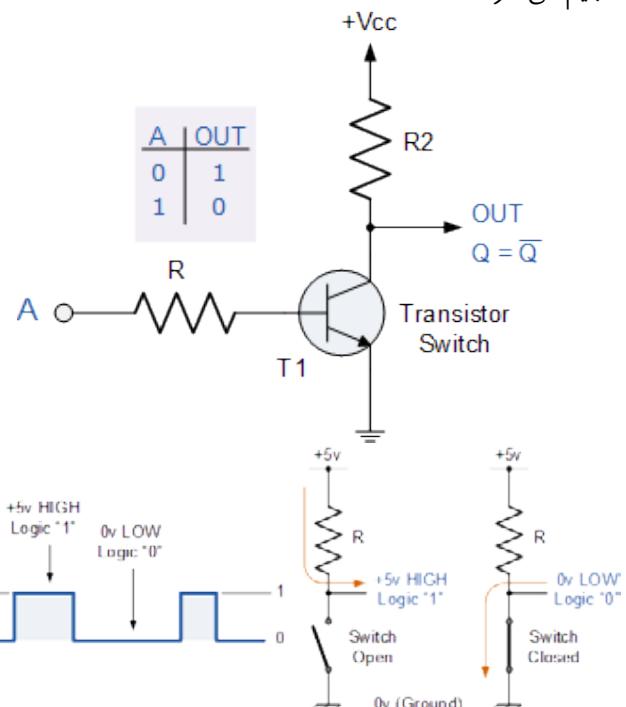* در ساخت IC ها از تکنولوژی RTL استفاده نمی گردد زیرا مدار حجمی می گردد.



* گیت های RDL فقط می توانند دو ورودی داشته باشند و برای ساخت گیت با سه ورودی به یک گیت دیگر نیاز هست.

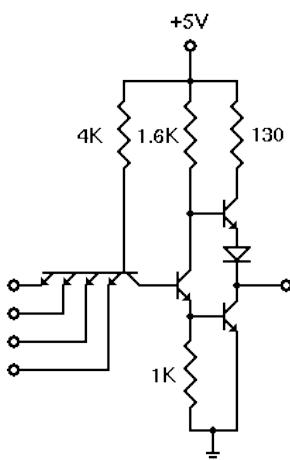* خروجی اکثر گیت ها یک مدار توتم پل قرار دارد



S و L.LS برابر ۳,۴ ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و

ALS از تفriق تغذیه مثبت IC از عدد ۲ بدست می آید.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F

نیز برابر ۳,۵ است.

جریان خروجی خانواده گروه TTL

مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر ۵mA منظور از mA میلی آمپر است

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر ۸mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر ۴.۰mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر ۲.۰mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر ۸mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر ۲.۰mA

* اگر بخواهیم نیز مارجین را زیاد کنیم با پیوند های p-n ترانزیستور

ها دیود سری میکنیم. با این کار گیت های موسوم به HTL ساخته

میشوند. البته به خاطر کثربت پیوند ها سرعت این گیت ها کم است.

* برای افزایش ورودی ها از ترانزیستورهایی با چند امپتر استفاده

می گردد.

* برای ساخت این ترانزیستورها می توان بیس و گلکتور چند

ترانزیستور مشابه را به هم متصل کرد.

* مزیت این تکنولوژی افزایش fanout و بهبود زمان پاسخ گویی

است.

* در گیت های high speed مقادیر مقاومت ها را کم و ترانزیستور

ها را از نوع دالینگتون انتخاب می کنند تا جریان کشی کم و سرعت

بالا برود.

۵-تکنولوژی MOS

در این تکنولوژی از ترانزیستورهای MOSFET استفاده می شود.

با این تکنولوژی مدارات بسیار بزرگ را در سطح کوچکی می توان تولید نمود. جریان ورودی بسیار کم می شود و سرعت کار تراشه در مواردی بسیار بالا می رود. در این مدارات فقط از یک نوع ترانزیستور MOS استفاده می گردد و معمولاً این یک نوع NMOS

۴-تکنولوژی TTL: در این تکنولوژی از ترانزیستور استفاده می شود. این تکنولوژی نسبت به DTL دارای حجم و هزینه کمتری می باشد. گیت پایه این تکنولوژی NOT است. گیت های TTL با پسوند های L.LSS.AS.ALS و F در بازار یافت می شوند.

- 74xx or 74Nxx: Standard TTL - These devices are the original TTL family of logic gates introduced in the early 70's. They have a propagation delay of about 10ns and a power consumption of about 10mW.

- 74Lxx: Low Power TTL - Power consumption was improved over standard types by increasing the number of internal resistances but at the cost of a reduction in switching speed.

- 74Hxx: High Speed TTL - Switching speed was improved by reducing the number of internal resistances. This also increased the power consumption.

- 74Sxx: Schottky TTL - Schottky technology is used to improve input impedance, switching speed and power consumption (2mW) compared to the 74Lxx and 74Hxx types.

- 74LSxx: Low Power Schottky TTL - Same as 74Sxx types but with increased internal resistances to improve power consumption.

- 74ASxx: Advanced Schottky TTL - Improved design over 74Sxx Schottky types optimised to increase switching speed at the expense of power consumption of about 22mW.

- 74ALSxx: Advanced Low Power Schottky TTL - Lower power consumption of about 1mW and higher switching speed of about 4nS compared to 74LSxx types.

- 74HCxx: High Speed CMOS - CMOS technology and transistors to reduce power consumption of less than 1uA with CMOS compatible inputs.

- 74HCTxx: High Speed CMOS - CMOS technology and transistors to reduce power consumption of less than 1uA but has increased propagation delay of about 16nS due to the TTL compatible inputs.

تغذیه گروه TTL

خانواده L.LS.AS.ALS و F دارای تغذیه مثبت بین ۴,۵ تا ۵,۵ ولت است. در واقع این رنج از ولتاژ ولتاژ قابل تحمل این IC است و این IC در این رنج درست کار خواهد کرد.


خانواده S دارای تغذیه مثبت بین ۴,۷۵ تا ۵,۲۵ است.

میزان ولتاژ خروجی در حالت ۱ و ۰ (سری 74xx)


میزان ولتاژ خروجی در حالت صفریا LOW برای تمامی این گروه TTL برابر ۰,۳ ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه

تکنولوژی های ساخت تراشه های منطقی

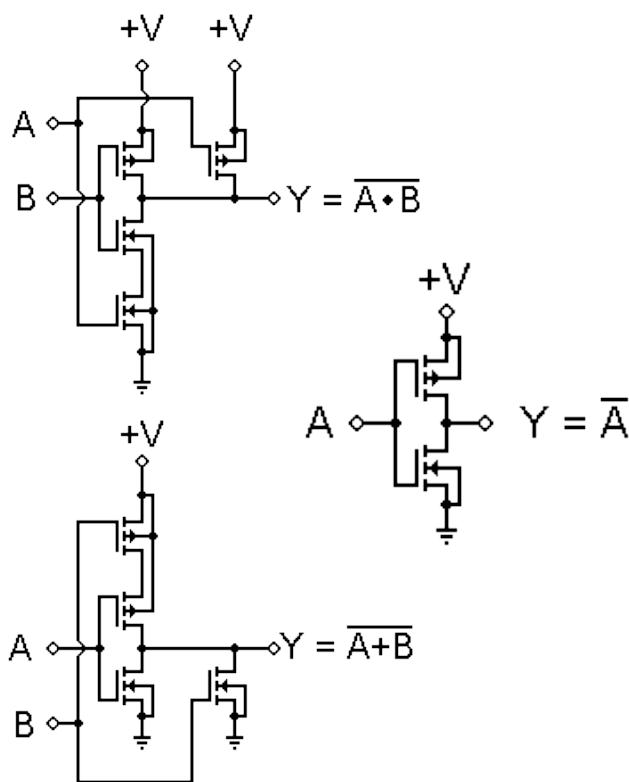

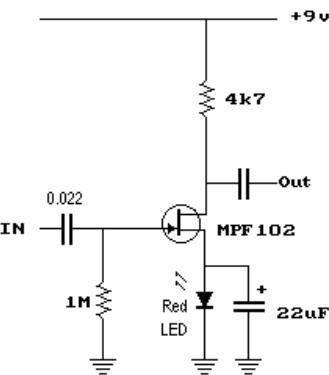است. ترانزیستورهای MOSFET را می‌توان در مقایسه با BJT ها یا همان دوقطبی ها بسیار کوچک ساخت. بعلاوه توابع منطقی و حافظه های دیجیتال را می‌توان منحصراً با مدارهایی تحقق بخشید که صرفاً از MOSFET استفاده می‌کنند، یعنی به مقاومت و دیود نیازی نیست به این دلیل بیشتر مدارهای مجتمع با مقایس بزرگ از جمله تراشه های ریزپردازنده و حافظه در حال حاضر با استفاده از تکنولوژی MOS ساخته می‌شوند.



۶-تکنولوژی CMOS: در این تکنولوژی از ترانزیستورهای PMOS و NMOS به افزایشی استفاده می‌شود و در آن از یک مسخچه اصلی این تکنولوژی توان صورت مکمل استفاده می‌شود. مسخچه اصلی این تکنولوژی نیز دارای مصرفی پایین آن است. IC های منطقی این تکنولوژی نیز دارای خانواده HCT و C.AHC.C می‌باشد. در این مدارات برخلاف تکنولوژی های قبل که توان دینامیکی و استاتیکی غیر صفر داشتند در یکی از سطوح منطقی مصرف توان نداریم و این باعث افزایش بازده می‌گردد.

- در منطق در حالت عادی روشن که در آن از MOSFET های حالت تخلیه ای استفاده می‌شود. در این منطق قطعات مورد استفاده در حالت عادی روشن می‌باشند و برای پیاده سازی عملکرد مدار و در زمان سوئیچ باقیستی خاموش شوند.

- در منطق در حالت عادی خاموش که در این منطق از ترانزیستورهای افزایشی استفاده می‌شود. این ترانزیستورها در حالت عادی خاموش بوده و در زمان سوئیچ روشن می‌شوند.

براین اساس چند نوع منطق مختلف با استفاده از MOSFET ها وجود آمده است که عبارتند از:

DCFl-Direct Coupled FET LogIC

BFL- Buffered FET LogIC

SDFL- Shotckey Diod FET LogIC


CCFL - Capacitor Coupled FET LogIC

CDFL – Capacitor Diod FET LogIC


LPFL – Source Couple FET LogIC

میزان ولتاژ خروجی در حالت ۱ و ۰ (سری 40xx)
در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر حدوداً برابر ۰،۱ ولتاژ مثبت است.

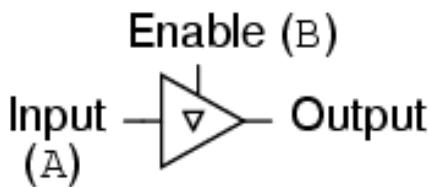
- حفظ مشخصه های خود، آنها را تحریک کند.
- در گیت ها بهتر است مقاومت ورودی به خاطر نداشتن اثر بارگذاری زیاد و مقاومت خروجی به خاطر داشتن Fan out بزرگتر کم باشد.
- تراشه های سری 74xx گیت های منطقی تجاری و سری 54xx گیت های نظامی می باشند.
- نماد ∇ درون یک گیت یعنی گیت سه حالتی بوده و دارای پایه فعال ساز (enable) است.



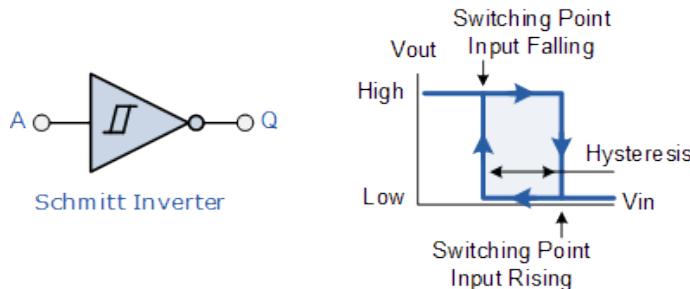
- علامت \square درون یک گیت یعنی گیت از نوع اشمیت تریگری بوده و دارای مشخصه هیسترزیس است.



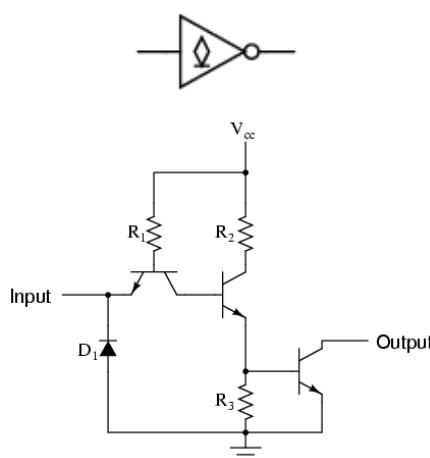- علامت \triangle درون یک گیت یعنی گیت از نوع کلکتور باز (open collector) بوده و از این حالت برای زمانی استفاده می شود که بخواهیم سطوح ولتاژ های منطقی را تغییر دهیم.




- دیودهای محدود کننده: زمانی که ورودی یک گیت از ولتاژ بالا به پایین تغییر می کند، ولتاژورودی اغلب در اطراف صفر ولت نوسان می کند. این وضعیت ممکن است باعث خرابی گیت شود. اتصال دیود به هر یک از ورودی های گیت همانطور که در شکل زیر می بینید این مشکل را مقداری تعدیل می کند و باعث می شود که ورودیهای گیت از ۰,۷ ولت کمتر نرود. توجه کنید در حالتی که ورودی ها سطح شان بالاست دیودها هدایت نمی کنند. دیود D1 در شکل زیر چنین نقشی را دارد.

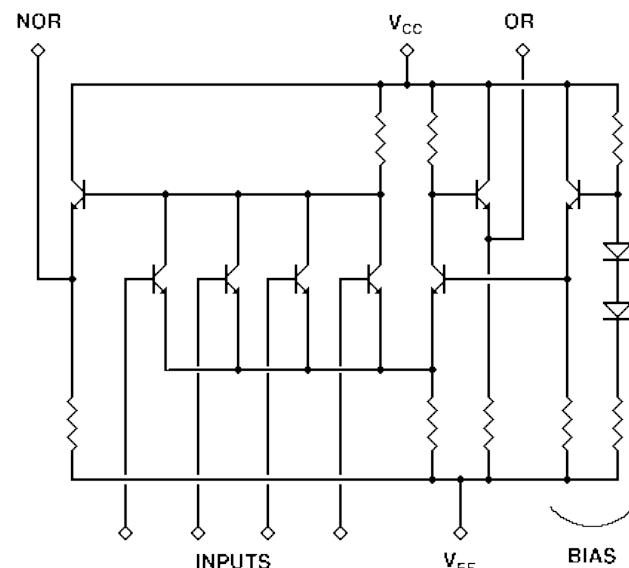

-تکنولوژی BICMOS- خانواده ای منطقی می باشد که قطعات دوقطبی (Bipolar) و CMOS را با هم ترکیب کرده است. این تکنولوژی نسبتاً جدید است (بصورت تجاری در سال ۱۹۸۵ بکار گرفته شده است) و سرعت بالاتر و چگالی فشرده سازی بیشتری دارد. توجه کنید که CMOS توان مصرفی کمتر، حاشیه نویز بزرگتر و چگالی فشرده سازی بیشتری را نسبت به دوقطبی ها دارد، در عوض دوقطبی ها سرعت سوئیچینگ بالاتر و جریان دهی بیشتری دارند. بنابراین با ترکیب این تکنولوژی ها، بهبود سرعت نسبت از جمله مصرف توان کمتر نسبت به دوقطبی ها، بهبود سرعت نسبت به CMOS، جریان دهی بیشتر نسبت به CMOS را فراهم آورده است.

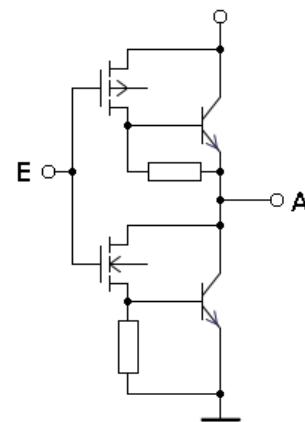درست است که BICMOS مزیت های بالا را دارد ولی دارای معایب هزینه بالا، زمان ساخت طولانی در کارخانه می باشد.



نکات و تعاریف:


- به ظرفیت ورودی یک گیت گویند و تعداد ورودی های آن گیت می باشد. مثلاً برای یک گیت Nand با سه ورودی ظرفیت ورودی برابر با ۳ می باشد.
- در مدارات الکترونیک خصوصاً دیجیتال به خاطر امپدانس خروجی محدود گیت ها فقط تعداد محدودی گیت را میتوان به خروجی یک گیت متصل کرد که تعداد آنها به یک گیت بستگی دارد. در حقیقت Fan out به ظرفیت خروجی یک گیت گویند و ماکریم تعداد گیت های مشابهی است که یک گیت می تواند با

تکنولوژی های ساخت تراشه های منطقی

- در پسوند های گیت های منطقی L نماد low power یعنی گیت با مصرف کم است
- نماد شاتکی، A نماد advanced به منزله پیشرفته و F نماد fast به معنی سریع است.

aminnima2@gmail.com

نویسنده : امین شیخ نجدی

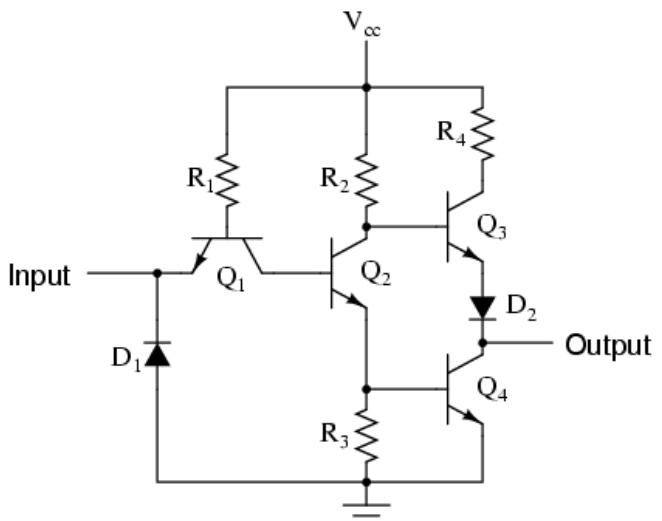

PIC USB PROGRAMMER

جهت استفاده از میکروکنترلرهای PIC ساخت شرکت میکروچیپ شما به یک پروگرامر اختیاج خواهد داشت . روش های متعددی جهت پروگرام کردن میکروهای PIC از قبیل استفاده از پورت پرینتر و یا سریال وجود دارد ، ولی در دنیای امروزی این پورت ها به علت کم بودن موارد مصرف دیگر بر روی رایانه های شخصی نصب نبوده و حتی بر روی رایانه های همراه نیز دیگر وجود نداشته و شما می باشید با خرید وسایل جانبی این پورت ها را نصب نمایید . ولی در عوض بر تعداد پورت های USB موجود بر روی رایانه ها افزایش یافته و امروزه رایانه ای بدون پورت USB موجود نمی باشد. این پروگرامر نیز بر اساس تکنولوژی USB طراحی گشته و به این معنی بوده که شما می توانید در هر رایانه از آن استفاده نمایید. در زیر خلاصه ای از مزایای این پروگرامر لیست شده است.




Device Programming Support

- PIC10
- PIC12
- PIC16
- PIC18
- PIC24
- dsPIC30
- dsPIC33
- PIC32
- KEELOQ® HCS
- 11 Series Serial EEPROM
- 24 Series Serial EEPROM
- 25 Series Serial EEPROM
- 93 Series Serial EEPROM
- MCP250xx CAN

- USB2.0 با پورت های
- توانایی پروگرام نمودن تمامی میکروکنترلرهای PIC با بسته بندی DIP از طریق زیف سوکت
- پشتیبانی از طریق نرم افزارهای موردن تأیید شرکت میکروچیپ
- بدون نیاز به تغذیه خارجی (تغذیه از طریق پورت USB)
- سوکت icsp به منظور پروگرم کردن انواع میکروکنترلرهای pic خارج از پروگرم
- قابلیت شناسایی و DETECT خودکار مدل میکروکنترلر
- قابلیت به روز رسانی Firmware به صورت خودکار
- قابلیت پروگرم کردن میکرو های ۳.۳ ولتی
- بدون نیاز به نصب درایور
- سازگاری با تمامی سیستم عامل ها (Linux / Mac OS X / Windows)
- دارای لایه محافظ زیر بورد
- ۱۲ ماه گارانتی تعویض

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/620.php>

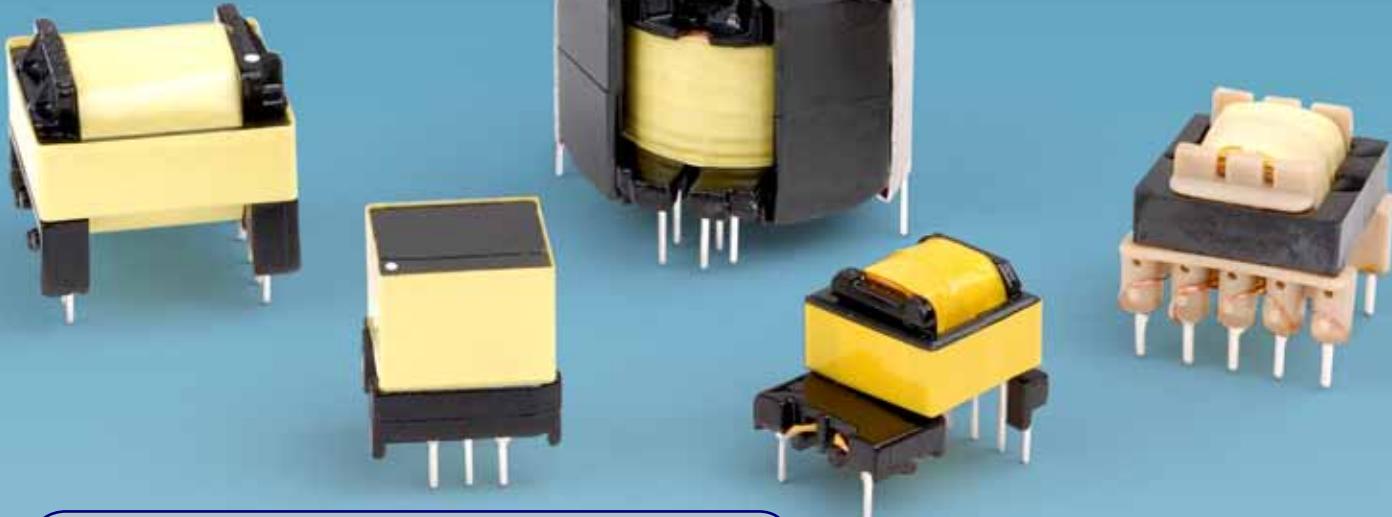
توسعه و طراحی ترانسفرماتور فرکانس بالا و پیاده‌سازی آن



در این طرح ساخت صنعتی هسته فریت مبتنی بر ترانسفرماتورهای قدرت فرکانس بالا مطرح شده است. هدف کار بررسی هسته چنبه‌ای شکل، تلفات سیم‌پیچ و مدل‌سازی خصوصیات گرمایی هسته و تعیین تلفات و خصوصیات افزایش دما بر هسته، اصلاح سیم‌پیچی ترانسفرماتور است.

ترانسفرماتورهای قدرت

انرژی الکتریکی ترانسفرماتور توسط نسبت ترانس بین مدارهای سیم‌پیچ اولیه و ثانویه انتقال پیدا می‌کند. مدار معادل ترانسفرماتور در شکل ۱ نشان داده شده است. که شامل: ترانسفرماتور واقعی (نسبت دور اولیه به ثانویه N_{prim} , N_{sec}), قطعات مصرف کننده (اتلاف‌گر) (R_{core} , R_{sec} , R_{prim}) اندوکتانس مغناطیس کننده ($L_{leak-prim}$, $L_{leak-sec}$, C_{prim})، مدار معادل (خطی) برای تحلیل طراحی حالت سوئیچ شده که برای منع ترانسفرماتوری قدرت با جریان و ولتاژ غیر سینوسی مناسب نیست. مدل‌های خطی برای قطعات پارازیتی و اندوکتانس مغناطیس کننده استفاده شده است و تنها برای محاسبه تلفات سیم‌پیچ و مشخصات مواد تشکیل دهنده هسته، شکل هندسی ترانسفرماتور و تحریک الکتریکی صحت دارد.

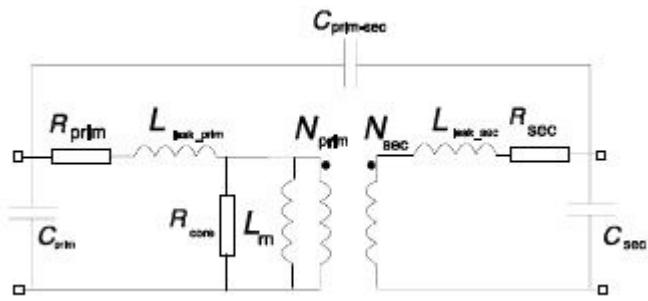

شکل ۱: مدار معادل سیم‌پیچ ترانس

ترانسفرماتورهای قدرت معمولاً خیلی حجمی و قطعات گرانی در آنها به کار رفته است که بسته به نوع مبدل، تعیین و طراحی می‌شوند برای اینکه حداکثر راندمان و حداقل هزینه را داشته باشیم. طراحی ترانسفرماتور قدرت فرکانس بالا بررسی تلفات و تأثیر افزایش دما بر عملکرد ترانسفرماتور است. برای مثال، بررسی هارمونیک اضافی، اصلاح فاکتورهای مدل مقاومتی DC و AC سیم‌پیچ، یا متدهای هسته فریت و بررسی جنس و فشردگی هسته فریت. در این طرح اصول آرایش سیم‌پیچ قطعات القایی به چینش Z شکل توسعه داده شده، که باعث افزایش کارایی و کاهش حجم سیم‌پیچ می‌شود.


هدف

استفاده از ترانسفرماتور قدرت فرکانس بالا نه تنها مدل هسته و تلفات سیم‌پیچ و افزایش دما را متناسب‌تر می‌کند بلکه باعث بهینه سازی ساخت سیم‌پیچ و افزایش راندمان می‌شود.

هدف اولیه کار، بررسی هسته و تلفات سیم‌پیچ و به ویژه افزایش دما در ترانسفرماتورهای فرکانس بالا. تعیین تلفات مناسب نسبت به صحت نتیجه تلفات و الگوریتم محاسبه شده افزایش دما توسط مقایسه افزایش دما، صورت پذیرفته است.

هدف دوم کار توسعه و اصلاح ساخت کل متدهای پیاده‌سازی سیم‌پیچ برای پیچش به دور هسته، نوع لوله‌ای دو وجهی و نوع صفحه‌ای دو وجهی ترانسفرماتورهای فرکانس بالا و معتبرسازی آن توسط محاسبات و اندازه‌گیری‌ها است.

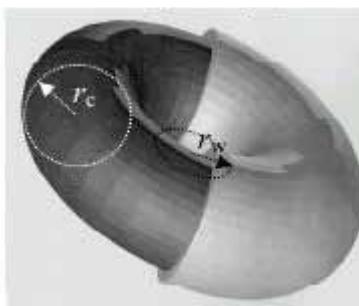
توسعه و طراحی ترانسفرماتور فرکانس بالا و پیاده سازی آن



شکل هندسی هسته چنبره ای

روش های پیاده سازی سیم پیچ

روش های پیاده سازی سیم پیچ ترانسفرماتور قدرت مطرح شده در مقدمه به همراه شکل زیر شرح داده شده است:

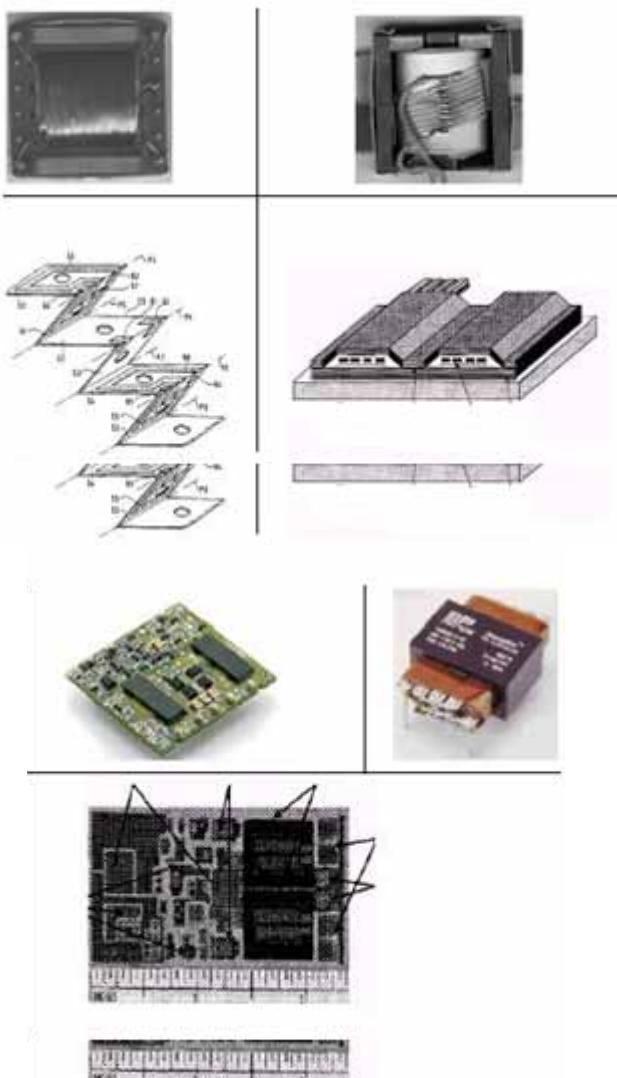


شکل ۴ : روش های پیاده سازی سیم پیچ

طراحی ترانسفرماتور قدرت

بررسی طراحی ترانسفرماتور قدرت در این مقاله براساس هسته و تلفات سیم پیچ در تعیین راندمان قدرت انتقال و افزایش دما است. محاسبات هندسه ترانسفرماتور و اتلاف هسته در قالب جای مغناطیس کننده و جریان کل که سیم پیچ های قطعات DC ندارند صدق می کند، برای مثال توپولوژی مبدل نوع پوش-پول با ثانویه مقارن. این طور عملکرد باعث کاهش تلفات هسته و برتری راندمان


شکل هندسی ترانسفرماتور

در شکل ۲ قطعه القایی کلی را نشان داده که شامل یک سیم پیچ (از نوع مسی) متصل شده به هسته (از نوع موادی با نفوذپذیری مغناطیسی بالا) است. همچنین سیم پیچ دور هسته پیچیده شده است. ناحیه هسته (AC) ناشی از طول سیم پیچ (Lw) به همین نحو ناحیه سیم پیچی (Aw) ناشی از طول هسته (Lc) است.

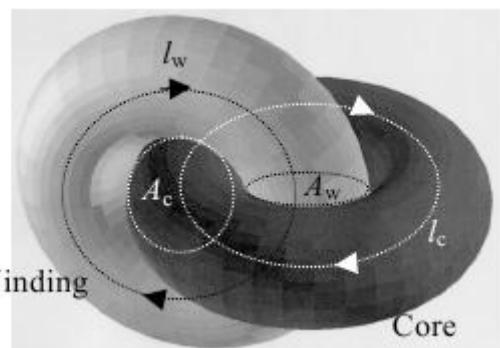


شکل ۲: پارامترهای هندسی یک قطعه القایی اصلی

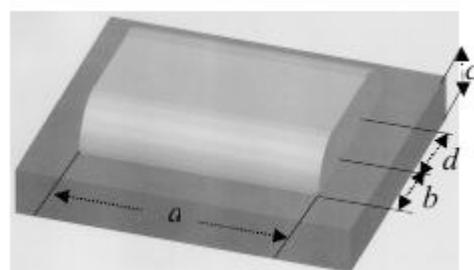
در یک قطعه، ماده مغناطیسی، رابطه بین پارامترهای هندسی توسط هندسه قطعه و ابعادشان تعیین شده است.




شکل هندسی هسته لوله ای

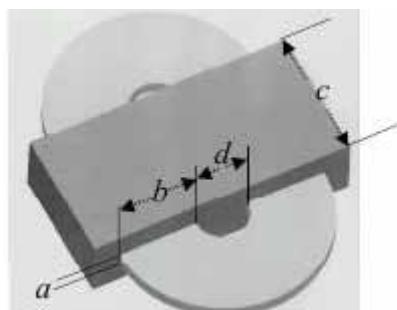


شکل هندسی هسته صفحه ای

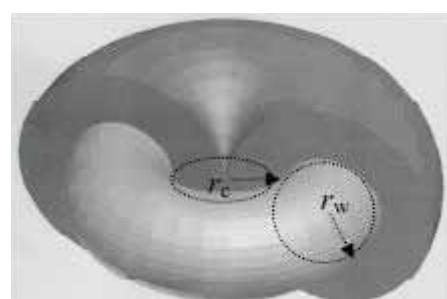


شکل هندسی هسته قابلمه ای

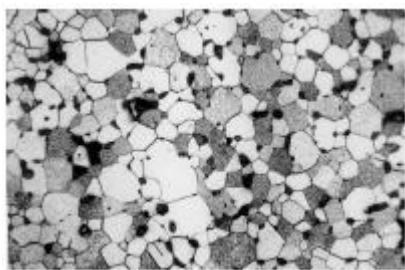

شکل ۷: شکل میکروسکوپی نوع منگنز-روی

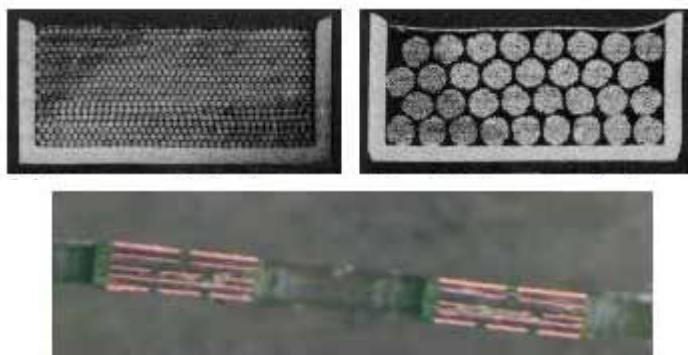شکل ۸: نمونه‌هایی از سیم پیچ با مدل‌های سیم پیچی مختلف
تلفان جریان سیم پیچ مغناطیس کننده

جریان موجی شکل مغناطیس کننده Im بدون قطعات بایاس DC، فرکانس کلیدزنی f و دیوتی‌سایکل D ، در طرح شکل ۹ نشان داده شده است.

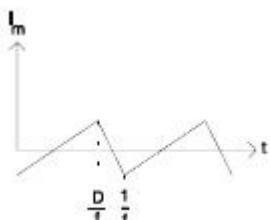

شکل ۹: جریان موجی شکل مغناطیس کننده

اتلاف سیم پیچ به دلیل جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور است که معمولاً در طراحی نادیده گرفته می‌شود. با این وجود چون جریان مغناطیس کننده بخشی از جریان اولیه توسط گردش جریان ثانویه برابر نیست) در جزئیات محاسبه به تحلیل اتلاف هارمونیک نیاز داشته، توسط تعدادی از لایه‌های قسمت اولیه موجود در تمام لایه‌های اولیه با لایه‌های موجود در ثانویه به درستی در لایه‌های بی‌همیت مطرح شده است.


پارازیت‌های سیم پیچ

توزیع (کوپل) میدان مغناطیسی غیرایده‌آل و تزویج میدان مغناطیسی ناخواسته بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه ناشی از نشت القا و ظرفیت خازنی درون سیم پیچ مربوطه است. همچنین ظرفیت خازنی درون هر دو سیم پیچ‌هایش وجود دارد که در اینجا اهمال شده است. میدان‌های پراکندگی لایه‌ها (چینش سیم پیچ) تابع فرکانس هستند ولی در روند این پراکندگی القا و خازن‌های درونی تنها تقریبی برای میدان‌های DC الکتریسیته ساکن است که در دستورالعمل برای ساده‌سازی تحلیل، از دقت یادداشت شده میدان مغناطیسی، مقدار

بیشتر را در پی دارد. یک قطعه DC در جریان مغناطیسی سبب به دست نیامدن تلفات پسماند مغناطیسی هسته می‌شود که مستلزم تصحیح فاکتورها در آزمایشات برای تعیین در هنگام بارگزاری نامقانار در ثانویه است، مقاومت‌های AC سیم پیچ را نادیده گرفته و اتلاف را بررسی می‌کنیم. نفوذپذیری مغناطیسی در هسته (در پوسته)، نفوذ و غلظت فلوي مغناطیسی ثابت در هسته، فرض درستی برای رنج نسبی فرکانس کار $100 - 300$ کیلوهرتز است که در این کار مطرح شده است.


تلفات پسماند مغناطیسی هسته

در آهن و مواد فرومغناطیسی، شبکه مغناطیسی توسط دیواره‌ی متحرک (شکل ۵) غیریکنواخت و ابعادی حداقل حدود میکرومتر در محدوده مغناطیس تعیین شده است. تلفات، وابسته به محدوده دیواره متحرک تحت چرخش مغناطیسی است که تلفات پسماند مغناطیسی نامیده شده است.

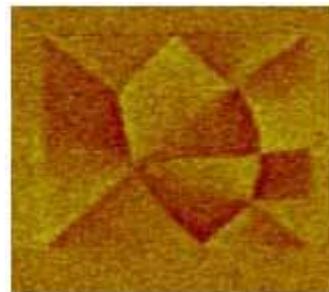شکل ۵: محدوده مغناطیسی میکروسکوپی در ابعاد 3×3 میکرومتر آلیاژ آهن و نیکل

تلفات جریان گردابی هسته

ضریب مقاومت هسته از جریان گردابی مواد هسته بسته به اندوکتانس درون هسته ترانسفورماتور توسط تغییر فلوي مغناطیسی است. دستورالعمل کاهش این قبیل ثابت تلفات فریت‌ها (شکل ۶) از نیمه هادی است (شکل ۷). قسمت عمدۀ ضریب مقاومتی و ثابت دیالکتریک بدین معنی است که شدیداً وابسته به فرکانس و دما، به عنوان جداسازی و ذرات مقاومتی توسط ظرفیت‌های خازنی بین آنها و مربوط به ذرات یا کاهش فرکانس یا افزایش دما است.

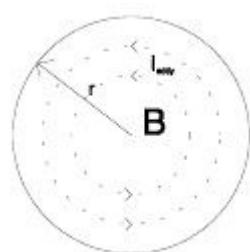

شکل ۶: جریان گردابی دراستوانه اندوکتانس

تلفات جریان بار سیم پیچ

افزایش اتلاف سیم پیچ ناشی از فرکانس به پوسته و تاثیرات مجاور، معمولاً مربوط به نتیجه مربوط به مقادیر فرکانس مقابله مقاومت سیم پیچ، توسط محاسبه کردن اتلاف هر هارمونیک جریان قطعه مورد استفاده، مقادیر مقاومت AC سیم پیچ و توسط نتایج نهایی تلفات در تفکیک هارمونیک‌ها با هم بدست می‌آید.


توسعه و طراحی ترانسفرماتور فرکانس بالا و پیاده سازی آن

- Power Electronics, vol. 11, no. 1, pp. 33 – 42,
[4] Hurley, W.G., Wolfe, W.H., Breslin, J.G., “Optimized transformer design: inclusive of high-frequency effects”, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 13, no. 4, pp. 651-659,
[5] Gradzki P.M., Jovanovic M.M., Lee F.C., “Computer-aided Design for High-frequency Power Transformers”, Proc. Fifth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference, pp. 336 – 343,
[6] Apeldoorn O., Kriegel K., “Optimal Design of Transformers for High-power High Frequency Applications”, EPE’95,
[7] Robert F., Mathys P., “A closed-form Formula for 2D Ohmic losses Calculation in SMPS Transformer Foils”, Proc. 14th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference, vol. 1, pp. 199 – 205,
[8] Imre T.G., Cronje W.A., van Wyk J.D., Ferreira J.A., “Experimental Validation of Loss Calculations for a Planar Inductor”, Proc. IEEE 30th Annual Power Electronics Specialists Conference, vol. 1, pp. 586 – 591,
[9] Ramakrishnan S., Steigerwald R.L., Mallick J.A., “A Comparison Study Of Low-profile Power Magnetics For High-frequency, High-density Switching Converters”, Proc. 12th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, vol. 1, pp. 388 - 394,
[10] Hofsjer I.W., van Wyk J.D., Ferreira J.A., “Volume considerations of planar integrated Components”, Proc. IEEE 30th Annual Power Electronics Specialists Conference, vol. 2, pp. 741 - 745,

نویسندهای:
iman.system.dna@gmail.com

ایمان داورزنی
اصف پور حیدری برسری
حمید یزدانی


بین سیم پیچ‌ها و نفوذپذیری درون القاگرهای ناحیه بیرونی سیم پیچ وجود دارد، استفاده شده است. (با فرض نفوذپذیری بینهایت است) پراکندگی (چینش) القا و ظرفیت خازنی درون سیم پیچ، فاصله بین طول واحد اولی (قسمت جزئی ساختار) درون ساختارش در شکل ۱۰ نشان داده شده:

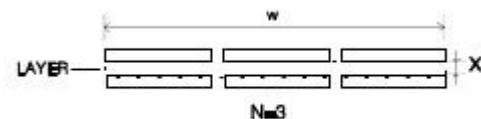

شکل ۱۰: وجه مشترک لایه به لایه

افزایش دما

در طراحی حرارتی قطعات الکترونیک و سیستم‌های مورد نظر، توسط مد نظر قرار دادن تلفات بجامانده بین محدودیت‌های قابل قبول، افزایش دمای مجاز را بدرستی تضمین کند. مکانیزم انتقال گرما، انتقال گرما به سطح سردر، انتقال گرما به هوای اطراف و تشعشع گرما اجزای برد مدار چاپی (PCB) در شکل ۱۱ نشان داده شده است.

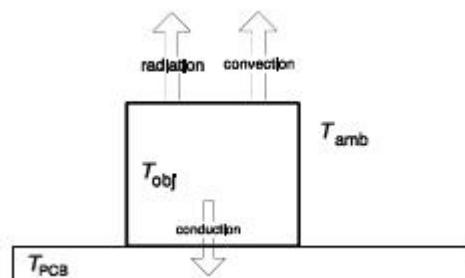

شکل ۱۱: مکانیزم انتقال گرما از یک قطعه در برد مدار چاپی به ناحیه محاصره شده اطرافش

نتیجه گیری

یک ترانسفرماتور زمانی که در فرکانس بالا بکار می‌رود دارای اتلاف هایی است که ناشی از نفوذپذیری کم مغناطیسی هسته و مقاومت درونی سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه ترانسفرماتور است، که با بررسی بر روی آلیاژهای مختلف هسته فریمغناطیسی، چینش مناسب سیم پیچ‌ها و انتخاب صحیح جنس سیم پیچ و انتخاب دقیق این موارد باعث افزایش راندمان و کاهش تلفات شویم.

برخی از مراجع:

- [1] Ridley R.B., Zhou C., Lee F.C., “Application of Nonlinear Design Optimization for Power Converter Components”, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 5, No. 1,
[2] Callander G., Garnier A., Johnson S., “Analytical Minimal Loss Design of Transformers for High Frequency SwitchMode Convertors”, Proc. Tenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference, vol. 1, pp. 361 – 366,
[3] Petkov, R., “Optimum design of a high-power, high-frequency transformer”, IEEE Transactions on

پروگرامر و دییاگر J-LINK V8.0



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/506.php>



دنیای رباتیک


ROBOTIC WORLD

Power Systems , Generation , Transmission and Distribution

این مقاله چگونگی تلاش برای آمادگی برای شرکت در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتبال ربات ها در سال ۲۰۰۸ در سوزهو چین را بیان می کند که دید کلی درباره طراحی سخت افزار ربات های متحرک و سیستم نرم افزاری آن به مخاطب می دهد.



توصیف تلاش تیمی دانشگاه شانگهای برای شرکت در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتبال ربات ها

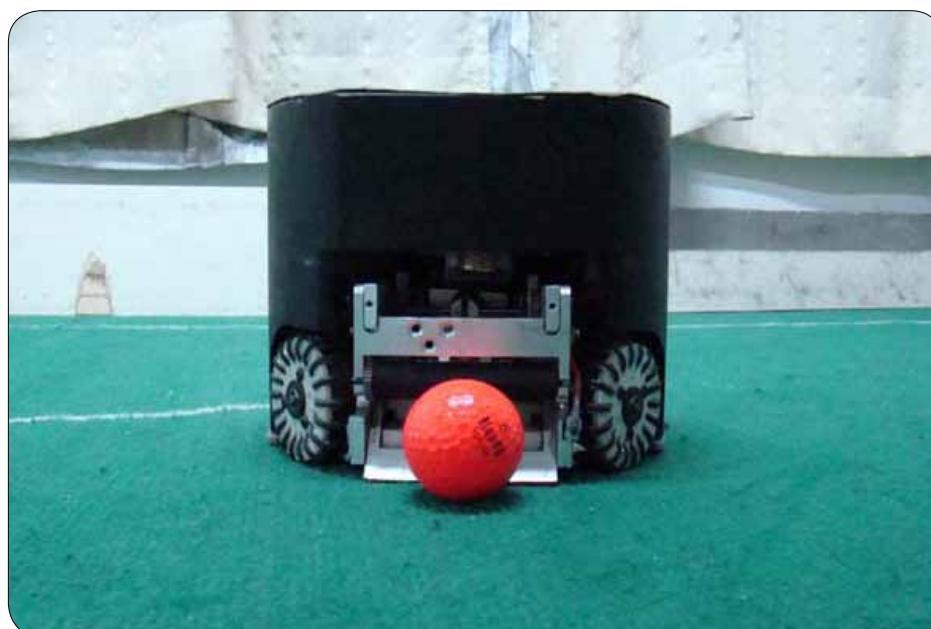

شکل ۱- ظاهر ربات های ما

است که قابلیت مشاهده تمامی زمینه های اطلاعاتی را دارا می باشد. مدار گربر (grabber) دیتای آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند.

فعالیت های دانشگاه شانگهای در این زمینه سال ۲۰۰۳ پایه ریزی شد. این تیم تاکنون در مسابقات جهانی ربات ها سال ۲۰۰۶ برنمن و مسابقات ربات چین سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ شرکت کرده است و ما مسابقاتی که در سال ۲۰۰۷ در ایران برگزار شده را پیروز شدیم. هدف تیم ما قرار گرفتن در عرصه رقابتی و کسب موفقیت در مسابقات جهانی ربات در سال ۲۰۰۸ سوزهومی باشد.

دید سیستمی
سیستم بینایی

به واسطه دو دوربین جدید AVT MARLIN C F-033 سیستم بینایی ما می تواند تا 50fps کار کند. که باعث می شود تصاویر دقیقتری از توب و ربات های متحرک دیگر ضبط کند. هر کدام از این دوربین ها توسط لنزهایی با زاویه دید وسیع مجهز شده

توصیف قلاش تیمی دانشگاه شانگهای برای شرکت در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتبال ربات ها

که شامل موقعیت و جهت گیری آن می باشد توسط این دو قسمت انجام می پذیرد که به سرعت قبل انتقال به سیستم استراتژی آن می باشد. اعوجاج تصویر به علت پهنهای وسیع دید لنز اجتناب ناپذیر می باشد بنابراین اصلاح الگوریتم برای اعوجاج سریع و انحراف به صورت امر ضروری باید انجام شود. از آنجائیکه ارتفاع ربات بسیار بیشتر از توپ می باشد خطای در تعیین موقعیت توسط تصویر ارسالی دوربین انجام می شود و خطای ارتفاعی برای حل این مساله باید رفع شود.

هوش مصنوعی

با توجه به موقعیت بازی های جدید می توان در یافت که نرم افزارهای کنترلی ما پیشرفت کرده است. ما از روش های جدیدی برای ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم که توانایی اتخاذ تصمیم در شرایط مختلف را دارا می باشد، استفاده کرده ایم. بکار گیری از




شکل ۴. تصویر لحظه ای شبیه سازی

روش های جدید سرعت و شتاب باعث حرکت نرم و یکنواخت در ربات های ما شده است.

استراتژی ما بر اساس سیستم تقسیم نقش های متحرک می باشد. وظیفه و نقش ربات های ما ثابت نمی باشد و ممکن است وظیفه متفاوتی در هر زمان به آن ایفا شود. همچنین سیستم توانایی ارتقا قابلیت تاکتیکی و خودداری از انجام تاکتیک به خصوص به علت مواجه شدن یکی از ربات ها با مشکل را دارا می باشد(با توجه به اینکه تفاوت هایی بین ربات های مختلف موجود می باشد و ایجاد مانع و دخالت از ربات های تیم حریف باعث بروز مشکل می شود).

به علت هزینه های بالای ربات و پارامترهای واسطه دشوار، ما در صدد توسعه استراتژی GL شبیه ساز برای تحقق اهداف خودمی باشیم. اطلاعات ثبت شده از هر برنامه اشتباہ و بازی به حالت اول برگردانده می شود و در سیستم شبیه ساز ذخیره می شود که به صورت موثر باعث احیای بازی می شود. با استفاده از این نرم افزار می توانیم نقاط ضعف تیم خود را مورد بررسی قرار دهیم. پروسه های مختلف و نتایج مختلف بوسیله تاکتیک های مختلف یا از طریق پارامترهای واسطه بدست می آید.


تا پروسه های بعدی را در همان سرعت انجام دهد. همچنان SDK نقش های ساختاری و اساسی برای برنامه ریزی کردن سیستم بینایی آنرا فراهم می کند.

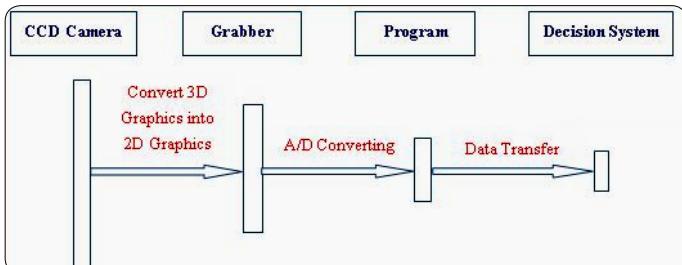

شکل ۲. روند نموداری پروسه های دیتا

وقتی که سیستم بینایی شروع به کار می کند برنامه تایم را با فرکانس ۵۰ هرتز تنظیم می کند. سپس چهار بافر به آن تخصیص داده می شود که دو بافر برای تولید رنگ های اصلی قرمز، سبز و آبی تصاویر ۲۴ بیتی و بقیه برای تصاویر خاکستری

رنگ مورد استفاده قرار می گیرد. ما دو قسمت مجزا برای جستجوی ربات و توپ اختصاص داده ایم. در قسمت اول یافتن محل لبه به منظور تبدیل رنگ خاکستری به کد باینری مورد محاسبه قرار می گیرد سپس سیر روش پوشش (ماسک) برای جستجوی موقعیت ربات استفاده می شود در این روش پوشش (ماسک) تعیین شده در تمامی مکان های میدان قرار داده می شود. ویژگی های بینایی نقاط که شبیه ماسک می باشد بوسیله موقعیت ربات ها مشخص می شود. بنابراین موقعیت ربات ها در تیم ما و تیم رقیب همانگ می شود. نقطه های رنگی دیگر بیانگر تعداد ربات ها در تیم می باشد در اطراف تیم برچسب در مرکز ربات های ما قرار گرفته است که

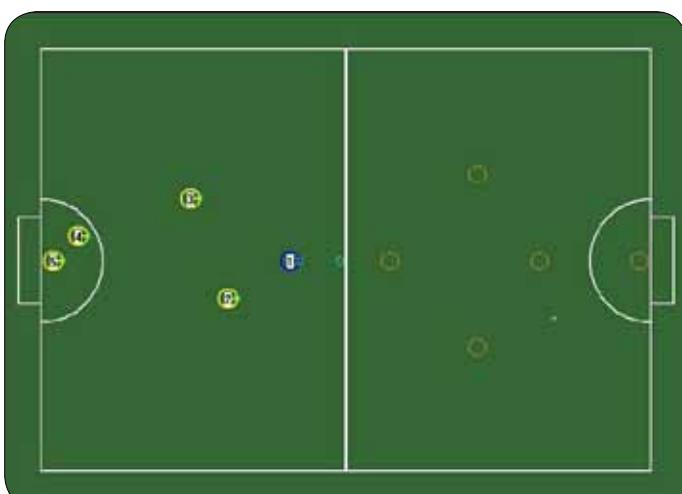

شکل ۳. خروجی دیتا


شماره هویت و جهت گیری ربات های ما قابل شناسایی می باشد. قسمت بعدی جستجو، بر حسب ظاهر که بصورت روش مارپیچی چهار گوش از جاییکه توپ در آخرین فریم قابل شناسایی می باشد تا جاییکه ما توپ را می یابیم، می باشد. تمامی اطلاعات ربات ها

قسمت های متحرک


موتور ما Faulhaber DC ۲۲۴U بوده که یک میکرو موتور می باشد و قابلیت حرکت دادن ربات ها را با سرعت ۳ متر بر ثانیه و شتاب ۸ متر بر مجدوثر ثانیه دارد.

پاس و ارسال هوايي

ما می توانیم با استفاده از کنترل قدرت سولونوئید برای ضربه زدن، پاس کوتاه و یا بلند انجام دهیم. همچنین توب را از روی ربات های دیگر بفرستیم. هنگامی که دو ربات نزدیک می باشند ما باید میزان فاصله و ارتفاع توب را هنگام ضربه زدن تنظیم کنیم.

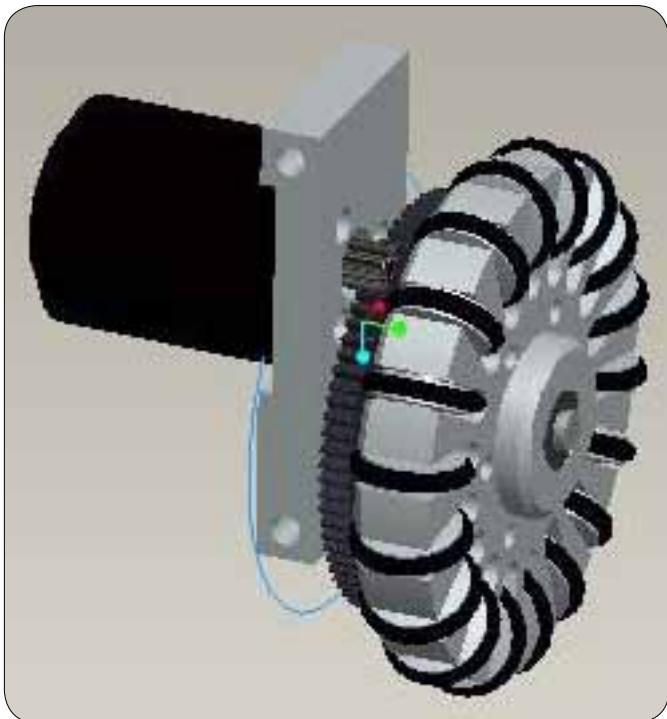


شکل ۶. موتور و چرخها

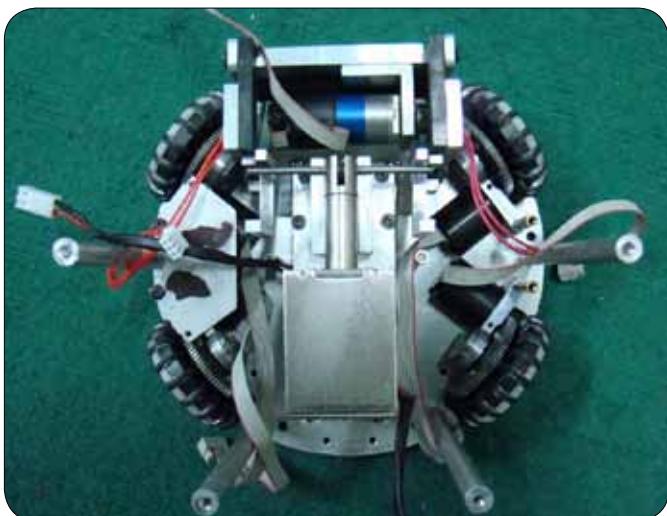

شکل ۷. طراحی مکانیکی

طراحی الکتریکی

سیستم ما بر اساس تراشه های FPGA می باشد ارتباط توسط nRF2401 کنترل می شود که وضعیت و موقعیت تراشه 01 را مشخص می کند. جریان اطلاعات به FPGA ارسال می شود که در این وضعیت ما RAM دوگانه را ایجاد می کنیم که تغذیه بافر برای ارتباط را انجام می دهد. این ساختار گنجایش کلی سیستم را به طور موثر کاهش می دهد. درایور موتور توسط 4AM11 و کنترل منطقی درایور توسط مدار منطقی ترکیبی CMOS انجام می شود. جریان کنترل که دارای دو وضعیت حلقه بسته می باشد که دو حلقه سرعت چرخشی و حلقه جریان الکتریکی را تشکیل می دهد. مدل آزمایشی سرعت چرخشی توسط شفت اینکودور موتور انجام می شود و مدل جریان آزمایشی با بکار بردن مدلی که ولتاژ را به جریان تبدیل می کند انجام می شود. مدل ضربیه به توب که ریات ضربیه آغاز بازی را انجام می دهد از انرژی ولتاژ بالا بدست می آید. ولتاژ بالا توسط مبدل های کمکی بدست می آید. مدل کنترل کلی که شامل مدل درایور و مدل ولتاژ بالا می باشد توسط تلفیق کننده نوری (optocoupler) بدست می آید.

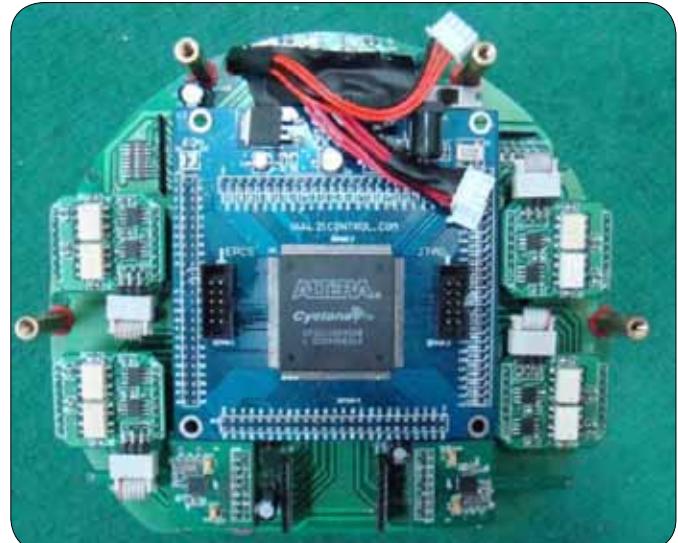

شکل ۵: طراحی مداری

طراحی مکانیکی

حمل توپ و ضربه زدن

مکانیزم کنترل توب ما شامل حمل توب و ضربه به توب می باشد.
اصول مختلف دریبل زدن، طرح های وظیفه ای گوناگون، روش های
انتقال متفاوت و تغییر سرعت نقش ها نیز مورد بررسی و انتخاب
قرار می گیرد. ما برای بهبود دریبل زدن یک صفحه فلزی سه ضلعی
اضافه کرده ایم و همچنین منطقه موثر دسترسی به توب را افزایش
داده ایم. در آزمایش ضربه به توب ما دو سولونوئید قویتر نسبت به
سال قبل استفاده کرده ایم که یکی برای دریبل زدن و دیگری برای
سانتر کردن می باشد. اگر ما به توب بصورت مستقیم ضربه بزنیم
تا ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر اوج می گیرد. با بکار بردن سولونوئید قدرت
ضربه به توب نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

منابع:

دانشگاه شانگھای، چین

<http://robocup.shu.edu.cn>

ARM Wiggler Programmer



جهت انجام کار با میکرو کنترلر ها شما نیاز به یک دستگاهی دارید که بتوانید برنامه نوشته شما را به داخل میکرو منقل کند. برای این کار باید از پروگرامر استفاده کنید. یکی از پرکاربردترین پروگرامرهای برای میکروهای ARM همین پروگرامر Wiggler بوده که جهت استفاده از آن می‌باشد. رایانه شما دارای پورت پرینتر باشد. شما بوسیله CORTEX-M3، XSCALE ARM7، ARM9 این پروگرامر می‌توانید انواع ARM های سری CORTEX-M3، ARM7، ARM9 را پروگرام کرده و بتوانید بوسیله نرم افزار پرقدرت IAR و Keil برنامه خود را debugging نمایید. از امکانات این پروگرامر :

- توانایی پروگرام کردن انواع ARM های سری CORTEX-M3، ARM7، ARM9
- توانایی کار در سیستم عامل های Win98, ME, 2000, NT, XP, Vista
- کار با پورت پارالل (LPT)
- سازگاری کامل با کامپایلر قدرتمند KEIL ARM MDK
- سازگاری کامل با کامپایلر قدرتمند IAR ARM
- توانایی debuging کامل در محیط Keil IAR و
- ۱۲ ماه گارانتی تعویض

همچنین به همراه این محصول یک CD حاوی اطلاعات لازم جهت کار کردن با این پروگرامر نیز ارائه می‌گردد که شامل محتویات زیر می‌باشد:

- H-JTAG V 0.9.2
- Application Notes
- Datasheets

توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/395.php>

STK300 AVR Programmer



جهت انجام کار با میکرو کنترلر های شرکت ATMEL شما نیاز به یک دستگاهی دارید که بتوانید برنامه نوشته شما را به داخل میکرو منتقل کند. برای این کار باید از پروگرامر استفاده کنید. یکی از پرکاربردترین پروگرامرهای ترین این پروگرامر ها STK300 می‌باشد. یکی از مهمترین مزایای این پروگرامر پشتیبانی از تمام میکرو های AVR می‌باشد.

قابلیت ها و محتویات محصول :

- سبک و کوچک بودن
- تأمین برق نیاز از طریق پورت USB عدم نیاز به منبع تغذیه خارجی
- مولد پالس ساعت برای بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است.
- پشتیبانی از تمامی میکرو کنترلرهای خانواده AVR
- قابلیت دسترسی به EEPROM داخلی میکرو
- سازگاری با تمامی سیستم عامل های ویندوز (WIN 98 SE / 2000 / ME / XP / VISTA)
- سازگاری با تمامی کامپایلرها
- کار با پورت پرینتر
- ۱۲ ماه گارانتی تعویض

همچنین به همراه این محصول DVD نیز ارائه گشته است که شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای کامپایلر و شبیه ساز معروف به همراه دیتاشیت و اطلاعات و نکته های فنی تمامی میکروهای AVR و چند فیلم آموزشی از نحوه پروگرام کردن توسط این میکرو و فایلهای آموزشی در مورد ساختار و نحوه استفاده از پروگرامر می‌باشد.

توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/319.php>

میکرو سنسورها

فلز (Bimetal) یا دو گونه حرارتی است.

(Thermo Resistor) میکروسنسورهای مقاوم حرارتی مقاومت الکتریکی RT، اغلب فلزات به صورت نسبتاً خطی با دما تغییرمی کند.

$$RT = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2 + \dots)$$

R₀ : مقاومت در صفر درجه سانتی گراد

T : درجه سانتی گراد (°C)

و α و β : ضرایب حرارتی مقاومت

نرخ تغییر مقاومت با دما، ضریب دمای مقاومت نام گذاری شده است. اکثر مواد راچ، یک افزایش مقاومت را با افزایش دمایشان می دهند (برای مثال، پلاتین رابطه خطی با دمایدارد). مواد معین، برای مثال، کربن، برخی سرامیک ها و اکثر نیمه هادی ها که در مقاومت های حرارتی یا ترمیستورها به کار گرفته می شوند، یک کاهش در مقاومت را با افزایش دمایشان می دهند، عناصر فوق مانند پلاتین خطی نیستند، اما غالباً از نظر ساخت ارزان تر هستند و از دیدگاه مجتمع کردن با مدارات در وسایل MEMS آسان تر می باشند.

تکنولوژی میکروسنسورها تکامل دیگری است که به وسیله پیشرفت های میکروالکترونیک شروع شده است. تکنولوژی میکروالکترونیک، ظهور و تکامل سنسورهایی را به وجود آورده است که قابل مینیاتورسازی هستند و برای تولید انبوه مناسب می باشند. این امر یقیناً به معنی آن نیست که تکنولوژی سنسور با همان آهنگ میکروالکترونیک تکامل خواهد یافت. هدف از مینیاتورسازی ارائه یک سری مزایا می باشد. برای مثال، اثر یک سنسور مینیاتوری بر روی پارامترهای اندازه گیری شده ضعیف است. این به معنی آن است که چنین سنسوری درجه کمتری از تداخل را ایجاد می کند و بنابراین درجه بالاتری از دقت اندازه گیری حاصل می شود. اینرسی سنسور کاهش می یابد و سنسور توان الکتریکی کمتری را نسبت به سنسورهای معمولی مصرف می کند.

تکنولوژی های میکروالکترونیک که اکثراً به کاربرده می شوند، به صورت زیر می باشد:


- تکنولوژی سیلیسیم
- تکنولوژی لایه نازک
- تکنولوژی لایه ضخیم / هیبرید
- سایر تکنولوژی های نیمه هادی

پروسه های دیگری نیز در تولید سنسور به کاربرده می شوند، از قبیل تکنولوژی های فویل (Foil)، سینتر (Sinter)، تکنولوژی فیبرنوری، تکنولوژی لیزر نوری، تکنولوژی ماکرو و بیو و تکنولوژی بیولوژی. به علاوه، تکنولوژی هایی از قبیل پلیمرها، آلیاژهای فلزی یا مواد پیزو، هنگامی که از سیلیسیم و نیمه هادی های دیگر در میکروالکترونیک به کاربرده می شود، استفاده می شود. در این قسمت سنسورهایی را که براساس تکنولوژی نیمه هادی بنیان نهاده شده اند، مورد بررسی قرار می دهیم.

میکروسنسورهای حرارتی

میکروسنسورهای حرارتی - مکانیکی (Thermo Mechanical)

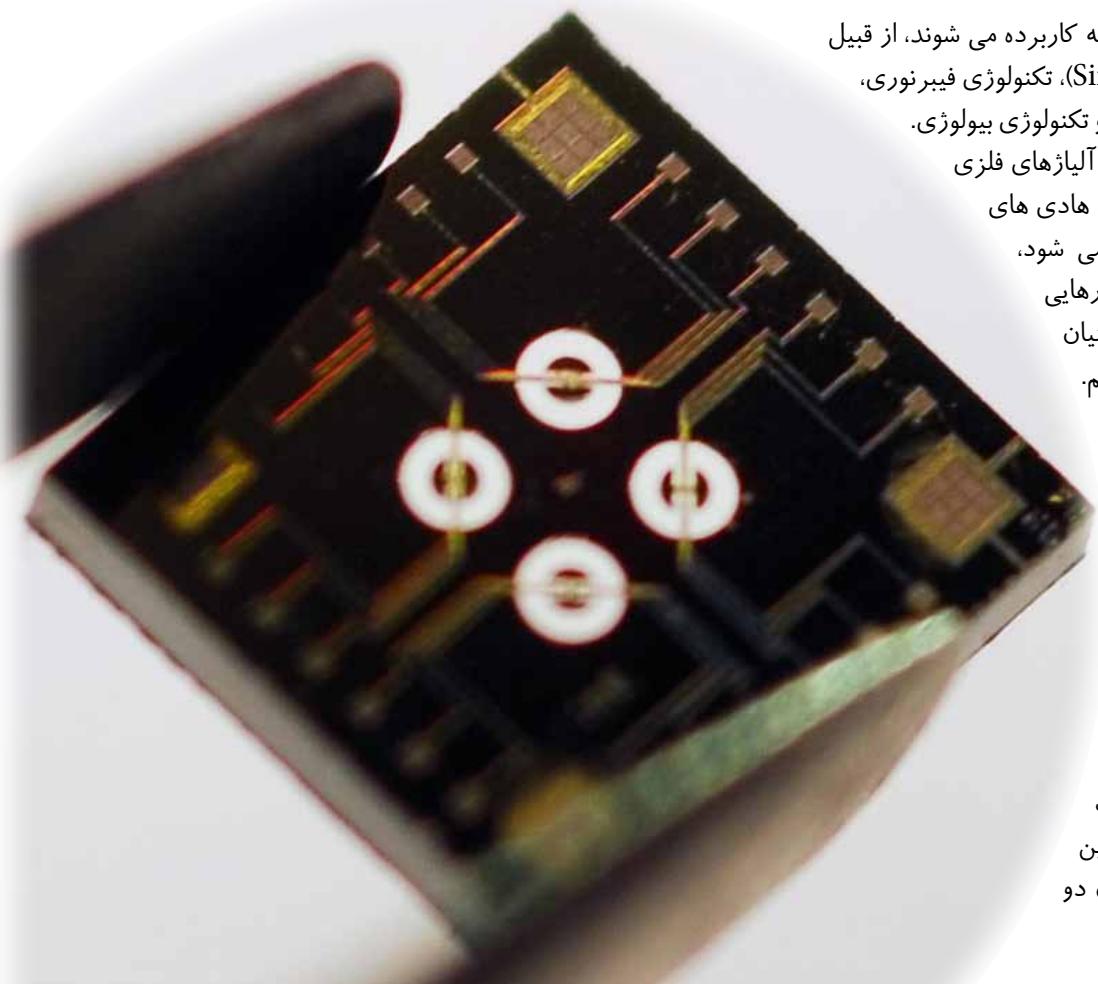حسگر حرارتی - مکانیکی از این واقعیت سود می جوید که تمام مواد دارای یک ضریب انبساط حرارتی می باشند. درنتیجه، اگر دو ماده مختلف به یکدیگر چسبیده باشند و تحت یک تغییر دما قرار بگیرند، جابجایی در ترکیب به هم چسبیده به وجود خواهد آمد. این پایه و اصل حس کردن و تحریک کردن دو




انواع مختلفی از سنسورهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، راجع ترین انواع آنها در زیر شرح داده شده اند:

دیود نوری

دیود نوری یک وسیله نیمه هادی برای اندازه گیری شدت نور می باشد که براساس تاثیر نور- رسانایی Photoconductor کار می کند. دیودهای نوری، الکترودهای نوری با پایه متصل هستند که دارای یک اتصال N-P می باشند. هنگامی که نور مرئی یا نزدیک به مادون قرمز به قطعه برخورد می کند، حامل های بار الکتریکی اضافی، تولید می شوند که موجب افزایش شدت جریان می شوند.

سنسورهای پیروالکتریک (Pyro electric)

تشخیص دهنده های پیروالکتریک از زمرة سنسورهای نوری غیرمستقیم هستند و خازن های ضروری محسوب می شوند که بار الکتریکی آنها می تواند به واسطه تغییر دما یا روشنایی تغییر کند. به دلیل تبدیل کمیت نوری به گرما که بعداً اندازه گیری می شود، سنسورهای پیروالکتریک دارای یک محدوده وسیع از کاربردها از قبیل نظارتی، امنیتی وغیره می باشند که به عنوان مثال می توان به تشخیص دهنده حرکت انسان اشاره کرد. راجع ترین سنسورهای پیروالکتریک ازمودات پیروالکتریک و فروالکتریک (تغییر ثابت دی الکتریک با اعمال ولتاژ)، اکسید روی (Zno)، در وسایل MEMS می باشند. شکل ۲ یک سنسور پیروالکتریک و چگونگی ترکیب آن با میکروالکترونیک را نشان می دهد.

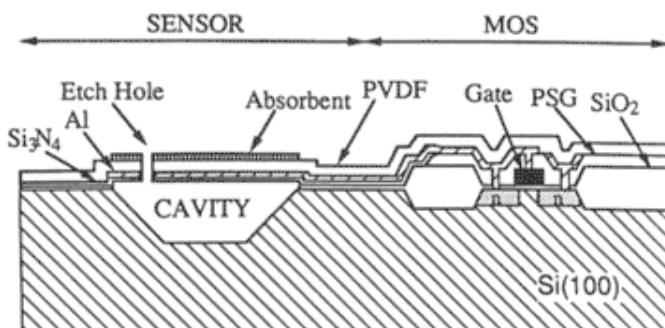

شکل ۲

میکروسنسورهای میدان مغناطیسی (MFS)

سنسورهای میدان مغناطیسی (MFS) (Magnetoresistive Sensors)

سنسورهای میدان مغناطیسی مبدل هایی هستند که می توانند یک میدان مغناطیسی موجود را به صورت یک سیگنال الکتریکی تغییر شکل دهند. تمایز قائل شدن بین دو گروه عمدۀ MFS ها ساده می باشد.

نخستین گروه MFS هایی هستند که از موادی با پرماینیتۀ بالا (م) استفاده می کنند (مواد فرومغناطیسی و فری، مغناطیسی). هنگامی که $1 < \mu$ باشد حساسیت افزایش پیدا می کند. مثال هایی از این نوع MFS ها که براساس لایه های نازک NIFe قراردارند، تغییر ابعاد فیبرهای نوری با پوشش نیکل یا اثرات مغناطیسی نوری هستند. در شکل ۳ یک نمونه میکروسنسور MFS نشان داده شده است.

گروه دوم MFS هایی هستند که از موادی با پرماینیتۀ کم استفاده می کنند (مواد دیامغناطیسی یا پارامغناطیسی). در چنین موادی $\mu \approx 1$ می باشد. این مواد همه آنهایی را که از اثرات گالوانومغناطیسی در نیمه هادی ها استفاده می کنند، دربرمی گیرد. توضیحات زیر مقوله

ترموکوپل ها (Thermocouples)

یک ترموکوپل شاید مرسوم ترین ترانسفورماتور حرارتی باشد. این وسیله شامل اتصالی بین دو ماده مختلف می باشد و ولتاژ وابسته به دما را که از اتصال ناشی می شود، اندازه گیری می کند. در شکل ۱ یک نمونه ترموکوپل بدون محفظه وبامحفظه نشان داده شده است. مواد نیمه هادی اکثراً تاثیرات ترموالکتریکی (حرارتی الکتریکی) بهتری را نسبت به فلزات از خود نشان می دهند. ترموکوپل ها در یک محدوده وسیع سنسورهای مختلف MEMS به کار گرفته شده اند که با یک نظم آرایه ای، ترتیب داده شده و از آنها به عنوان پیل حرارتی نام برده می شود.



شکل ۱

میکروسنسورهای تشعشعی

سنسورهای تشعشعی، تشعشعات یونی و نور مرئی، مادون قرمز (IR) و ماوراء بنفش (UV) را پوشش می دهند. سنسورهای تشعشعی یونی را ریج ذرات پر انرژی و اشعه های X شامل مجراهای (GM) و جرقه زن ها می باشند و با این که استفاده MEMS برای آنها به وقوع پیوسته است، اما کوچک سازی آنها امکان پذیر می باشد.

سنسورها برای موارد مرئی، تشعشعات IR و UV به طور عمومی به دو دسته طبقه بندی می شوند: مستقیم و غیر مستقیم.


سنسورهای نوری مستقیم، فوتون ها را تشخیص می دهند و باعث پدید آمدن یک سیگنال الکتریکی می شوند. سنسورهای غیرمستقیم سیگنال های نوری را به شکل انرژی میانی تبدیل می کنند (برای مثال، حرارتی یا شیمیایی) که بعداً به صورت الکتریکی اندازه گیری می شود.

و بافت های مغزی را تشخیص دهنده. پیشرفتهای در فیلم های نازک فوق رسانا حاصل شده است و رشد تکنیک های MEMS با این وسایل تسريع شده است. امروزه اغلب سنسورهای مغناطیسی با پایه سیلیسیمی می باشند و این نه به خاطر ساخت آسان و توانایی آنها برای مجتمع شده ساده با مدارات است، بلکه به دلیل حجم بالای تقاضا و قیمت پایین تری که دارند، است.

میکروسنسورهای شیمیایی و زیستی سنسورهای زیستی (Bio Sensor)

سنسورهای زیستی اصطلاحی است که برای تمام انواع سنسورهایی که از یک واکنش زیستی شیمیایی برای تعیین یک ترکیب بخصوص بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد. یک سنسور زیستی معمولاً یک ترانسفورماتور می باشد که با یک آنزیم ثابت یا یک سلول، به منظور مشاهده و مراقبت یک تغییر ویژه در یک ریز محیط، ترکیب شده است. غالباً یک آنزیم، پادتن، پلی ساکارید(Poly saccharide)، یا اسید نوکلئیک (Nucleic Acid) برای واکنش با زیر لایه مورد اندازه گیری، مورد استفاده قرار می گیرد.

یک صفحه کوچک در فاز مایع، غوطه ور می شود و توسط یک پروسه به طور مستقیم یا با واسطه با یک پوسته در تماس است. این نوع پروسه به دلیل مواردی از قبیل واکنش اکسیداسیون با محصول، حساسیت زیاد و احتیاج به کالیبراسیون مرتب (برای وسایل قابل جاسازی ایده آل نمی باشد)، دارای کاربرد زیادی نیست. یکی از کاربردهای بسیار امیدبخش، یک سنسور زیستی با آنالیز شیمیایی با استفاده از جریان الکتریکی بر پایه آنزیمی به نام سنسور گلوکز می باشد که برای نظارت و مراقبت سطح گلوکز در خون مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۵). این وسیله بخصوص برای تشخیص دیابت و همچنین در پروسه تخمیر دارای اهمیت می باشد.

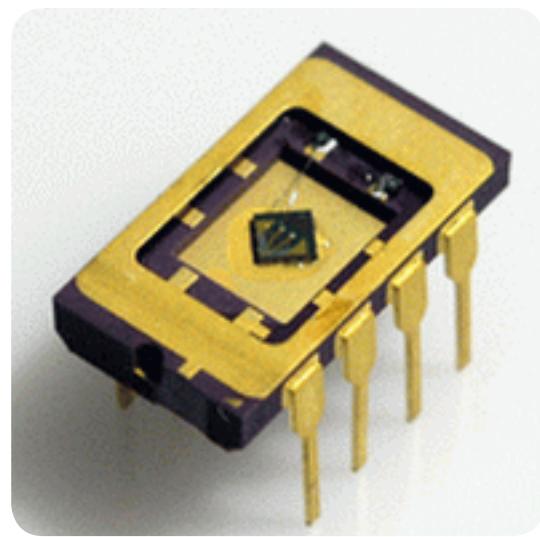

شکل ۳

دوم را مورد بحث قرار خواهد داد.
"اثر گالوانومغناطیسی" به اثراتی از قبیل ولتاژ هال(Hall)، مقاومت مغناطیسی و تمرکز مغناطیسی اشاره می کند.


میکروسنسورهای اثر Hall

اکثر سنسورهای مغناطیسی MEMS بر پایه اثرهال می باشند و بر اساس تولید یک میدان الکتریکی در سرتاسر ماده عمل می کنند، بدین طریق که یک جریان الکتریکی در هر منطقه ای که میدان مغناطیسی تولید شده است، جریان پیدا می کند. نیروی محرک برای حامل های بار الکتریکی توسط میدان الکتریکی ناشی از میدان مغناطیسی حاصل می شود که به آن نیروی لورنتز می گویند. در

شکل ۴ یک نمونه میکروسنسور اثر هال نشان داده شده است. راه دیگری برای حسن کردن میدان های مغناطیسی استفاده از سنسورهای نوری می باشد که براساس تاثیر مغناطیسی (شکل، تنش و عدم تقارن کربستالی، در کاربردهای مغناطیسی MEMS به طور ویژه ای مطرح می باشند) که از خود نشان می دهند استوار است.




شکل ۴

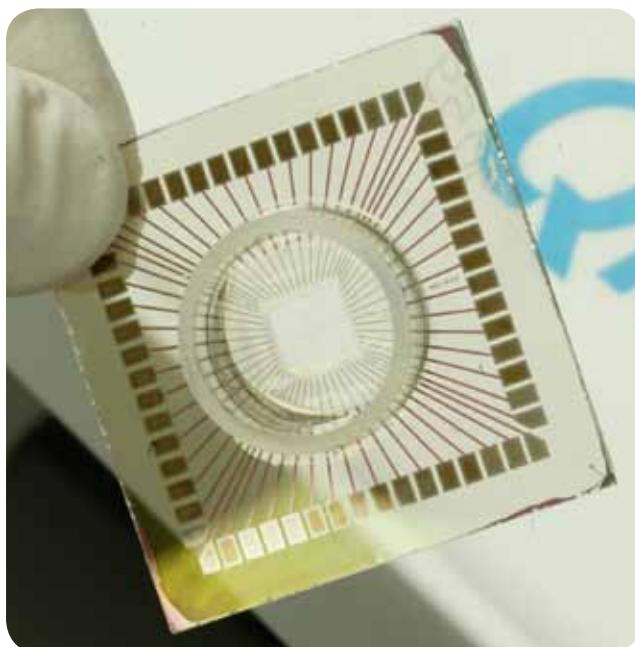

شکل ۵

اکثر سنسورهای حساس مغناطیسی شامل Super SCQID یا Conduction Quantum Interference Devices (وسایل داخل ذره فوق رسانا) می باشند. این وسایل می توانند شارهای مغناطیسی کوچک تولید شده به وسیله جریان های الکتریکی در قلب

الکتریکی متناوب به کوارتز اعمال شود، نوسانات مکانیکی متناظر تولید می شود و به صورت امواج صوتی منتشر می شود. خواص پیزوالکتریک، در برخی مواد از قبیل Barium Titanate Zirconium Titanate یا موادی از قبیل سولفات لیتیم وجود دارد. به کاربردن عناصر مبدلی که از این مواد ساخته شده در مایعات، گازها و جامدات ممکن است. به هر حال تقاضت قابل ملاحظه ای در رفتار این مواد وجود دارد. اگر این مبدل توسط پالسی تحریک شود با فرکانس معینی نوسان می کند که به سرعت صدا و چگالی قطعه بستگی دارد. برخی از کاربردهای سنسور مافوق صوت شامل اندازه گیری فاصله ها، آشکار سازهای صنعتی، طبقه بندی اشیا و اندازه گیری فرایند است.

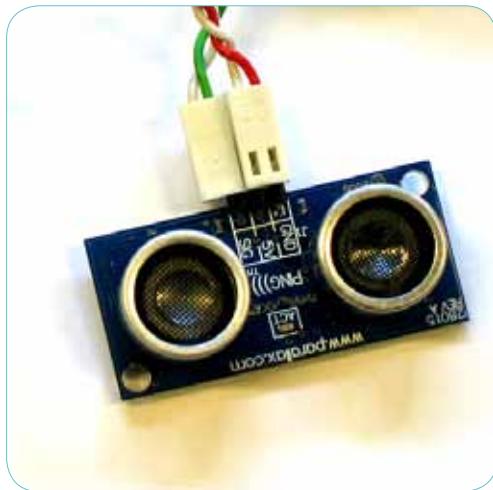

شکل ۷

سنسورهای مافوق صوت به عنوان آشکار ساز حضور جسم نیز به کار می روند. اگر بین فرستنده و گیرنده مسیر صوتی برقار باشد و جسمی از میان آن مسیر عبور کند، خروجی سنسور عبور جسم را در زمان قطع پرتو صوتی نشان می دهد. شکل ۷ یک سنسور التراسونیک را نشان می دهد.

منبع :

اصول نانوتکنولوژی و سیستم های میکرو الکترونیک - دیباگران

lcd رنگی با تاچ
(نمایشگر معروف به lcd گوشی N96 چینی)




توضیحات تکمیلی :

<http://eshop.eca.ir/link/511.php>

سنسورهای شیمیایی (Chemical Sensors)

سنسورهای شیمیایی و زیستی یک محدوده وسیع و بزرگ از وسائل را دربر می گیرند که با جامدات، گازها و مایعات تمام گونه ها عکس العمل نشان می دهند، بنابراین انواع گسترده ای دارند و دارای ارتباط با رشته های مختلف علمی می باشند. یکی از تقاضت های آنها با دیگر

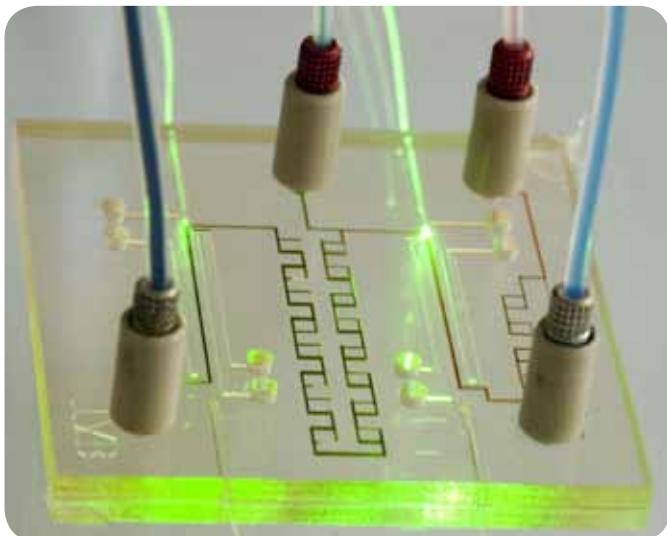

شکل ۶

سنسورها این است که باید به طور مستقیم با یک محیط شیمیایی به منظور متصل کردن حوزه های الکتریکی و شیمیایی واکنش داشته باشند. شکل ۶ یک سنسور شیمیایی رابرای اندازه گیری آلودگی هوایشان می دهد.

سنسورهای غیرفعال شیمیایی

- مقاومت های شیمیایی، مقاومت یک لایه شیمیایی حساس بین دو اتصال الکتریکی را اندازه گیری می کنند. میزان حساسیت می تواند با استفاده از میکروماشین کاری بیشتر الکترودها، افزایش یابد.
- سنسورهای ظرفیت الکتریکی شیمیایی شبیه به مقاومت های شیمیایی هستند، اما ظرفیت الکتریکی لایه حساس را اندازه گیری می کنند.
- سنسورهای مکانیکی شیمیایی بر اساس انتقال و تبدیل مستقیم شیمیایی به مکانیکی پایه گذاری شده اند (برای مثال، انبساط یک فیلم نازک پلیمر با وجود ماده ای که مورد تحلیل قرار می گیرد).
- سنسورهای کالری متری (گرماسنجی) گرمای تولید شده به وسیله واکنش های شیمیایی را اندازه گیری می کنند.


سنسورهای مافوق صوت (Ultra sonic Sensors)

اصطلاح مافوق صوت برای موج های الاستیکی با فرکانس بالای ۲۰ kHz به کار می رود. طبیعت، روش های مختلفی برای ایجاد و دریافت امواج مافوق صوت فراهم کرده است. توسعه تکنولوژی به انسان اجازه افزایش روش های جدیدی افزاون بر روش های طبیعی را داده است. در این بین، اثر پیزوالکتریک نقش قطعی را ایفا کرده است. اگر برخی کریستال های خاص در معرض فشار مکانیکی قرار گیرند، بارهای الکتریکی تولید می شود و این پدیده به عنوان اثر مستقیم پیزوالکتریک شناخته شده است. کوارتز بهترین نمونه شناخته شده این طبقه است. اثر مستقیم پیزوالکتریک قابل برگشت است و بنابراین در تولید صدا بہت کار می رود. اگر یک میدان

Communication

مدارها و سیستم های مخابراتی

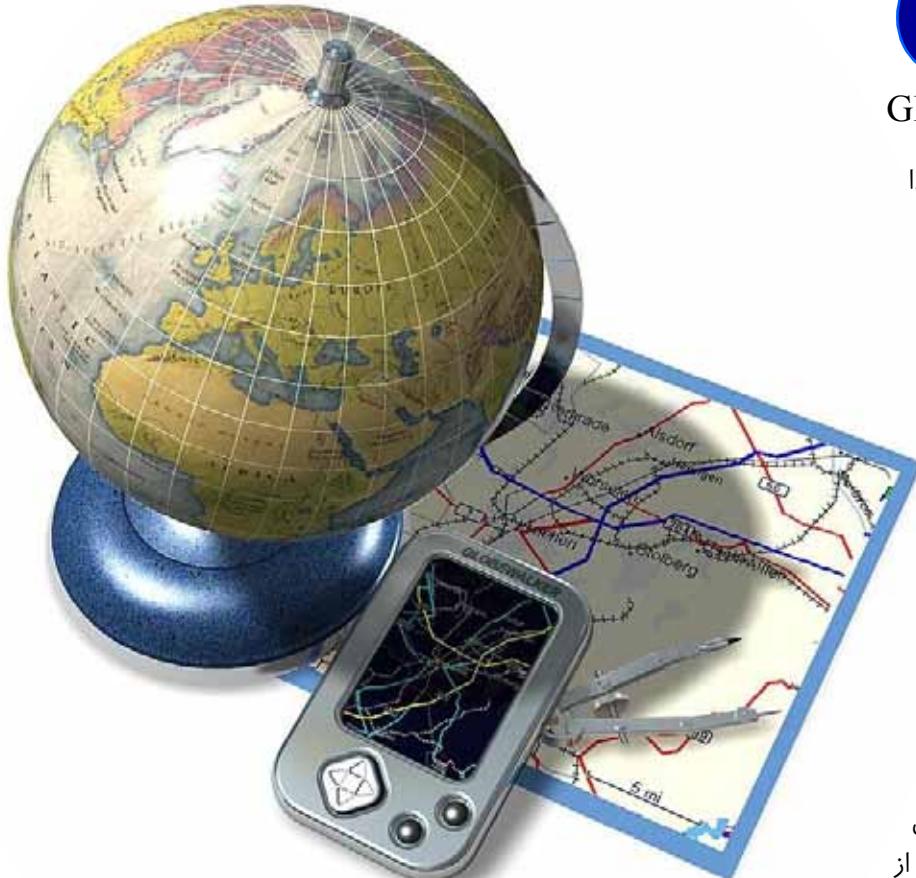SYSTEMS , ANTENNAS , OPTICAL COMMUNICATIONS



آشنایی با

GPS

GLOBAL POSITIONING SYSTEM

انسان از گذشته به دنبال روش های مناسبی برای پیدا کردن موقعیت خود بوده است موقعیتی که بتواند مسیر و جهت حرکت خود را پیدا نموده و مسیر رفته را باز گردد.

سیستم تعیین موقعیت جهانی یک سیستم هدایت (ناوبری) ماهواره ای است و قادر است موقعیت دقیق شما را بر روی زمین در هر زمان، در هر مکان و در هر هوایی مشخص کند. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده اند. اولین ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ یعنی حدود ۳۰ سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.

گیرنده GPS چگونه کار می کند؟

به وسیله گیرنده های GPS می توان هم به روش مطلق و هم به روش نسبی تعیین موقعیت کرد و برای تعیین موقعیت در هر یک از دو روش فوق می توان از روش های

- ایستا (Static)
- متحرک (Kinematics)
- نیمه متحرک (Semi-Kinematics)

استفاده کرد.

در روش مطلق، موقعیت نسبی نقطه نسبت به یک نقطه مختصات دار معلوم ((DELTA(X),DELTA(Y),DELTA(Z))) بدست آید.

روش تعیین موقعیت نسبی که برای انجام آن نیاز به دو گیرنده GPS می باشد که به طور همزمان ماهواره های مشترک را مشاهده و اندازه گیری نمایند.

هر ماهواره GPS به طور مستقل اطلاعات زیر را توسط آنتن های تعیینه شده بر روی بدنه اش به زمین ارسال می نماید:

- ۱- امواج حامل
- ۲- کد های اطلاعاتی (به صورت دودویی)
- ۳- پیام ماهواره (Message) با فرکانس ۱۵۰۰ MHZ

سیگنال هایی که هر ماهواره GPS ارسال می کند شامل یک کد شبه تصادفی Pseudo Random Code، داده ای بنام ephemeris و یک داده تقویتی بنام almanac می باشد که شبه تصادفی مشخص

کننده ماهواره ارسال کننده اطلاعات (کد شناسایی ماهواره) می باشد.
هر ماهواره با کدی مخصوص به نام RPN Random Code Pseude شناسایی می شود. این عددی است بین ۳۲۱ و ۳۶۱ که در گیرنده هر GPS نمایش داده می شود.
یکی از عواملی که بر GPS اثر می گذارد شکل قرار گرفتن ماهواره ها نسبت به یکدیگر می باشد. (از نقطه نظر GPS) طرح و هندسه قرار گرفتن ماهواره ها هنگامی که GPS نزدیکی ساختمان های بلند، قلل کوه ها، دره های عمیق و یا در وسایل نقلیه قرار گرفته باشد به مسئله مهم تری تبدیل می گردد.

گیرنده های GPS به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
الف) گیرنده های نظامی
ب) گیرنده های غیر نظامی
گیرنده های نظامی که اکثرا در اختیار ارتش آمریکا و کشورهای



برای مثال، می‌توان از جی.پی.اس مسیر نزدیک ترین پمپ بنزین، تعمیرگاه و یا ایستگاه قطار را دریافت کرد. دقت مکان یابی این سیستم در حد چند متر است، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می‌کند.

کنترل وسایل نقلیه با استفاده از GPS :

یکی از کاربردهای سیستم GPS استفاده از آن در ناویری (Tracking) یا هدایت وسایل نقلیه می‌باشد. برای دستیابی به موقعیت یک خودرو می‌توان به یکی از روش‌های online یا offline عمل نمود. در صورتی که نیاز به تعیین موقعیت آنی وسیله نقلیه باشد باید از روش online استفاده نمود. در روش offline داده‌های دریافتی از ماهواره در داخل حافظه داخل Data Logger ذخیره شده و به صورت روزانه تخلیه گردیده و مدیر از مسیر حرکت وسیله در طول ماموریت مطلع می‌گردد. سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای دیگری نیز از قبیل سیستم GLONASS و سیستم گالیله وجود دارند.

طرز کار با دستگاه GPS

اجزای عمومی تشکیل دهنده دستگاه GPS :

- (۱) کلید روشن و خاموش کننده و تنظیم نور صفحه رنگی
- (۲) مانیتور یا صفحه رنگی (نمایش)
- (۳) کلید in (وارد شدن) بزرگنمایی
- (۴) کلید out (خارج شدن) کوچک نمایی
- (۵) چهار جهت اصلی
- (۶) کلید page صفحات را به جلو می‌برد
- (۷) کلید Quit صفحات را عقب و هم خارج شدن از برنامه.
- (۸) کلید Mark پیدا کردن مختصات X (طول) و Y (عرض) و Z (ارتفاع)
- (۹) کلید Find لیست نقاط Mark
- (۱۰) کلید Menu برای ریسه (Rest) نمودن

عضو پیمان ناتو می‌باشد قادر هستند که پارامترهای ارسال شده به وسیله کد P (پارامترهای دقیق) را نیز علاوه بر کد C/A استفاده کنند.

گیرنده‌های غیر نظامی فقط می‌توانند افمریزهای ارسالی روی کد C/A را از ماهواره دریافت کنند، لذا تعیین موقعیت مطلق توسط این دسته از گیرنده‌ها ضعیف می‌باشد. (در حدود ۳۰۵ متر) گیرنده‌های غیر نظامی را می‌توان به دو قسمت عمده، گیرنده‌های حرfe ای (ژئودتیک) و گیرنده‌های غیر حرfe ای تقسیم نمود.

گیرنده‌های حرfe ای (ژئودتیک) برای تعیین موقعیت دقیق ایستگاه‌های و شبکه‌های ژئودزی و کارهای دقیق نقشه برداری استفاده گردیده و دقیقی در حد میلی متر به ما می‌دهند.

گیرنده‌های غیر حرfe ای نیز که در مدل‌ها و طرح‌های ارائه شده است دارای قیمت‌های مختلف می‌باشد که بسته به نوع مصرف و بودجه می‌توان از طیف وسیع این گیرنده‌ها بهره برد.

انواع گیرنده‌های GPS :

- گیرنده‌ی بیسیک (Basic)
- گیرنده‌های دستی جی.پی.اس- نقشه بردار
- گیرنده‌های جی.پی.اس برای خودرو
- گیرنده‌ی جی.پی.اس برای یک دستگاه پی.دی.آ برای استفاده از یک دستگاه پی.دی.آ به عنوان جی.پی.اس و اتصال پی.دی.آ به گیرنده‌ی جی.پی.اس چندین راه مختلف وجود دارد:
- استفاده از Sleeve CF
- حافظه‌ی BLUETOOTH جی.پی.اس
- اتصال پی.دی.آ به گیرنده‌ی دستی جی.پی.اس با استفاده از کابل
- اتصال پی.دی.آ به گیرنده‌ی جی.پی.اس خودرو با استفاده از کابل
- گیرنده‌ی جی.پی.اس برای رایانه کیفی (نوت بوک)

کاربردها :

در برخی کشورها روی بعضی از خودرو‌ها دستگاه جی.پی.اس وجود دارد که با آن می‌توان مسیر پیشنهادی به نشانی مورد نظر را دنبال کرد. هرچه نقشه‌های منطقه‌ای که در حافظه گیرنده با رگذاری می‌شود دقیق تر باشد، سرویس‌هایی که از جی.پی.اس می‌توان دریافت داشت نیز ارتقا می‌یابد.





عکسی از ماهواره GPS

فشارسنج > قطب نما > Menu > setup > calibration

قطب نما(Compass) را انتخاب و دستگاه GPS را در جهت عقریه های ساعت دو دور می چرخانیم(روی سطح صاف) تا بار گراف پایین صفحه نمایش پرشود. این عمل هم دقت دستگاه را بالا برد و هم با ماهواره ها ارتباط خوبی برقرار می نماید.
از دستگاه GPS استفاده های گوناگونی می توان انجام داد که عمدتاً برای تعیین طول و عرض و ارتفاع یک نقطه (Z, Y, X) در مختصات کره زمین کاربرد دارد.

نویسنده کان :

علی کربلائی محمدی

هادی بلال پور

hadisima_1983@yahoo.com

vrtdvd 2009

electronic components like integrated circuits, transistors, diodes, FETs, thyristors, UJTs
دیتایپیسی کامل و عظیم شامل مشخصات این نسخه :

- * over 90.000 diodes
- * over 55.000 FETs
- * over 130.000 transistors
- * over 18.000 thyristors * over 105.000 integrated circuits

نسخه ۲۰۰۹ این مجموعه بر روی DVD ارائه گشته است .

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/276.php>

دستگاه GPS Map 60 CSX شرکت Garmin

الف) Map پهنهای نقشه

ب) G مخفف شرکت گارمین

ج) C به معنای Color رنگی


د) S ریزش

هـ) X کارت مموری

و) ۶ میزان حافظه

ج) آدپت یا هماهنگ نمودن یا کالیبراسیون GPS

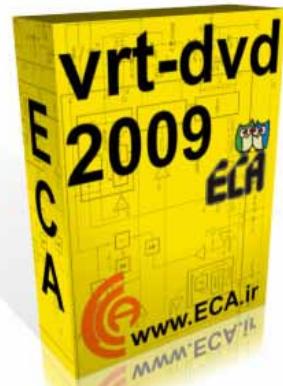ابتدا دستگاه GPS را توسط کلید روشن کننده که در کنار آتنن می باشد روشن می نماییم، دستگاه را در محوطه باز (نه در زیر سقف و جاهای تنگ وغیره)، روی یک سطح صاف قرارداده و حدود یک دقیقه یا دو دقیقه صبر نموده تا ارتباط خود را با ماهواره های فعال در حال گردش در مدار زمین برقرار نماید و دقت دستگاه به $3 \pm$ برسد. با انتخاب





فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک ECA

مجموعه ای از کتب مرجع و پر کاربرد دانشگاهی و تخصصی در تمامی گرایش های برق



جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تخصصی برق و الکترونیک جهت استفاده دانشجویان و متخصصین



مقالات معتبرترین نهاد های علمی داخلی و خارجی و همچنین جدیدترین مقالات کنفرانس های کشوری و بین المللی



جامعترین اطلاعات مورد نیاز متخصصین ، آموزش های کاربردی نرم افزارها و فیلم های آموزشی



تجهیزات و دستگاه های تخصصی مرتبط با الکترونیک و رایانه



معتبرترین مجلات برق ، الکترونیک و علوم مرتبط در قالب مجموعه های چند ساله



مجموعه قطعات و لوازم تخصصی و پر کاربرد الکترونیک و رباتیک



بردهای سخت افزاری کاربردی و آموزشی طراحی شده توسط تیم وب سایت ECA



www.eShop.ECA.ir

لیست نمایندگی های فروش :

نام شهر	شرکت / فروشگاه	مسئول / رابط	آدرس	شماره تماس
اصفهان	دفتر پخش اصفهان	مهدي مهرى	----	۰۹۱۳۸۰۶۷۵۲۹
تبريز	دفتر مرکزی ECA	فرشاد اکرمی	پايان تر از چهارراه شريعتى به سمت باع گلستان، مجتمع تجارى گلستان، ط ۴، واحد ۱۶	۰۴۱۱۵۵۳۷۷۳۲
شيراز	ارتباط بهينه جنوب	فرشته جعفرى	---	۰۹۳۶۰۳۵۹۳۶۱
مشهد	ماورا صنعت بارثاوا	محمد مقبلی	بلوار احمدآباد، خ ابوذر غفارى، بين ابوذر ۳۳ و ۳۱، پلاک ۳۲۷، طبقه ۲	۰۵۱۱۸۴۲۴۶۷۳
تهران	بنا الکترونیک	حبيبي	خیابان جمهوری - بین پل حافظ و سی تیر - نبش پاساز فرشته - پلاک ۷۰۰	۰۲۱۶۶۷۰۰۴۲۳

Communication مدارها و سیستم های مخابراتی

SYSTEMS , ANTENNAS , OPTICAL COMMUNICATIONS

جایگاه (LNA) در رادار



است که این به علت وابسته بودن نویز با پهنهای باند است که در فصل بعدی شرح داده خواهد شد. امروز در رادارهای مختلف از یک Low Noise Front-End (طبقه ورودی کم نویز) استفاده می شود که در اینجا خواص و جایگاه آن در رادار مختصراً توضیح داده خواهد شد.

طبقه ورودی کم نویز

در گیرنده های سوپر هترو دین مایکروویو اولیه، از تقویت کننده RF بعنوان اولین طبقه استفاده نمی شد. چون در آن زمان تقویت کننده RF دارای عدد نویز بزرگتر از عدد نویز مخلوط کننده فقط در ورودی گیرنده بودند در حال حاضر چندین نوع تقویت کننده وجود دارد که دارای عدد نویز مناسب ورودی گیرنده ها هستند. در شکل (۱-۱) چندین نوع تقویت کننده وجود دارد که با عدد نویز مناسب برای ورودی گیرنده های راداری رسم شده است. تقویت کننده پارامتریک دارای کمترین عدد نویز نسبت به بقیه قطعات ارائه شده در این شکل هستند و خصوصاً در فرکانس های بالا، ولی معمولاً پیچیده تر و گرانتر هستند.

(Parametric Amplifier)

با توجه به اینکه منشأ نویز حرارتی مقاومت است، یک گیرنده با ورودی راکتانسی مانند Parametric Amp ضرورتاً دارای تلفات اهمی قابل ملاحظه ای نیست. قبل از این نوع تقویت کننده پارامتریک بعلت داشتن نویز کم استفاده می شد. که در آن برای ایجاد تقویت کننده از یک سیگنال پمپ مناسب با تغییرات زمانی یک پارامتر غیرفعال استفاده می شود. تقویت پارامتری سیگنال بصورت تئوری اولین بار توسط «لورد رایلی» در سال ۱۸۳۱ ارائه شد و اولین آنالیز کمپیوتانس غیر خطی در سال ۱۹۴۸ انجام شد و مشخص شد که این وسیله می تواند مانند یک LNA (تقویت کننده کم نویز) در جاهایی که نویز حرارتی تولید می شود بکار گرفته شود.

اولین تحقیق تقویت کننده پارامتریک میکروویوی توسط «ویس» در سال ۱۹۵۷ و با پیشنهاد اثر غیر خطی در فریت انجام شد و در سال های بعدی با دیودهای نیمه هادی که بعضی اوقات یک Varactor برای راکتانس متغیر نامیده می شد، توسعه داده شد. امروزه برای گیرنده های راداری از نوع سوپر هترو دین استفاده می شود که در آن پهنهای باند گیرنده با پهنهای باند طبقات فرکانس میانی IF برابر

خنک کردن سیستم قرار گیرد. مثلاً در مخلوط کننده بازیاب تصویر، عدد نویز بزرگتر خود را با قیمت ارزانتر، محدوده کار بزرگتر و زمختی بیشتر تراز می کند.

مزایای یک طبقه ورودی کم نویز

اگر بخواهیم نویز فیگور کمتری داشته باشیم این امر در رادار با توان فرستنده و آتنی که پنهانی بیم آن بوسیله ابعاد رفلکتور مشخص می شود، مرتبط می باشد.

کاهش ابعاد فرستنده آتنن در صورتی که با کاهش کارایی همراه نباشد مطلوب است. چند دسی بل اصلاح در نویز فیگور گیرنده را می توان با قیمتی ارزان نسبت به قیمت و پیچیدگی افزایش چند دسی بل در فرستنده قدرت بدست آورد.

در بعضی از کاربردهای راداری محدودیت هایی هم برای استفاده از یک طبقه کم نویز وجود دارد که همانطور که اشاره شد قیمت، تحمل توان و رنج دینامیکی عناصر کم نویز مطرح شده ممکن است در بعضی کاربردها مقبول نباشد. حتی اگر وسیله کم نویز خودش دارای رنج دینامیکی زیادی باشد، ممکن است نسبت به گیرنده با طبقه ورودی مخلوط کننده، دارای محدوده کار کمتری باشد و محدوده کار معمولاً بصورت نسبت حداکثر سیگنالی که دریافت می گردد به کوچکترین سیگنال قابل آشکار سازی تعریف می شود.

باید اشاره کرد که مینیمم سیگنال عبارت است از حداقل سیگنال قابل آشکار سازی که با توجه به نویز گیرنده معین می شود و ماکریم سیگنال عبارتست از سیگنالی که باعث درجه معینی از تداخل مدولاسیونی یا انحراف از خطی بودن عناصر (معمولًا ۱ دسی بل) روی منحنی خروجی بر حسب ورودی می شود.

وقتی یک تقویت کننده RF جلوتر از یک مخلوط کننده قرار می گیرد، اگر تغییر دیگری در بقیه قسمت های گیرنده واقع نشود، حداقل سیگنال قابل آشکار سازی کاهش می یابد زیرا تقویت کننده موردنظر از نوع کم نویز می باشد. لیکن حداکثر سیگنالی که گیرنده می تواند دریافت کند نیز به اندازه بهره تقویت کننده کاهش می یابد، چون بهره تقویت کننده RF معمولاً نسبت به کاهش در عدد نویز بزرگتر است. نتیجه نهایی آن است که محدوده کار گیرنده کاهش می یابد اما با کاهش بهره تقویت کننده IF می توان این عیب را تصحیح کرد، به طوری که محدوده کار قبلی بدست آید. از طرف دیگر، اگر مخلوط کننده عامل محدود کننده محدوده کار کل باشد (و نه تقویت کننده IF) قراردادن طبقه کم نویز باعث کاهش شدید محدوده کار، رنج دینامیکی، مخلوط کننده و در نتیجه محدوده کار کل می گردد.


اگر تلفات RF قبل از گیرنده زیاد باشد، گیرنده کم نویز توصیه نمی شود.

با توجه به رابطه زیر:

$$F_0 = F_1 + \frac{F_2 - F_1}{G_1} = L_{RF} + (F_r - 1)L_{RF} = F_r L_{RF}$$

$$F_2 = F_r = G_1 = \frac{1}{L_{RF}}, \quad F_1 = L_{RF}$$

در اکثر محدوده های فرکانسی راداری می توان از تقویت کننده ترانزیستوری استفاده کرد. ترانزیستور دو قطبی سیلیکنی در فرکانس های پائین راداری (پائین تر از بند L) بکار رفته است و ترانزیستور اثر میدان گالیوم آرسناید (GASFET) در فرکانس های بالاتر ترجیح داده می شود. معمولاً ترانزیستور در ترکیب چند طبقه ای بکار رفته است، به طوری که بهره نمونه دو طبقه از ۱۲ دسی بل برای باند VHF به ۶ دسی بل در باند Ku تغییر می کند

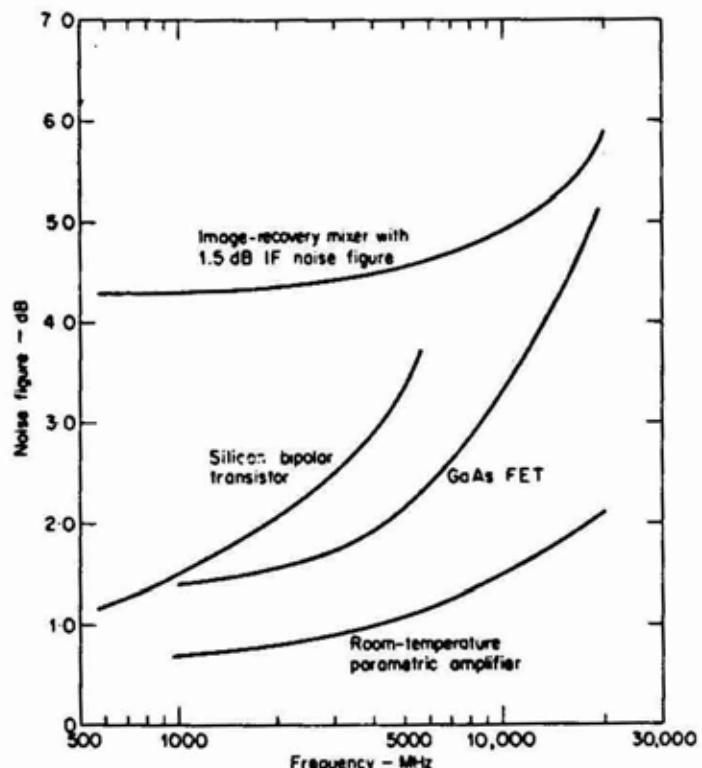

شکل ۱-۱: اعداد نویز برای گیرنده های مایکروویوی

در ترانزیستور اثر میدان گالیوم آرسناید اثر نویز حرارتی بیشتر از نویز شات می باشد. بنابراین با خنک کردن قطعات عدد نویز بهبود می یابد.

در دستگاه های قدیمی تقویت کننده دیود توپل بعنوان طبقه ورودی کم نویز تلقی می شد که دارای عدد نویز ۴ تا ۷ دسی بل در محدوده فرکانسی ۲ تا ۲۵ گیگاهرتز می باشد. ولی با بهتر شدن کیفیت تقویت کننده ترانزیستوری، آنها از میدان خارج شدند. تقویت کننده لامپ لوچ متحرک (TWT) نیز بعنوان طبقه ورودی کم نویز به کار رفته است. ولی آنها نیز دیگر استفاده نمی شوند. تقویت کننده پارامتریک و Maser ها دارای کمترین نویز هستند ولی پیچیدگی های اضافی برای کار در درجه حرارت های پائین کاربرد آنها را در رادار تقلیل داده است.

عدد نویز یک مخلوط کننده باند وسیع معمولی که فرکانس تصویر آن به بار تطبیق ختم شده در شکل (۱-۱) نشان داده نشده است، حدود ۲ دسی بل بالاتر از عدد نویز مخلوط کننده بازیاب تصویر قرار دارد.

عوامل دیگری غیر از عدد نویز، از جمله قیمت، برن آوت و رنج دینامیکی برای انتخاب طبقه اول گیرنده وجود دارند. انتخاب نوع مخصوصی از یک طبقه ورودی گیرنده ممکن است تحت تأثیر پنهانی باند لحظه ای، محدوده تنظیم پایداری دامنه و فاز و هر نیازی برای


کار طراحان ECM دشمن را مشکل می کند. گیرنده های کم نویز راداری متفاوتی برای طراح سیستمی رادار وجود دارد. فایده ای مشهور گیرنده کم نویز به همراه توانایی نسبی آنها را در طراحی رادار جدید با جاذبه کرده است. اما گیرنده های کم نویز گاهی خواص کم اهمیت تری دارند که باعث انجام یک مصالحه در کارآبی گیرنده می شود. بنابراین، اگر خواصی غیر از حساسیت گیرنده مهم باشد، نوع کم نویز همواره تنها انتخاب قطعی نیست. در شکل زیر بلوک دیاگرام یک گیرنده سوپر هتروودین و موقعیت LNA در آن نشان داده شده است که بعد از داپلکسرو قبل از طبقه میکسر قرار گرفته است.

amir.moezzi.64@gmail.com

نویسنده‌گان :
امیر معزی
حمید یزدانی

عدد نویز کلی یک گیرنده راداری با عدد نویز و تلفات RF قبل از گیرنده برابر می باشد. در رادار تلفات کل در اثر خطوط انتقال، اتصال گردان، دو پلکسر محافظ گیرنده و فیلتر RF ممکن است قابل چشم پوشی نباشد. در کاربردهای غیر راداری نظیر ستاره شناسی رادیویی به بسیاری از این قطعات تلفات دار نیازی نیست. بطوری که می توان طبقه کم نویز را به کار برد. اما در رادار، یک گیرنده خیلی کم نویز بکار نمی رود چون در اکثر رادارها تلفات RF غیرقابل اجتناب است. حتی اگر عدد نویز گیرنده صفر دسی بل باشد، عدد نویز کل هنوز برابر تلفات در قسمت RF خواهد بود.

در رادارهای نظامی، گیرنده کم نویز رادار را در مقابل اختلاف عمدی الکترونیکی ECM تأثیرپذیر می سازد. در عمل ممکن است یک گیرنده معمولی با حساسیت متوسط بکار رود و در عوض توان فرستنده افزایش یابد. ولی این راه اقتصادی ترین روش نیست هرچند

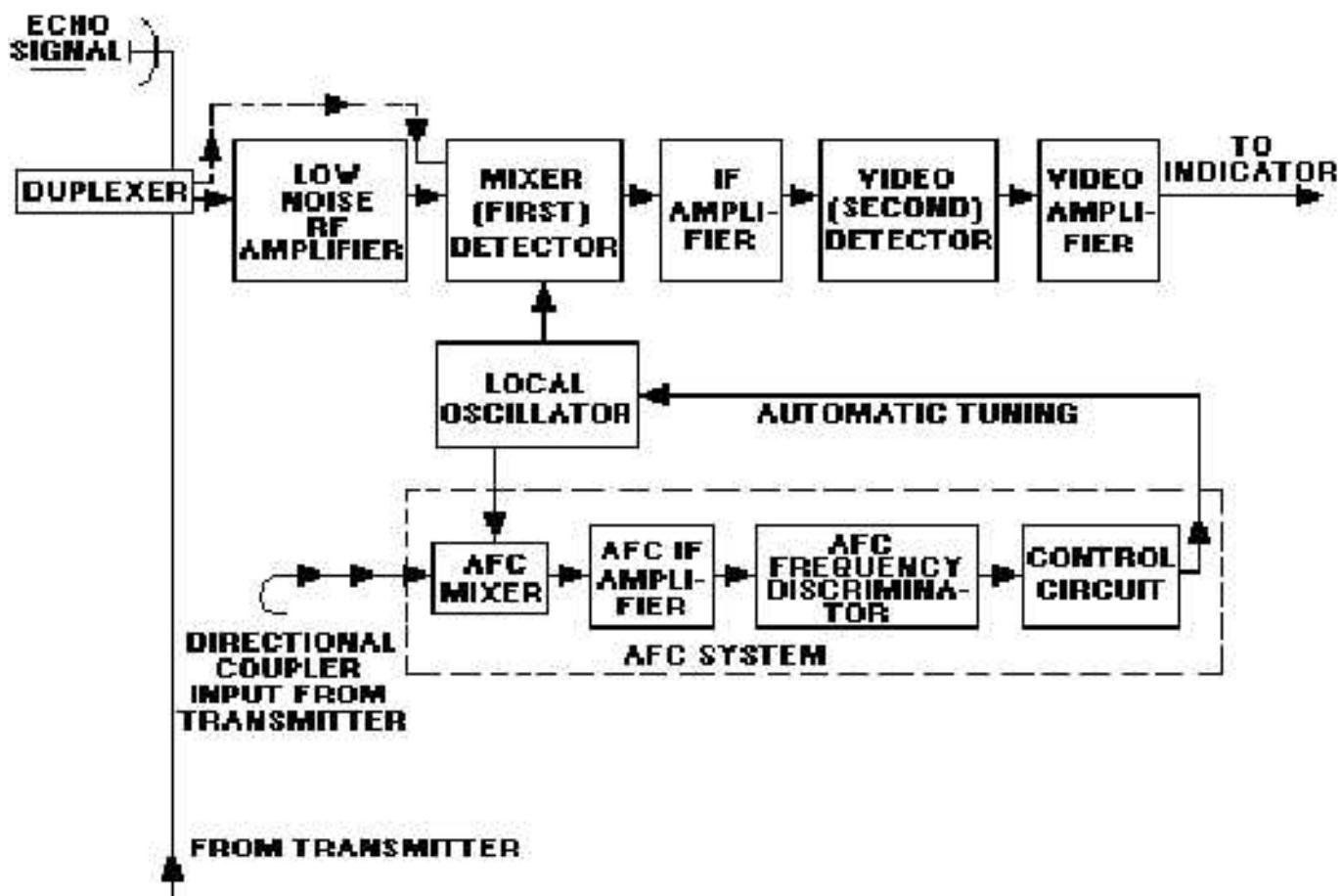

شکل ۲-۱ گیرنده سوپر هتروودین رادار

مستند آموزشی ساخت مدارات مجتمع Silicon Run I & II


این مجموعه فیلمی مستند از تمامی مراحل ساخت IC می باشد . این مجموعه به زبان انگلیسی و در دو قسمت در قالب یک CD ارائه گشته است .

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/469.php>



Etap Power Station 7.0.0

نرم افزار Etap PowerStation نرم افزار قدرتمند، جهت تحلیل و آنالیز سیتمهای قدرت که دارای کتابخانه داده (Library) مناسب برای انتخاب مشخصات و جزییات تجهیزات به کار رفته در تاسیسات الکتریکی است. این نرم افزار مطابق با استاندارد IEC تهیه گردیده و در بعضی از موارد مانند سیستم زمین از استانداردهای دیگر نیز مانند IEEE ۸۰۰ استفاده نموده است. با کمک این نرم افزار تمام مطالعات سیستمی که بر اساس استاندارد API RP540 انجام آن ضروری از جمله، پخش بار، محاسبات اتصال کوتاه، هماهنگی بین رله های حفاظتی، بررسی شرایط راه اندازی موتورهای الکتریکی، بررسی هارمونیکی سیستم..... قابل انجام است.

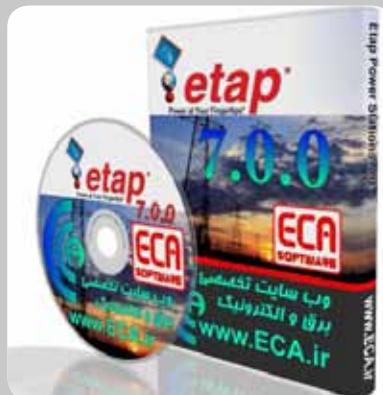

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/607.php>

NI LabVIEW 2010 Professional v10.0f2

نرم افزار Lab View که مخفف عبارت Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench می باشد، یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می باشد که به صورت گسترده ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده ها و همچنین وسیله ای جهت کنترل و شیوه سازی ابزارهای مجازی درآمده است. این برنامه بر روی تمامی سیستم های Hp, Sun SPARC, Macintosh و رایانه های win95/NT/XP/VISTA/7 قابل اجراست.

این برنامه یک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. عملکرد نرم افزار Lab View کاملا از طبیعت تربیتی و زنجیره ای موجود زبان های برنامه نویسی متنی متداول و مرسوم مجاز است و یک محیط گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته است. در این راه از تمامی ابزارهای لازم جهت جمع آوری، پردازش و تحلیل داده ها و نمایش نتایج استفاده می شود. به کمک این زبان برنامه نویسی گرافیکی که با "G" نشان داده می شود، در برنامه نوشته شده، از یک نمودار بلوکی استفاده می شود و سپس این نمودار به کدهای ماشین تبدیل می گردد. این نرم افزار برای موارد بی شماری از کاربردهای علمی و مهندسی، ایده آل و عملی است و به شما کمک می کند تا مسائل و مشکلات موجود در برنامه نویسی را در مدت زمان کوتاهی حل کنید.

گستردنی Lab View در زمینه آزمایشگاه ها دارای ابعاد مختلفی است. به عنوان مثال در صنایع گوناگون در مواردی که باید اندازه گیری هایی از قبیل دما انجام گیرد، می توان از این نرم افزار استفاده نمود. این دما ممکن است دمای یک کوره، یک سیستم سرد کننده مانند یخچال، یک محیط گلخانه ای، یک اتاق و یا یک دیگر سوب باشد. علاوه بر دما می توان موارد دیگری نظیر فشار، نیترو، جابجایی، کشش، pH ... را نام برد. از رایانه های شخصی به همراه این نرم افزار های اندازه گیری حقیقی را در محل های گوناگون به صورت مجازی شبیه سازی کرد. labview تخلی اساسی و نوین در شیوه های زنانهای برنامه نویسان بدون نوشتن هیچ کدی برنامه های قدرت مندی را تنها با ابزارهای گرافیکی موجود در برنامه ایجاد کرده است. برنامه نویسان این صورت است که تنها اشیاء را از پالتهای control و functions برداشته و در پنجره front panel قرار میدهیم و سپس به وسیله سیم کشی های صحیح آنها را به یکدیگر اتصال میدهیم. labview یک زبان برنامه نویسی همه منظوره بوده و با آن میتوان کارهای برنامه نویسی شبکه، پایگاه داده، ورودی و خروجی فایل و غیره را انجام داد. اما اوج قدرت front panel در کار با پورت های سریال و موازی و مدارهای واسط کامپیوتری، عمل کنترل و اتمواسیون و پردازش داده ها است. در labview شما یک واسط کاربری به نام front panel پرای خودتان میسازید. این واسط شامل ابزارهای کنترلی (مثل کلیدها) و یا ابزارهای نمایشی (مثل درجه ها-گرافها-نمایشگرهای) میشود. این پک شامل آخرین نسخه از این نرم افزار قدرتمند به همراه Application Builder DVD همین نسخه، با لایسنس معابر و در قالب یک DVD ارائه گشته است.

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/608.php>

مجموعه ۱۲ ساله مجلات EPE از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰


مجلات EPE بعلت دارا بودن مطالب قابل فهم و جالب علمی در زمینه الکترونیک توانسته است تا در ردیف چند مجله پر فروش بین المللی در این زمینه قرار گیرد . این مجله حاوی مطالبی از قبیل نکات طراحی ، پدیده ها و نوآوری های جدید الکترونیک ، مدارات متنوع و ... می باشد . این مجموعه شامل ۱۲ سال از این مجله از تاریخ ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ بوده و در قالب یک DVD ارائه گشته است .



توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/558.php>

سیر تکاملی ماشین های الکتریکی

سر آغاز عصر خودروهای الکتریکی

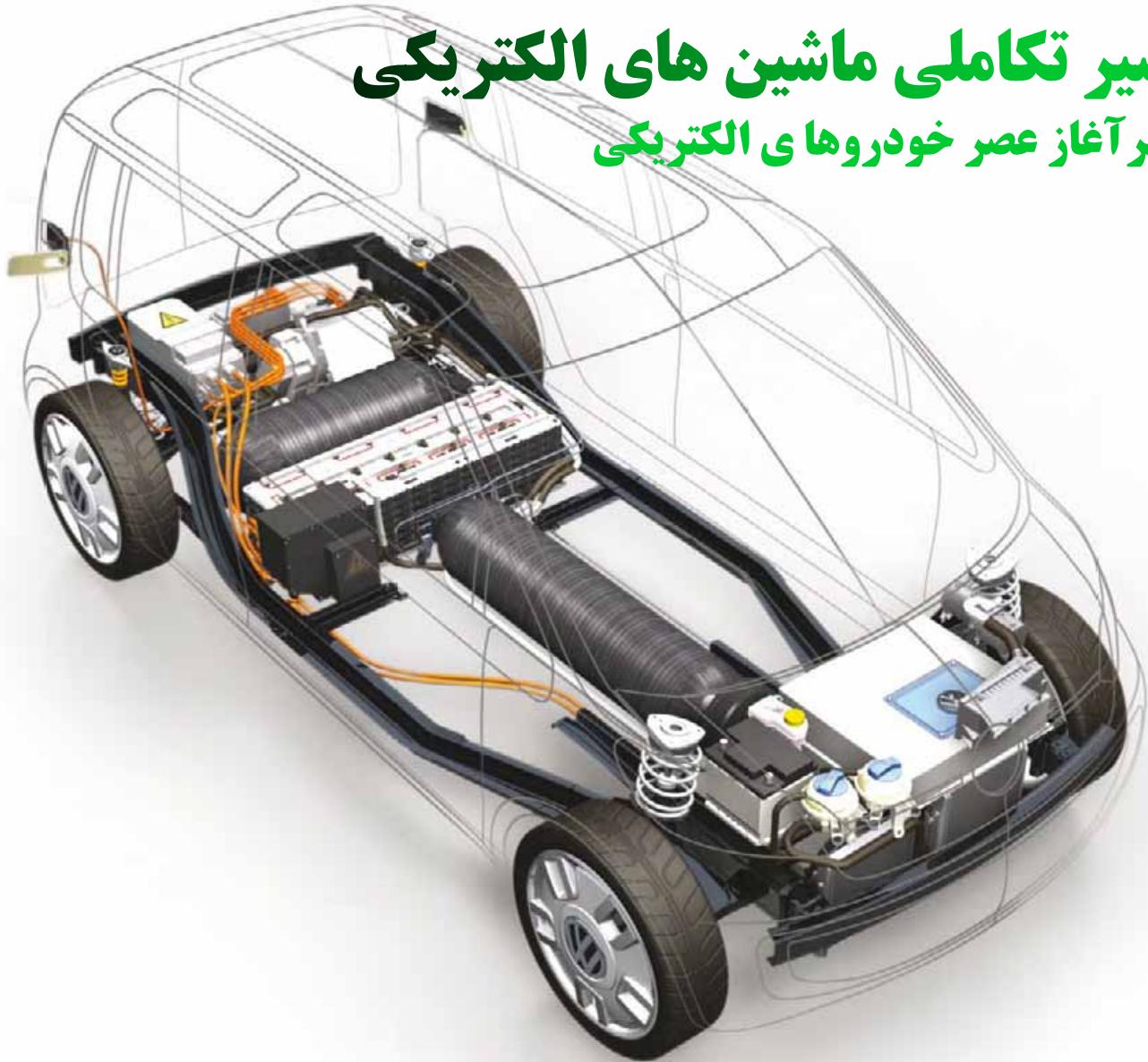

به استقامت می‌رسید، قاصر بود. خود فریدیناند پورشه (Ferdinand Porsche) که در کمپانی لونر (lohner) واقع در وینا (Vienna) کار می‌کرد، از همین امر ابهام گرفت تا از طریق ترکیب خودروی مذکور با موتور بنزینی، درصد رفع معاایب محرکه الکتریکی برآمد و در نتیجه اولین خودروی هیبرید (ترکیبی) را اختراع کرد. همچنین این نخستین طرح بود که یک موتور هاب (Hub Motor) الکتریکی و محرکه تمام-چرخ (4WD) را عرضه نمود (شکل ۲). از آن پس، روند رو به پیشرفت خودروهای موتوری، ابتدا به واسطهٔ موتورهای بنزینی احتراق داخلی و سپس با موتورهای دیزلی به نظر غیر قابل توقف می‌رسید. مهمترین عامل پیشرفت آنها، در دسترس بودن سریع نفت خام ارزان قیمت بود که می‌توان از آن سوخت تهیه کرد. یک قرن بعد، شرایط برای موتور احتراق داخلی تغییر کرد. نفت کمیاب تر و گرانتر شده و الزامي برای کاهش شدید انتشار CO_2

با آغاز قرن بیستم، موتور احتراق داخلی شروع به تبدیل شدن به خودروهای دارای توان الکتریکی نمود. اکنون یعنی صد سال پس از آغاز قرن بیستم، خودروهای الکتریکی به تدریج، اما به طور حتم در حال رواج مجدد هستند. حصول پیشرفت به سرعت ادامه داشته و توانایی های بلقوه فراوانی به وضوح مشاهده می شود. برخلاف انتظارات اولیه، عامل اصلی موقعیت خودروهای الکتریکی، به جای سلوولهای سوختی در سلوولهای یون لیتیم نهفته است.

پاولین خودرویی که برای اولین بار در سال ۱۸۹۹ از سد جادویی ۶۰ mph (حدود ۱۰۰ km/h) گذشت، خودرویی الکتریکی بود که راننده اش Camille Jenatzy بذریگی بود. خودروی وی که به شکل موشک بود (شکل ۱) توسط باتری های سرب-اسید ۲۰۰ ولتی با توان دو موتور ۲۵ کیلو واتی تا ۱۰۵,۸۸ km/h شتاب می‌گرفت. گرچه این خودرو به لحاظ توان کمبودی نداشت، اما هنگامیکه نوبت

فروخته شده است. BYD بزرگترین تولید کننده‌ی باتری موبایل در جهان است و به تازگی در سرمایه‌گذاری مشترک با فولکس واگن، خودرو نیز می‌سازد. انتظار می‌رود شورلت (و مدل همسان آپل) یعنی امپرا (اولین PHEV های پرفروش می‌باشد که تا اوایل سال ۲۰۱۱ عرضه می‌شوند. گزارشات اخیر حاکی از این است که تویوتا و دیگر خودروسازها در سال ۲۰۱۲ وارد بازار خواهند شد. در سه سال آتی، احتمالاً تولید انبوه خودروهای الکتریکی پاک (EVs) نیز آغاز شود. مدل‌های کنونی که در اندازه‌های نسبتاً کوچکی ساخته شده اند، شامل TESLA ROADSTER ساخت کالیفرنیا و THINK مدل MiEV در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ است. انتظار می‌رود که جاری تولید شود. این خودروی فشرده که به عنوان اولین خودروی پاک کم فروش اعلام گردید، حاصل همکاری بین میتسوبیشی ژاپن و پژو سیتروئن PSA فرانسه می‌باشد. گروه PSA همچنان بزرگترین سازنده‌ی EVs می‌باشد که بیش از ده هزار دستگاه به فروش می‌رساند، اما شرایط به سرعت در حال تغییر است. علاوه بر خط تولید PHEV، تویوتا نوع EV مربوط به iQ جدید را برای نیز اعلام کرده است انتظار می‌رود که در همین سال ۱۰۰ هزار دستگاه از مدل EV خود را به فروش برساند، تا در نمایشگاه فرانکفورت موتور پرده برداری کند.


one left over

تاکنون، خودروهای الکتریکی منحصر از باتری‌های NIMH استفاده می‌کردند. تولید کنندگان متعهد به ارائه تکنولوژی در مدت سه الی پنج سال شده و هر چند، NIMH تکنولوژی کاملی است و به نظر می‌رسد که پیشرفت آن به بالاترین حد خود رسیده است و به PHEV ها و EV ها طرح جالب را براساس هزینه چگالی انرژی پیشنهاد می‌دهد.

به لحاظ هزینه، پایین آوردن قیمت باتری‌های سرب-اسید دشوار است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر این باتری‌ها را جهت استفاده در خودروهای هیبریدی مناسب ساخته شده است. هر چند، بنظر می‌رسد با وجود پیشرفت‌های بسیار زیادی در باتری‌های یون لیتیم، تکنولوژی سرب-اسید جا مانده است. اقدامات اندکی برای بهبود چگالی انرژی می‌توان انجام داد و در دنیای خودروهای الکتریکی، معرف آن محدود به اسکووترهای کم قیمت است. سوپر خازن‌ها اگرچه بر حسب عمر متنابع ناسازگارند، به منظور مفید بودن، انرژی بسیار کمی را ذخیره می‌کنند و احتمالاً صنایع منتظر تحقق یافتن خازن‌های اعلام شده توسط ECETOR که ادعا کرده اند چگالی انرژی زیادی دارند، نخواهند بود. قطعاتی که برای بکارگیری در خودروهای الکتریکی مناسبند، حداقل سه سال طول می‌کشد تا به تولید انبوه برسند. باتری پرفروش کنونی برای خودروهای الکتریکی به صورت بسیار محروم‌انه تولید می‌شود، باتری ZEBRA که از فرمول شیمیایی NANICL استفاده می‌کند، نسبتاً کم هزینه است (E/L در ۵۰۰ KWh) اما دارای این نقص است که در دمای حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد و اتفاق دمایی W ۱۰۰ عمل می‌کند، در نتیجه برای خودروهای مشخصی مناسب نیست. اگرچه مزیت مهم آن این است که تا حد زیادی نسبت به دمای محیط بی تفاوت است. دستگاه‌های دارای دمای زیاد به عنوان




شکل ۱. در سال ۱۸۹۹، Jenatzy با خودروی الکتریکی خود به سرعت ۱۰۵,۸ Km/h دست یافت.

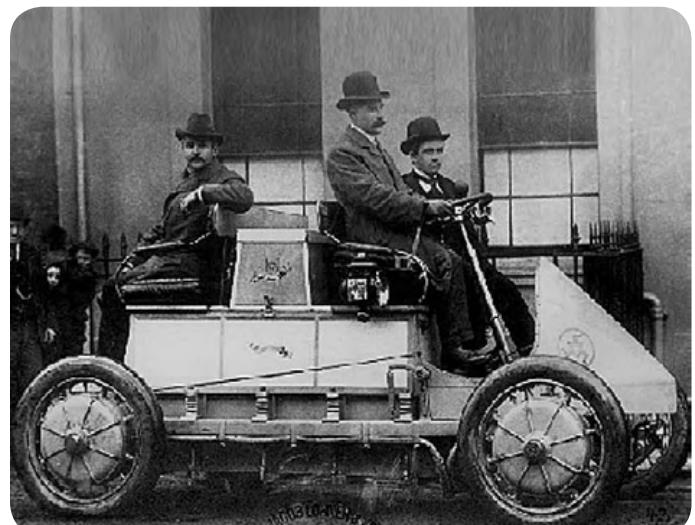

شکل ۲. سال ۱۹۰۰، خودروی هیبریدی شرکت‌های Lohner-Porsche

وجود داشت. در خودروهای هیبریدی امروز، در حال حاضر منافع در مسیر مخالف می‌باشد: محرکه الکتریکی در جهت کمک به رفع معایب موتور احتراق داخلی به کار بrede می‌شود و همزمان با بهبود باتری‌ها، امید به آینده‌ی این خودروها نیز بیشتر می‌شود. نهایتاً ممکن است موتور احتراق داخلی به کلی به دست فراموشی سپرده شود. این مقاله مروجی بر پیشرفت‌های اخیر و چشم انداز تکنولوژی‌های باتری خودروهای الکتریکی آینده را ارائه می‌نماید.

آماده نمودن زمینه‌های لازم برای خودروهای هیبریدی خودروهای الکتریکی هیبریدی (HEVs) از زمان عرضه تویوتا سرویس در سال ۱۹۹۷ به صورت انبوه تولید شده اند و نشان داده اند که توالی محرکه الکتریکی برای تولید انبوه مناسب و قابل اطمینان است. با تولید حدود دومیلیون HEVs در ژاپن و پیشرفت سریع همزمان در توسعه‌ی باتریهای یون لیتیم، این امر که کمپانی‌های سراسر دنیا به منظور ساخت خودروهای الکتریکی آینده در رقابت با یکدیگر هستند، اجتناب ناپذیر است. پیشرفت بعدی خودروهای الکتریکی هایبرید plug-in معروف دارای سوکت می‌باشد (PHEV). اولین PHEV یعنی BYD F3DM از ۲۰۰۶ پیش از این در چین با تعداد اندک ساخته شده و به سازمان‌های دولتی

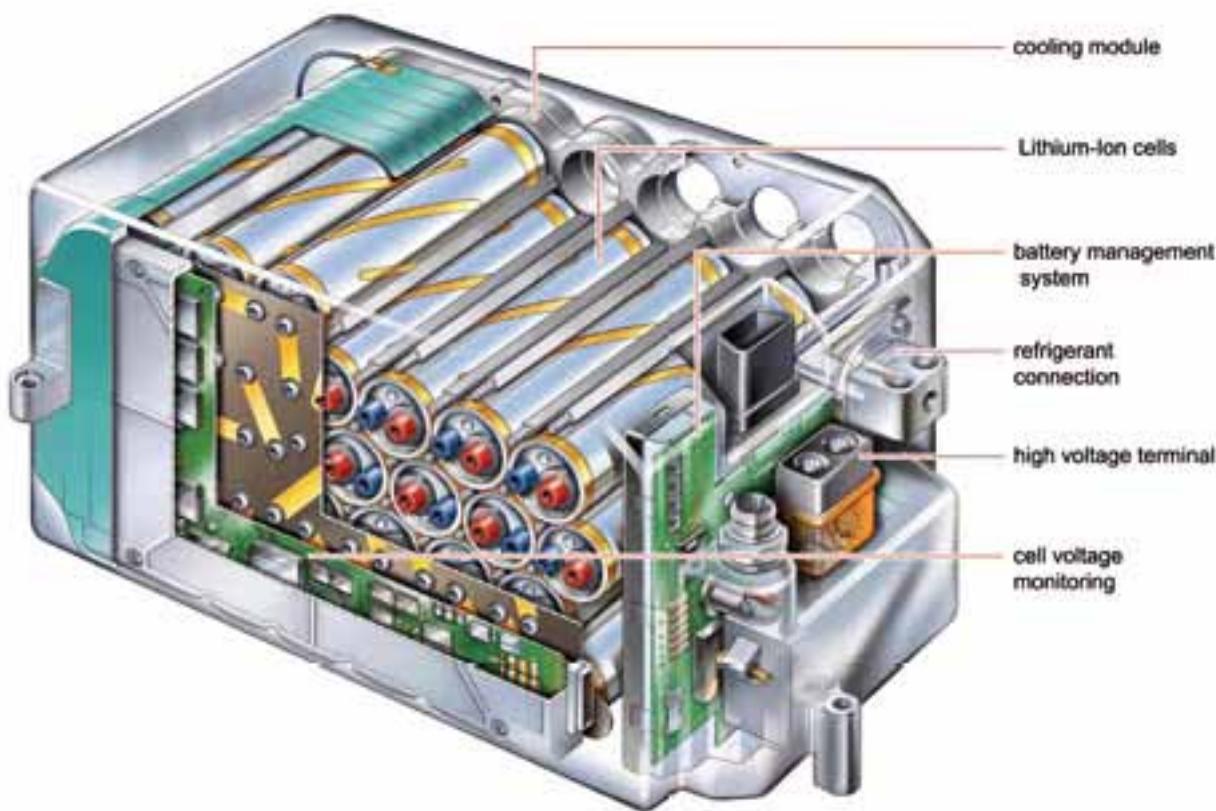


شکل ۳. مرسدس S400

در حالت شارژ شده، یک الکترود حاوی لیتیم است و این شارژ توسط یون لیتیم در سرتاسر سلول انتقال می‌یابد. مزیت عمدی سلول‌های مبتنی بر لیتیم، ولتاژ ترمینال بالای آنها و نسبت ظرفیت به وزن مناسب آنهاست.

طیف گسترده‌ای از دستور العمل‌هایی برای خود مواد الکترودی موجود می‌باشد که هر کدام ویژگی ولتاژ ترمینال و دیگر خصوصیات مخصوص به خود را دارند (رجوع شود به شکل ۴). دیگر عوامل مؤثر بر خصوصیات و هزینه‌ها، انتخاب الکتروولیت و جدا کننده‌ی مربوط به آن است. الکتروولیت‌های مایع مبتنی بر حللاهای آلی و نمک

گزینه‌ای برای خودروهای شهری THINK قابل استفاده می‌باشد. جایگزین‌های موجود، سلول‌هایی با فرمول‌های شیمیایی لیتیم آهن سولفات (LIFE PO₄) و سلول‌های اسپینل ENERDEL LIMn₂O₄ می‌باشند. به نظر می‌رسد که در جهت پیشرفت خودروهای الکتریکی آینده، سلول‌های یون لیتیم بهترین چشم انداز را ارائه می‌کنند و اینکه سلول‌های ZEBRA صرفاً جایگاه کمی را در بازار به خود اختصاص خواهد داد. در واقع، سلول‌های یون لیتیم بیش از این در اولین خودروی هیبریدی اروپایی که به صورت انبوه تولید می‌شد، وجود داشت. مرسدس S400 هیبریدی دارای یک

محركه الکتریکی با توان ۱۵Kw می‌باشد و به عنوان "هیبرید متوسط" طبقه بندی شده است. باتری یون لیتیم از سوی JOHNSON CONTROLS /SOFT کلی ذخیره شده و برای انرژی ۰,۷۸KWh کلی جالب این طرح این است که سیستم تهویه‌ی این خودرو برای کمک به نشت دمای باتری مورد استفاده قرار گرفته است.

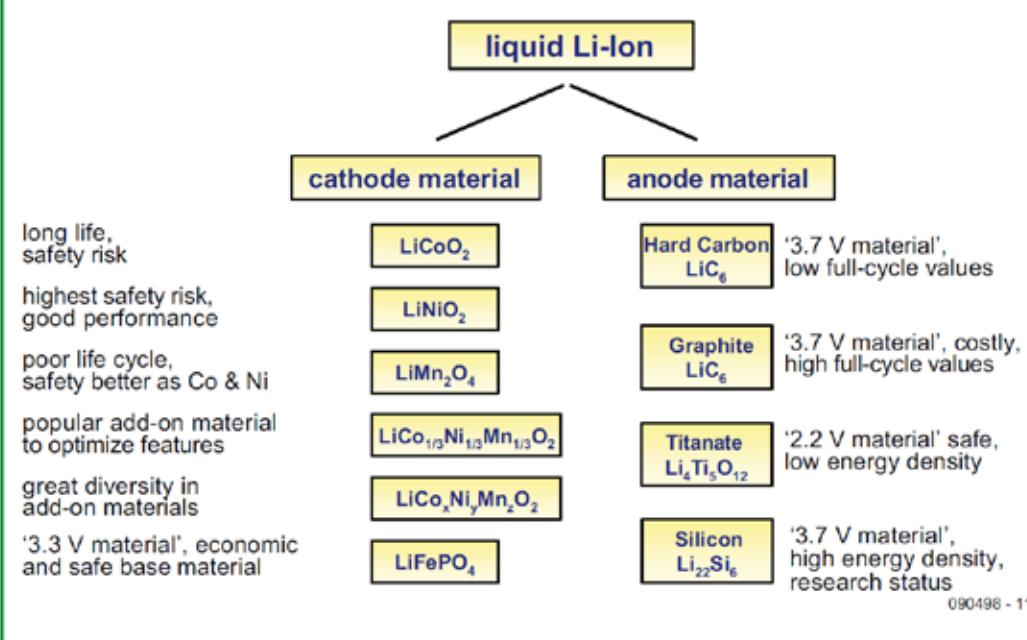

شکل ۴

مجموعه شیمی ویژگی مشترک سلول‌های یون لیتیمی بدین ترتیب هستند که

Table 1. Ratings of high-energy and high-power lithium ion cells

	High Energy	High Power
Power density (25 °C)	200 to 400 W/kg	2000 to 4000 W/kg
Energy density	120 to 160 Wh/kg	70 to 100 Wh/kg
Efficiency	approximately 95 %	approximately 90 %
Self-discharge	< 5 % per month (at 25 °C)	< 5 % per month (at 25 °C)
Cycle life	up to 5000 complete cycles	106 cycles (at 3.3 % DOD)

جول ۱

می باشد.


توان و عمر

شکل ۵ مقایسه توان و انرژی خاص را برای تکنولوژی های ذخیره سازی فوق الذکر با استفاده از انواع مختلفی از سلول های یون لیتیم نشان می دهد. فاصله بین سلول های یون لیتیم با توان زیاد و سلول های دارای انرژی زیاد قابل توجه است. جدول ۱ نگاهی کلی بر ویژگی های بارز این دونوع تولید را نشان می دهد. خروجی توان بالا برای خودروهای هیبریدی که نیاز به دریافت یا ذخیره ای مقدار زیادی انرژی طی مدت زمان کوتاهی دارند، حائز اهمیت است. شکل های ۲۰۰ A (۲۰ C) برای یک سلول ۱۰ Ah عادی است. برای کاربردهایی با توان بسیار زیاد از قبیل مسابقات اتومبیل رانی فرمول ۱ هیبریدی، سلول هایی با توان خاص که به اندازه ۶ KW/Kg زیاد است، موجود می باشد.


در خودروهای الکتریکی پاک، باتری نسبتاً از باتری خودروهای هیبریدی بزرگتر است. جریان شارژ و دشارژ حدود ۳C برای شتاب دادن قابل قبول و ترمز، مقداری منطقی است. مسئله

لیتیمی هادی را می توان در پلیمر لیتیم یا سلول های LIPO به کار برد. سلول های LIPO دارای چگالی انرژی بالای خاصی است و در طیفی از اشکال در دسترس هستند، اگرچه در دمای پایین عملکرد خوبی ندارند.

انتخاب جدا کننده عامل مهمی هم در هزینه ای تولید و هم در اینمی سلول ها می باشد. پیشرفت حاصله ای اخیر، جدا کننده ای سرامیکی با نام SEPARION بوده که توسط EVONIK بدست آمده است و پیش از این به وسیله ای سازنده ای باتری آلمانی LI-TEC در سلول ها مورد استفاده قرار گرفته است. جدا کننده مذکور می تواند دماهای بالا را تحمل کند، در نتیجه می توانند به جلوگیری از اتصالی مدار داخلی در سلولها کمک نمایند. همین امر یکی از جنبه های مهم و خاص است چرا که برخلاف سلول های NiMH ، سلولهایی که با یون لیتیم شارژ کامل شده اند. نمی توانند به دریافت جریان بدون وارد آمدن آسیب که شامل خطر انفجار می شود، ادامه دهند. جنبه ای دیگر این موضوع کارایی بسیار زیاد سلول (۹۰% - ۹۵%) می باشد. انواع این تر، سلولهای لیتیم فرو سولفات (LIFEPQ) از A123 و GS Yuasa LEV 50 به بهای ۱۰% چگالی انرژی و ولتاژ ترمینال کمتر

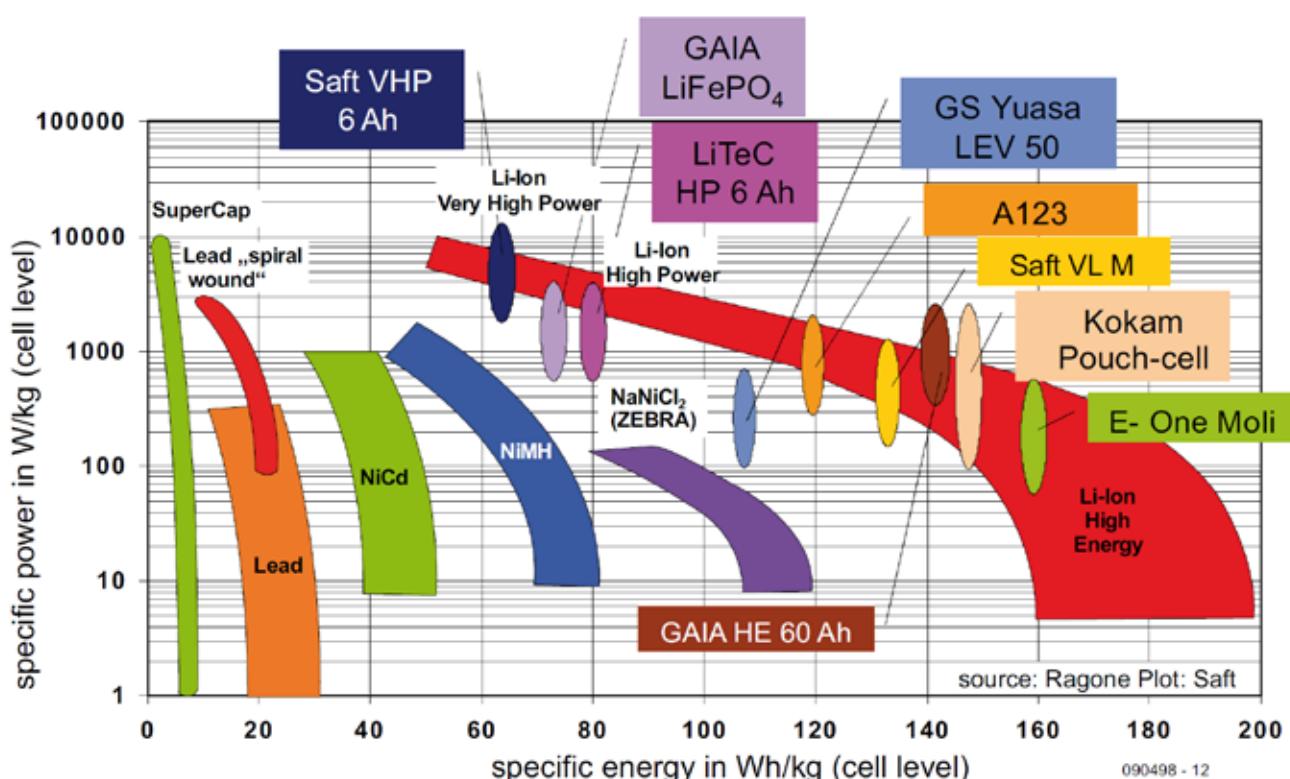

شکل ۵. توان و انرژی خاص برای تکنولوژی های ذخیره سازی فوق الذکر با استفاده از انواع مختلفی از سلول های یون لیتیم مقایسه شده است.

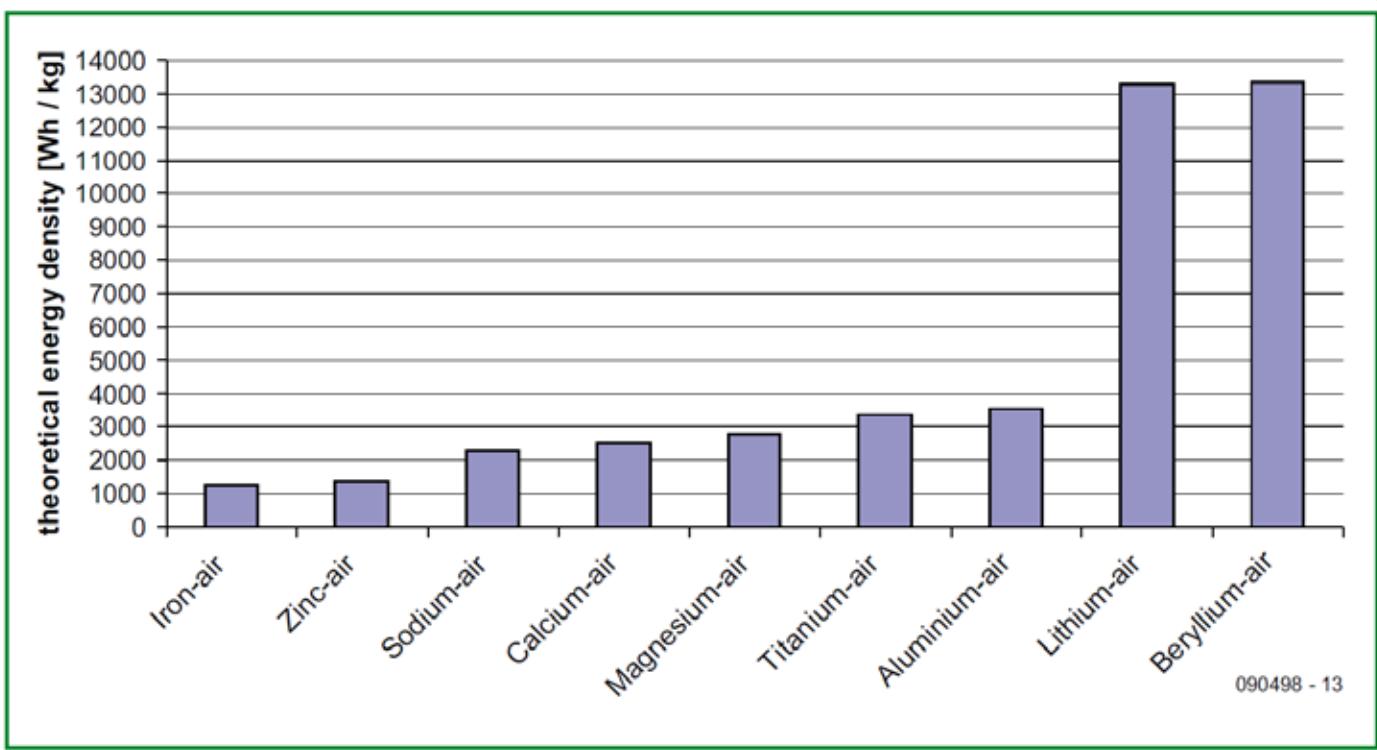

شكل ۶

همانگونه که پیش از این ذکر شد، ایده خوبی است. برای استفاده‌ی EV در آلاسکا، باید آن را به یک منبع انرژی متصل کرد البته نه به دلیل شارژ باتری بلکه به دلیل گرم نگه داشتن آن عمر باتریها عمده‌ی بستگی به سه عمل دارد، دما، عمق دشارژ (DOD) و عمر همچنانکه شکل ۸ نشان می‌دهد چرخه‌ای عمیق موجب فرسایش و شکاف‌هایی در سلول می‌شود که تقلیل دما قابل چشم پوشی است که سلول‌ها به تدریج به مرور زمان خراب می‌شوند به طوریکه سلول کم استفاده‌پس از چند سال همانگونه که پروفسور sauer اشاره کرده است به کلی از کار می‌افتد.


عمر عملکردی مورد نیاز برای باتریهای EHV های پاک، DOD عموماً ۸۰٪ است (مقدار شارژ از ۲۰٪ تا ۱۰۰٪ متغیر است)

هزینه‌ها و منابع


باتری‌های دارای انرژی زیاد مخصوص به کاربرده شده در EV ها هنوز به تعداد زیاد ساخته نشده‌اند بنابراین متقابلاً قیمت نیز در حدود

عمده‌تا مربوط به چگالی انرژی است. ممکن است یک باتری حدود ۱۹۰ Wh/Kg چگالی انرژی که حدوداً ۶ برابر کمتر از چگالی انرژی بنزین (۱۱۵ Wh/Kg) می‌باشد، داشته باشد. علی‌رغم اعلام مکرر برای نانو ماده‌های جدید جادویی با ۵ الی ۱۰ برابر افزایش چگالی انرژی، DIRK UWE SAWER که پروفسور موسسه‌ی الکترونیک RWTH Aachen توان و محركه‌های الکتریکی در دانشگاه ۳۰۰ Wh/Kg چگالی انرژی باید با LINIPO4 یا LICOP4 یا LISI5 امکان پذیر باشد. تنها گزینه‌ی ممکن به لحاظ تئوری برای چگالی‌های انرژی بالای ۱۰۰۰ Wh/Kg، سلول‌ها فلز (شکل ۶) است، اگر چه به نظر نمی‌رسد یک سلول قابل شارژ مجدد از این نوع تا ۱۰ سال آینده عرضه شود. البته بازگشت به طرح قدیمی مبادله‌ی باتری‌های فلز یک شخص در پمپ بنزین با باتری‌های قدیمی که در مقیاس صنعتی مجدداً تولید شده‌اند، همواره امکان پذیر است.

بنابراین برای بازگشت به سلول‌های یون لیتیم و موجود: مهمترین عامل در عملکرد آنها دما است. دماهای به شدت زیاد می‌توانند خطرناک باشند که منجر به دمای غیر قابل کنترل می‌شود، فعالیت در دمای اندکی افزایش یافته عمر سلول را کاهش می‌دهد و فعالیت در دماهای پایین توان را کاهش می‌دهد. اتلاف در صفر درجه سانتی گراد چشمگیر است و در -۳۰ درجه توان خروجی به کمتر از ۱۰ درصد از همان مقدار در دمای اتاق کاهش می‌یابد (شکل ۷). نوعی سیستم مدیریت دما مانند سیستمی که در مرسدس S400 هیبریدی

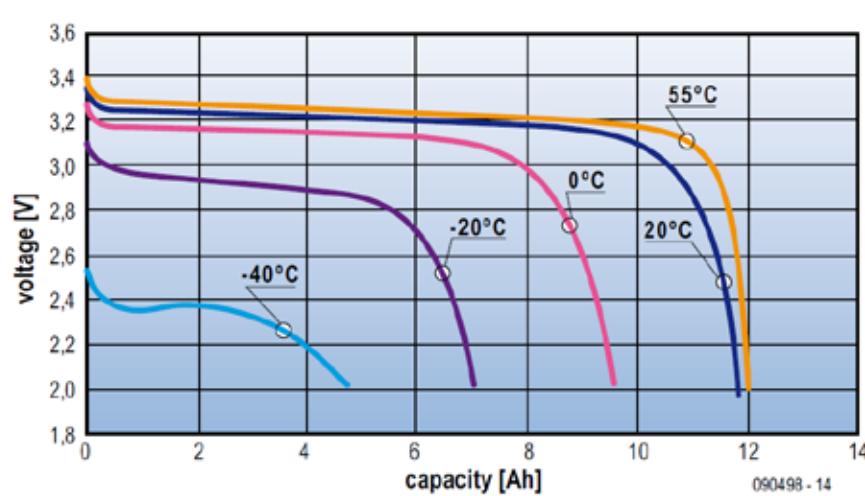

شکل ۷

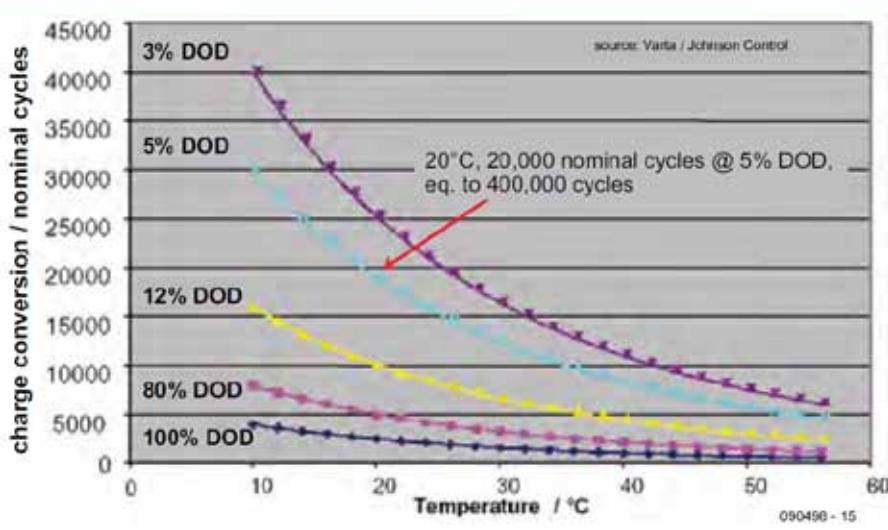

شکل ۸

کوچکتر به عنوان بهترین روش جایگزینی هرچه زودتر بنزین با الکتریسیته قلمداد می‌کند. بحث و گفتگوهای زیادی به طرفداری از این وضعیت "کوچک بهتر است" صورت گرفته است هرچه باتری بزرگتر باشد، خودرو گران تر می‌شود بنابراین خودروهای کمتری به فروش می‌رسند که این روش، روش پیشروی سریع به سمت استفاده‌ی فراگیر از خودروهای الکتریکی نیست. در کشورهای صنعتی، مسافت میانگین طی شده بوسیله‌ی یک خودرو حدود ۲۵ مایل (۴۰ km) در روز است. باتری که گستردگی (حدود ۳۰ Kwh) ۱۲۰ مایلی (۲۰۰ km) را تامین می‌کند، ۸۰٪ بلا استفاده باقی خواهد ماند اما این مقدار بلا استفاده‌ی باتری باید پرداخت شود و وزن آن باید توسط خودرو حمل شود. یک PHEV با ۳۰ مایل و گستردگی توان باتری (۱۰ Kwh) تا ۵ Kwh می‌تواند دو سوم از زمان خود را در حالت الکتریکی سپری کند. ترکیب با کارایی افزایش یافته‌ی محرکه‌ی الکتریکی منجر به کاهش ۷۰٪ در مصرف بنزین می‌شود.

تنها EV که شانس زیادی در بازارهای سال ۲۰۰۶ در چین، خودروهای الکتریکی که اغلب اسکووتر و دوچرخه بودند، بیش از هر خودروی دیگری به فروش رسیده‌اند.

در آینده‌ی دور

با مد نظر قرار دادن اثرات انتشار CO₂ بر آب و هوا، ظاهرا اگر بخواهیم این مقدار وسائل نقلیه شخصی را حفظ کنیم (یا همانند چین و هند افزایش دهیم) تنها رویکرد عملی در شرایط متوسط، روی آوردن به خودروهای الکتریکی است. خانواده‌های مالک دو خودرو


در دهه بعدی احتمالاً صاحب یک PHEV سایز متوسط برای سفرهای خانوادگی و یک EV کوچک با گستره‌ی ۳۰ الی ۵۰ مایلی (۵۰ الی ۹۰ کیلومتر) خواهند بود. در آینده‌ی دور کارشناسان امکان استفاده از سلو

\$1250 به ازای هر KWh بالا موجودند. باتری‌های یون لیتیم با انرژی زیاد ساخت kwh که در حدود \$250 به ازای KWh موجودند (از این باتری‌ها در دوچرخه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود که هر سال در حدود ۲ میلیون ازاین دوچرخه‌ها ساخته می‌شود) و باتری‌ها لپ تاپ یون لیتیم که به واسطه‌ی عامل ۵ الی ۱۰ ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ دارای کاهش قیمت بوده‌اند (رجوع شود به شکل ۹) و اکنون حدود \$200 به ازای kwh و باتری‌های دارای انرژی زیاد تا \$250 به ازای kwh می‌توانند کاهش قیمت داشته باشند. تخمین \$150 به ازای kwh ازسوی ژاپن خوبشینانه‌تر است.

همچنین نظرات در خصوص سوال مربوط به موجودیت طولانی مدت منابع ماده خام سیستم متفاوت است. سیستم نسبت به سرب و قلع در پوسته‌ی زمین فراوان‌تر است، اما بسیاری از ذخایر قابل استخراج به لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها، عمدها در آمریکای جنوبی مرکز شده است. این امر موجب خطرات جدیدی می‌شود و افزایش تقاضا می‌تواند سریعاً منجر به کمبود و افزایش قیمت شود. این مشکل را می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق برای ظرفیت تولید و ساخت اولیه‌ی امکانات بازیافت باتریهای لیتیمی مرتفع ساخت.

کوچک بهتر است!

اگرچه علاقه‌ی عمومی فراوانی به EV‌های پاک با توان و گستردگی زیاد مانند Tesla Roadster وجود دارد، اما پروفسور Sauer تصور می‌کند که رویکرد بهتر، پیشروی به سمت خودروهایی با باتری کوچک‌تر است. وی ایده‌ی تجهیز PHEV‌ها با باتریهای نسبتاً

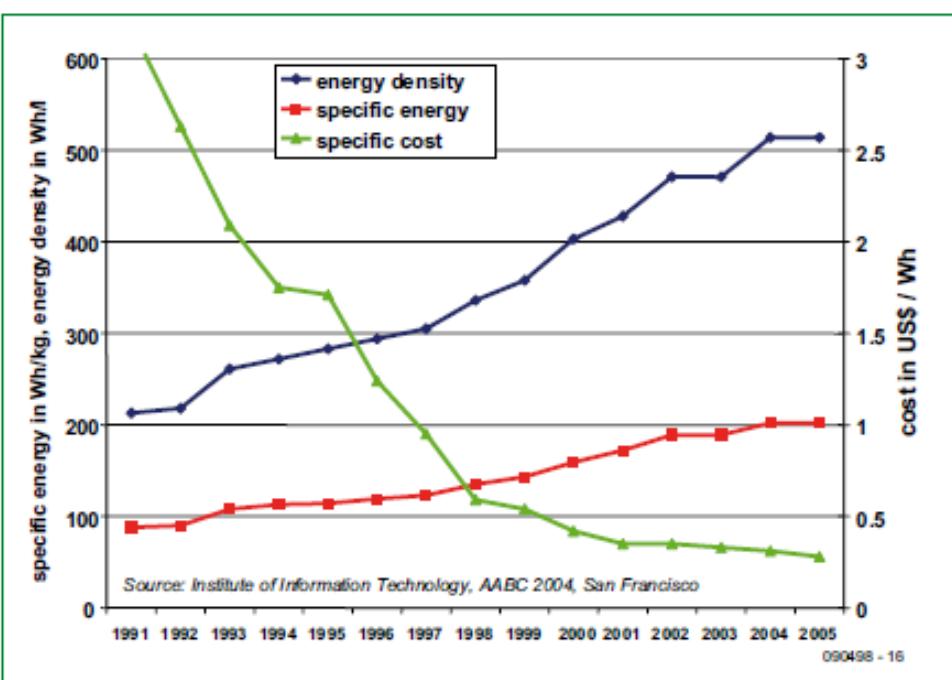

شکل ۹

پیش‌بینی می‌کند که بیش از بیلیارد‌ها پوند در سال ۲۰۳۰ ارزش خواهد داشت.

Elektor Magazine

منبع :

سوختی را به عنوان جانشینی برای موتور بنزینی در خودروهای هیبریدی plug-in پیش‌بینی می‌کنند به طوریکه خودروهای شخصی به جای بنزین و گازوئیل با دو سوم الکتریسیته و یک سوم هیدروژن کار می‌کنند.

استقبال گسترده‌ای از خودروهای الکتریکی در کشورهایی از قبیل هندوچین مورد انتظار است. مطالعه‌ی انجام شده توسط McKinsey، مشاوره مدیریتی، بازار فروشی را در چین برای خودروهای الکتریکی

اثرات کربن و مصرف انرژی

اگرچه خودروهای الکتریکی خود دارای خروجی صفر می‌باشنداما تولید یون توان ممکن است CO_2 تولید کند. متوسط الکتریسیته‌ی تولید شده در 540 g/km حدود 540 g/km تولید می‌کند، در کشورهایی از قبیل نروژ (که هیدروالکتریک زیادی تولید می‌کند) و فرانسه (که تولید هسته‌ای زیادی دارد) ارقام نسبتاً کمتر هستند. هرچند، حتی در 540 g/km در هر kWh یک خودروی الکتریکی کارآمد مانند i-MiEV دارد، یک سفر 60 km ممکن است حدود 10 kWh الکتریسیته مصرف کند که خروجی کربن کل، 100 g/km CO_2 در هر مایل (60 g/km) می‌باشد و کمتر از خودروهای موتور بنزینی می‌باشد.

البته اثر کربن را می‌توان تا حد زیادی از این طریق کاهش داد که بخش زیادی از توان مورد نیاز خود را از منابعی با خروجی صفر تولید کنیم. احتمال جالبی که در اینجا وجود دارد استفاده از توده‌ی زنده به مایع (BTL) و روشن کردن موتور خودرو مستقیماً با سوخت زیستی حدوداً 6000 km کیلومتر در هر هکتار و در سال (حدود 15000 acre در هر 10000 km) فراهم می‌آورد، در حالیکه استفاده از صفحه‌های فوتولاتیک برای تولید الکتریسته برای یک خودروی الکتریکی 10000 km کیلومتر در هر سال (25000 acre در هر 10000 km) سال بدبست می‌آورد.

الکتریسیته‌ی اضافی ایجاد شده توسط خودروهای الکتریکی کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. اگر همه‌ی خودروهای شخصی با الکتریسیته را روشن می‌شند، کارخانه‌های الکتریسیته فقط 15 الی 20 درصد توان بیشتر می‌فروختند و کارخانه‌های نفت فقط کامیون‌های گازوئیلی را تأمین می‌کردند.



Tesla Roadster

از سال ۲۰۰۸ به تعداد کمی ساخته شده است. ذخیره‌ای انرژی کل 53kWh در 6831 km (یون لیتیم کاتبی بوده 375 Wh/L ولت ولتاژ کلی)، گستره‌ی ماکسیمم 220 km (۳۶۰ km مایلی) و توان ماکسیمم 225kW می‌باشد.

در ماه ۲۰۰۹، گروه Daimler (که شامل مرسدس است) ۱۰ درصد از سهم Tesla را بدبست آوردند.



i-MiEV

از اوخر سال ۲۰۰۹ دارای تولید انبوه می‌باشد. این نوع الکتریکی خودروی کوچک که در ژاپن پرطرفدار است، یک باتری 330 Wh/L (ولتی) 16kWh بوده و گستره‌ی 100 km (۱۶۰ km مایلی) دارد. باتری را می‌توان از طریق خروجی توان AC در هفت ساعت شارژ کرده و یا در شرایط ویژه‌ای، امکان شارژ سریعتر وجود دارد.



شورلت ولت

از اواخر سال ۲۰۱۰ دارای تولید انبوه می باشد. جنرال موتور بر اولین تولید انبوه این هیبرید Plug-in می باشد. یک موتور بنزینی برای شارژ مجدد باتری در هر لحظه از طریق یک ژنراتور ۵۳Kw مورد استفاده قرار گرفته است که گستره‌ی خودرو را افزایش داده است. هنگامیکه از طریق سوکت شارژ کامل شده است، باتری لیتیمی ۱۶kwh برای یک گستره‌ی ۴۰ مایلی مناسب است که این مقدار با موتور بنزینی تا ۴۰۰ مایل (۶۰۰ km) افزایش یافته است.

اساساً A123 باید سلولها را تامین می کردند اما برای تولید انبوه سلولهای بوسیله chem IG در ساخته خواهند شد. موتور بنزینی مدل ۱,۴ لیتری ۴ سیلندر بوده و در کارخانه opel در وینا ساخته می شود. اپل پیشرفت های چشمگیری در طراحی volt کرده است. نوع (GM اروپایی) امپرا نامیده شده و انتظار می رود که در سال ۲۰۱۱ عرضه شود.

به همراه فیلم های آموزشی EPLAN Electric P8 2.0.5.4602 Professional

نرم افزار ePLAN P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است در ePLAN P8 واقع یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای یک پروژه بوده و با توجه به امکانات و تواناییهای فراوانی که در اختیار کاربران قرار می دهد توانسته است که در طی چندین سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطح جهانی حدود ۸۰۰۰ مشتری در ۳۰ کشور جهان جذب نماید. اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 eSparid تا لیست قطعات، نقشه کلیات، لیست ارتباطات و ... را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشد.

در این پک علاوه بر آخرین نسخه از نرم افزار ePLAN P8 چندین مجموعه دیگر نیز موجود می باشد که به اختصار هر یک توضیح داده می شود.

اولین مجموعه که به همراه این پک ارائه گشته است، مجموعه آموزشی EPLAN Training است که یک سیستم آموزشی طبقه بندی شده جهت آموزش این نرم افزار پیشرفته بوده و کسانی که هیچ آشنایی به این نرم افزار ندارند می توانند از طریق این فیلم های آموزشی و طی کردن مراحل آموزشی آن با ePLAN P8 را کسب کنند.

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/507.php>




مجموعه حرفه ای فیلم های آموزشی تعمیر لپتاپ

مجموعه ای کامل از تعمیر لپتاپ با کیفیتی بسیار زیاد (HD ۹۶۰x۵۴۰) که می تواند شما را به راحتی به یک تعمیر کار لپتاپ مبدل سازد. در این مجموعه بهترین و مجروب ترین تعمیر کاران این مرکز به صورت بسیار صریح و بدون هیچ کم و کاستی تمامی نکات مربوط به تعمیر هر بخش در مدل های مختلف را آموزش داده و ریزترین نکات به همراه تمامی اصول فنی را ارائه داده اند. توسط این مجموعه شما می توانید در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به یک تعمیر کار حرفه ای تبدیل شوید. این مجموعه در قالب ۶ عدد DVD و به زبان انگلیسی ارائه گشته است.



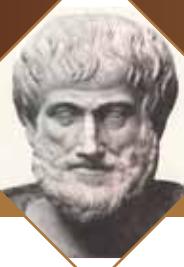توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/449.php>



Marvin Lee Minsky

توسعه این نظریه راه های متفاوتی را پیمودند. پاپرت به دنبال عملی کردن نتایج حاصل از این نظریه در موضوع آموزش بود. اما مینسکی همچنان به جنبه های نظری موضوع علاقه داشت، وی در سال ۱۹۸۵، کتاب انجمن فکر را منتشر کرد و در آن نظریه مذکور را به طور کامل شرح داد.

همچنین مینسکی روی کتاب دیگری به نام Emotion Machine کار کرده که توصیف قوانین ناظر بر احساس، اهداف و فعالیت هایی است که در فکر انسان ها می گذرد.

پروفسور مینسکی غیر از این فعالیت‌ها، دارنده حق اختراع نخستین نمایشگر کلاهخودی نیز می‌باشد. ضمن آنکه او در ساختن میکروسکوپ‌های لیزری الکترونیکی اولیه و نخستین لاک پشت زبان Logo نیز سهمی بوده است.

جوایز و مدارا های متعددی را نیز کسب کرده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: جایزه تورینگ از انجمن ماشین های محاسب ۱۹۷۰، جایزه کیلیان دانشگاه MIT ۱۹۸۹، جایزه پژوهشگر بر جسته ۱۹۹۱، جایزه پریستلی ۱۹۹۵، جایزه دانشمند پیشرو از IEEE ۱۹۹۸، مسابقه بین المللی اینتل سال ۱۹۹۶

مینسکی هم اکنون در آکادمی ملی مهندسی، آکادمی ملی علوم ایالات متحده، آکادمی ملی علوم آرژانتین و گروه مشاوران انجمن سیاره شناسی، و موسسه ملی فضانوردی، عضویت دارد.

ماروین لی مینسکی (Marvin Lee Minsky)؛ دانشمندی آمریکایی در حوزه علوم شناختی و مدل ساز هوش مصنوعی.

ماروین لی مینسکی، در نهم آگوست ۱۹۲۷ متولد شد. دوران ابتدایی و دبیرستان را در زادگاهش یعنی نیویورک گذراند. به دلیل علاقه‌ای که به ریاضیات داشت، در دانشگاه همان رشته را هم پیگیری کرد و در ۱۹۵۰، مدرک کارشناسی ریاضیات را از هاروارد اخذ نمود. سپس از پرینستون رفت تا مدرک دکترای ریاضیات را دریافت کند. ماروین لی مینسکی در سال ۱۹۵۱، نخستین شبکه عصبی یادگیرنده تصادفی، موسوم به SNARC را براساس شبیه سازی ارتباطات عصبی طبیعی ساخت. سپس به ایده کامپیوتري کردن خصوصيات روان شناختي انسان علاقه مند شد و تلاش کرد ماشيني بسازد که باهوش به نظر برسد.

در سال ۱۹۵۸ جذب دانشگاه MIT شد و به تدریس مهندسی برق و علوم کامپیوتر مشغول شد.


در سال ۱۹۶۱ با همکاری جان مک کارتی مقاله‌ای را تحت عنوان «گام‌های پیش روی هوش مصنوعی نوشت و در آن ضمن بیان آنچه که تا آن زمان در زمینه هوش مصنوعی صورت گرفته بود، به بحث درباره مسائل و مشکلات پیش روی این مسئله پرداخت و موضوع هوش مصنوعی را به یک موضوع جدی و چالش برانگیز مبدل نمود. مینسکی در سال ۱۹۶۳ در مقاله دیگری تحت عنوان «ادله، فکر و مدل‌ها به مشکلات ساخت ماشین‌های متکی به خود پرداخت.

وی در ادامه تحقیقاتش در سال ۱۹۶۹ با همکاری Seymour Papert تلاش کرد محدودیت‌ها، قابلیت‌ها و خصوصیات یک سیستم یادگیرنده بدون حلقه و ماشین‌های تشخیص الگو را مشخص نماید. در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، مینسکی و پاپرت، فرموله کردن نظریه انجمن فکر را شروع کردند. این نظریه در واقع ترکیبی بود از روان‌شناسی، تجربه انسانی و هوش مصنوعی.

انجمن فکر توضیح می داد که هوشمندی نمی تواند مخصوصی از هر ماشین مستقل باشد، بلکه هوشمندی از عکس العمل های مدیریت شده عوامل مناسب، متفاوت و مجزا حاصل می آید. آنها تاکید کردند که این تفکیک بین عواملی که باعث هوشمندی می گردند، لازم است. زیرا فعالیت های مجزا، به مکانیسم های مجزا نیاز دارند.

در نتیجه، روان شناسی از عنصری یکپارچه به تعدادی عامل یا موجودیت پایه ای تبدیل می گردد که لازم است مکانیسم های هر یک از آن ها، یعنی ساز و کارهایی که یک فکر برای مدیریت عکس العمل های عوامل متفاوت و مجزا استفاده می کند، کشف شوند.

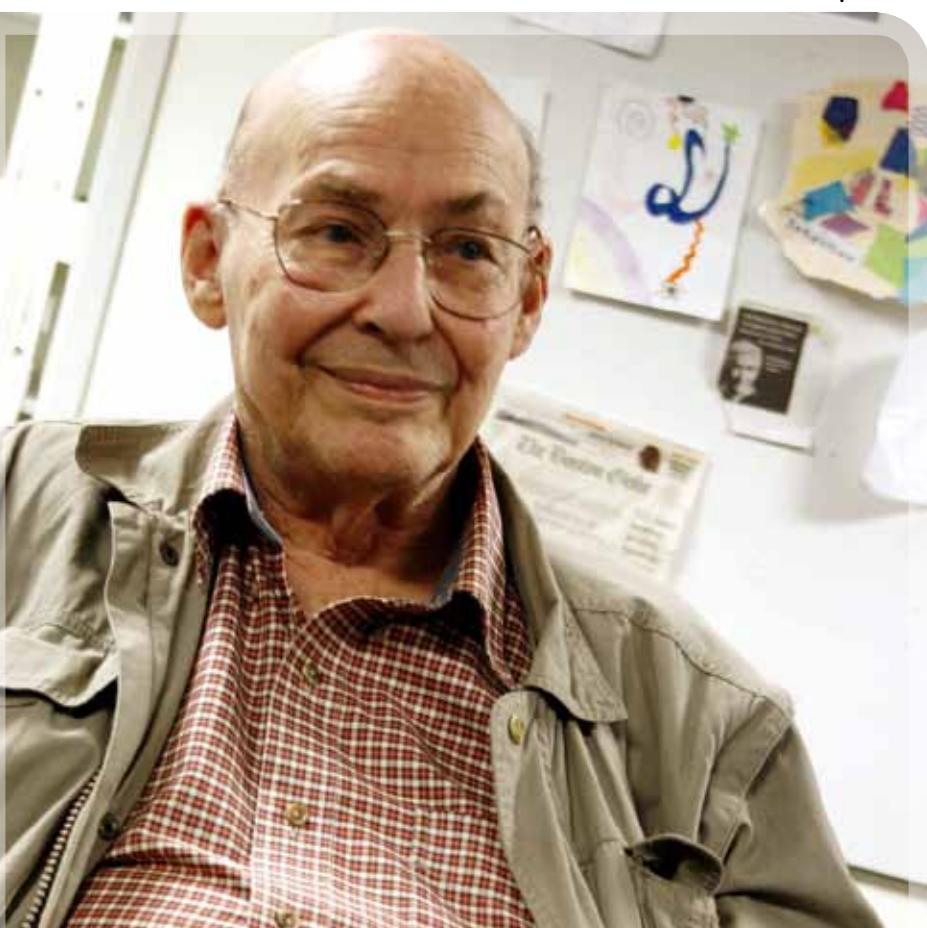این نظریه انقلابی، بحث محافل دانشگاهی در دهه های هشتاد و نود میلادی بود. اما مینسکی و پاپرت برای



اشتراك مجله نويز



www.NoiseMagazine.ECA.ir

U.S. MESSAGE MUSEUM

اشتراک نسخه چاپ شده مجله نویز (ماهنامه)

- ⇒ اشتراک ۳ شماره مجله نویز ۱۰۰۰ تومان
 - ⇒ اشتراک ۶ شماره مجله نویز ۱۹۰۰ تومان
 - ⇒ اشتراک ۱۲ شماره مجله نویز ۳۶۰۰ تومان

**اشتراع مجلات در تعداد بالا برای دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی دارای تخفیف ویژه بوده لذا حتما قبل از پرداخت جهت دریافت تخفیف با بخشنده تماس با مجله، تماس گیرید.

لطفاً پس از واریز مبلغ، اطلاعات خود (نام-آدرس پستی-شماره تماس) را به آدرس ایمیل noisemagazine.eca@gmail.com ارسال نمایید تا نسبت به ارسال نسخه پرینت شده مجله نویز اقدام شود.
شماره حساب ها و درگاه پرداخت الکترونیک: <http://eca.ir/payment>

Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

Abstract-This paper presents the methods to reduce dynamic power consumption of a digital Finite Impulse Response (FIR) filter these methods include low power serial multiplier and serial adder, combinational booth multiplier, shift/add multipliers, folding transformation in linear phases architecture and applied to fir filters to power consumption reduced thus reduce power consumption due to glitching is also reduced. The minimum power achieved is 110mw in fir filter based on shift/add multiplier in 100MHZ to 8taps and 8bits inputs and 8bits coefficients. The proposed FIR filters were synthesized implemented using Xilinx ISE Virtex IV FPGA and power is analyzed using Xilinx XPower analyzer.

Keywords: low power, booth multiplier, folding transformation.

1. Introduction

Finite impulse response (FIR) filters are widely used in various DSP applications. In some applications, the FIR filter circuit must be able to operate at high sample rates, while in other applications, the FIR filter circuit must be a low-power circuit operating at moderate sample rates. The low-power or low-area techniques developed specifically for digital filters can be found in. Parallel (or block) processing can be applied to digital FIR filters to either increase the effective throughput or reduce the power consumption of the original filter. While sequential FIR filter implementation has been given extensive consideration, very little work has been done that deals directly with reducing the hardware complexity or power consumption of parallel FIR filters[1]. Traditionally, the application of parallel processing to an FIR filter involves the replication of the hardware units that exist in the original filter. The topology of the multiplier circuit also affects the resultant power consumption. Choosing multipliers with more hardware breadth rather than depth would not only reduce the delay, but also the total power consumption[2]. A lot of design methods of low power digital FIR filter are proposed, for example, in[3] they present a method implementing fir filters using just registered addres

and hardwired shifts. They extensively use a modified common sub expression elimination algorithm to reduce the number of adders. In[4] they have proposed a novel approach for a design method of a low power digital baseband processing. Their approach is to optimize the bitwidth of each filter coefficient. They define the problem to find optimized bitwidth of each filter coefficient. In[5] presents the method reduce dynamic switching power of a fir filter using data transition power diminution technique (DPDT). This technique is used on adders, booth multipliers. In[6] this research proposes a pipelined variable precision gating scheme to improve the power awareness of the system. This research illustrates this technique is to clock gating to registers in both data flow direction and vertical to data flow direction within the individual pipeline stage based on the input data precision. The rest of the paper is structured as follow. Section2 gives a brief summary of fir filter theory and in Section3 presents the architecture adopted in our implementation. Comparison of our implementation with those done is given at section4. Finally section5 provides the conclusion of this paper.

2. Fir Filter Theory

Digital filters are typically used to modify or alter the attributes of a signal in the time or frequency domain. The most common digital filter is the linear time-invariant (LTI) filter. An LTI interacts with its input signal through a process called linear convolution, denoted by $y = f * x$ where f is the filter's impulse response, x is the input signal, and y is the convolved output. The linear convolution process is formally defined by:

$$y[n] = x[n] * f[n] = \sum_{k=0}^n x[n]f[n-k] = \sum_{k=0}^n f[k]x[n-k]. \quad (1)$$

LTI digital filters are generally classified as being finite impulse response (i.e., FIR), or infinite impulse response (i.e., IIR). As the name implies, an FIR filter consists of a finite number of sample values, reducing the above convolution sum to a finite sum per output sample instant.

Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

An FIR with constant coefficients is an LTI digital filter. The output of an FIR of order or length L, to an input time-series $x[n]$, is given by a finite version of the convolution sum given in (1), namely:

$$y[n] = x[n] * f[n] = \sum_{k=0}^{L-1} f[k]x[n-k], \quad (2)$$

where $f[0] \neq 0$ through $f[L - 1] \neq 0$ are the filter's L coefficients. They also correspond to the FIR's impulse response. For LTI systems it is sometimes more convenient to express in the z-domain with

$$Y(z) = F(z)X(z), \quad (3)$$

where $F(z)$ is the FIR's transfer function defined in the z-domain by

$$F(z) = \sum_{k=0}^{L-1} f[k]z^{-k} \quad (4)$$

The Lth-order LTI FIR filter is graphically interpreted in Fig.1. It can be seen to consist of a collection of a “tapped delay line,” adders, and multipliers. One of the operands presented to each multiplier is an FIR coefficient, often referred to as a “tap weight” for obvious reasons. Historically, the FIR filter is also known by the name “transversal filter,” suggesting its “tapped delay line” structure[7].

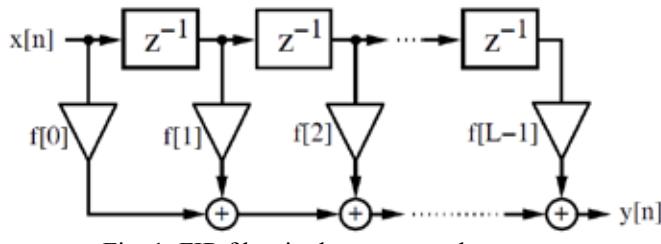


Fig. 1: FIR filter in the transposed structure.

3. Implementation Fir Filter

In this paper, the linear-phase architecture and MAC architecture are considered. There are four design to reduce the power consumption.

3.1 Mac Fir Filter Based Booth Multiplier

A multiplier has two stage. In the first stage, the partial products are generated by the booth encoder and the partial product generator(PPG), and are summed by compressors. In the second stage, the two final products are added to form the final product through a final adder.

The block diagram of traditional multiplier is depicted in Fig.2. It employs a booth encoder block, compression blocks, and an adder block. X and Y are the input buffers. Y is the multiplier which is recoded by the booth encoder and X is the multiplicand. PPG module and compressor form the major part of the multiplier. Carry propagation adder (CPA) is the fi-

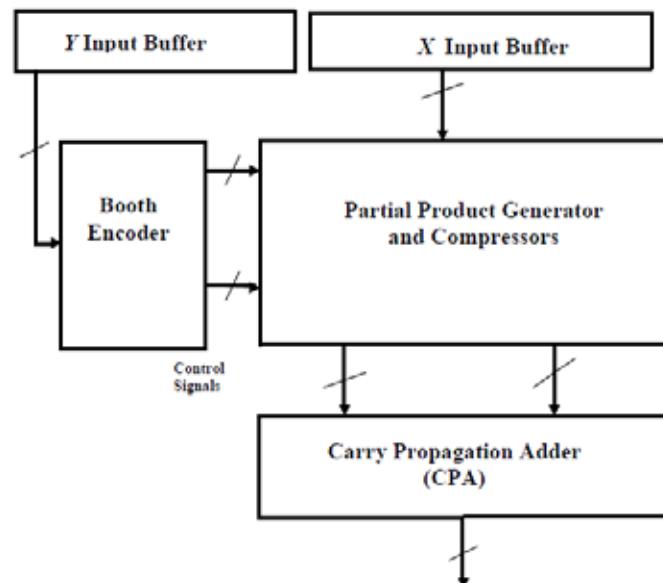


Fig.2: Block Diagram of Multiplier Architecture
nal adder used to merge the sum and carry vector from the compressor module. For radix-4 recoding, the popular algorithm is parallel recoding or Modified Boothrecoding . In parallel radix-4 recoding, Y becomes :

$$Y = \sum_{i=0}^{n/2-1} v_i 4^i = \sum_{i=0}^{n/2-1} (-2y_{2i+1} + y_{2i} + y_{2i-1}) 4^i \quad (5)$$

That truth table it shown in tableI.

TableI. Truth Table for Booth encoding

Y_{2i+1} y_{2i} y_{2i-1}	Booth op.	Dir.	Sht.	Add.
0 0 0	0x	0	0	0
0 0 1	1x	0	-	1
0 1 0	1x	0	-	1
0 1 1	2x	0	1	0
1 0 0	-2x	1	1	0
1 0 1	-1x	1	-	1
1 1 0	-1x	1	-	1
1 1 1	-0x	1	0	0

In our design we described Booth function as three basic operations, which they called ‘direction’, ‘shift’, and ‘addition’ operation.

Direction determined whether the multiplicand was positive or negative, shift explainedwhether the multiplication operation involved shifting or not and addition meant whether the multiplicand was added to partial products. The expressions for Booth encoding were stated below as :

$$Direction, D_{2i} = Y_{2i+1}; \quad (6)$$

$$Shift, S_{2i} = Y_{2i-1} \cdot (Y_{2i+1} \square Y_{2i}) + Y_{2i-1}' \cdot (Y_{2i+1} \square Y_{2i}); \\ = Y_{2i+1} \square Y_{2i}; \quad (7)$$

$$Addition, A_{2i} = Y_{2i-1} \square Y_{2i}; \quad (8)$$

Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

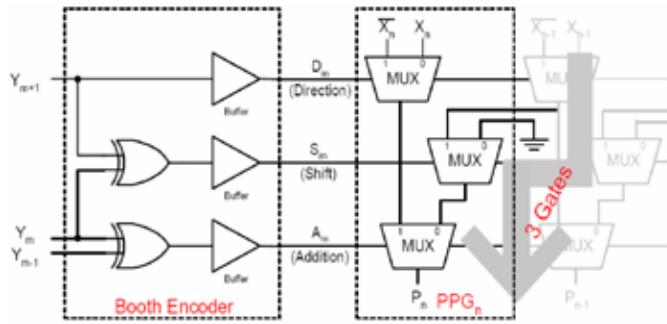


Fig.3: Booth encoder and PPM($m=2i$)

The Booth encoder was implemented using two XOR gates and the selector using 3MUXes and an inverter Careful optimization of the partial-product generation can lead to some substantial delay and hardware reduction.[8] In the normal $8*8$ multiplication 8 partial products need to be generated and accumulated. For accumulation seven adders to reduce power are requiuerd but in the case of booth multiplier only 4 partial products are required to be generated and for accumulation three adders, reduced delay required to compute partial sum and reduces the power consumption.[5]

3.2 Linear-Phase-Folding Architecture Fir Filter Based Booth Multiplier

If the phase of the filter is linear, the symmetrical architecture can be used to reduce the multiplier operation. Comparing Fig.1 and Fig.4, the number of multipliers can be reduced half after adopting the symmetrical architecture. But number of adders remains constant and it is the basic model to develop the proposed architecture.

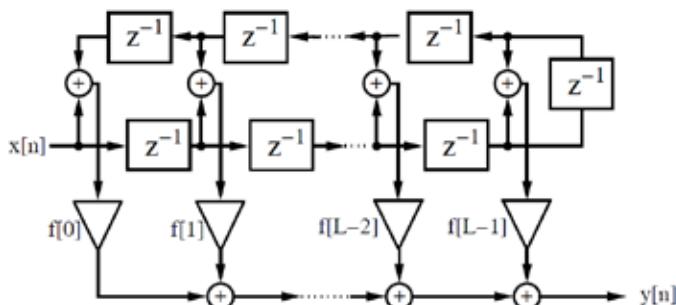


Fig.4: Linear-phase filter with reduced number of multipliers.

Many algorithm transformation techniques are available for optimum implementation of the digital signal processing algorithms. Reducing the implementation area is important for complex algorithms, such as the receiver equalizer in the metal link digital communications. For example Folded architectures provide a trade-off between the hardware speed and the area complexity. The folding transformation can be used to design time-multiplexed architectures

using less silicon area. Power consumption can be even reduced with the folding transformation. Thus folding is a technique to reduce the silicon area by time multiplexing many operations (e.g. multiply & add) into single function units. Folding introduces registers. Computation time increased. Fig.5 show linear phase folding architecture fir filter.[2]

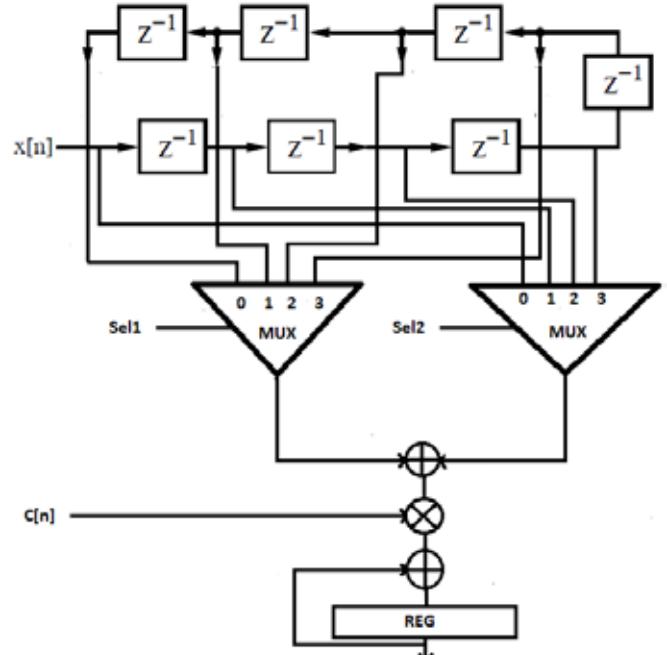


Fig.5: linear phase folding architecture fir filter.

3.3 Mac Fir Filter Based Low Power Serial Multiplier And Serial Adder

digit-serial implementation styles are best suited for implementation of digital signal processing systems which require reduce dynamic power consumption for desing MAC fir filter we use of low power serial multiplier and low power serial adder consider the bit-serial multiplier:shown in Fig.6 where the coefficient word length is four bits. this architecture contains four full adders, four multipliers, and some delay elements. in this multiplier the carry-out signal of every adder is feed back after a delay to the carry-in signal of the same adder. the critical path of this architecture is w full-adder delays. the traditional approach for designing the digit-serial structure involves unfolding this structure by a factor equal to the digit-size n . however, the resulting critical path would be $w+n$ full-adder delays; which can be further reduced to n full-adder delays after pipelining reduction in the critical path below n full-adder delays is not possible because of the presence of feedback loops. the multiplier (which is just an and gate in the bit-serial case) fig.6 show low power serial multiplier.[10]

Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

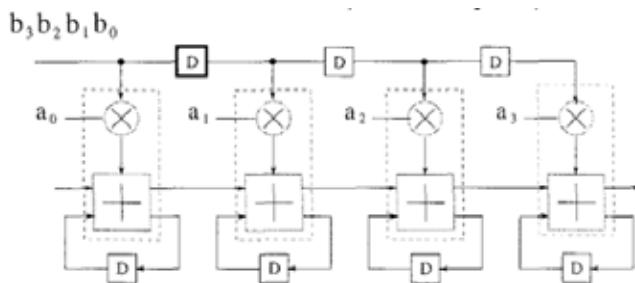


Fig.6: low power serial multiplier
and show in next page VHDL code low power serial adder is at the behavioural level. The interface description contains data and control input and outputs. A single process statement in the function description of low power serial adder encloses several sequential if-then-else statements.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
entity serial_adder is
port(a,b,start,clock:in std_logic;
      ready:out std_logic;
      out_3:buffer std_logic_vector(15 downto 0));
end serial_adder;
architecture ar_serial_adder of serial_adder is
begin
process(clock)
variable count:integer:=0;
variable sum,carry:std_logic:='0';
begin
if(clock'event and clock='1') then
if start='1' then
count:=0;
carry:='0';
else
if count<16 then
count:=count+1;
sum:=a xor b xor carry;
carry:=(a and b)or (a and carry)or (b and carry);
out_3<=sum&out_3(15 downto 1);
end if;
end if;
if count=16 then
ready<='1';
else
ready<='0';
end if;
end if;
end process;
end ar_serial_adder;
```

3.4 Fir Filter Based Shift/Add Multiplier

Fir filter is implemented using the shift and add method. We perform all our optimization in the multiplier block. The constant multiplications are decomposed in to additions and shifts and the multiplication complexity is reduced. Its possible to implement the design in the two form described below:



1. the coefficients are changed to integer getting multiplied to a multiple power of 10, then we ar-

range these coefficients the positive power of 3. This procedure is shown below in graph form. Graph branches stand for left shift and nothes stand for sum.
2. First we arrange decimal coefficients according to negative and positive power of 2 (no need to them into integer). So the filter hardware and power consumption will reduce.


matlab code for implementation of conversion any number based on power of 2:

```
x=input('enter a number:');
c=1;k=0;
if(x==0)
    k(c)=0;
else
    [i]=func(x);
    While (x>=1)
        k(c)=i;
        x=x-2^i;
        [i]=func(x);
        c=c+1;
    end
end
k
function [i]=func(x)
i=0;
if (x==1)
    i=0;
else
    while (x>=2)
        i=i+1;
        x=x/2;
    end
end
end
```

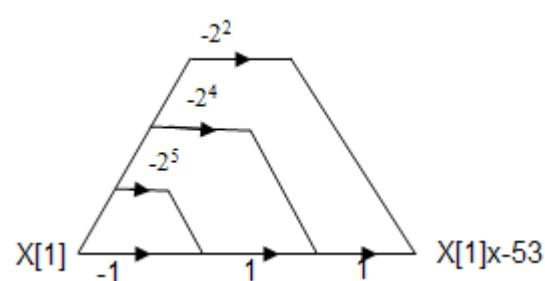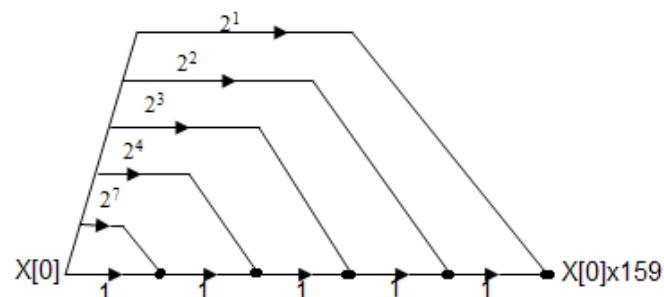Design 1:
 $c[0] = 0.159, c[1] = -0.053 \xrightarrow{x1000} c[0] = 159, c[1] = -53$
 $c[0] = 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$
 $c[1] = -32 - 16 - 4 - 1 = -2^5 - 2^4 - 2^2 - 2^0$



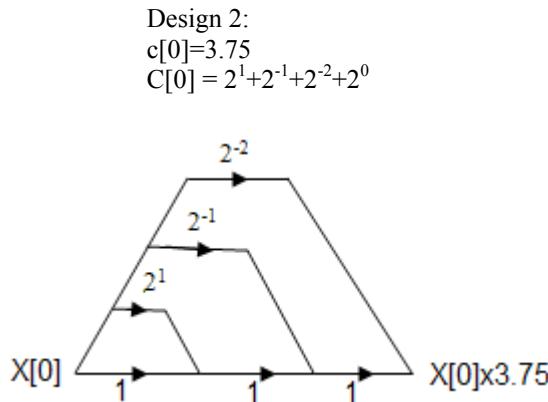Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA



4. Comparisons

Designs equipped to 8bit and 16bits adders, 8bit multiplier and are accomplished via VHDL hardware description language by using Xilinx ISE software synthesized and implemented on FPGA in Virtex IV family. Also power is analized using Xilinx XPower analyzer. Tables [II,III,IV,V] shows the comparison between power consumption , numbers of LUTs, numbers of Slices and FFs and the type of device that has been used in different articles and the characteristic of our filters designed has been shown in tables VI,VII.

Table II. slices, LUTs and FFs Comparisons[3]

Filter(#taps) Virtex II [3]	Slices	LUTs	FFs
6	264	213	509
10	474	406	916
13	386	334	749

Table III. slices Comparisons[3]

Filter(#taps) Virtex IV [3]	Slices(add shift method)	Slices(MAC)
6	264	219
10	475	418
13	387	462

TableV. Power Consumption8 taps, 16bits coefficion, 8bits input[5]

Freq	Signed array mult (mw)	Booth without DPDT (mw)	Booth with DRD	Booth with DPDT using REG (mw)	Booth with DPDT using and gate (mw)
25	612	469	423	326	868
50	1170	879	851	596	669
75	1773	1297	1256	881	1018
100	2293	1703	1658	1137	1283

TableIV. Power Consumption [4]

Digital filter[4]	Power consumption(mw)
16-bits coefficient	1248
8-bits coefficient	502
Optimized bitwidth	450

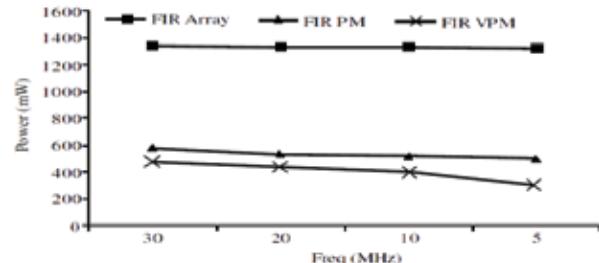


Fig.7: Power consumption of 8bits and 8 tap FIR filter[6]
TableVI. Power Consumption proposed filter

Proposed filter	25 MHZ	50 MHZ	75 MHZ	100MHZ
MAC_booth(mw)	100	140	180	210
Linear pheas folding booth(mw)	110	150	190	230
Shift/add_form1(mw)	110	150	190	230
Shift/add_form2(mw)	90	120	140	110
Serial multiplier and serial adder (mw)	112	126	141	155
Fir_base(8bits,8taps) (mw)	130	190	250	300

TableVII. characteristic of our filters designed

Proposed filter	Slices	FF s	LUT s	Dsp	Latch	Frequency (MHZ)
MAC_booth	Reg 19	14	31	0	5	461.681
Linear pheas folding booth	Reg 20	68	97	0	6	145.896
Shift/add_form1	101	48	119	0	0	79.171
Shift/add_form2	119	72	208	0	0	54.669
Serial multiplier and serial adder	103	97	162	0	0	225
Fir_base(8bits,8taps)	92	64	112	8	0	1040.583

5. Conclusion

In This paper we presented a low power and low area FIR filter. For reduce power consumption and area we using of combination booth multiplier, low power serial multiplier and serial adder, multiplier base on shift/add in two forms and technique folding transformation in linear pheas architecture. These filters were compared for area and power with other common implementations and it demonstrated that our approach is most effective for implementations with the constraints of low cost and low power. The proposed FIR filters have been synthesized and implemented using Xilinx ISE Virtex IV FPGA and power is analized using Xilinx XPower analyzer.

Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filter based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

References

- [1] Jin-Gyun Chung, Keshab K. Parhi "Frequency Spectrum Based Low-Area Low-Power Parallel FIR Filter Design" EURASIP Journal on Applied Signal Processing 2002, vol. 31, pp. 944–953.
- [2] AHMED F. SHALASH, KESHAB K. PARHI "Power Efficient Folding of Pipelined LMS Adaptive Filters with Applications" Journal of VLSI Signal Processing, pp. 199–213, 2000.
- [3] Shahnam Mirzaei, Anup Hosangadi, Ryan Kastner, "FPGA Implementation of High Speed FIR Filters Using Add and Shift Method", IEEE, 2006.
- [4] Kousuke TARUMI, Akihiko HYODO, Masanori MUROYAMA, Hiroto YASUURA, "A design method for a low power digital FIR filter in digital wireless communication systems," 2004.
- [5] A.Senthilkumar, A.M.Natarajan, S.Subha "Design and Implementation of Low Power Digital FIR Filters relying on Data Transition Power Diminution Technique" DSP Journal, Volume 8, 2008.
- [6] A. Senthilkumar, 2A.M. Natarajan, "FPGA Implementation of Power Aware FIR Filter Using Reduced Transition Pipelined Variable Precision Gating," Journal of Computer Science , pp. 87-94, 2008.
- [7] Uwe Meyer-Baese, "Digital Signal with Field Programmable Gate Arrays", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.
- [8] Shibi Thankachan, "64 x 64 Bit Multiplier Using Pass Logic", 2006.
- [9] Ronak Bajaj, Saransh Chhabra, Sreehari Veeramachaneni, M B Srinivas, "A Novel, Low-Power Array Multiplier Architecture", 2002.
- [10] Yun-Nan Chang, Janardhan H. Satyana:rayanaKeshabK.Parhi" LOW-POWER DIGIT-SERIAL MULTIPLIERS", 1997 IEEE. International Symposium on Circuits and Systems, June i3-12,1997

Authors:

Bahram Rashidi bahram88@ms.tabrizu.ac.ir
Bahman Rashidi bahman_1234br@yahoo.com
Majid Pourormazd Pourormazd@gmail.com

Quartus II (32-Bit) V9.1 SP2 full version

نرم افزار طراحی Altera Quartus ، محیط چند سطحی طراحی که به راحتی با نیازهای طراحی شما همراه است. این نرم افزار فرآگیر ترین محیط در دسترس، برای طراحی "سیستم بر منبای تراشه قابل برنامه ریزی" (SOPC) است. نرم افزار Quartus II شامل راه حل های برای تمامی مراحل طراحی FPGA ها و CPLD ها است. بعلاوه نرم افزار Quartus II امکان استفاده از واسط گرافیکی کاربر و واسط خط فرمان را در مرحله طراحی جریان داده ای، فرآهم می کند. نرم افزارهای موجود در این مجموعه :

Quartus II 9.1 (32-Bit) SP2

Nios II EDS 9.1

ModelSim-Altera 6.5b (Quartus II 9.1sp1)

DSP Builder 9.1 SP1

این محصول در قالب سه DVD ارائه گشته است .

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/471.php>



فیلم های آموزشی PCS7

شرکت SIEMENS به منظور آموزش نرم افزار PCS7 آموزشی در ۳ سطح ارایه داده است

PCS7 Getting Started

PCS7 Good Migration

PCS7 BATCH An Introduction

تمامی این آموزشها در یک DVD ارائه گشته است

توضیحات تکمیلی : <http://eshop.eca.ir/link/111.php>



دانلودسترن ECA، یک پایگاه داده تخصصی برای کلیه رشته های برق و الکترونیک است که هدف از راه اندازی آن، ایجاد بستری مناسب جهت جلوگیری از پراکنده شدن نتایج تحقیق ها و مطالعات محققان و دانشمندان ایرانی است. تحقیقاتی که بدون شک، سرمایه کشور هستند. چرا که در دسترس بودن تمامی کارهای قبلی به صورت یک مجموعه که با چند دکمه میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید، جلوی بسیاری از دوباره کاری ها را خواهد گرفت و مطمئناً ابزاری قدرتمند برای داوران مقالات کنفرانس های آتی، و نیز دانشجویان مقاطع تحصیلات تكميلی که در پی انجام پایان نامه خود هستند، خواهد بود و البته یکی از بزرگترین دستاوردهای این پایگاه در هم شکستن تمرکز گرایی و از بین بردن مرزهای جغرافیایی و فواصل برای دسترسی به اطلاعات و دانش می باشد. ما همچنان در حال طراحی و افزودن بخش های جدید به این پایگاه هستیم تا بتوانیم به معنای تمام کلمه آن را تبدیل به مرجعی برای دانش کنیم.

دانلودسترن ECA در اسفند ۱۳۸۹ با ساختاری جدید راه اندازی شده و ضمن انتقال بانک اطلاعاتی قبل، سعی در گسترش بانک اطلاعاتی خود دارد و با برنامه ریزی های صورت گرفته از فروردین سال ۱۳۹۰ بخش پژوهه های تکمیل شده نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.

جهت استفاده از مطالب موجود در دانلودسترن با ید در سایت عضو شوید. برای عضویت در بخش دانلود به صفحه عضویت مراجعه نمایید.

با استفاده از گزینه "جستجو در مقالات" می توانید به جستجوی مقاله مورد نظر پردازید. نهایت تلاش ما بر این بوده تا بتوانیم جستجوی قابل اعتمادی را درون فیلد های مختلف مانند عنوان مقاله، نویسندها، کلمات کلیدی و سرفصل هریک از مقالات در اختیار محققان و دانشجویان گرامی قرار دهیم و تمام مشکلات جستجوگرهای خارجی که با واژگان فارسی دارند را مرتفع نماییم.



دانلودسترن ECA

طراحی و ساخت LNA توسط خطوط میکرواستریپ

چکیده:

یکی از پرکاربردترین خطوط انتقال موجب مایکروویوی میکرو استریپ است. اخیراً تکنولوژی مجتمع سازی قطعات فشرده از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله سعی شده است تا به مراحل ساخت و طراحی تقویت کننده های کم توان (LNA) توسط خطوط میکرواستریپ پرداخته شود.

نویسنده‌گان: حمید یزدانی - امیر معزی

فهرست مطالب:

فصل اول - جایگاه (LNA) در رادار

فصل دوم - نویز

فصل سوم - مشخصات خطوط میکرواستریپ

فصل چهارم - مروری بر پارامترهای (s)



طراحی ربات های کابلی پارالل با درجه آزادی کاهش یافته

چکیده:

در این مقاله، روشی جدید برای مطالعه و طراحی ربات های کابلی ارائه شده است. در این نوع ربات ها، یک المان تلسکوپی برای وارد نمودن فشار به اندام های انتهایی برای حفظ کشش در تمام کابل ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه، کشش کابل ها و یا فشار های داخلی در بازوها در پروسه قرار می گیرند که پروسه طراحی را از ربات های اصل سلب مشکل تر نموده است. تمرکز اصلی این مقاله، بررسی هندسی این مساله می باشد. در این روش، توانایی اندام ابتدایی برای وارد کردن نیرو و گشتاور به جسم خارجی ظرفیت قدرت/گشتاور نامیده شده و بعنوان هدف اصلی پردازش طراحی در نظر گرفته می شود. ظرفیت قدرت و گشتاور بازو در یک فضای سه بعدی که محورهای آن بخش های قدرت و گشتاور می باشد نشان داده شده است. نشان داده شده است که ظرفیت قدرت و گشتاور به ترتیب دارای شکل مخروطی و متوازی السطوح می باشند. بنابراین مساله طراحی، به سایزبندی این شکل ها بر اساس نیازهای طراحی و محدودیت های تولید محدود می شود. این روش در طراحی DeltaBot، یک بازوی با سه درجه آزادی کابلی پارالل اعمال شده و نتایج آورده شده است.

مترجم: حامد پورآزاد

Design of reduced DOF parallel cable-based robots

Author: Saeed Behzadipour and Amir Khajepour

This paper appears in: Mechanism and Machine Theory

Issue Date : October 2004

Volume : 39

Issue: 10

Date of Current Version : October 2004

Sponsored by : ScienceDirect

Abstract

In this paper, a new approach for the study and design of cable-based robots are presented. In the cable-based robots, a telescopic element is used to apply a force to the end-effector in order to maintain tension in all cables. As a result, cables tensions or internal forces in the manipulator appear in the design procedure which in turn makes the design procedure more complex than rigid-link robots. The main focus of this work is to introduce a geometrical approach for the study of this problem. In this approach, the capability of the end-effector for applying force and torque to external object is called force/torque capacity and is considered as the main target of the design process. The force and torque capacity of the manipulator is illustrated in a 3D space whose axes are force or torque components. It is shown that the force and torque capacity have a convex cone and parallelepiped shape, respectively. The design problem is then reduced to the sizing of these shapes according to the design requirements and manufacturing limitations. The approach is applied to the design of DeltaBot, a 3DOF cable-based parallel manipulator and the results are presented.



تخصیص اتلاف بر پایه روش هسته ای جدید در دادوستد الکتریکی دو طرفه

چکیده:

جایگاه تحقیقات اخیر در تخصیص اتلاف توان در داد و ستد الکتریکی دو طرفه ارائه شده است. بر اساس تئوری بازی تعاملی (game cooperative)، روش هسته ای جدید برای تخصیص اتلاف توان در مدل داد و ستد های دو طرفه مطرح شده و با روش تخصیص مقدار ترکیب مناسب مقایسه شده است. تاثیر market players مختلف بر اتلاف توان شبکه قابل توجه می باشد. با روش های جدید اتلاف توان شبکه در هر انتقال به صورت معقول اختصاص داده می شود. نتایج تخصیص به ترتیب شکل گیری و اجرای انتقال بستگی ندارد. این روش پاسخ مناسبی برای اصول برابر و مساوی مارکت های الکتریکی ارائه می دهد که قابل فهم بوده و توسط market players پذیرفته می شود. آزمایشها عددی صحت و درستی تساوی این اصول و این روش را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:

مدل انتقال دو طرفه، تئوری گیم تعاملی، فروشگاه الکتریکی، تخصیص اتلاف، تئوری هسته ای، مقدار ترکیب مناسب

A Novel Nucleolus-Based Loss Allocation Method in Bilateral Electricity Markets

Author: Du Songhuai Zhou Xinghua Mo Lu Xue Hui

This paper appears in: Power Systems, IEEE Transactions on

Issue Date : Feb. 2006

Volume : 21

Issue: 1

On page(s): 28

ISSN : 0885-8950

INSPEC Accession Number: 8757134

Digital Object Identifier : 10.1109/TPWRS.2005.860932

Date of Current Version : 30 January 2006

Sponsored by : IEEE Power & Energy Society

Abstract

The situation of current research on power losses allocation in bilateral electricity markets is presented. Based on cooperative game theory, a novel nucleolus theory-based method for power losses allocation under the bilateral-transactions model is put forward and compared in detail with the Shapley-value-based allocation method. The impacts of different market players on network power losses are taken into account. With the new method, network power losses can be allocated to each transaction reasonably. The allocation results would not be affected by the sequence that each transaction is formed and be active. The method answers for the open, equal, and impartial principles of electricity market and can be easily understood and accepted by market players. Numerical tests validated the equity and validity of the method.



Noise

ECA Electrical & Electronics Magazine \ Vol.1 \ No.6 \ Jan-Feb 2011

- How Wireless Power Works ?
- X10 Protocol
- Femto OS
- LED moving display
- Wavelet Toolbox

www.Noisemagazine.ECA.ir